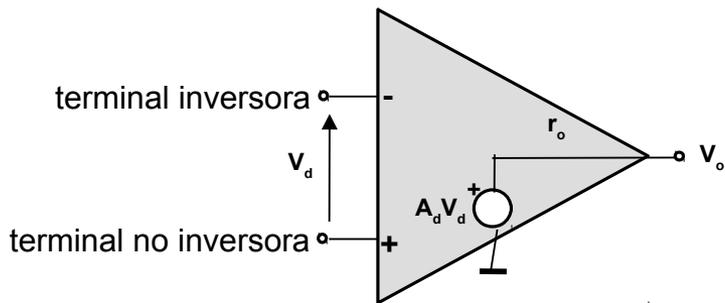
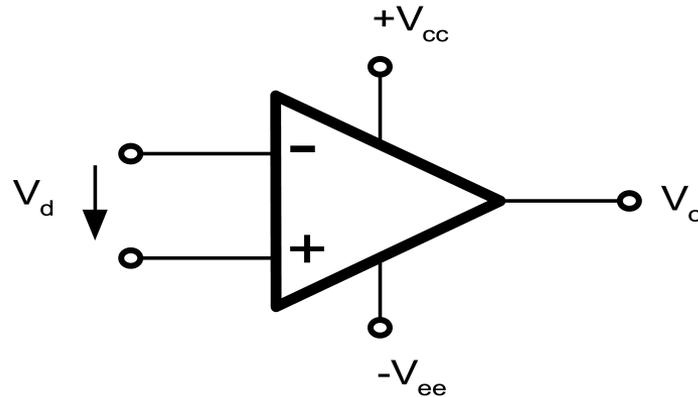

El amplificador operacional

Bibliografía: M. A. Pérez, Instrumentación electrónica
Thomson Editores Spain
ISBN 84-9732-166-9

El amplificador operacional

Amplificador operacional ideal



$$v_d = v_+ - v_-$$

$$v_o = A_d v_d$$

$$-V_{ee} \leq v_o \leq +V_{cc}$$

$A_d \rightarrow$ Ganancia en lazo abierto (sin realimentación) > 100 dB


El amplificador operacional

simplificaciones para modelado

- **Capacidad de carga infinita**
- **Impedancia de entrada infinita**
- **Offset nulo**
- **Ancho de banda infinito**
- **Ganancia infinita**

Aplicaciones del operacional


Amplificador inversor

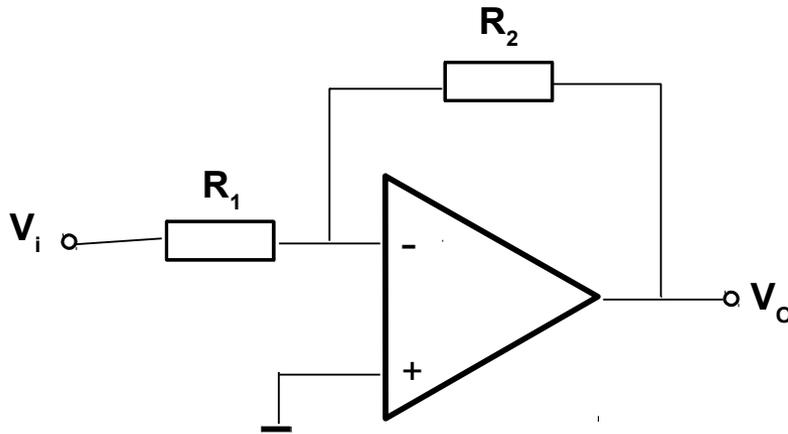

$$V_o = -\frac{R_2}{R_1} V_i$$

Aplicaciones del operacional

Amplificador no inversor

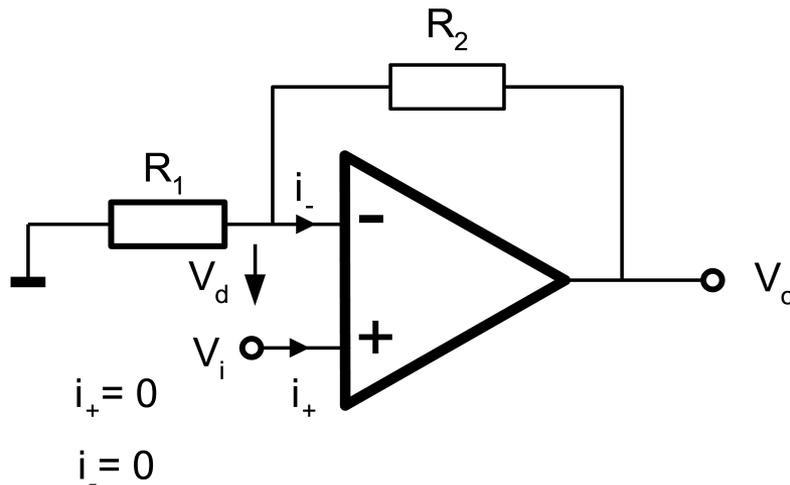


$$v_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) v_i$$

Aplicaciones del operacional

Amplificador diferencial


(simple restador)

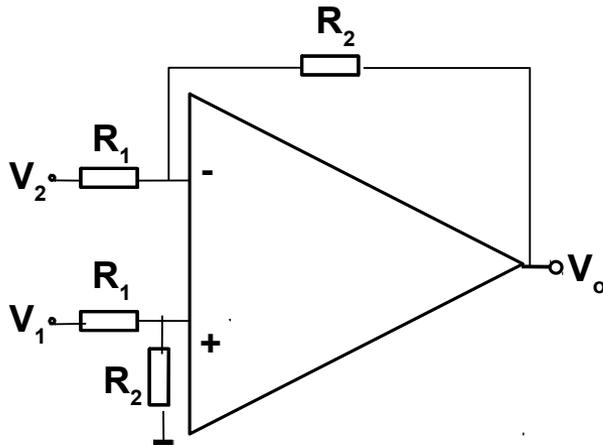

$$v_o = \frac{R_2}{R_1} (v_1 - v_2)$$

Aplicaciones del operacional


Amplificador sumador

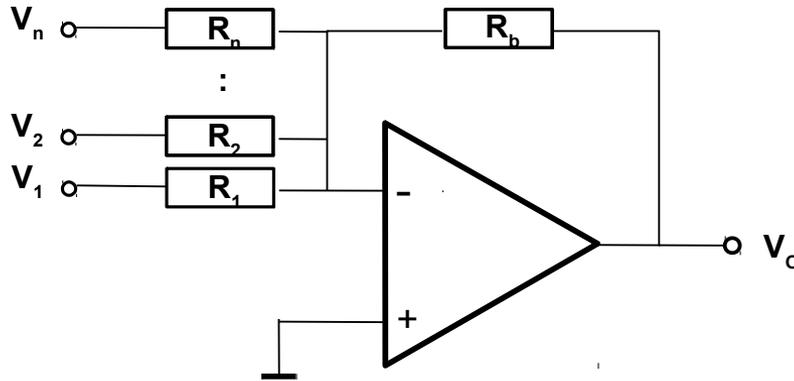

$$v_o = -R_b \left(\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \dots + \frac{v_n}{R_n} \right)$$

Aplicaciones del operacional


Amplificador diferenciador

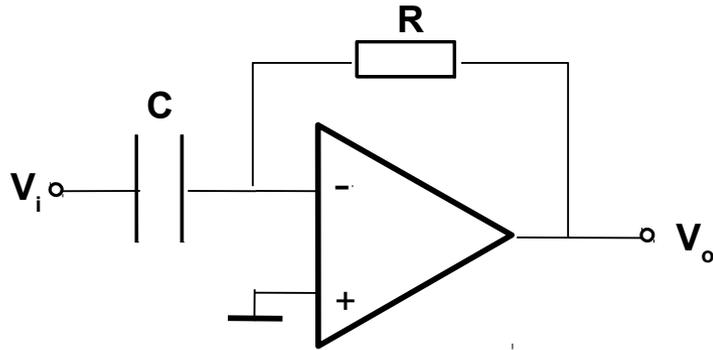

$$v_o = -RC \frac{\partial v_i}{\partial t}$$

Aplicaciones del operacional


Amplificador integrador

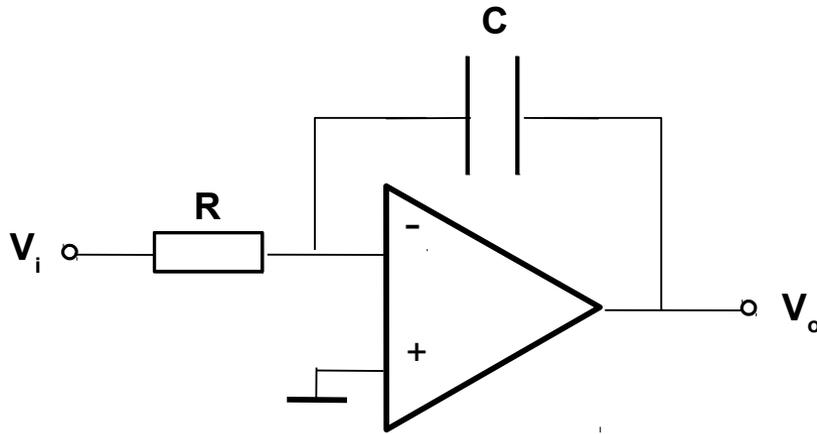


$$v_o = -\frac{1}{RC} \int v_i \partial t$$

Desviaciones del modelo ideal

Ganancia finita

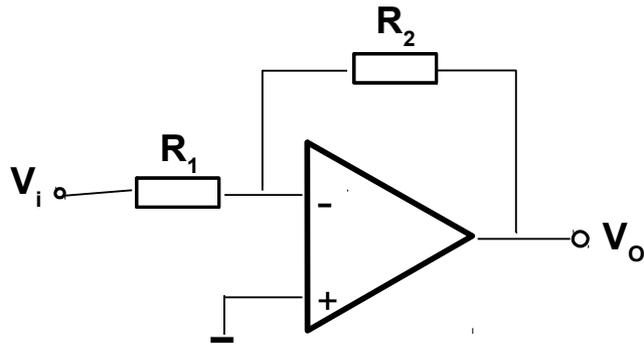
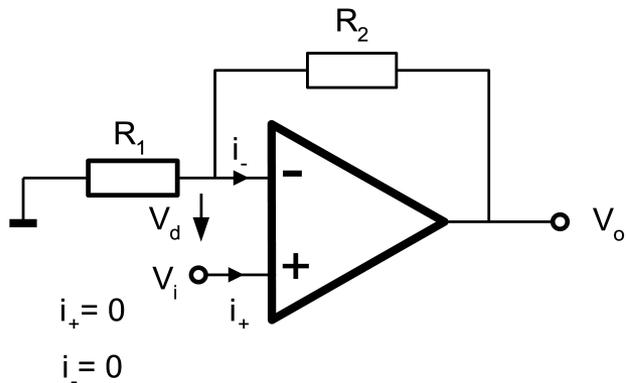
$$v_o = -v_i \frac{R_2}{R_1 + \frac{R_1 + R_2}{A_d}}$$





$$v_o = v_i \frac{1}{\frac{R_1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{A_d}}$$

Desviaciones del modelo ideal

Ancho de banda finito

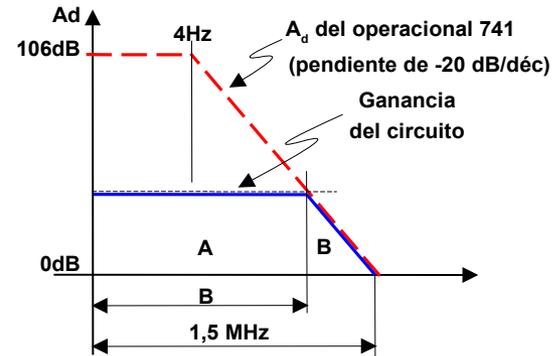
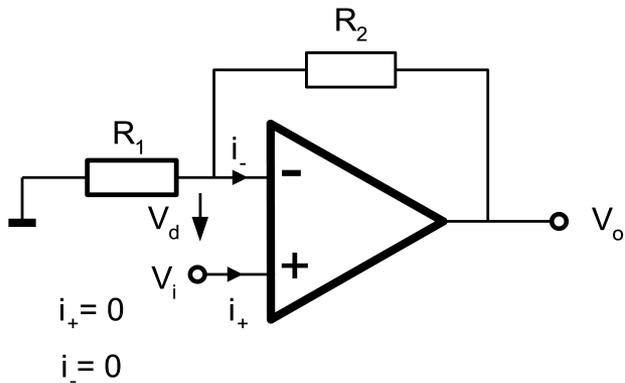
$$A_d = \frac{A_0}{1 + j \frac{f}{f_b}}$$



$$V_o = V_i \frac{1}{\frac{R_1}{R_1 + R_2} + \frac{1 + j \frac{f}{f_b}}{A_0}}$$

Desviaciones del modelo ideal

Offset de tensión

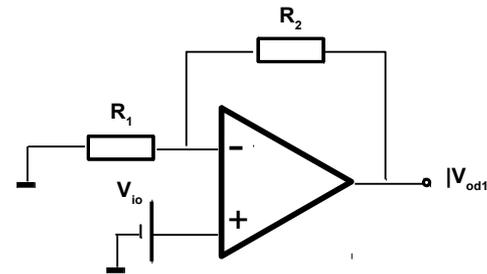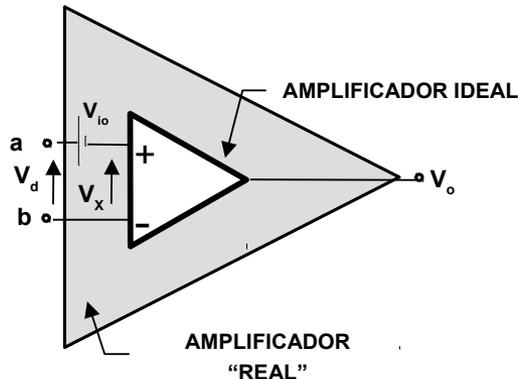


$$|v_o| = |v_{io}| \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$

Para FET se encuentra entre 1mV y 20mV.

Para bipolares se encuentra entre 0'1mV y 2mV.

Desviaciones del modelo ideal

Corrientes de polarización

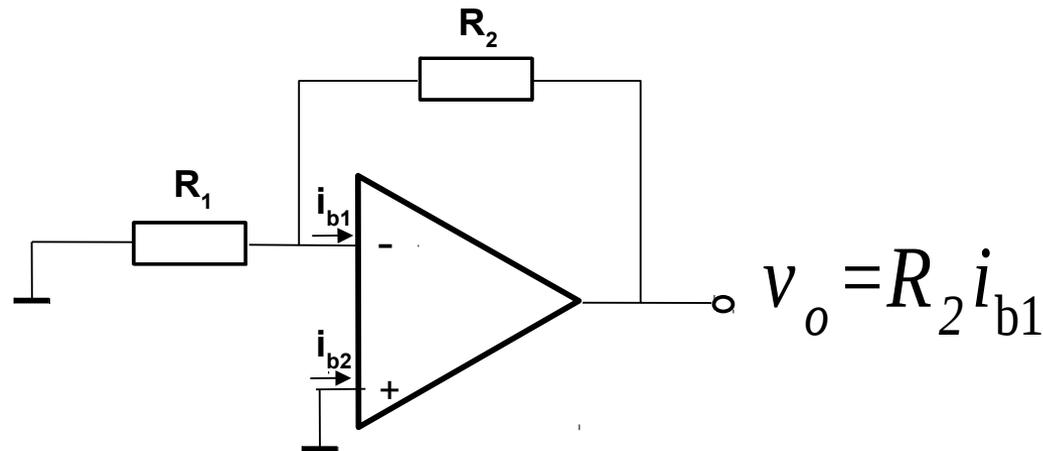

$$I_B = \frac{i_{B1} + i_{B2}}{2} \quad (\text{hasta d\u00e9cimas de mA en tecnolog\u00eda bipolar})$$


$$I_{i0} = |i_{B1} - i_{B2}| \quad (\text{sobre un 25\% de } I_B)$$

Para FET se encuentra entre 1pA y 10pA.

Para bipolares se encuentra entre 10nA y 100nA.

Desviaciones del modelo ideal

Corrientes de polarización

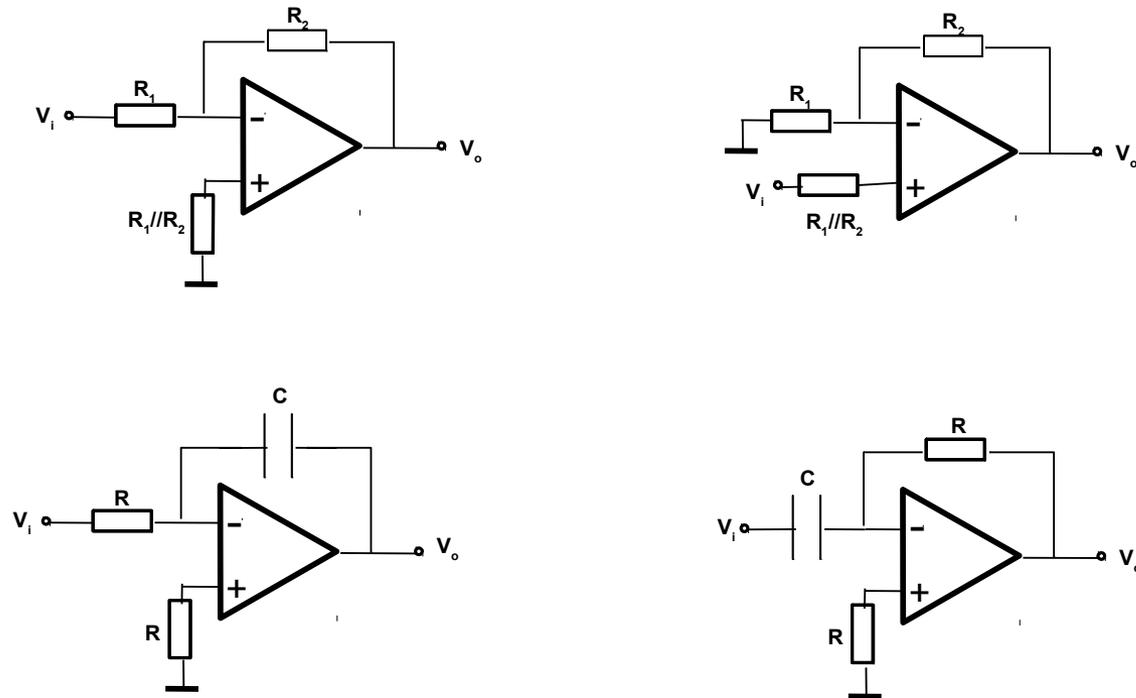


Desviaciones del modelo ideal

Ganancia de modo común

$$v_o = A_d v_d + A_c v_c$$
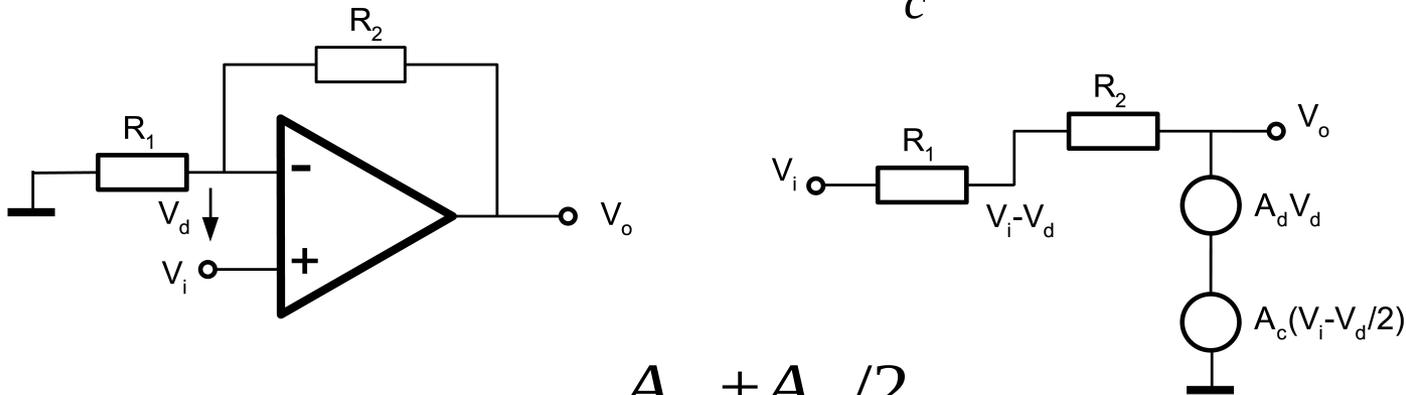
$$CMRR = \frac{A_d}{A_c} \quad (\text{para el 741 } 90\text{db})$$






$$v_o = \frac{A_d + A_c/2}{1 + \left(A_d + \frac{A_c}{2} \right) \frac{R_1}{R_1 + R_2}} v_i$$

?

Desviaciones del modelo ideal


Resistencia entre entradas

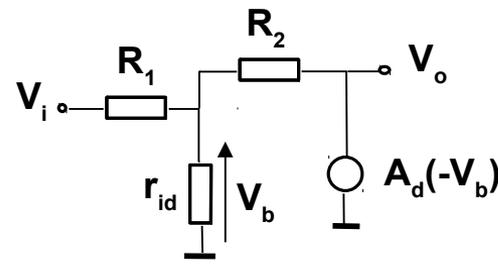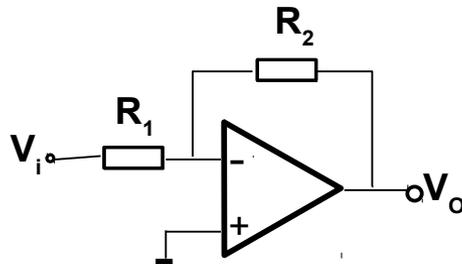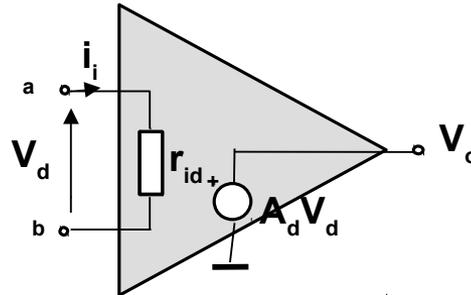

$$V_o = -V_i \frac{A_d}{\frac{R_1}{R_2}(1 + A_d) + 1 + \frac{R_1}{R_{id}}}$$


Desviaciones del modelo ideal

Resistencia en modo común

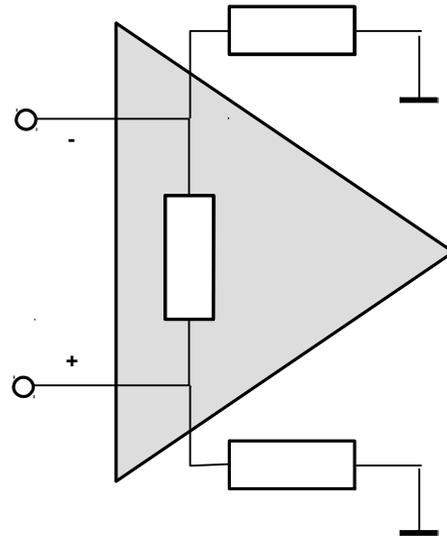

Desviaciones del modelo ideal

Impedancia de salida no nula

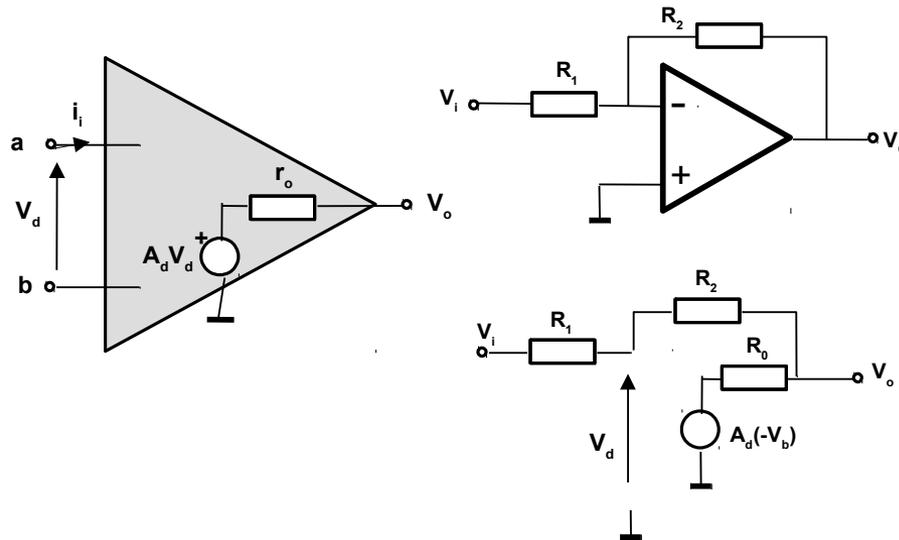


$$A_d' = \frac{V_o}{V_d} \approx \frac{A_d}{1 + \frac{R_o}{R_2}}$$

Para un operacional de propósito general se encuentra entre 40 y 100 ohmios.

Desviaciones del modelo ideal

slew-rate limitado


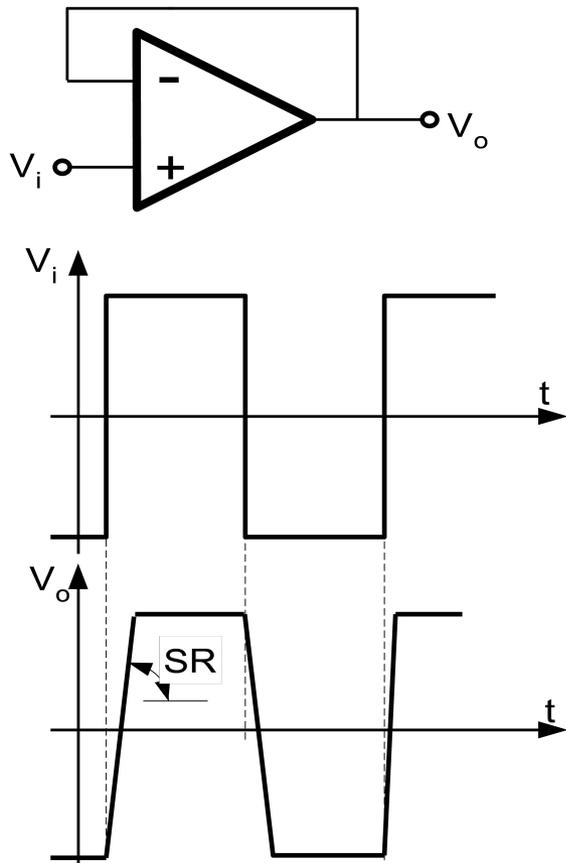


$$\frac{dv_o}{dt} = 2\pi f V \cos(2\pi ft) \Rightarrow \left(\frac{dv_o}{dt}\right)_{\text{máx}} = 2\pi f V$$

$$2\pi f V < SR \Rightarrow f_{\text{máx}} = \frac{SR}{2\pi V}$$

Amplificador de instrumentación

Simple restador

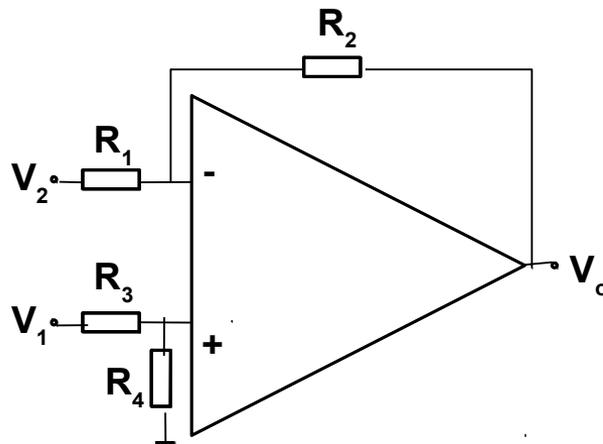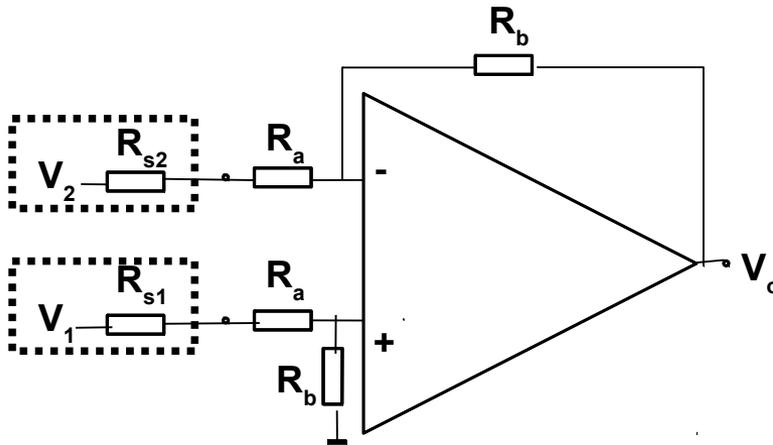


$$V_1 = V_2 = V_{ic} \Rightarrow$$
$$V_{oc} = V_{ic} \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4} \frac{R_1 + R_2}{R_1} - \frac{R_2}{R_1} \right)$$

(CMRR finito)

Amplificador de instrumentación


Amplificador de dos operacionales

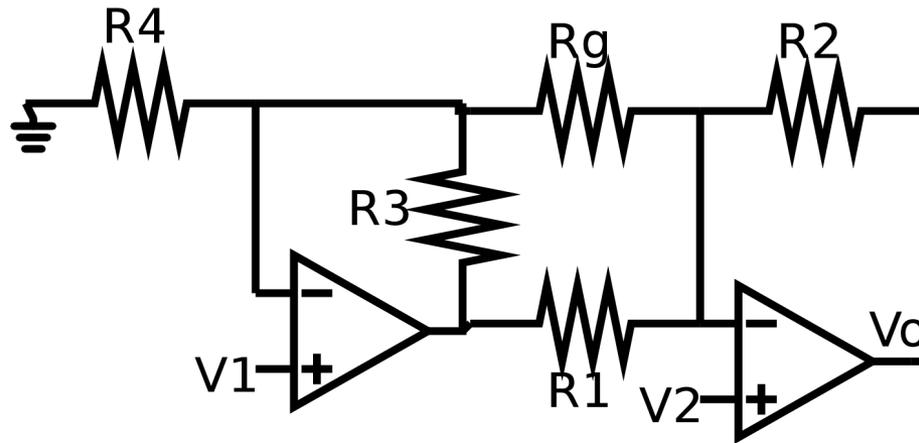

$$R_2 R_3 = R_1 R_4 \Rightarrow \frac{V_o}{V_2 - V_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1} + \frac{R_2}{R_g} \left(1 + \frac{R_3}{R_1} \right)$$

Amplificador de instrumentación

Amplificador de tres operacionales

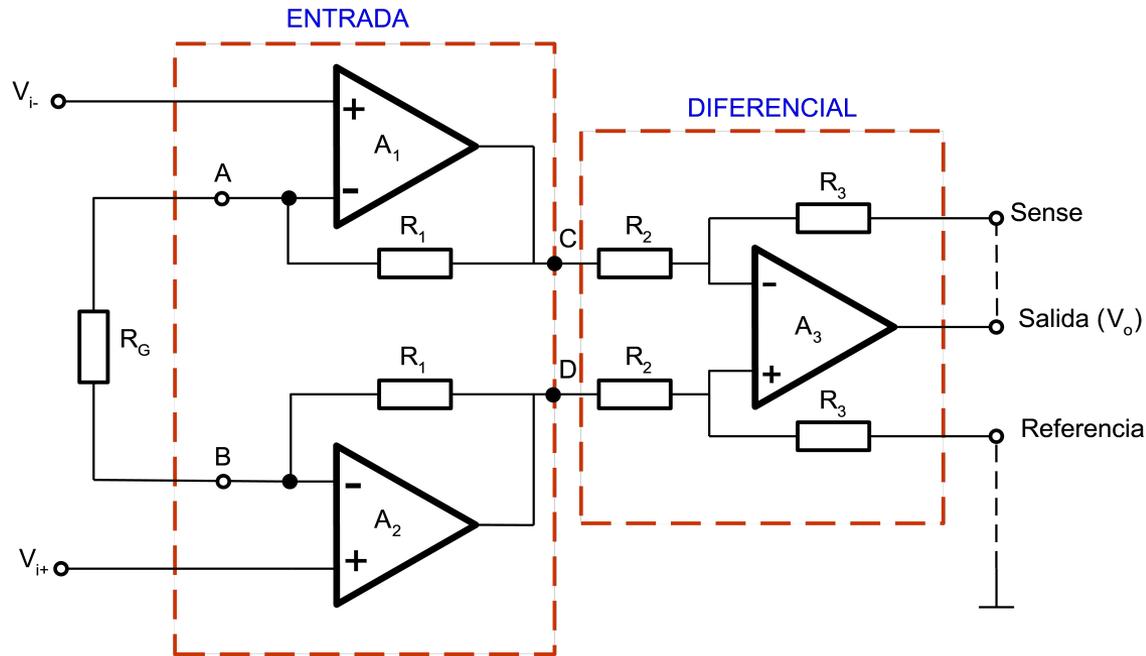

$$v_o = \frac{R_3}{R_2} \cdot \left(1 + \frac{2R_1}{R_G} \right) (v_{i+} - v_{i-})$$

$$A_d = 1 + \frac{2R_1}{R_G}$$