

Práctica 3

Plantilla de resultados del estudio teórico

Apellidos y Nombre:

Grupo y día:

1. Tabla de verdad del biestable T.

2. Diagrama de estados del contador módulo 10.

3. Tabla de estados/salida.

4. Tabla de codificación de estados.


5. Tabla de transición de estados/salida.

6. Tabla de excitación/salida.

7. Ecuaciones correspondientes al diseño de la parte combinacional.

8. Circuito resultante para el contador módulo 10.

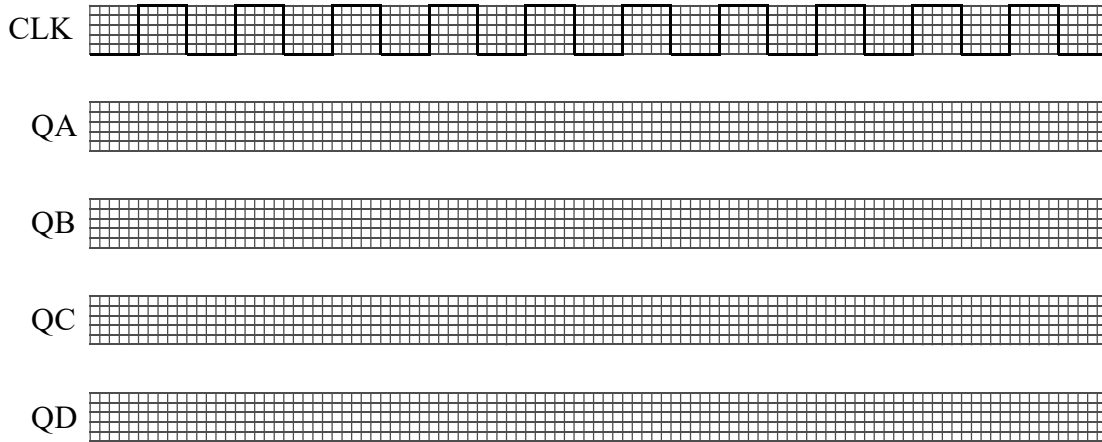9. Cronograma para las salidas del contador módulo 10. Suponga reset = '0'.



10. Esquema de conexiones para visualizar en un display 7 segmentos la salida de un contador módulo 10.

