
Estructura de Computadores

El computador simple

Autores: David Guerrero, Isabel Gómez, Alberto Molina

Usted es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra y de hacer obras derivadas siempre que se cite la fuente y se respeten las condiciones de la licencia Attribution-Share alike de Creative Commons.

Texto completo de la licencia: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/>

Guión

- ▶ **El punto de partida: La calculadora**
- ▶ **Automatización en la ejecución**
- ▶ **Almacenamiento de los datos**
- ▶ **Diversificación de instrucciones**
- ▶ **Una posible implementación**
- ▶ **Ejemplos de uso**

Diversificación de instrucciones

- ▶ El computador simple 2 presenta muchas deficiencias: imposibilidad de realizar saltos en la ejecución del programa, ausencia de variables de estado que informen del resultado de las operaciones, imposibilidad de usar inmediatos falta de comunicación con el exterior...
- ▶ Se propone una arquitectura pensada para solventar estas deficiencias: el CS2010.
- ▶ Se ha procurado que la arquitectura del CS2010 sea similar a la del microcontrolador que veremos en el tema siguiente, aunque muchísimo más simple.

Diversificación de instrucciones

Modelo de usuario: registros visibles

- ▶ **Todos los registros visibles son de 8 bits**
- ▶ **Los de propósito general se etiquetan R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6 y R7.**
- ▶ **Los de propósito específico son los siguientes:**
 - ▶ **PC o contador de programa:** Contiene la dirección de la próxima instrucción que se ejecutará. Se inicializa a cero y se va incrementando a medida que se ejecutan las instrucciones.
 - ▶ **SR o registro de estado:** Sus bits útiles se etiquetan Z (cero), V (desbordamiento), N (negativo) y C (carry). Indican, respectivamente, si la última instrucción aritmética/lógica generó un resultado con todos los bits a cero, un resultado no representable en complemento a 2, un resultado que es negativo al interpretarlo en complemento a 2 o si provocó carry/borrow.
 - ▶ **SP o puntero de pila:** Sirve para implementar la estructura de pila en memoria. Codifica la dirección de la primera posición libre. El puntero de pila se va decrementando a medida que se apilan datos y se incrementa al desapilarlos. Estos incrementos y decrementos se hacen de forma automatizada al realizar llamadas y retornos de subrutina.

Diversificación de instrucciones

Modelo de usuario: ISP

- ▶ Se pretende que el juego de instrucciones ensamblador del CS2010 sea básicamente un subconjunto muy reducido del de la arquitectura AVR.
- ▶ Esto no implica que el formato del código máquina en ambos sistemas sea similar: El formato de instrucciones del CS2010 es muchísimo más simple.
- ▶ Se usará un código de operación de longitud fija, 5 bits, lo que permite disponer un máximo de 32 códigos de operación.

Diversificación de instrucciones

Formatos: Solo hay tres y comparten campos

<u>formato</u>	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A instrucción con operando registro	código de operación					registro destino (fuente en ST)			-	-	-	-	-	registro fuente (registro base en ST/LD)		
B instrucción con operando memoria o inmediato									dato inmediato / dirección del dato							
C instrucción de salto						condición de salto			dirección de salto							

Diversificación de instrucciones

Asignación de códigos de operación: Facilita la decodificación

Bits del código de operación					NEMÓNICO	FORMATO	TIPO	SINTAXIS	EFECTO ¹	VNZC ²
15	14	13	12	11						
0	0	0	0	0	ST	A	memoria	ST (Rbase), Rfuente	MEM[Rbase]←Rfuente	----
0	0	0	0	1	LD	A	memoria	LD Rdestino, (Rbase)	Rdestino←MEM[Rbase]	----
0	0	0	1	0	STS	B	memoria	STS dirección, Rfuente	MEM[dirección]←Rfuente	----
0	0	0	1	1	LDS	B	memoria	LDS Rdestino, dirección	Rdestino←MEM[dirección]	----
0	0	1	0	0	CALL	C	salto	CALL dirección	MEM[SP]←PC, SP←SP-1, PC←dirección	----
0	0	1	0	1	RET	-	salto	RET	PC←MEM[SP+1], SP←SP+1	----
0	0	1	1	0	BRxx	C	salto	BRxx dirección	xx:PC←dirección	----
0	0	1	1	1	JMP	C	salto	JMP dirección	PC←dirección	----
0	1	0	0	0	ADD	A	aritmético/lógica	ADD Rdestino, Rfuente	Rdestino←Rdestino+Rfuente	****
0	1	0	0	1	-	-	-	-	no documentado	UUUU
0	1	0	1	0	SUB	A	aritmético/lógica	SUB Rdestino, Rfuente	Rdestino←Rdestino-Rfuente	****
0	1	0	1	1	CP	A	estado	CP Rdestino, Rfuente	NOP	****
0	1	1	0	0	-	-	-	-	no documentado	UUUU
0	1	1	0	1	-	-	-	-	no documentado	UUUU
0	1	1	1	0	-	-	-	-	no documentado	UUUU
0	1	1	1	1	MOV	A	movimiento de datos	MOV Rdestino, Rfuente	Rdestino←Rfuente	----
1	0	0	0	0	-	-	-	-	no documentado	UUUU
1	0	0	0	1	-	-	-	-	no documentado	UUUU
1	0	0	1	0	CLC	-	estado	CLC	NOP	---*
1	0	0	1	1	SEC	-	estado	SEC	NOP	---*
1	0	1	0	0	ROR	A o B	desplazamiento	ROR Rdestino	Rdestino←SHR(Rdestino, C)	****
1	0	1	0	1	ROL	A o B	desplazamiento	ROL Rdestino	Rdestino←SHL(Rdestino, C)	****
1	0	1	1	0	-	-	-	-	no documentado	UUUU
1	0	1	1	1	STOP	-	especial	STOP	lleva el procesador a espera	----
1	1	0	0	0	ADDI	B	aritmético/lógica	ADDI Rdestino, dato	Rdestino←Rdestino+dato	****
1	1	0	0	1	-	-	-	-	no documentado	UUUU
1	1	0	1	0	SUBI	B	aritmético/lógica	SUBI Rdestino, dato	Rdestino←Rdestino-dato	****
1	1	0	1	1	CPI	B	estado	CPI Rdestino, dato	NOP	****
1	1	1	0	0	-	-	-	-	no documentado	UUUU
1	1	1	0	1	-	-	-	-	no documentado	UUUU
1	1	1	1	0	-	-	-	-	no documentado	UUUU
1	1	1	1	1	LDI	B	movimiento de datos	LDI Rdestino, dato	Rdestino←dato	----

¹ (sin tener en cuenta el registro de estado y el incremento del PC)


² El caracter '-' denota "no modificado", '*' denota "modificado de forma definida", 'U' denota "no documentado"

Diversificación de instrucciones

Códigos de condición de la instrucción de bifurcación condicional: BR_{xx}
Los bits $I_{10}I_9I_8$ codifican la condición de salto xx .

I_{10}	I_9	I_8	CONDICIÓN	nemónico(s) de la condición	notas
0	0	0	Z	ZS, EQ	será cierta justo tras realizar la resta A-B si y solo si A=B
0	0	1	C	CS, LO	será cierta justo tras realizar la resta A-B si y solo si A<B asumiendo notación base 2 sin signo
0	1	0	V	VS	será cierta si y solo si el dato recién calculado no es representable en notación complemento a 2
0	1	1	N xor V	LT	será cierta justo tras realizar la resta A-B si y solo si A<B asumiendo notación complemento a 2
1	-	-	?	-	estas condiciones no están definidas y no deben utilizarse

Una posible implementación

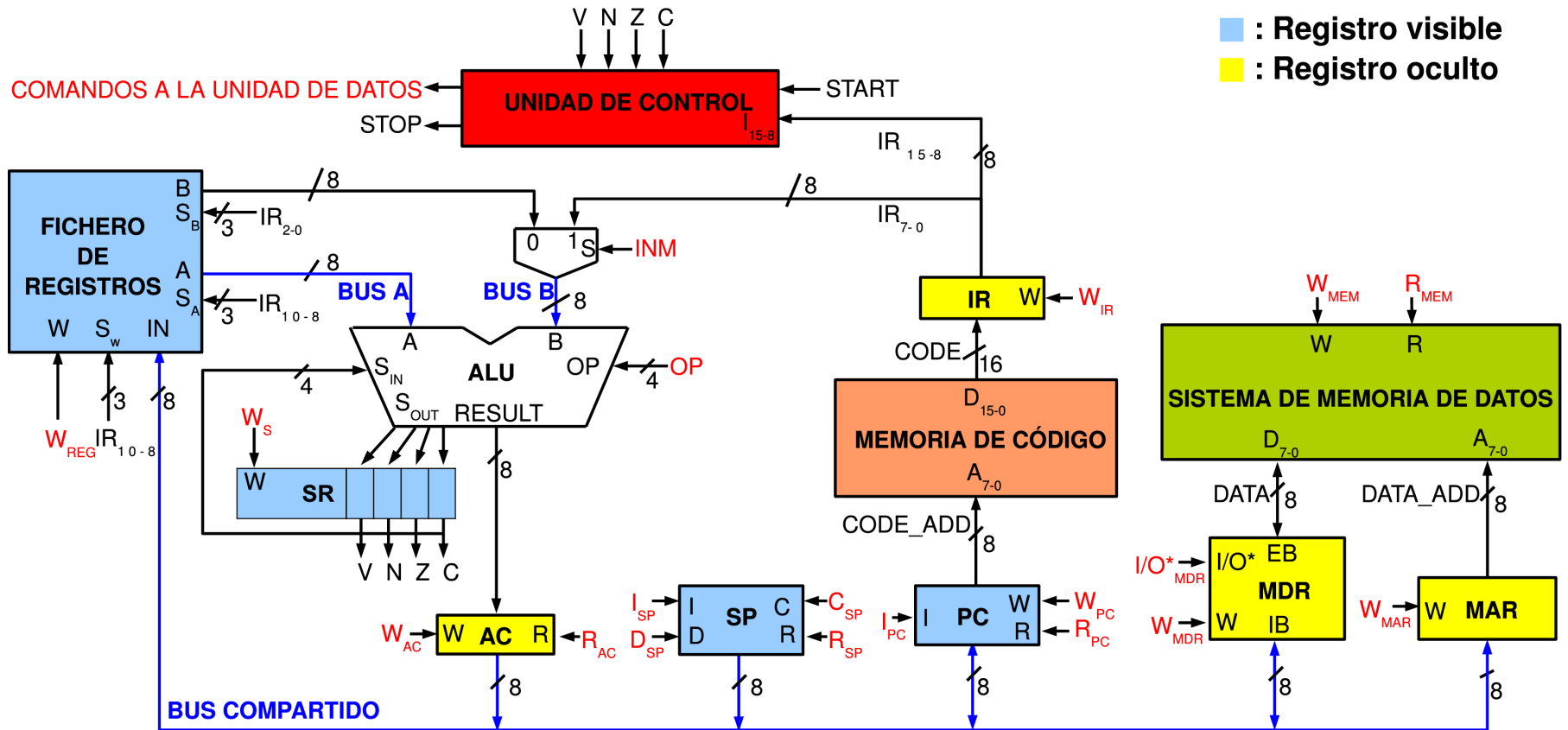


Una posible implementación

Registros ocultos

- ▶ **IR:** registro de 16 bits que sirve para almacenar la instrucción que está siendo ejecutada.
- ▶ **MDR.** Registro de 8 bits que sirve para almacenar los datos que se van a intercambiar con la memoria de datos.
- ▶ **MAR.** Registro de 8 bits que direcciona la memoria de datos.
- ▶ **AC.** Registro de 8 bits para almacenar temporalmente el resultado de la ALU


Una posible implementación

Descripción RT de los nuevos componentes

 

$S_{IN} = \{V_{IN}, N_{IN}, Z_{IN}, C_{IN}\}$
 $S_{OUT} = \{V_{OUT}, N_{OUT}, Z_{OUT}, C_{OUT}\}$

OP ₃	OP ₂	OP ₁	OP ₀	RESULT=	V _{OUT} =	N _{OUT} =	Z _{OUT} =	C _{OUT} =
0	0	-	0	-	V _{IN}	N _{IN}	Z _{IN}	0
0	0	0	1	-	-	-	-	-
0	0	1	1	-	V _{IN}	N _{IN}	Z _{IN}	1
0	1	0	0	SHR(A, C _{IN})	c _{IN} EXOR A ₀	RESULT ₇	NOT OR _{i=0} ⁷ (RESULT _i)	A ₀
0	1	0	1	SHL(A, C _{IN})	A ₇ EXOR A ₆	RESULT ₇	NOT OR _{i=0} ⁷ (RESULT _i)	A ₇
0	1	1	-	A	-	-	-	-
1	0	0	-	(A + B) mod 2 ⁸	overflow(A+B)	RESULT ₇	NOT OR _{i=0} ⁷ (RESULT _i)	carry(A+B)
1	0	1	-	(A - B) mod 2 ⁸	underflow(A-B)	RESULT ₇	NOT OR _{i=0} ⁷ (RESULT _i)	borrow(A-B)
1	1	-	-	B	-	-	-	-

 


R	OUT:=
0	HI
1	SP

I	D	C	SP ←
0	0	0	SP
0	0	1	0
0	1	0	SP-1
1	0	0	SP+1
OTRAS			PROHIBIDAS

La descripción de SR es idéntica a la del MAR

Modificaciones en la arquitectura y el formato de instrucción que nos permiten añadir instrucciones de salto

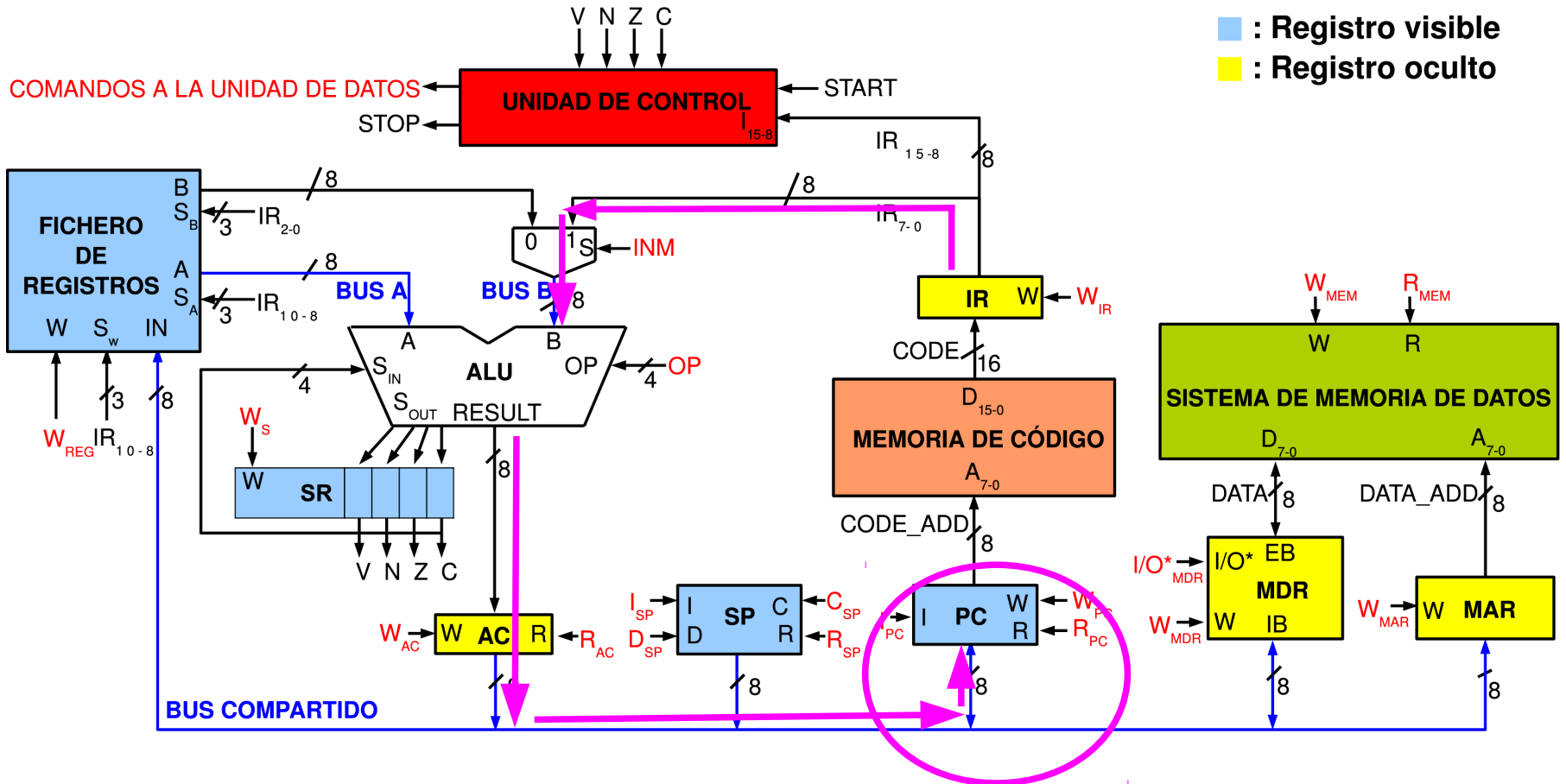¿Cómo se hace el salto?: en el PC, ya no cambia siempre de forma secuencial, se debe actualizar a la dirección del salto.
 ¿Dónde está la dirección del salto?: guardada en el código de la instrucción.
 El sistema debe de permitir guardar este dato en el PC. Necesitamos conectar el PC al bus para establecer un camino desde IR.






Ha sido necesario añadir un nuevo formato que nos permitirá codificar todos los tipos de instrucciones de salto que explicaremos a continuación.


■ : Registro visible
■ : Registro oculto

COMANDOS A LA UNIDAD DE DATOS

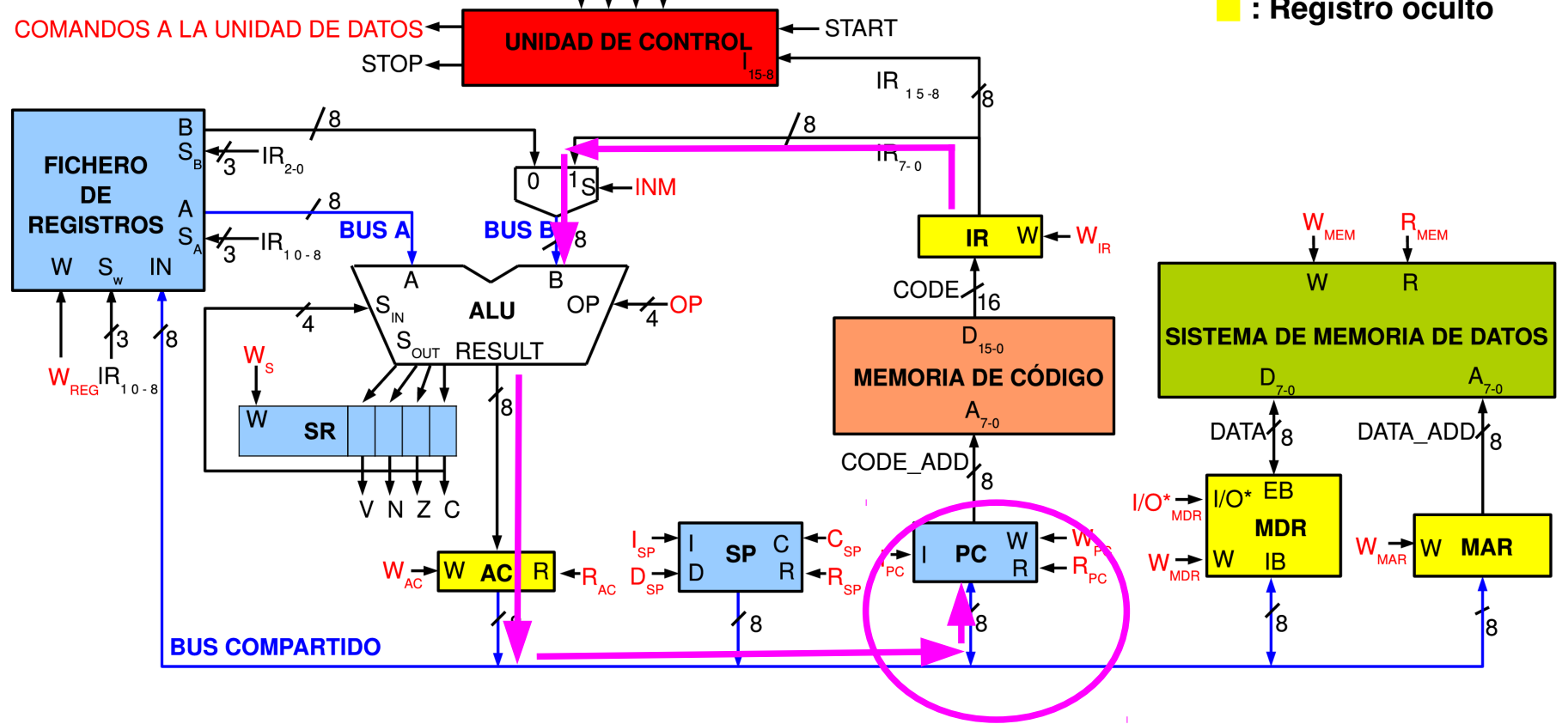



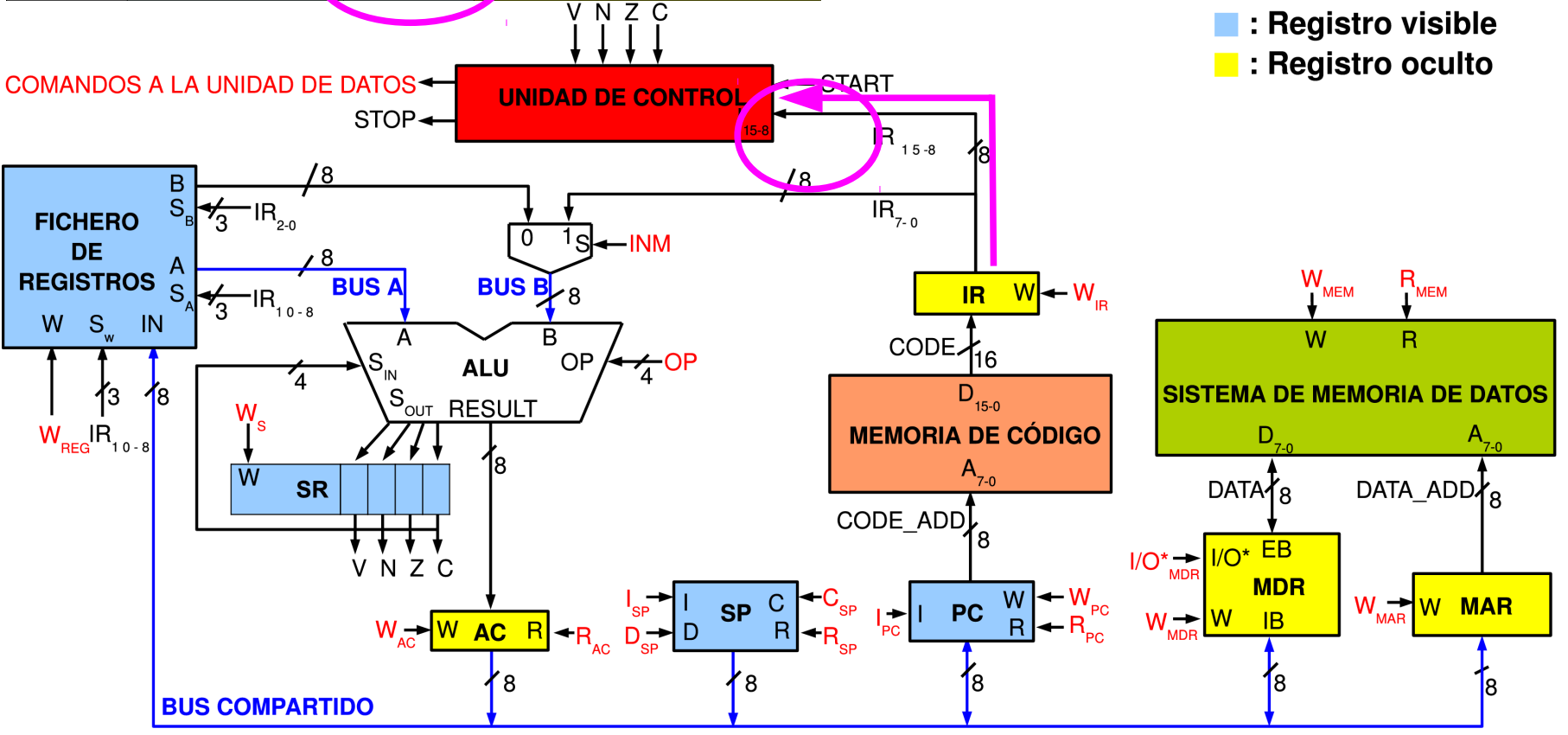Salto condicional.
Salta si se cumple una condición codificada en la instrucción y que será evaluada por la unidad de control.






Salto condicional.
 Necesitamos una ALU que genere esta información. La información se guardará en los flags del registro de estado (SR).
 La complejidad de la ALU y el registro SR son añadidos a la nueva arquitectura

■ : Registro oculto

COMANDOS A LA UNIDAD DE DATOS

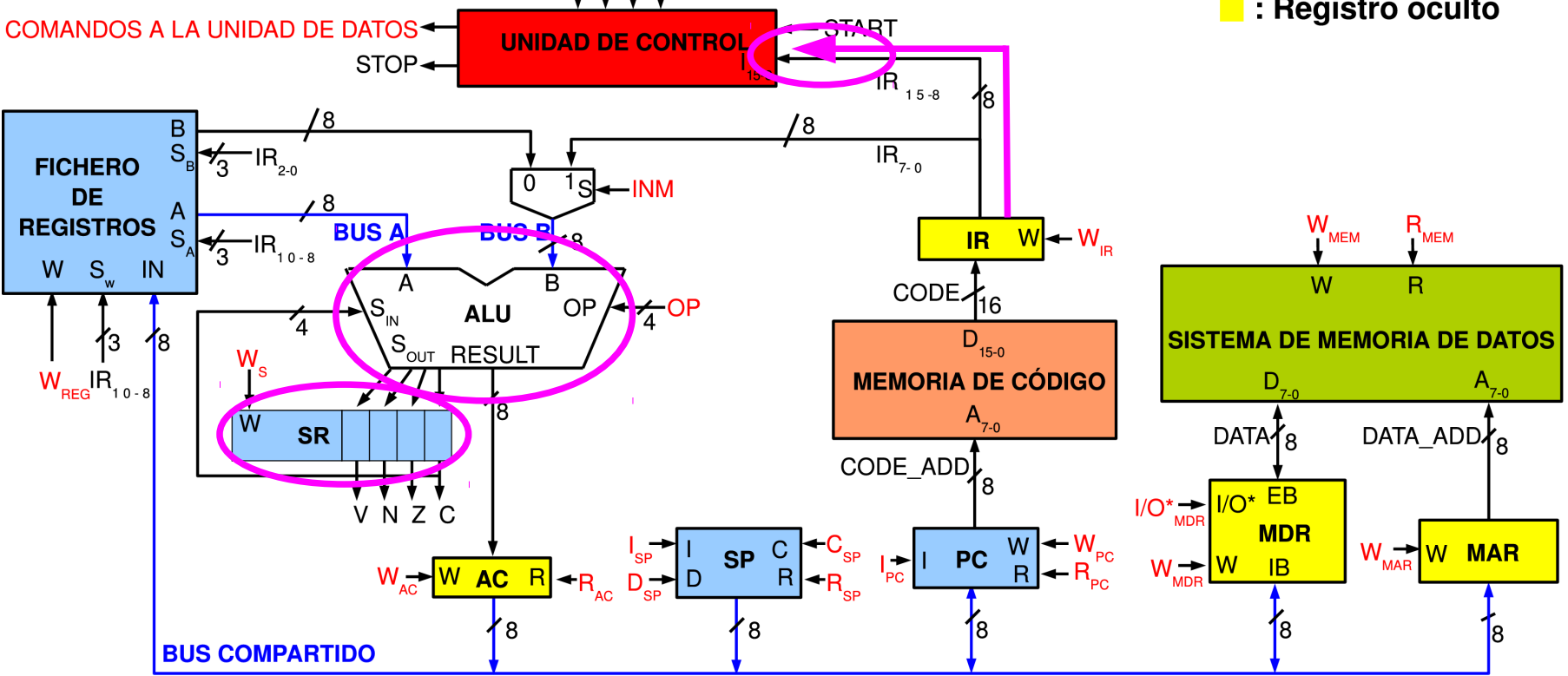


Información de lo que significan los códigos de condición

I_7	I_6	I_5	CONDICIÓN	nemónico(s) de la condición	notas
0	0	0	Z	ZS, EQ	será cierta justo tras realizar la resta A-B si y solo si A=B
0	0	1	C	CS, LO	será cierta justo tras realizar la resta A-B si y solo si A<B asumiendo notación base 2 sin signo
0	1	0	V	VS	será cierta si y solo si el dato recién calculado no es representable en notación complemento a 2
0	1	1	N xor V	LT	será cierta justo tras realizar la resta A-B si y solo si A<B asumiendo notación complemento a 2
1	-	-	?	-	estas condiciones no están definidas y no deben utilizarse



Salto condicional.
Condición falsa: no se modifica el PC.

COMANDOS A LA UNIDAD DE DATOS

 

■ : Registro visible
■ : Registro oculto




Salto a subrutina.

Se trata de escribir el PC con la dirección donde comienza una serie de instrucciones que hay que ejecutar y luego volver a la instrucción siguiente a la de salto.

El PC se altera, pero luego hay que restaurar su valor original.

Además pueden existir subrutinas anidadas, es decir, dentro de una subrutina 1 se puede llamar a otra subrutina 2. Primero se volvería a la subrutina 1 y luego al programa principal, en este caso necesitamos almacenar dos valores del PC. En general un número indeterminado de valores.

COMANDOS A LA UNIDAD DE DATOS

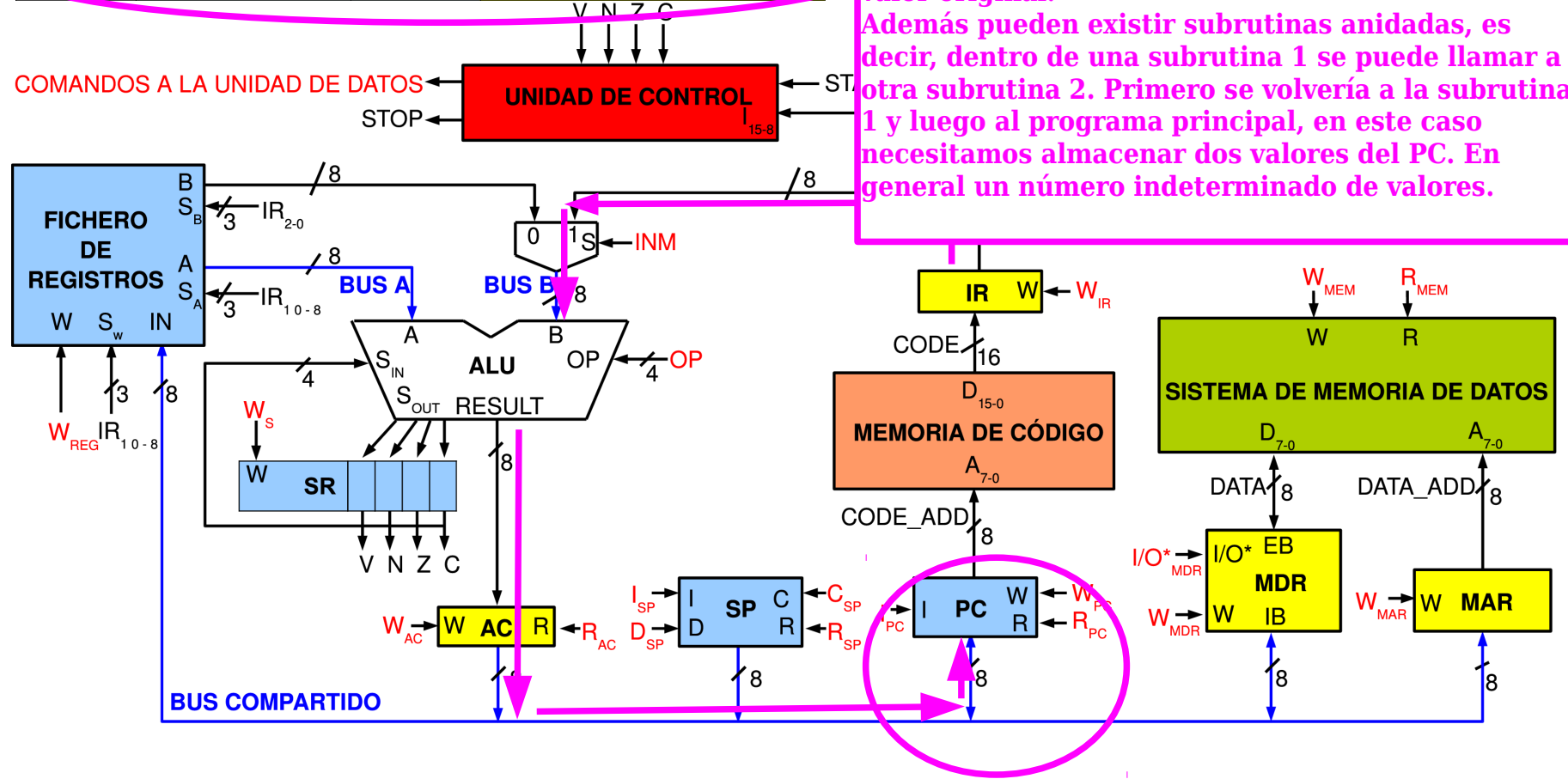




Salto a subrutina.

Los sucesivos valores del PC se guardan en la memoria de datos del computador, pero no en cualquier sitio.

Se guardan en una zona denominada Pila, la justificación de este nombre será expuesta más adelante.

La dirección para acceder a la pila está guardada en un registro denominado puntero de pila y que hemos tenido que añadir a la nueva arquitectura CS2010.

COMANDOS A LA UNIDAD DE DATOS

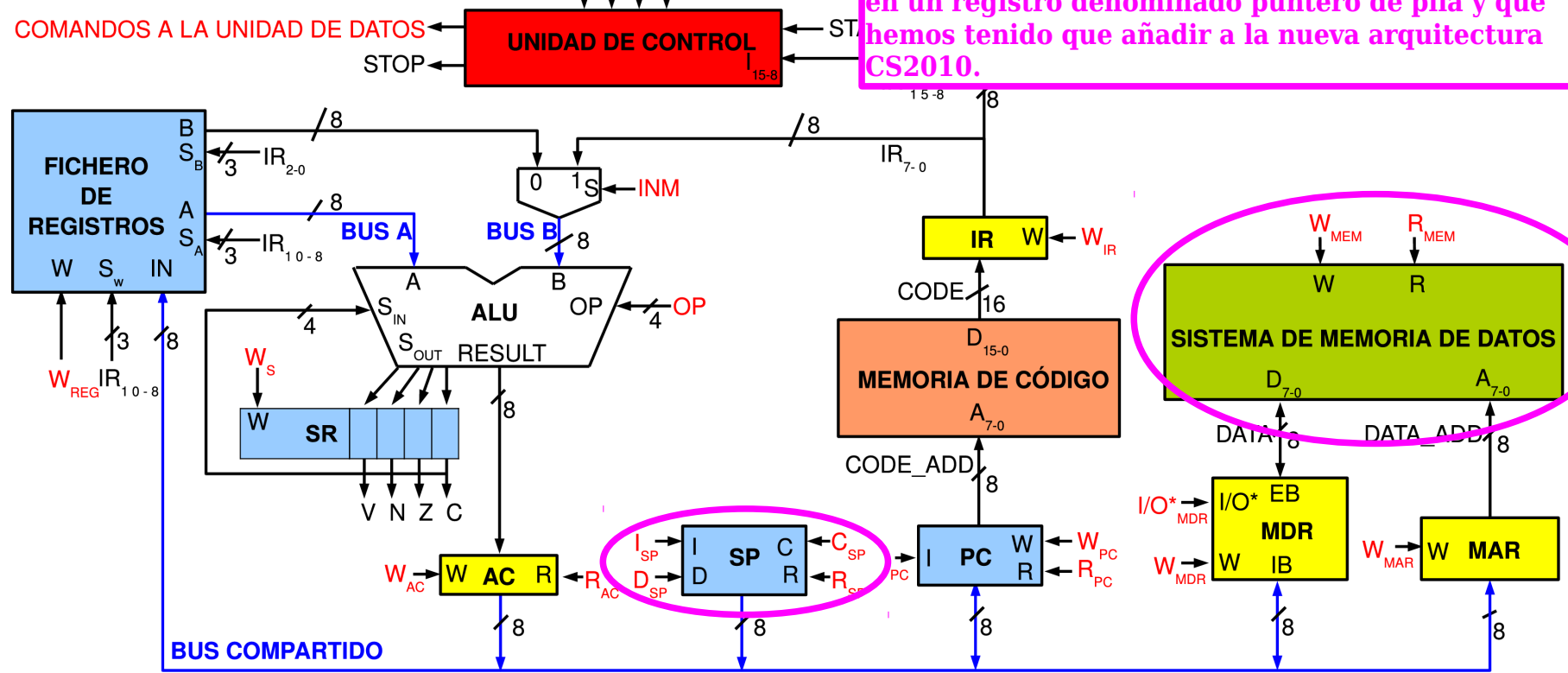


Estructura de la Pila

Antes de meter un nuevo dato, el SP contiene la dirección de la posición de la pila donde este se guardará.


Es como si se hiciera una pila de libros, el primero que quito es el último que he puesto. El primer dato se guarda en una posición determinada y el siguiente en la posición inmediatamente inferior. Nuestra pila crece hacia direcciones decrecientes de la memoria.

Supongamos SP=\$34

 


Representación abstracta de la zona de la memoria de datos y los valores del SP del CS2010

Estructura de la Pila

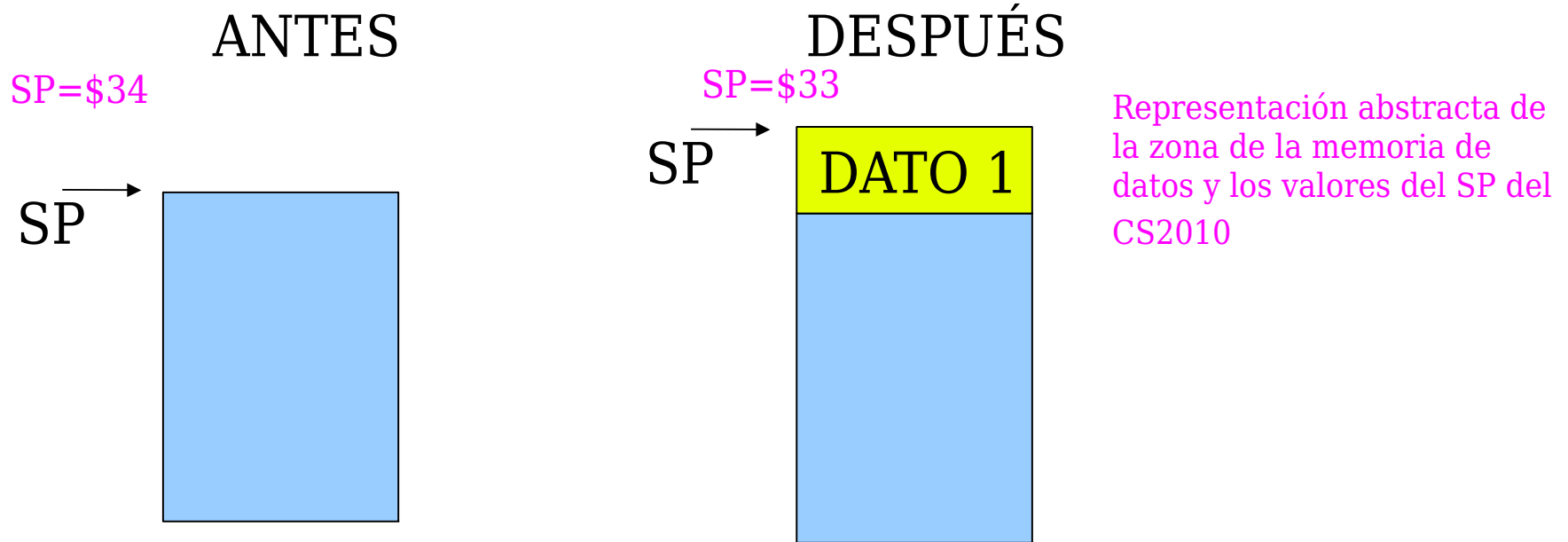


Proceso de guardar datos en la pila. Operación de PUSH

Estructura de la Pila

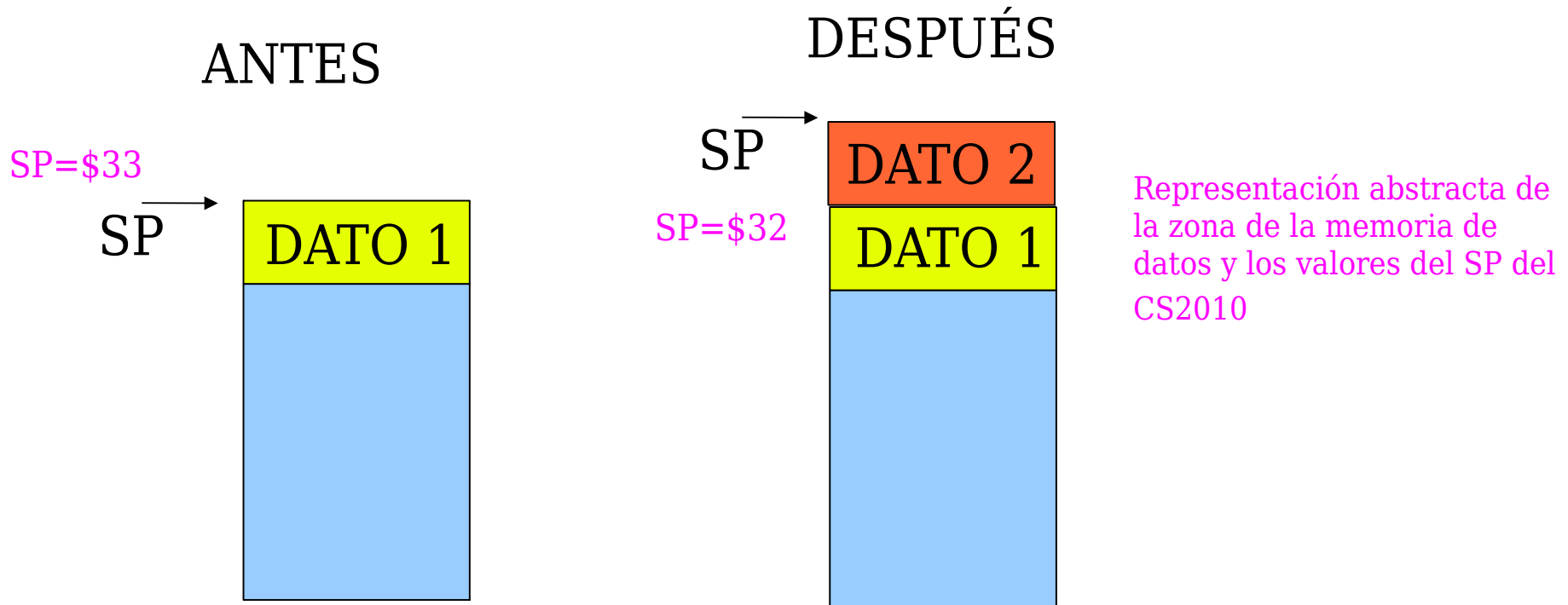


Proceso de guardar datos en la pila. Operación de PUSH

Estructura de la Pila

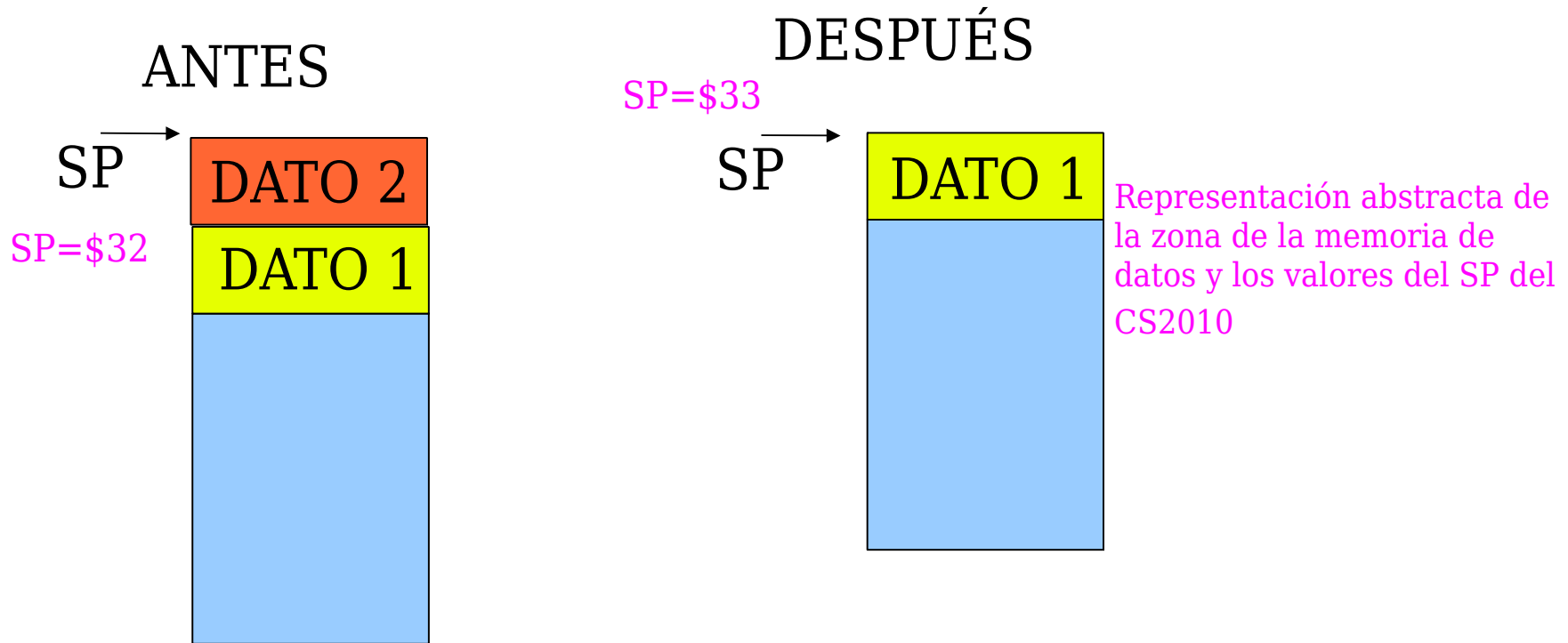

Proceso de extracción de datos de la pila. Operación de PULL.
El primero que se lee es el último que se escribió.

Estructura de la Pila

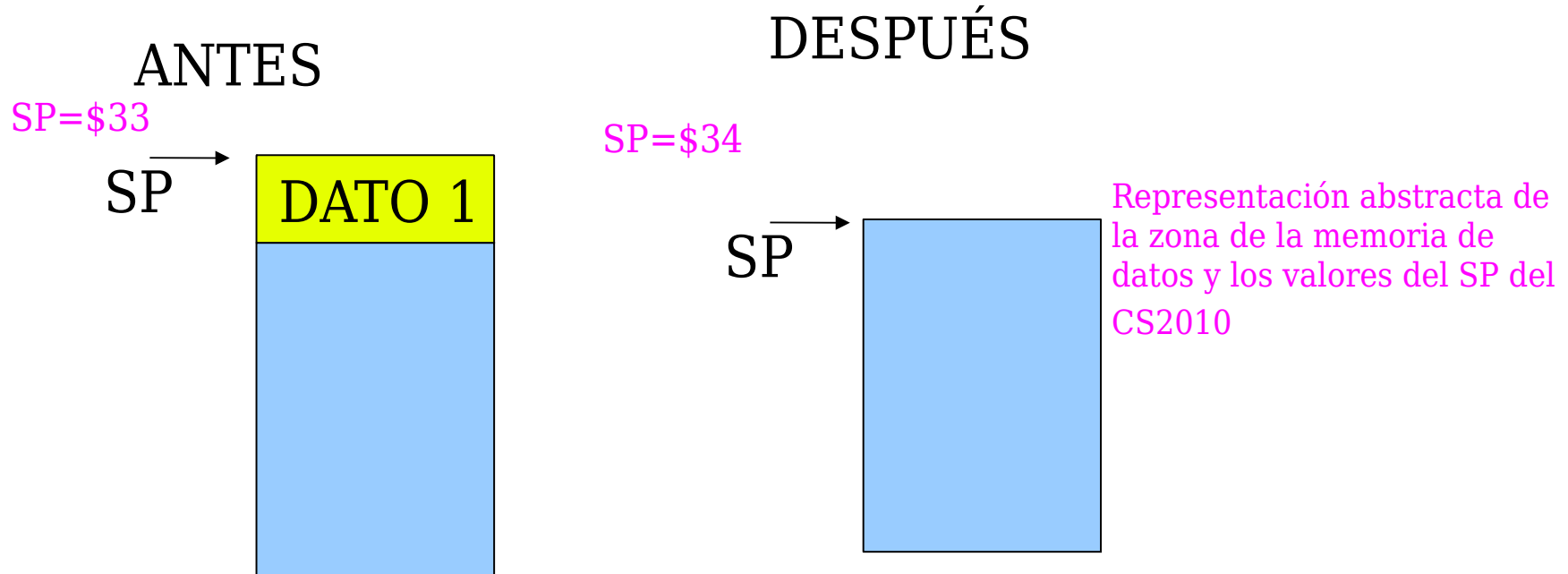

Proceso de extracción de datos de la pila. Operación de PULL.
El primero que se lee es el último que se escribió.


formato	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A instrucción con operando registro	código de operación						registro destino (fuente en ST)			registro fuente (registro base en ST/LD)						
B instrucción con operando memoria o inmediato	código de operación						dato inmediato / dirección del dato									
C instrucción de salto	código de operación						condición de salto			dirección de salto						

Retorno de subrutina.

Se recuperan los valores del PC guardados para saber la dirección de salto.

La dirección de retorno por lo tanto no se encuentra en el código de la instrucción.

■ : Registro visible
■ : Registro oculto

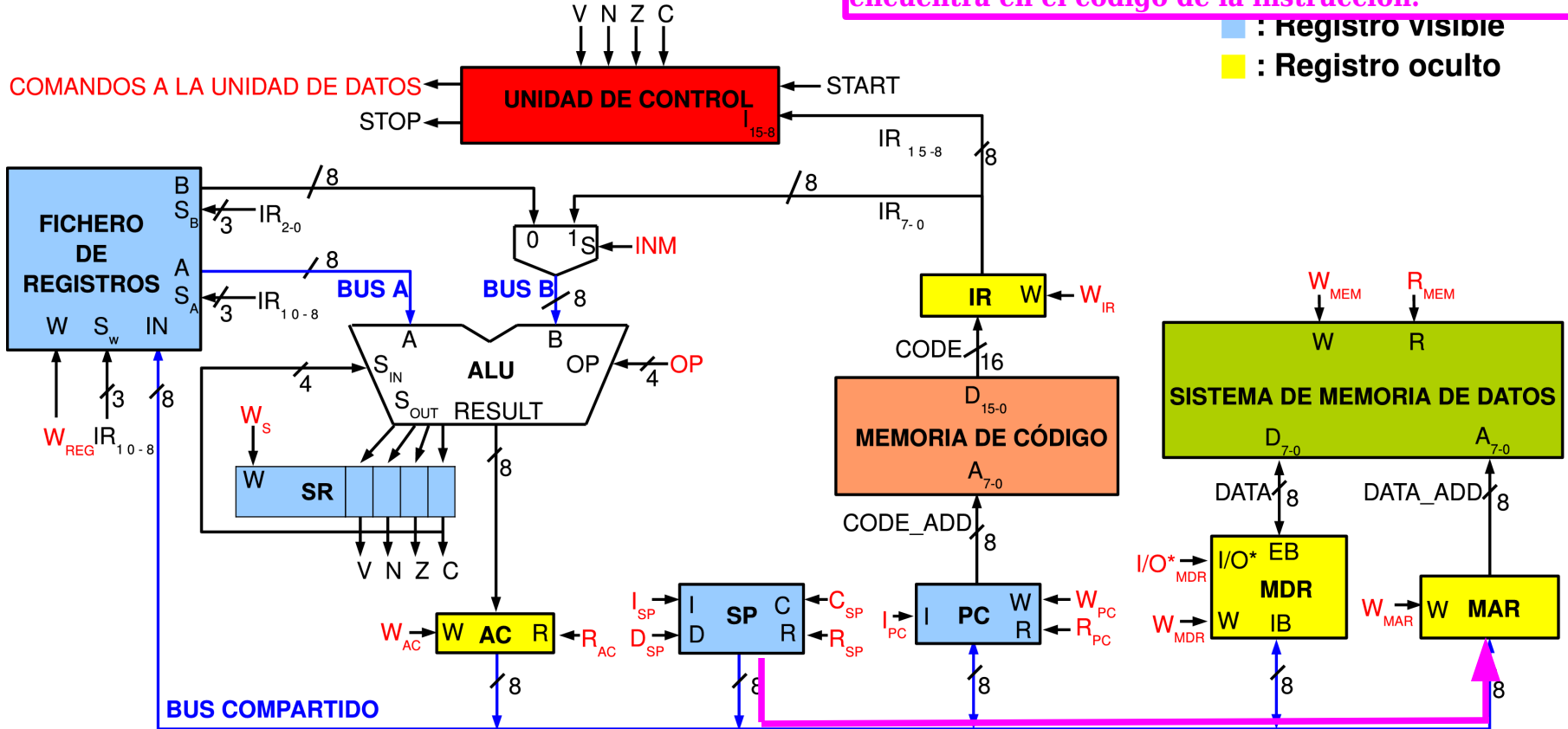


Descripción general:

Incrementar SP y guardarlo en MAR. Esto permite direccionar la posición que contiene la dirección de retorno.



Retorno de subrutina.
 Se recuperan los valores del PC guardados para saber la dirección de salto.
 La dirección de salto por lo tanto no se encuentra en el código de la instrucción.
 No está asociado a ningún tipo de formato

■ : Registro oculto

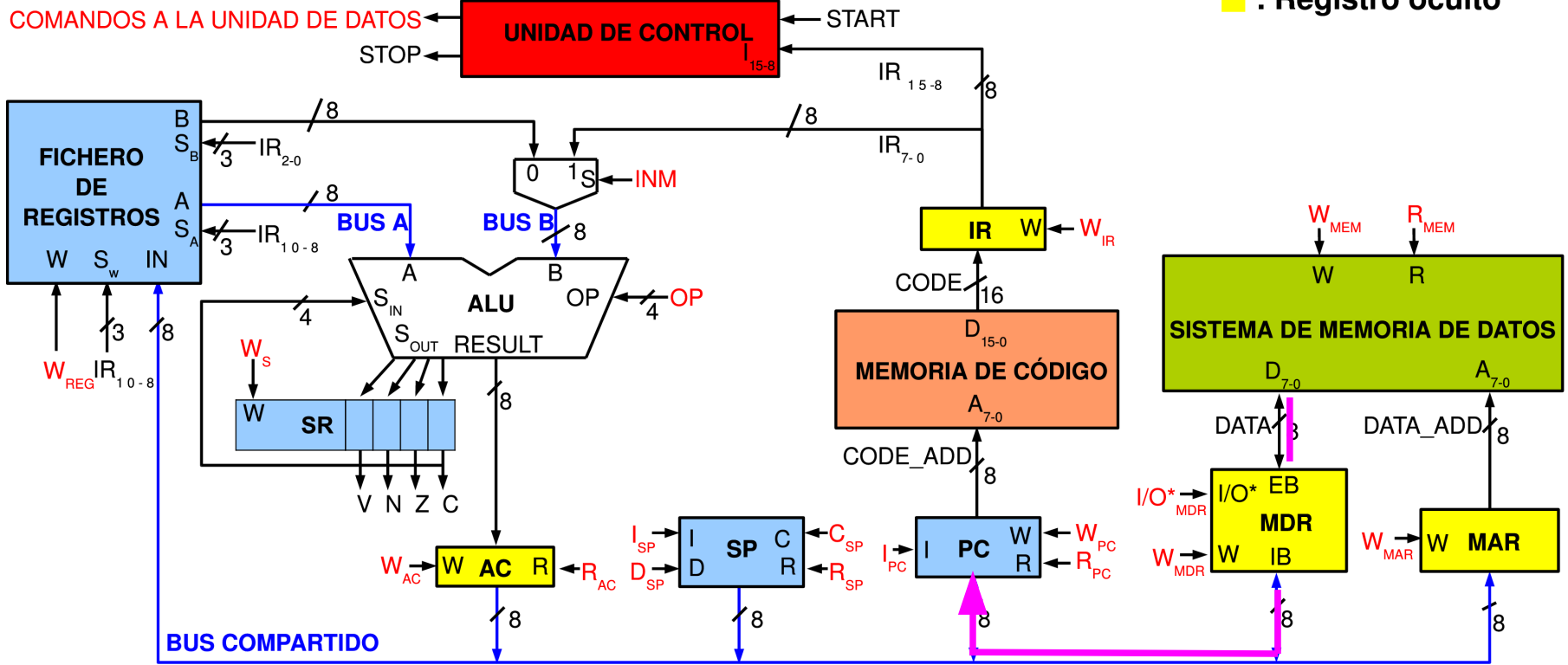

Descripción general: Se accede a la pila y se recupera la dirección de retorno para volver a la instrucción siguiente a la de salto a subrutina.




Instrucciones de llamada y retorno de subrutinas

- Una subrutina es una secuencia de instrucciones que realizan una cierta tarea que es necesaria lleva a cabo en distintos puntos del programa.
- Cuando un programa necesita realizar la tarea, hace una llamada a la subrutina, ésta se ejecuta y cuando termina, el programa se reanuda por donde se había quedado (retorno de subrutina).
- Una subrutina se puede llamar todas las veces que el programa lo necesite
- Una subrutina puede llamar a su vez a otra subrutina: ejecución anidada de subrutinas
- Una subrutina puede llamarse a sí misma: subrutinas recursivas

Instrucciones de llamada y retorno de subrutinas

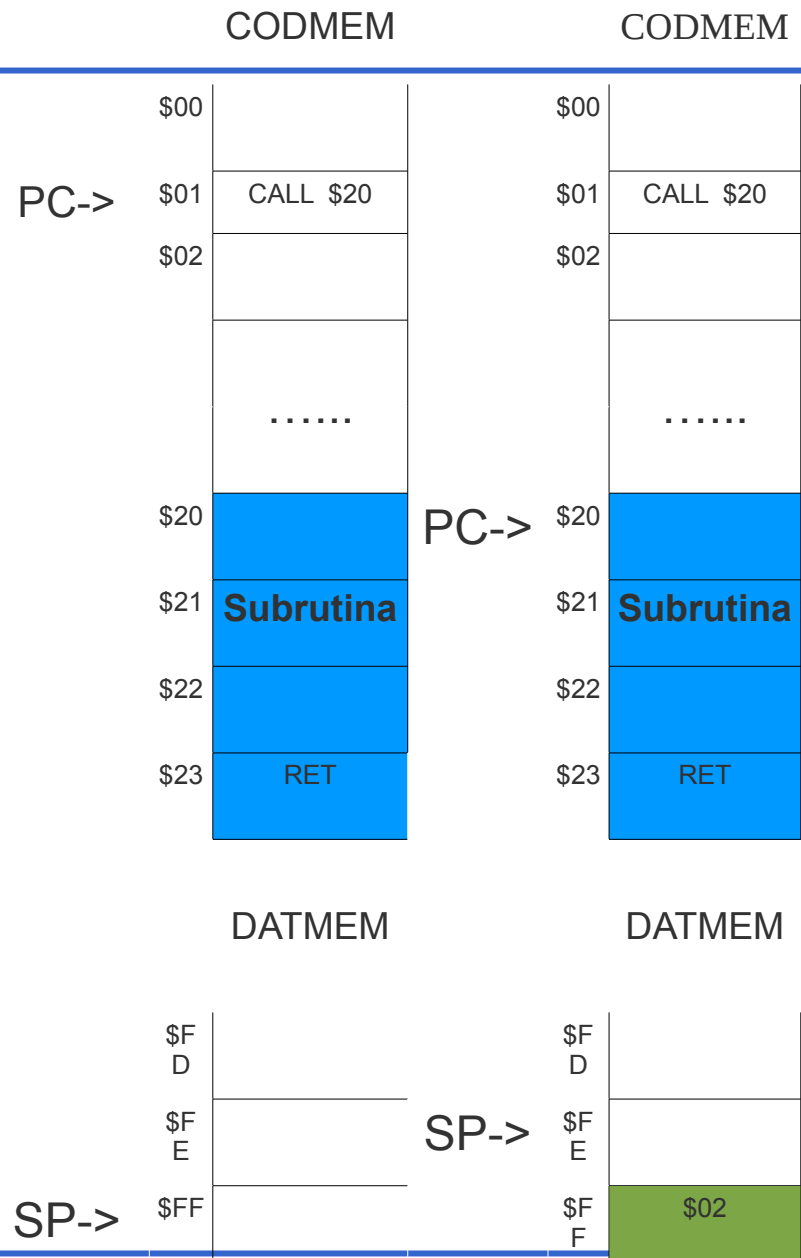- Situación inicial (a). El computador ejecuta instrucciones y llega a CALL \$20.
- La ejecución de la instrucción CALL \$20 hace que:
 - Se guarde en la pila el PC (que contiene \$02)
 - Se “salte” a la dirección \$20
- Observe el comportamiento del puntero de pila o registro SP (b).




(a)

(b)

Instrucciones de llamada y retorno de subrutinas

- Se ejecutan las instrucciones de la subrutina hasta que se procede a ejecutar la última instrucción o RET (c)
- La ejecución de RET hace que se saque el dato que está en la cima de la pila y que se guarde sobre el PC (d)
- A continuación se sigue ejecutando instrucciones. En este caso a partir de la dirección \$02.
- Observe que \$02 sigue en la PILA pero ya no es accesible y en la próxima operación de PUSH será sobrescrito.

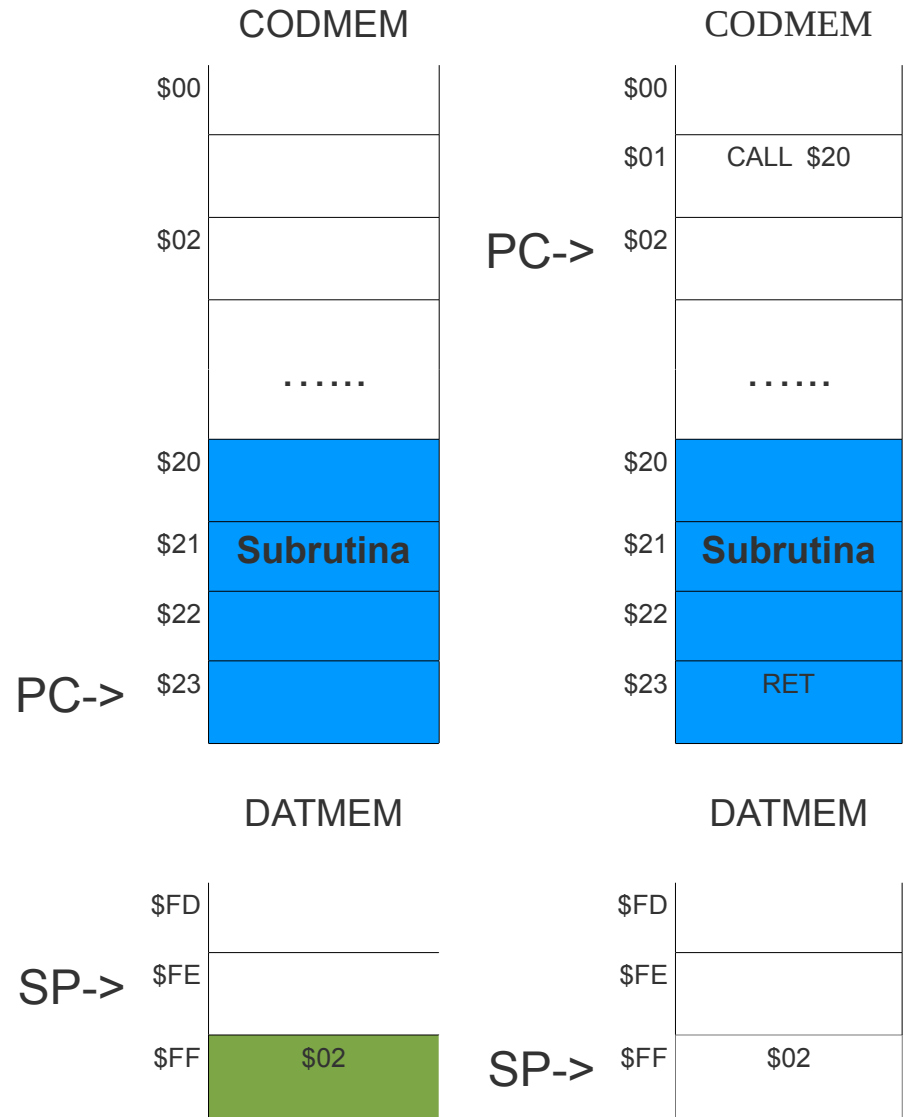



(c)

(d)

Instrucciones de llamada y retorno de subrutinas

- Anidamiento de subrutinas

	...
	Call rut1
Dir1:	..
Rut1:	..
	Call rut2
Dir2:	ret
	...
Rut2:	..
	ret

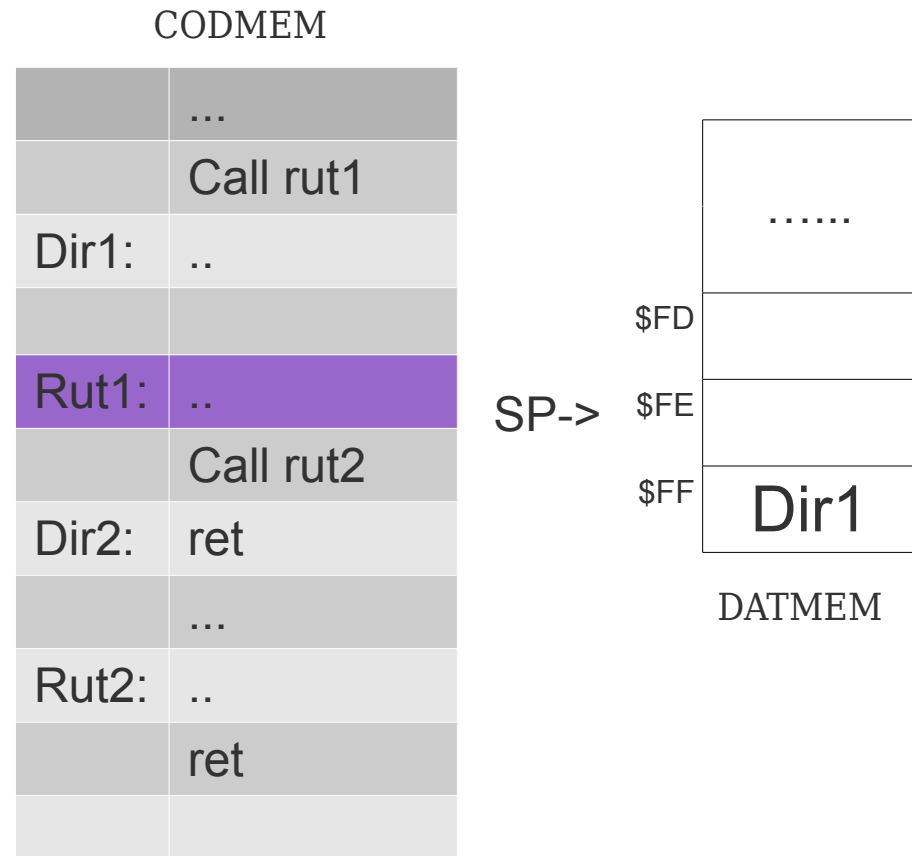 

Instrucciones de llamada y retorno de subrutinas

Anidamiento de subrutinas

...
Call rut1
Dir1: ..
Rut1: ..
Call rut2
Dir2: ret
...
Rut2: ..
ret

SP->



CODMEM

...
Call rut1
Dir1: ..
Rut1: ..
Call rut2
Dir2: ret
...
Rut2: ..
ret

SP->



Instrucciones de llamada y retorno de subrutinas

Anidamiento de subrutinas

	...
	Call rut1
Dir1:	..
Rut1:	..
	Call rut2
Dir2:	ret
	...
Rut2:	..
	ret

SP->



CODMEM

	...
	Call rut1
Dir1:	..
Rut1:	..
	Call rut2
Dir2:	ret
	...
Rut2:	..
	ret

SP->



Instrucciones de llamada y retorno de subrutinas

Anidamiento de subrutinas

	...
	Call rut1
Dir1:	..
Rut1:	..
	Call rut2
Dir2:	ret
	...
Rut2:	..
	ret

SP->



CODMEM

	...
	Call rut1
Dir1:	..
Rut1:	..
	Call rut2
Dir2:	ret
	...
Rut2:	..
	ret


SP->



Instrucciones de llamada y retorno de subrutinas

Anidamiento de subrutinas

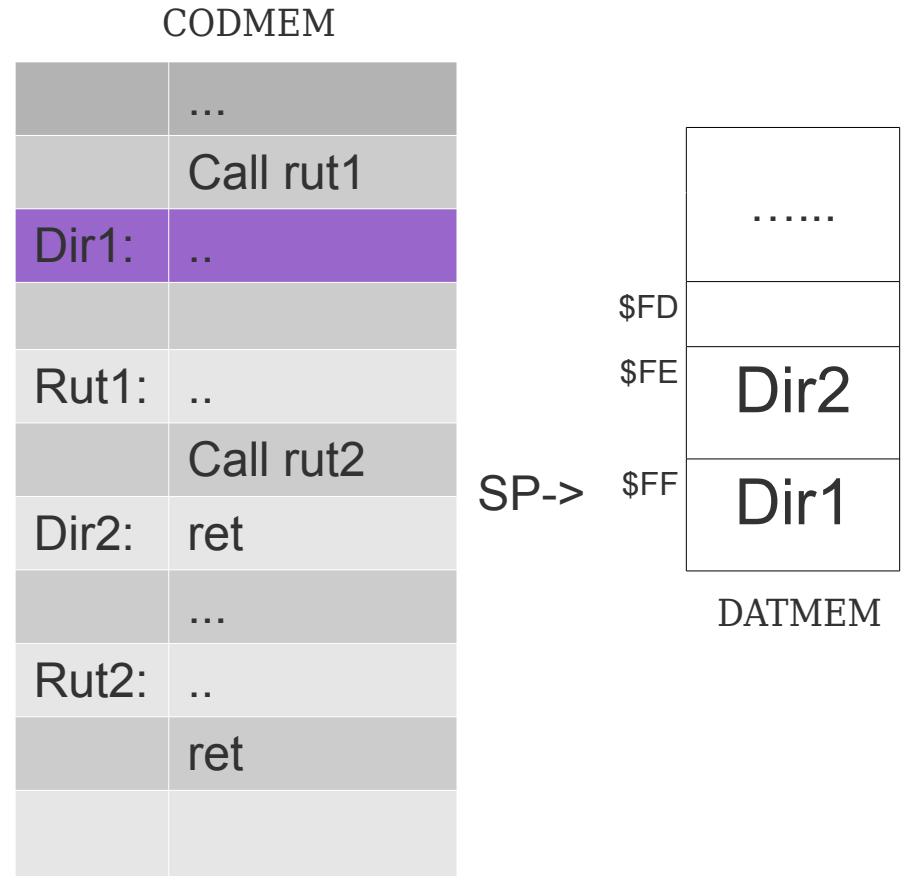- Observe que el orden en el que se deben extraer los contenidos del PC de la PILA debe ser en sentido inverso a como éstos se introdujeron en ella. (LIFO)



Modo inmediato

- ▶ El dato es parte del propio código de la instrucción y por tanto, tras finalizar el ciclo de búsqueda se encontrará en el registro IR.


Códigos de condición de la instrucción de bifurcación condicional: BR xx

Los bits $I_{10}I_9I_8$ codifican la condición de salto xx .

I_{10}	I_9	I_8	CONDICIÓN	nemónico(s) de la condición	notas
0	0	0	Z	ZS, EQ	será cierta justo tras realizar la resta A-B si y solo si A=B
0	0	1	C	CS, LO	será cierta justo tras realizar la resta A-B si y solo si A<B asumiendo notación base 2 sin signo
0	1	0	V	VS	será cierta si y solo si el dato recién calculado no es representable en notación complemento a 2
0	1	1	N xor V	LT	será cierta justo tras realizar la resta A-B si y solo si A<B asumiendo notación complemento a 2
1	-	-	?	-	estas condiciones no están definidas y no deben utilizarse

BR ZS , BR EQ , BR CS ,BR LO , BR VS ,BR LT

Relación de la ALU con las instrucciones

 

$$S_{IN} = \{V_{IN}, N_{IN}, Z_{IN}, C_{IN}\}$$

$$S_{OUT} = \{V_{OUT}, N_{OUT}, Z_{OUT}, C_{OUT}\}$$


OP ₃	OP ₂	OP ₁	OP ₀	RESULT=	V _{OUT} =	N _{OUT} =	Z _{OUT} =	C _{OUT} =
0	0	-	0	-	V _{IN}	N _{IN}	Z _{IN}	0
0	0	0	1	-	-	-	-	-
0	0	1	1	-	V _{IN}	N _{IN}	Z _{IN}	1
0	1	0	0	SHR(A, C _{IN})	C _{IN} EXOR A ₀	RESULT ₇	NOT OR _{i=0} ⁷ (RESULT _i)	A ₀
0	1	0	1	SHL(A, C _{IN})	A ₇ EXOR A ₆	RESULT ₇	NOT OR _{i=0} ⁷ (RESULT _i)	A ₇
0	1	1	-	A	-	-	-	-
1	0	0	-	(A + B) mod 2 ⁸	overflow(A+B)	RESULT ₇	NOT OR _{i=0} ⁷ (RESULT _i)	carry(A+B)
1	0	1	-	(A - B) mod 2 ⁸	underflow(A-B)	RESULT ₇	NOT OR _{i=0} ⁷ (RESULT _i)	borrow(A-B)
1	1	-	-	B	-	-	-	-

La ALU de este computador es mucho más compleja que la del CS2 debido a que ha sido la solución adoptada para poder realizar algunas de las nuevas instrucciones propuestas.

Esta solución de complicar la ALU no es la única opción.

A continuación justificaremos la complejidad de la ALU en base a las instrucciones añadidas.

Relación de la ALU con las instrucciones

 

OP ₃	OP ₂	OP ₁	OP ₀	RESULT=	V _{OUT} =	N _{OUT} =	Z _{OUT} =	C _{OUT} =
0	0	-	0	-	V _{IN}	N _{IN}	Z _{IN}	0
0	0	0	1	-	-	-	-	-
0	0	1	1	-	V _{IN}	N _{IN}	Z _{IN}	1
0	1	0	0	SHR(A, C _{IN})	C _{IN} EXOR A ₀	RESULT ₇	NOT OR _{i=0} ⁷ (RESULT _i)	A ₀
0	1	0	1	SHL(A, C _{IN})	A ₇ EXOR A ₆	RESULT ₇	NOT OR _{i=0} ⁷ (RESULT _i)	A ₇
0	1	1	-	A	-	-	-	-
1	0	0	-	(A + B) mod 2 ⁸	overflow(A+B)	RESULT ₇	NOT OR _{i=0} ⁷ (RESULT _i)	carry(A+B)
1	0	1	-	(A - B) mod 2 ⁸	underflow(A-B)	RESULT ₇	NOT OR _{i=0} ⁷ (RESULT _i)	borrow(A-B)
1	1	-	-	B	-	-	-	-

$$S_{IN} = \{V_{IN}, N_{IN}, Z_{IN}, C_{IN}\}$$

$$S_{OUT} = \{V_{OUT}, N_{OUT}, Z_{OUT}, C_{OUT}\}$$


¿Porqué necesitamos estas operaciones?

Instrucciones: **CLC** y **SEC**, ponen a 0 y 1 el flag de acarreo C

La ALU no hace nada salvo cambiar este flag y dejar el resto inalterado.

Vemos que en la ALU, además de entrar los 4 códigos de operación entran los 4 Flags.

Relación de la ALU con las instrucciones

 

OP ₃	OP ₂	OP ₁	OP ₀	RESULT=	V _{OUT} =	N _{OUT} =	Z _{OUT} =	C _{OUT} =
0	0	-	0	-	V _{IN}	N _{IN}	Z _{IN}	0
0	0	0	1	-	-	-	-	-
0	0	1	1	-	V _{IN}	N _{IN}	Z _{IN}	1
0	1	0	0	SHR(A, C _{IN})	C _{IN} EXOR A ₀	RESULT ₇	NOT OR _{i=0} ⁷ (RESULT _i)	A ₀
0	1	0	1	SHL(A, C _{IN})	A ₇ EXOR A ₆	RESULT ₇	NOT OR _{i=0} ⁷ (RESULT _i)	A ₇
0	1	1	-	A	-	-	-	-
1	0	0	-	(A + B) mod 2 ⁸	overflow(A+B)	RESULT ₇	NOT OR _{i=0} ⁷ (RESULT _i)	carry(A+B)
1	0	1	-	(A - B) mod 2 ⁸	underflow(A-B)	RESULT ₇	NOT OR _{i=0} ⁷ (RESULT _i)	borrow(A-B)
1	1	-	-	B	-	-	-	-

$$S_{IN} = \{V_{IN}, N_{IN}, Z_{IN}, C_{IN}\}$$

$$S_{OUT} = \{V_{OUT}, N_{OUT}, Z_{OUT}, C_{OUT}\}$$


¿Porqué necesitamos estas operaciones? Instrucciones: **ROR Rd** y **ROL Rd**

Como vemos la ALU rota el dato que entra por su entrada A con la entrada de acarreo, ya que la tiene disponible como hemos dicho anteriormente. El dato rotado es lo que nos proporciona en RESULT.

¿Qué información nos proporcionan los flags?

V: La operación EXOR de C_{in} con A₀ en el caso de desplazamiento a la dcha, y de A₇ con A₆ en el caso de desplazamiento a la izquierda. En este último se nos informa de un cambio de signo.

Relación de la ALU con las instrucciones

 

OP ₃	OP ₂	OP ₁	OP ₀	RESULT=	V _{OUT} =	N _{OUT} =	Z _{OUT} =	C _{OUT} =
0	0	-	0	-	V _{IN}	N _{IN}	Z _{IN}	0
0	0	0	1	-	-	-	-	-
0	0	1	1	-	V _{OUT}	N _{OUT}	Z _{OUT}	1
0	1	0	0	SHR(A, C _{IN})	C _{IN} EXOR A ₀	RESULT ₇	NOT OR _{i=0} ⁷ (RESULT _i)	A ₀
0	1	0	1	SHL(A, C _{IN})	A ₇ EXOR A ₆	RESULT ₇	NOT OR _{i=0} ⁷ (RESULT _i)	A ₇
0	1	1	-	A	-	-	-	-
1	0	0	-	(A + B) mod 2 ⁸	overflow(A+B)	RESULT ₇	NOT OR _{i=0} ⁷ (RESULT _i)	carry(A+B)
1	0	1	-	(A - B) mod 2 ⁸	underflow(A-B)	RESULT ₇	NOT OR _{i=0} ⁷ (RESULT _i)	borrow(A-B)
1	1	-	-	B	-	-	-	-

$S_{IN} = \{V_{IN}, N_{IN}, Z_{IN}, C_{IN}\}$
 $S_{OUT} = \{V_{OUT}, N_{OUT}, Z_{OUT}, C_{OUT}\}$

¿Porqué necesitamos estas operaciones? Instrucciones: **ROR Rd** y **ROL Rd**


¿Qué nos proporciona en los flags?

N: Bit más significativo de los números, nos informa del signo.

Z: Operación NOR de todos los bits del resultado. Vale 1 si el resultado es =0.

C: Bit que se desplaza.

Relación de la ALU con las instrucciones

 

OP ₃	OP ₂	OP ₁	OP ₀	RESULT=	V _{OUT} =	N _{OUT} =	Z _{OUT} =	C _{OUT} =
0	0	-	0	-	V _{IN}	N _{IN}	Z _{IN}	0
0	0	0	1	-	-	-	-	-
0	0	1	1	-	V _{IN}	N _{IN}	Z _{IN}	1
0	1	0	0	SHR(A, C _{IN})	C _{IN} EXOR A ₀	RESULT ₇	NOT OR _{i=0} ⁷ (RESULT _i)	A ₀
0	1	0	1	SHL(A, C _{IN})	A ₇ EXOR A ₀	RESULT ₇	NOT OR _{i=0} ⁷ (RESULT _i)	A ₇
0	1	1	-	A	-	-	-	-
1	0	0	-	(A + B) mod 2 ⁸	overflow(A+B)	RESULT ₇	NOT OR _{i=0} ⁷ (RESULT _i)	carry(A+B)
1	0	1	-	(A - B) mod 2 ⁸	underflow(A-B)	RESULT ₇	NOT OR _{i=0} ⁷ (RESULT _i)	borrow(A-B)
1	1	-	-	B	-	-	-	-

$$S_{IN} = \{V_{IN}, N_{IN}, Z_{IN}, C_{IN}\}$$


$$S_{OUT} = \{V_{OUT}, N_{OUT}, Z_{OUT}, C_{OUT}\}$$

Lo que entra por A lo direccionan los bits IR₁₀₋₈: fuente en ST (mirar arquitectura)
 ¿Porqué necesitamos esta operación? Instrucciones: **ST (Rb),Rf**; **STS dirección,Rf**;

Los flags no importan.

formato	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A instrucción con operando registro	código de operación					registro destino (fuente en ST)			-	-	-	-	-	registro fuente (registro base en ST/LD)		
B instrucción con operando memoria o inmediato									dato inmediato / dirección del dato							
C instrucción de salto						dirección de salto										

Relación de la ALU con las instrucciones

 

OP ₃	OP ₂	OP ₁	OP ₀	RESULT=	V _{OUT} =	N _{OUT} =	Z _{OUT} =	C _{OUT} =
0	0	-	0	-	V _{IN}	N _{IN}	Z _{IN}	0
0	0	0	1	-	-	-	-	-
0	0	1	1	-	V _{IN}	N _{IN}	Z _{IN}	1
0	1	0	0	SHR(A, C _{IN})	C _{IN} EXOR A ₀	RESULT ₇	NOT OR _{i=0} ⁷ (RESULT _i)	A ₀
0	1	0	1	SHL(A, C _{IN})	A ₇ EXOR A ₆	RESULT ₇	NOT OR _{i=0} ⁷ (RESULT _i)	A ₇
0	1	1	-	A	-	-	-	-
1	0	0	-	(A + B) mod 2 ⁸	overflow(A+B)	RESULT ₇	NOT OR _{i=0} ⁷ (RESULT _i)	carry(A+B)
1	0	1	-	(A - B) mod 2 ⁸	underflow(A-B)	RESULT ₇	NOT OR _{i=0} ⁷ (RESULT _i)	borrow(A-B)
1	1	-	-	B	-	-	-	-

$$S_{IN} = \{V_{IN}, N_{IN}, Z_{IN}, C_{IN}\}$$


$$S_{OUT} = \{V_{OUT}, N_{OUT}, Z_{OUT}, C_{OUT}\}$$

Instrucciones que necesitan que un dato pase por la entrada B sin alterarse. El dato proviene de la pila de registros en el caso del registro base, lo direccionan los bits IR_{2:0}; o bien del registro IR si es una dirección o un dato inmediato (mirar arquitectura).

¿Porqué necesitamos esta operación? Instrucciones: **ST (Rb),Rf**; **STS dirección,Rf**; **LD Rd, (Rb)**; **LDS Rd,dirección**; **CALL dirección, BRxx dirección**; **JMP dirección, LDI Rd,dato, MOV Rd,Rf**
Los flags no se ven afectados.

formato	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A instrucción con operando registro	código de operación						registro destino (fuente en ST)		-	-	-	-	-	registro fuente (registro base en ST/LD)		
B instrucción con operando memoria o inmediato									dato inmediato / dirección del dato							
C instrucción de salto							condición de salto		dirección de salto							

Relación de la ALU con las instrucciones

 

OP ₃	OP ₂	OP ₁	OP ₀	RESULT=	V _{OUT} =	N _{OUT} =	Z _{OUT} =	C _{OUT} =
0	0	-	0	-	V _{IN}	N _{IN}	Z _{IN}	0
0	0	0	1	-	-	-	-	-
0	0	1	1	-	V _{IN}	N _{IN}	Z _{IN}	1
0	1	0	0	SHR(A, C _{IN})	c _{IN} EXOR A ₀	RESULT ₇	NOT OR _{i=0} ⁷ (RESULT _i)	A ₀
0	1	0	1	SHL(A, C _{IN})	A ₇ EXOR A ₆	RESULT ₇	NOT OR _{i=0} ⁷ (RESULT _i)	A ₇
0	1	1	-	A	-	-	-	-
1	0	0	-	(A + B) mod 2 ⁸	overflow(A+B)	RESULT ₇	NOT OR _{i=0} ⁷ (RESULT _i)	carry(A+B)
1	0	1	-	(A - B) mod 2 ⁸	underflow(A-B)	RESULT ₇	NOT OR _{i=0} ⁷ (RESULT _i)	borrow(A-B)
1	1	-	-	B	-	-	-	-

$$S_{IN} = \{V_{IN}, N_{IN}, Z_{IN}, C_{IN}\}$$

$$S_{OUT} = \{V_{OUT}, N_{OUT}, Z_{OUT}, C_{OUT}\}$$

¿Porqué necesitamos esta operación? Instrucciones que necesitan suma.

Instrucciones: **ADD Rd,Rf; ADDI Rd,dato;**


V: desbordamiento en suma de números con signo.

N: MSB del resultado

Z: NOR del resultado indica si es cero

C: acarreo

Relación de la ALU con las instrucciones

 

OP ₃	OP ₂	OP ₁	OP ₀	RESULT=	V _{OUT} =	N _{OUT} =	Z _{OUT} =	C _{OUT} =
0	0	-	0	-	V _{IN}	N _{IN}	Z _{IN}	0
0	0	0	1	-	-	-	-	-
0	0	1	1	-	V _{IN}	N _{IN}	Z _{IN}	1
0	1	0	0	SHR(A, C _{IN})	C _{IN} EXOR A ₀	RESULT ₇	NOT OR _{i=0} ⁷ (RESULT _i)	A ₀
0	1	0	1	SHL(A, C _{IN})	A ₇ EXOR A ₆	RESULT ₇	NOT OR _{i=0} ⁷ (RESULT _i)	A ₇
0	1	1	-	A	-	-	-	-
1	0	0	-	(A + B) mod 2 ⁸	overflow(A+B)	RESULT ₇	NOT OR _{i=0} ⁷ (RESULT _i)	carry(A+B)
1	0	1	-	(A - B) mod 2 ⁸	underflow(A-B)	RESULT ₇	NOT OR _{i=0} ⁷ (RESULT _i)	borrow(A-B)
1	1	-	-	B	-	-	-	-

$$S_{IN} = \{V_{IN}, N_{IN}, Z_{IN}, C_{IN}\}$$

$$S_{OUT} = \{V_{OUT}, N_{OUT}, Z_{OUT}, C_{OUT}\}$$

¿Porqué necesitamos esta operación? Instrucciones que necesitan resta.

Instrucciones: **SUB Rd,Rf; SUBI Rd,Rf; CP Rd,Rf; CPI Rd, dato;**

V: desbordamiento en suma de números con signo.

N: MSB del resultado

Z: NOR del resultado indica si es cero


C: borrow

Descomposición de las instrucciones en microoperaciones para algunos casos



Ejemplo de instrucción de acceso a memoria
Direccionamiento indirecto de registro

ST (Rj), Ri

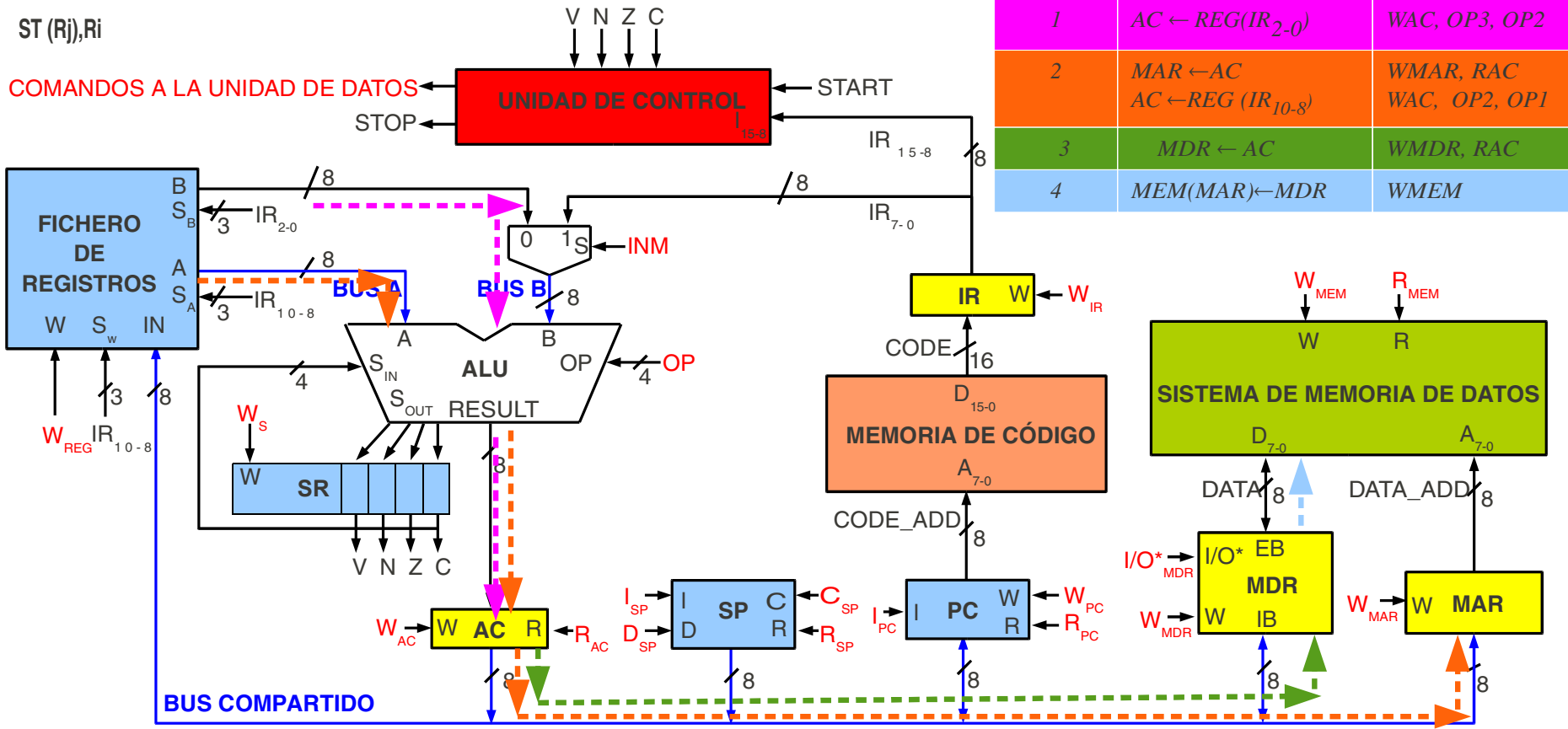


CICLO	MEM(Rj) ← Ri	
1	AC ← REG(IR ₂₋₀)	WAC, OP3, OP2
2	MAR ← AC AC ← REG (IR ₁₀₋₈)	WMAR, RAC WAC, OP2, OP1
3	MDR ← AC	WMDR, RAC
4	MEM(MAR) ← MDR	WMEM



Ejemplo de instrucción de acceso a memoria
Direccinamiento indirecto de registro

ST (Rj),Ri

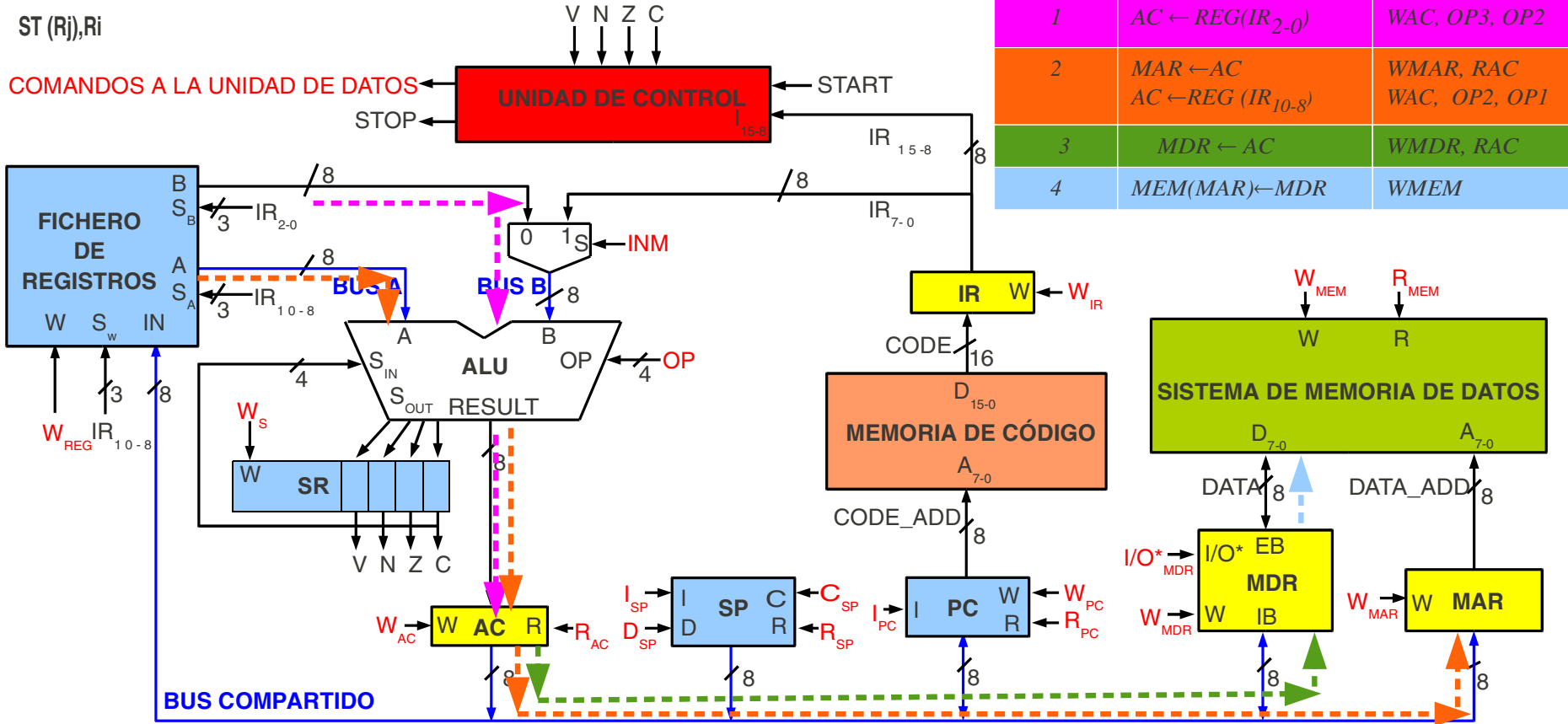


CICLO	MEM(Rj) ← Ri	
1	AC ← REG(IR ₂₋₀)	WAC, OP3, OP2
2	MAR ← AC AC ← REG (IR ₁₀₋₈)	WMAR, RAC WAC, OP2, OP1
3	MDR ← AC	WMDR, RAC
4	MEM(MAR) ← MDR	WMEM

formato	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A instrucción con operando registro	código de operación					registro destino (fuente en ST)			-					registro fuente (registro base en ST/LD)		
B instrucción con operando memoria o inmediato									dato inmediato / dirección del dato							
C instrucción de salto	código de operación					condición de salto			dirección de salto							


Ejemplo de instrucción de salto CALL dirección

COMANDOS A LA UNIDAD DE DATOS

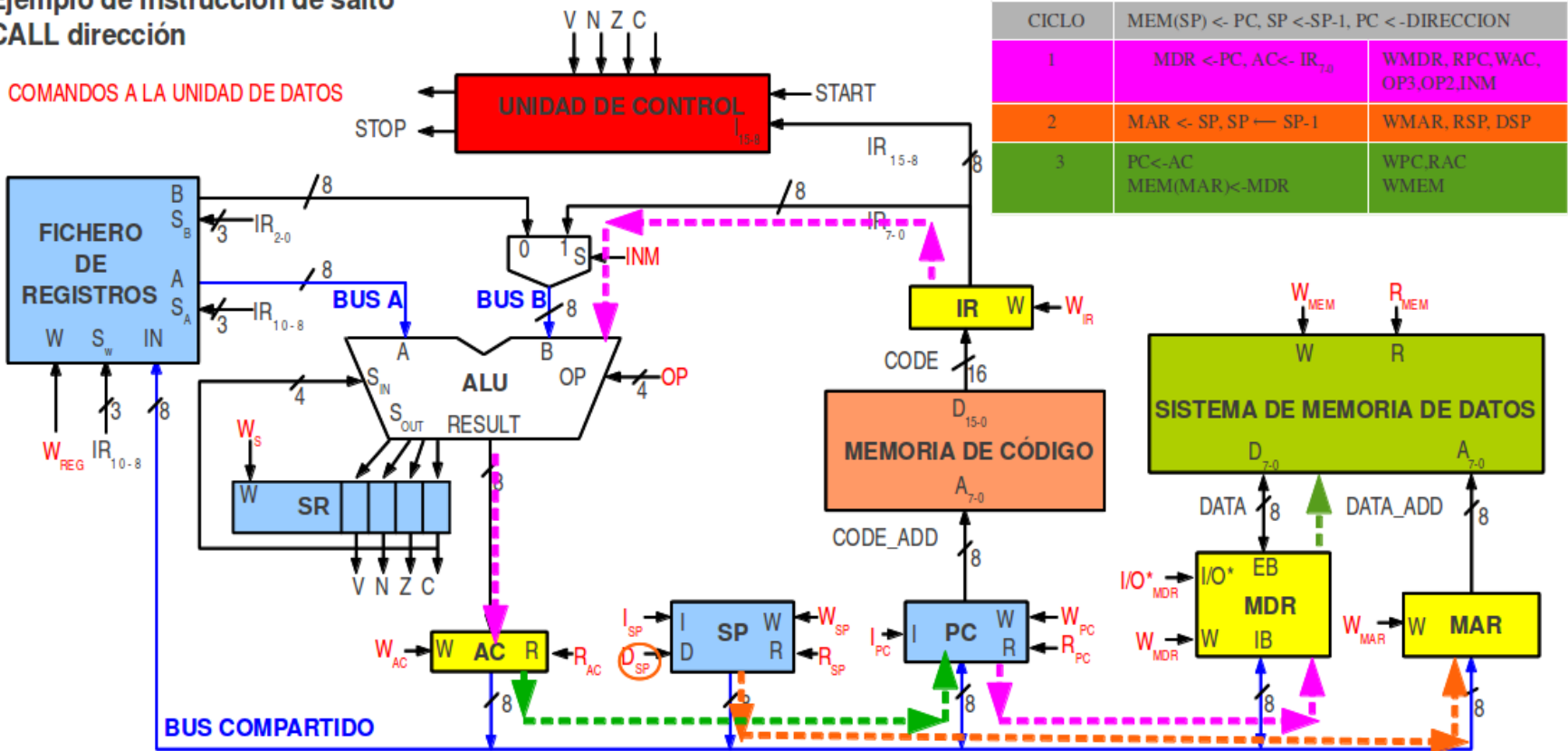

Ejemplo de instrucción de transferencia desde la memoria con modo de Direccionamiento absoluto LDS Ri, dirección

CICLO	Ri ← MEM(dirección)	
1	AC ← IR ₇₋₀	WAC, OP3, OP2, INM
2	MAR ← AC	WMAR, RAC WAC, OP2, OP1
3	MDR ← MEM(MAR)	RMEM, WMDR, I/O'MDR
4	REG (IR ₁₀₋₈) ← MDR	WREG, I/O'MDR

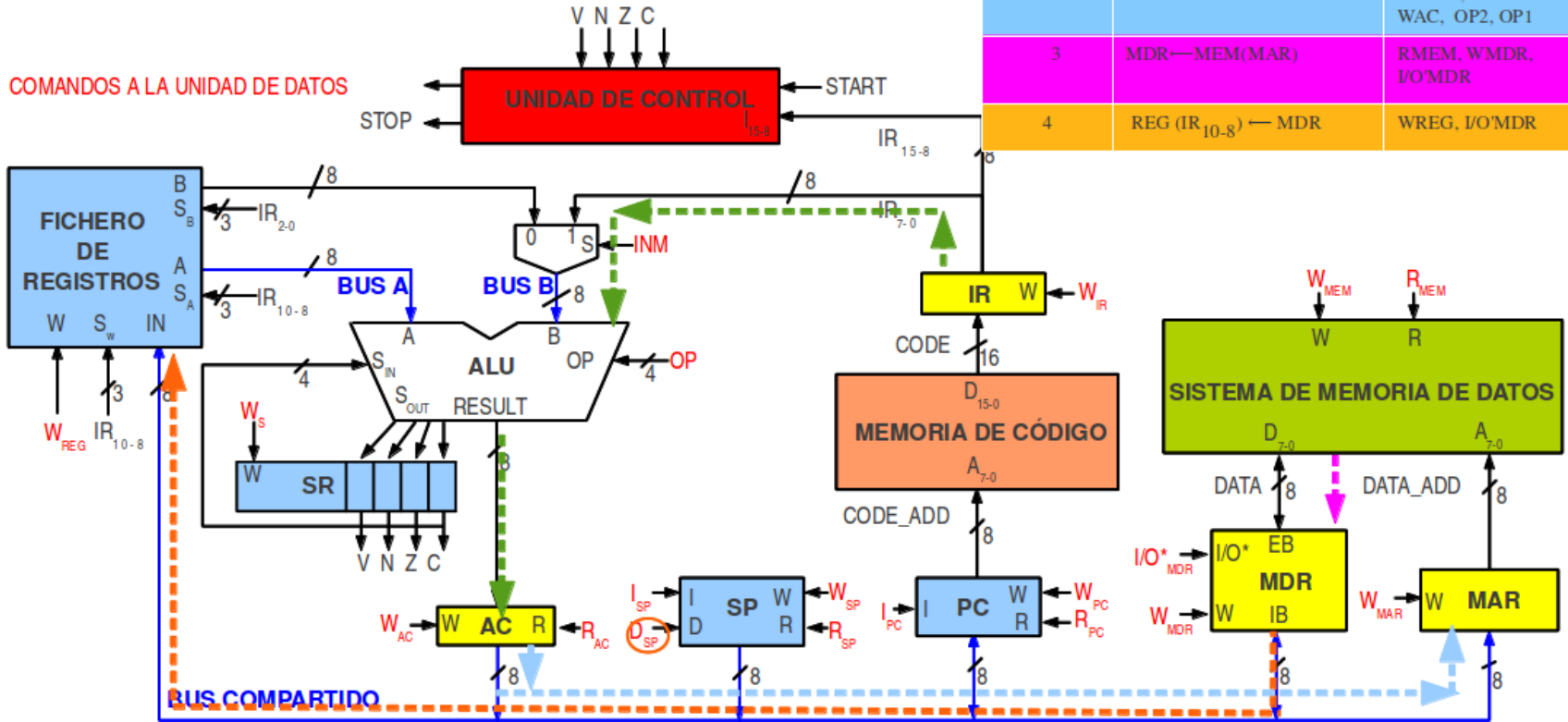


formato	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
A instrucción con operando I registro						registro destino (fuente en ST)			-			-			registro fuente (registro base en SR/SP)		
B instrucción con operando memoria o inmediato	código de operación										dato inmediato / dirección del dato						
C instrucción de salto						condición de salto			dirección de salto								

Ejemplo de instrucción aritmética sobre la pila de Registros

Direccionamiento directo de registro



ADD Ri, Rj

CICLO	Ri ← MEM(dirección)	
1	AC ← REG(IR ₁₀₋₈) + REG(IR _{2,0}) MOD 2º, SR ← información de estado basada en el valor de los registros	WAC, OP3 WS
2	REG(IR ₁₀₋₈) ← AC	WREG, RAC

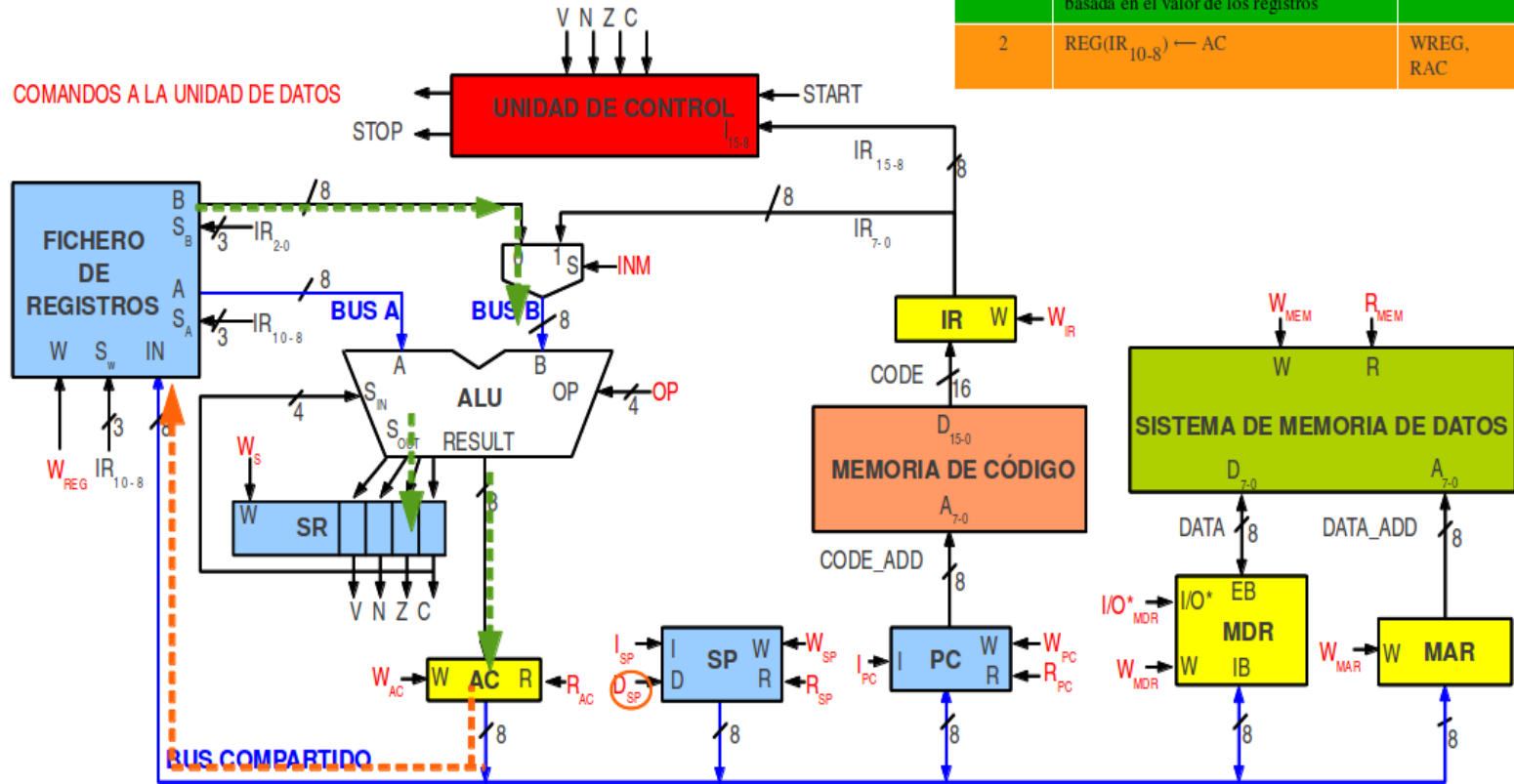

formato	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A	instrucción con operando registro				registro destino (registro en ST)				dato inmediato / dirección del dato				registro fuente (registro base en CPU)			
B	instrucción con operando memoria o inmediato															
C	instrucción de salto															

Cartas ASM

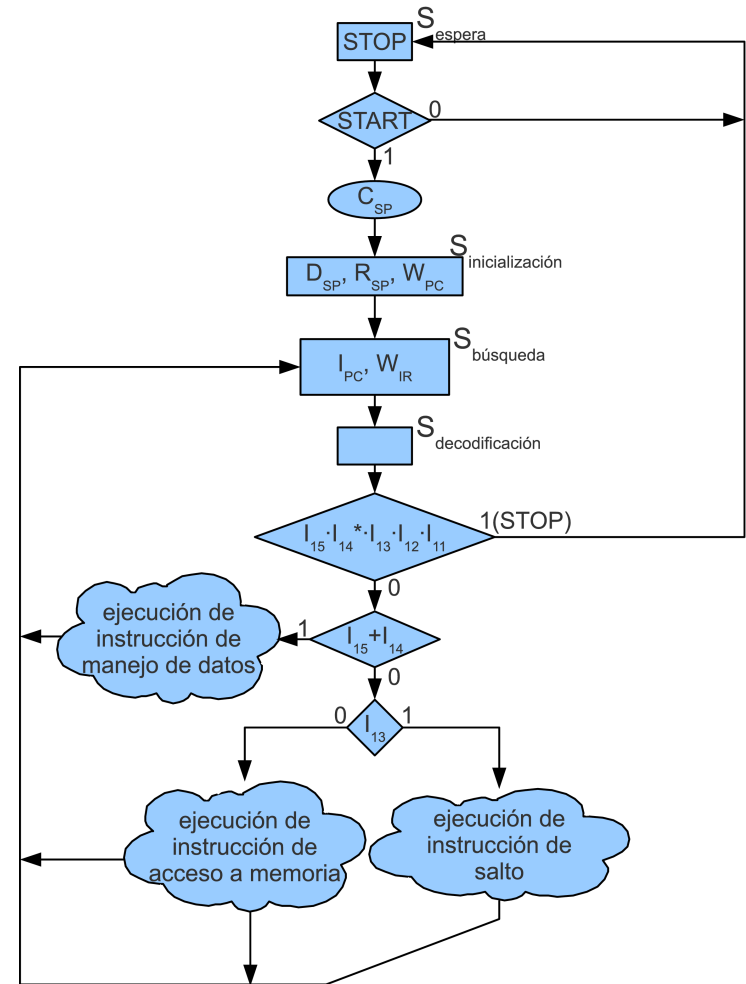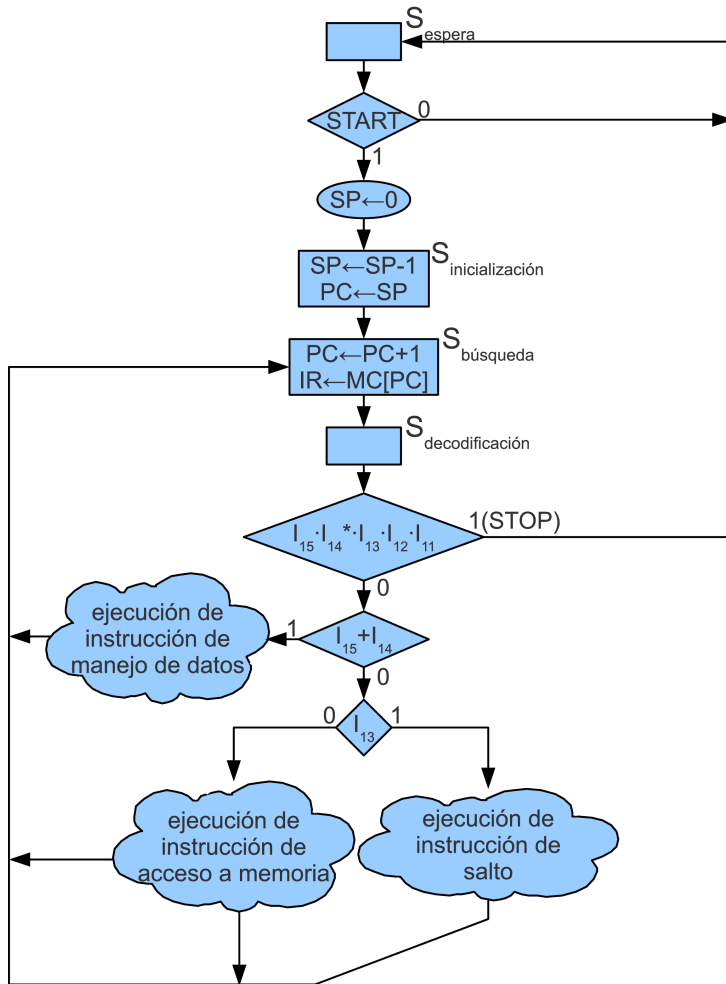

NOTA: La descripción RT del resto de las instrucciones se encuentra en un documento anexo a este. El alumno debe trabajar con ese documento.

Al final de este mismo documento se encuentran las cartas detalladas correspondientes a las descripciones RT de todas las instrucciones.

Ejemplos de uso

- ▶ **Escriba una subrutina para el cálculo de la multiplicación mediante el algoritmo de sumas sucesivas.**

```
MULT:      LDI R0,0
           CPI R2,0
           BRZS RETORNA
BUCLE:     ADD R0,R1
           SUBI R2,1
           BRZS RETORNA
           JMP BUCLE
RETORNA:   RET
```

Ejemplos de uso

- ▶ **Escriba una subrutina que devuelva el mayor de dos números escritos en complemento a 2.**

```
MAX:      CP R1,R2
          BRLT R1MENOR
          MOV R0,R1
          RET
R1MENOR:  MOV R0,R2
          RET
```

Ejemplos de uso

- ▶ Desarrolle una subrutina que escriba, de forma descendente, los números del 100 al 1 en una tabla situada a partir de la posición de memoria 123.



```
CUENTA:    LDI R0,100
           LDI R1,123
BUCLE:     ST (R1),R0
           ADDI R1,1
           SUBI R0,1
           BRZS RETORNA
           JMP BUCLE
RETORNA:   RET
```

Entrada/Salida

- ▶ El CS 2010 no ha permitido solucionar unas de las deficiencias del CS2 planteadas al principio de este tema: la incapacidad de comunicación con el exterior.
- ▶ Dicho de otra forma: no posee capacidad de entrada salida (E/S).
- ▶ A continuación se expone un procedimiento que permitiría dotarlo de dicha capacidad.


Entrada/Salida

  - Desde el punto de vista del programador la memoria es vista como un conjunto de posiciones de memoria; cada una de las cuales tiene asociada una dirección única.
- Parte del espacio de direccionamiento puede reservarse para que el procesador pueda acceder al exterior (entrada/salida mapeada en memoria).




Entrada/Salida

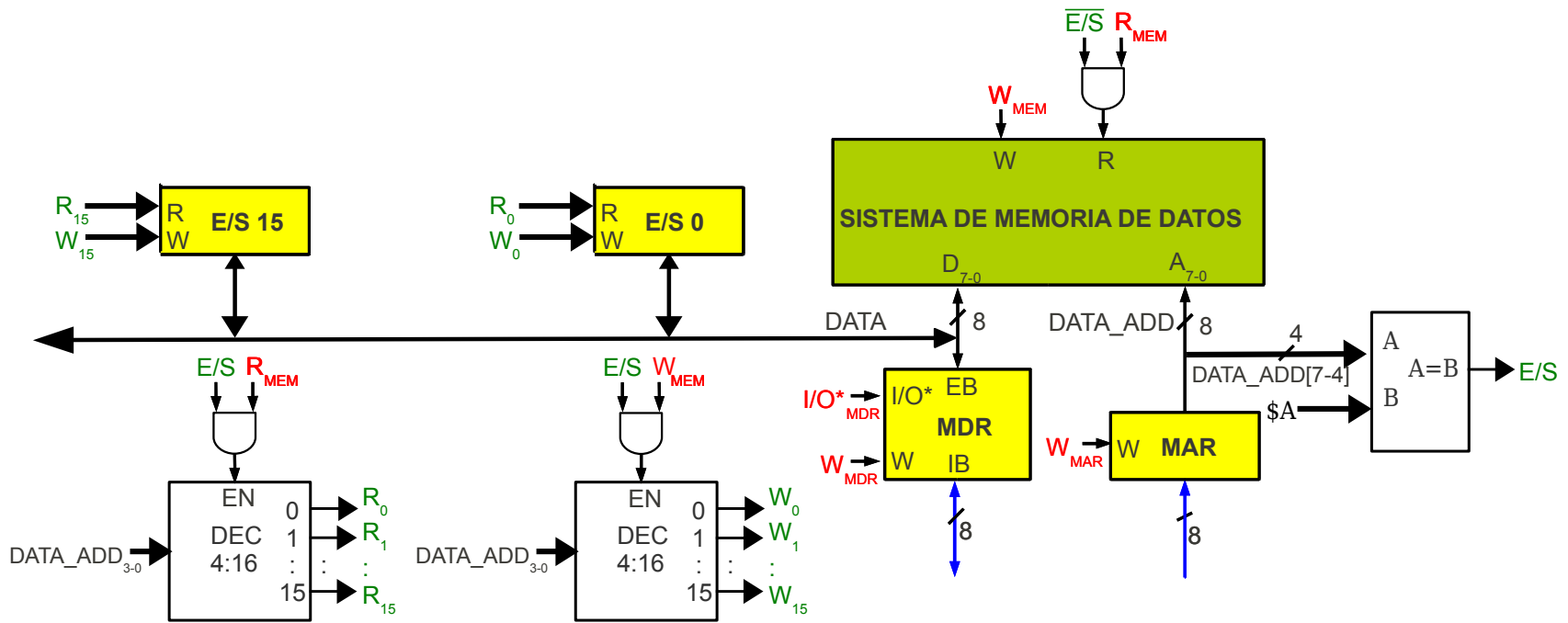- Reservaremos un subrango del espacio de direccionamiento (ej: \$A0-\$AF) para entrada/salida.
- Para ese subrango no se accede a la memoria de datos sino a los dispositivos de entrada/salida.




Entrada/Salida

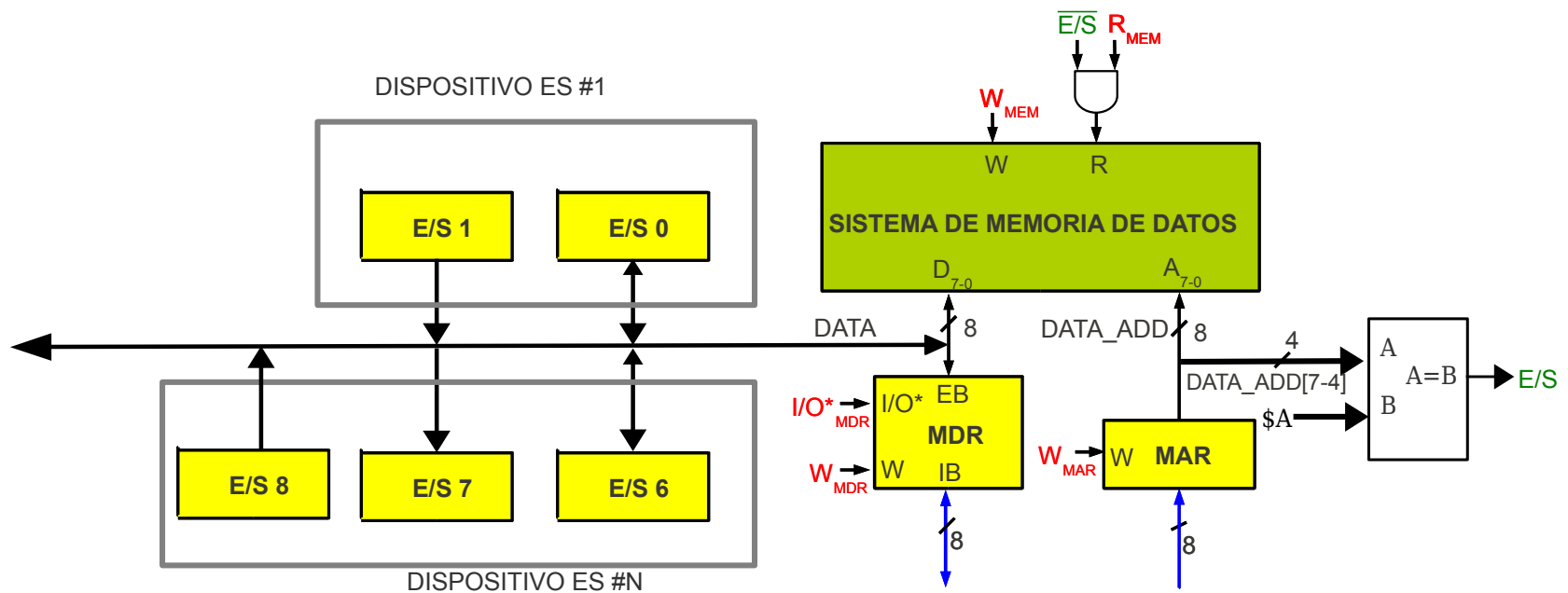- Las posiciones de E/S puede ser de lectura/escritura, de sólo lectura o de solo escritura
- Un dispositivo de E/S puede agrupar varias posiciones de E/S.



Entrada/Salida

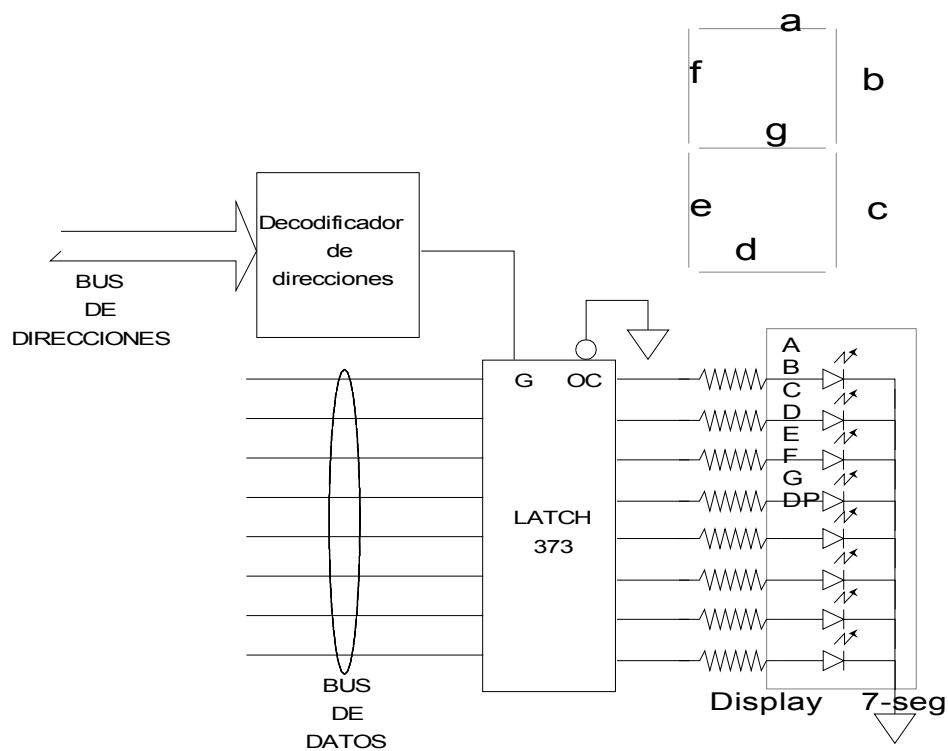- Dispositivo de salida (display de 7 segmentos)




```
LDI R0,$A0 /*Dirección del puerto de ES*/  
LDI R1,$FF /*Código 7seg del número 8*/  
ST (R0),R1 /*Muestra el número 8*/
```

Entrada/Salida

- Dispositivo de entrada (pulsadores)


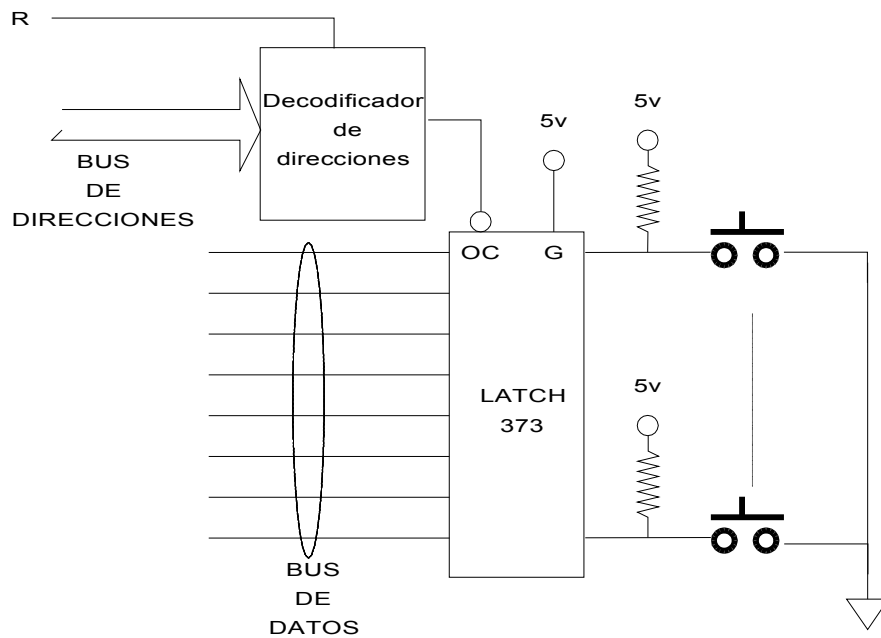
```
LDI R0,$A1 /*Dirección del puerto de ES*/  
LD R1, (R0) /*Almacena el estado de los  
pulsadores*/
```



ANEXO: CARTAS ASM



Una posible implementación

acceso a memoria

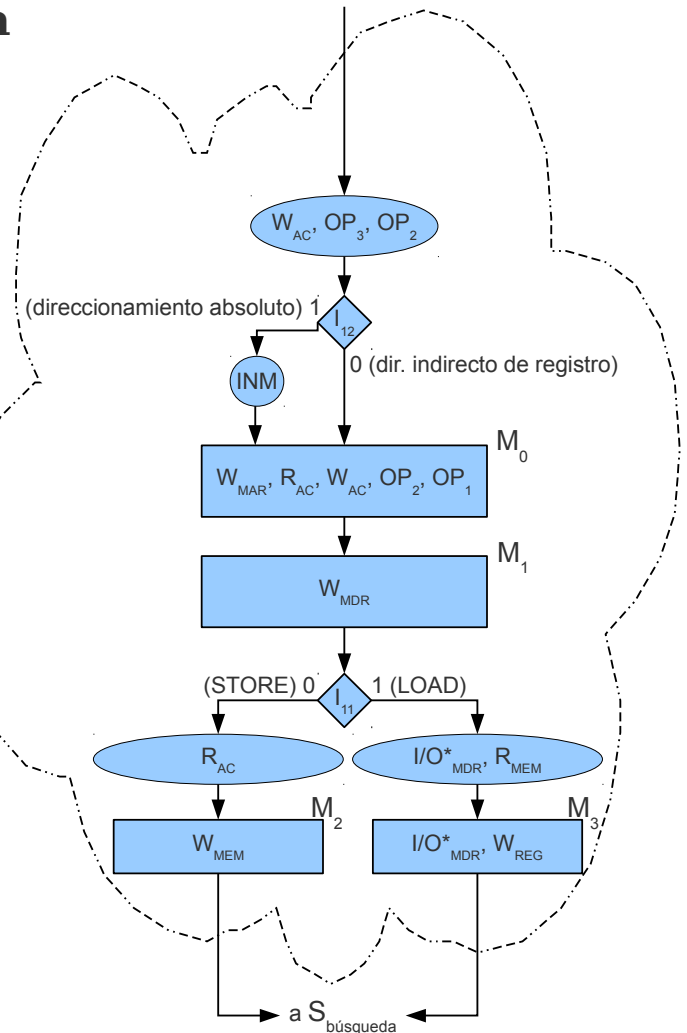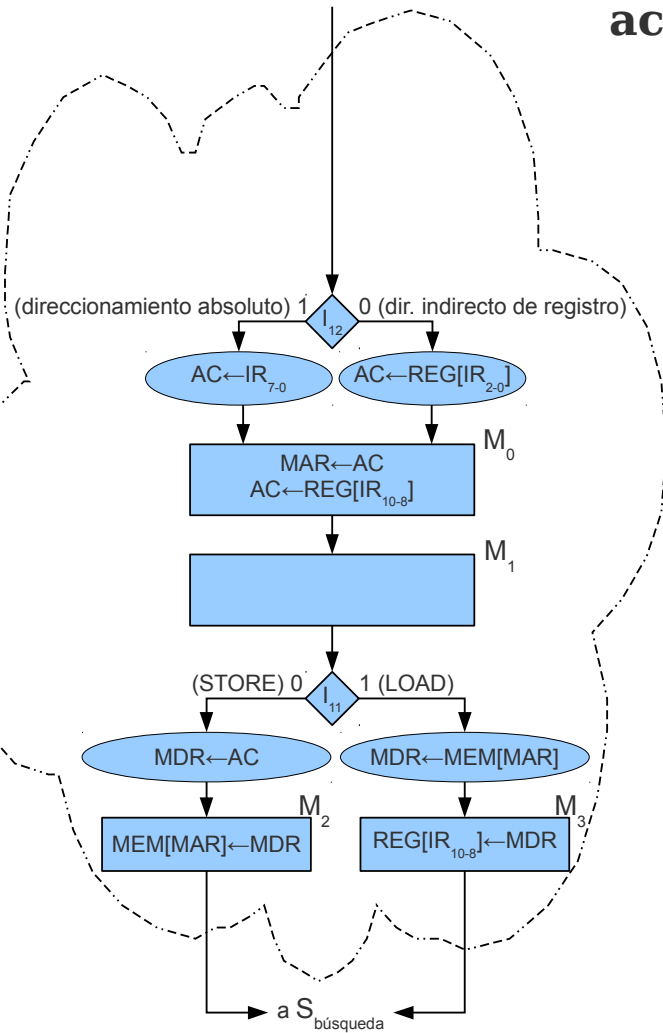


Una posible implementación

salto

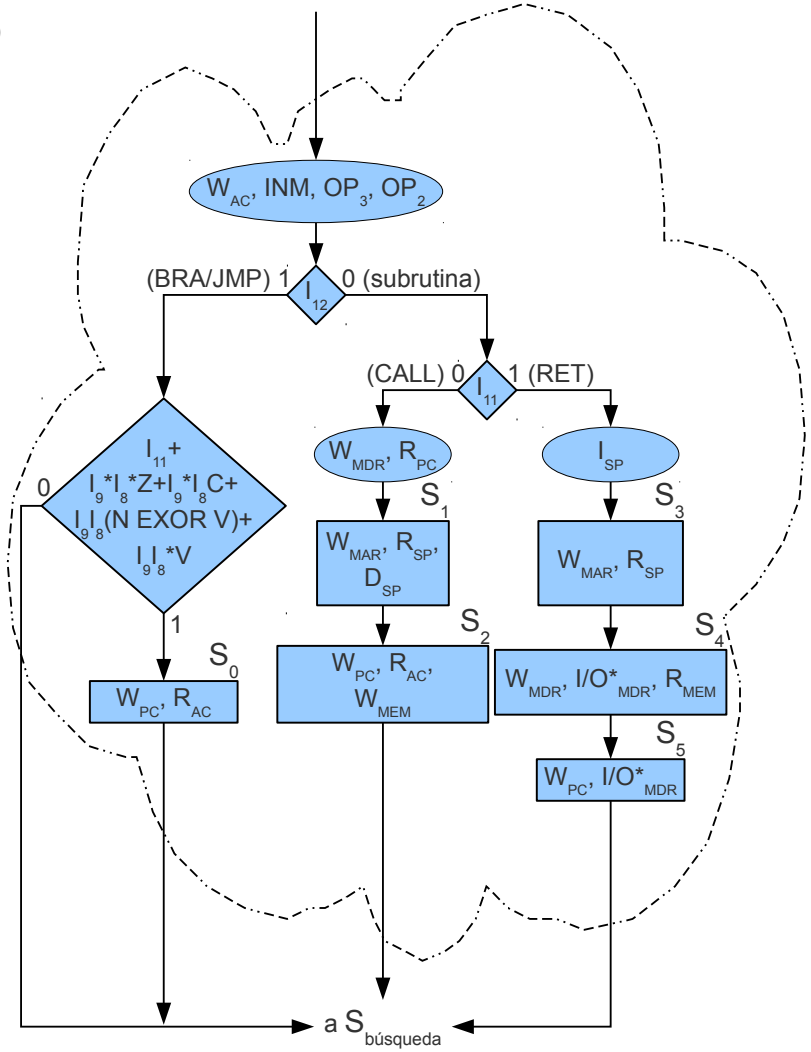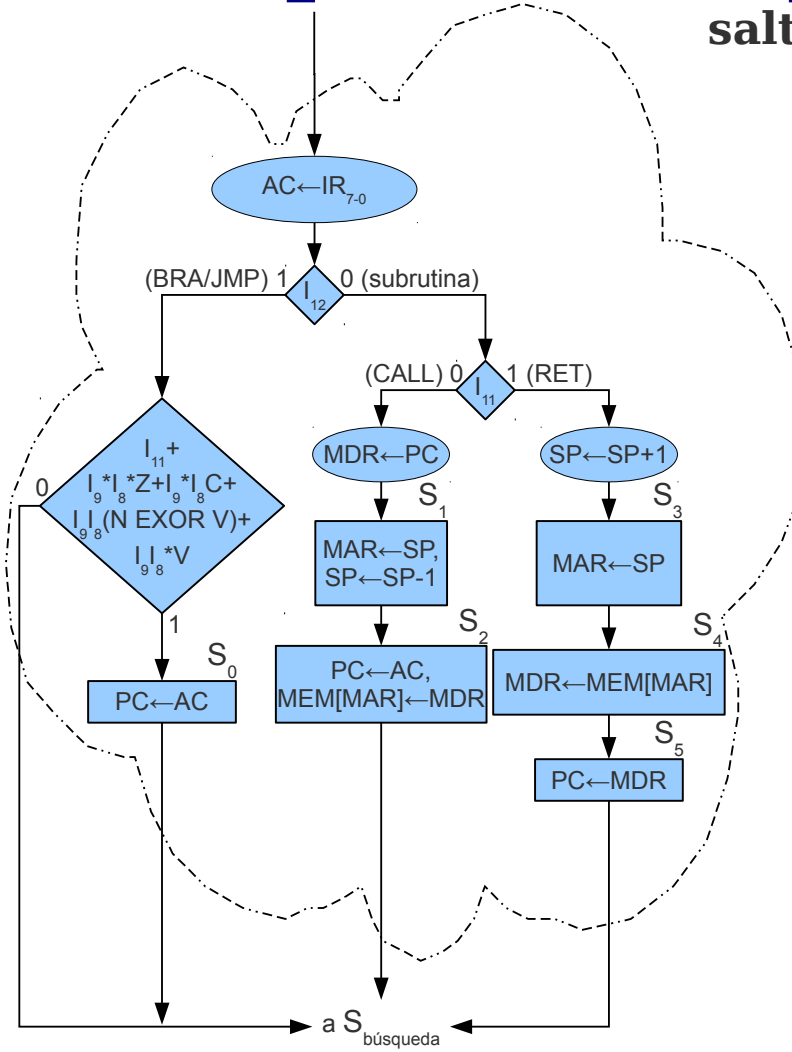

Una posible implementación

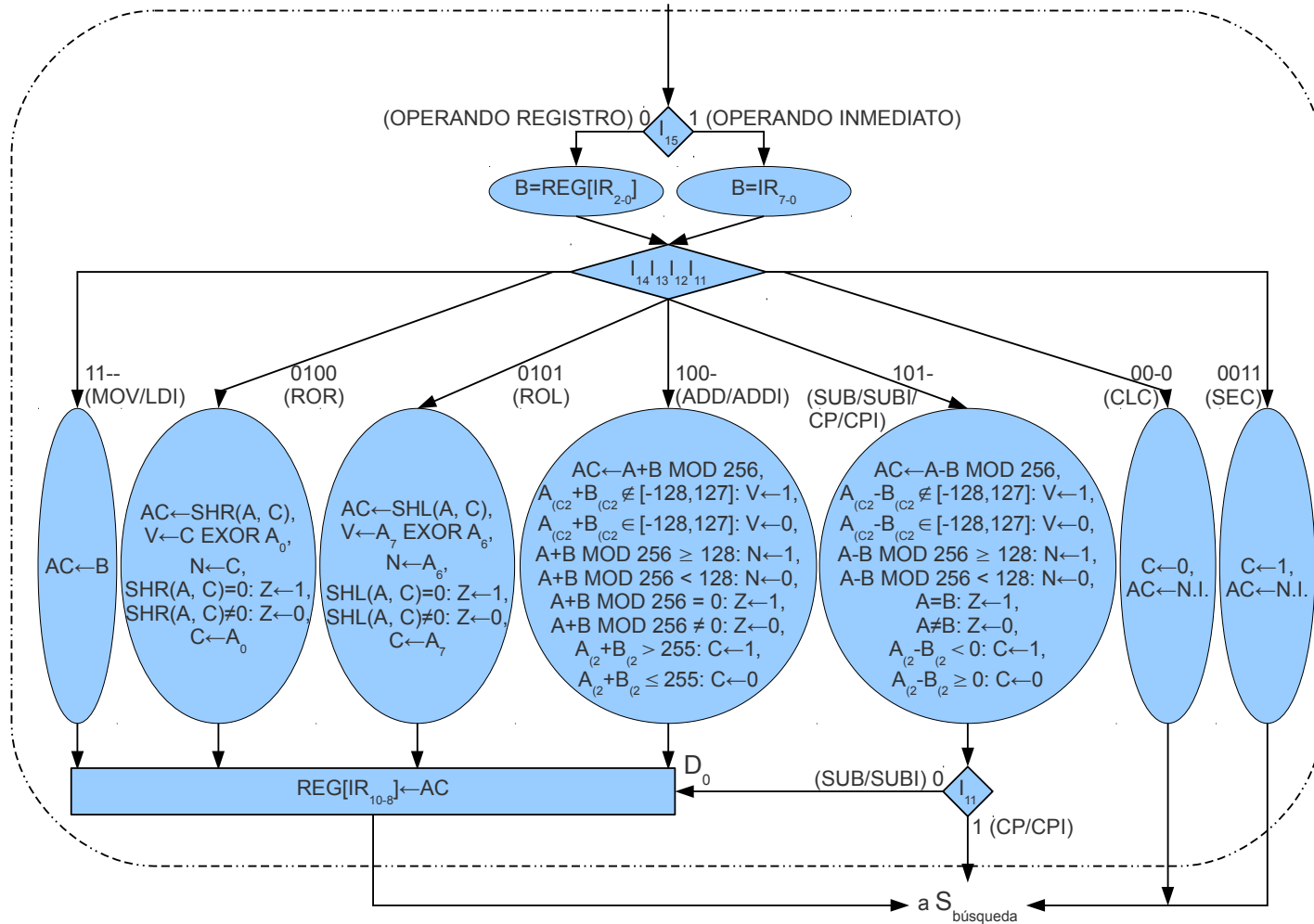manejo de datos (trozo de la carta de datos)



Una posible implementación

manejo de datos (trozo de la carta de control)

