

---

# Tema 4

# Circuitos combinacionales

-----

Usted es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra y de hacer obras derivadas siempre que se cite la fuente y se respeten las condiciones de la licencia Attribution-Share alike de Creative Commons.

Texto completo de la licencia: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/>

-----

# Funciones Combinacionales

---

## **Definición:**

•Una función combinatorial de  $n$  variables (también llamada función lógica o función de conmutación) es un operador de conmutación de aridad  $n$ , es decir, una aplicación  $f: \mathbb{B}^n \rightarrow \mathbb{B}$  siendo  $\mathbb{B}$  el conjunto de valores lógicos ( $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ ).

$f(x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_2, x_1, x_0)$ , las  $x_i$  son **variables binarias**.

- La función de conmutación es **completamente especificada** cuando su dominio es todo  $\mathbb{B}^n$ . En otro caso, la función es **incompletamente especificada**.
- Los elementos de  $\mathbb{B}^n$  que no pertenecen al dominio se denominan **inespecificaciones**.

# Funciones Combinacionales

Sea una función de conmutación  $f: \mathbb{B}^n \rightarrow \mathbb{B}$  cualquiera, dado que  $\mathbb{B}^n$  es un conjunto finito  $f$  puede definirse indicando la imagen de cada elemento de su dominio. Para ello se escribe una tabla, denominada **tabla de verdad**, de  $2^n$  filas y dos columnas. En la casilla izquierda de cada fila aparece un elemento distinto de  $\mathbb{B}^n$ . Si dicho elemento pertenece al dominio de  $f$ , en la parte derecha aparece su imagen. En caso contrario aparece un guión o una equis para indicar una indeterminación. A continuación se muestra un ejemplo para  $n=3$ :

$X_2 X_1 X_0$	$f(X_2, X_1, X_0)$	$X_2 X_1 X_0$	$f(X_2, X_1, X_0)$
0 0 0	1	0 0 0	0
0 0 1	0	0 0 1	0
0 1 0	1	0 1 0	--
0 1 1	1	0 1 1	1
1 0 0	1	1 0 0	1
1 0 1	0	1 0 1	--
1 1 0	0	1 1 0	1
1 1 1	1	1 1 1	--

# Funciones Combinacionales

---

## **Definición:**

Se dice que un conjunto de funciones de conmutación es un **universal** si y sólo si cualquier otra función de conmutación puede expresarse por composición de las mismas. Algunos conjuntos de operadores universales son los siguientes:


- {AND,OR,NOT}
- {NAND}
- {AND,NOT}
- {NOR}
- {OR,NOT}

# Funciones Combinacionales
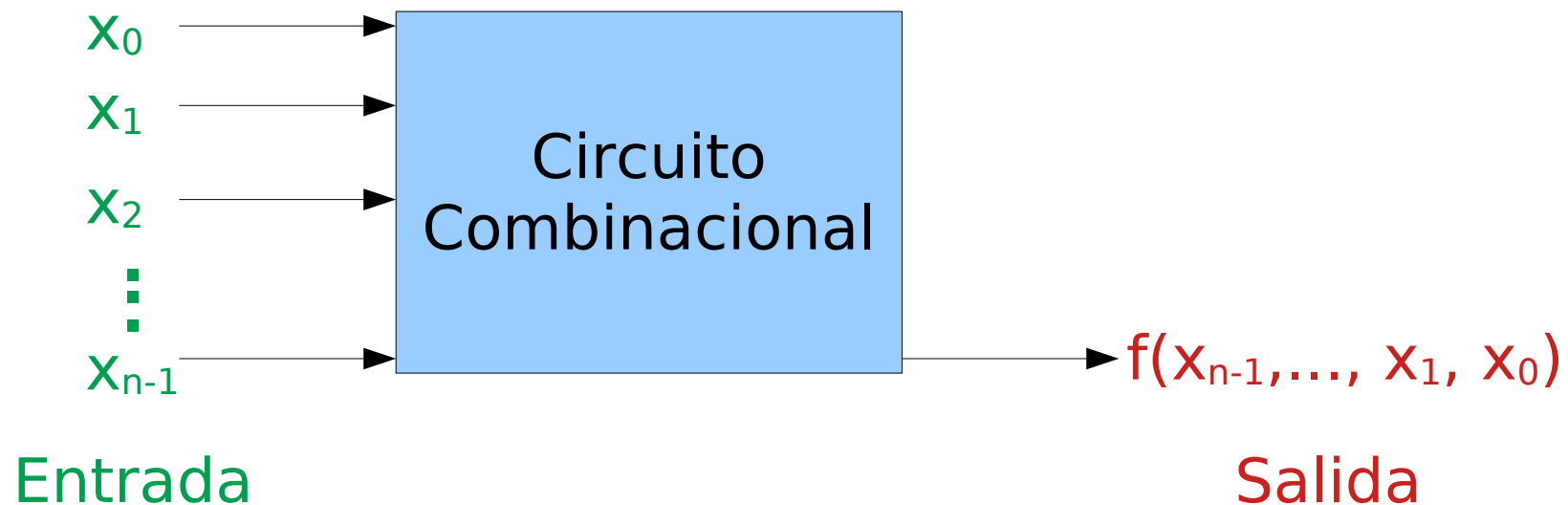
## **Definición:**

Un circuito combinatorial es aquel que:

- Implementa una función de conmutación.
- en cualquier momento en que su entrada sea estable, su salida sólo depende el valor de su entrada en ese momento.



# Funciones Combinacionales

---

## Representación

Existen varias formas de representar una función de conmutación:

- Expresión de álgebra de conmutación
- Tabla de verdad
- Mapa de Karnaugh (K-mapa)
- Circuito que implemente la función
- Lenguajes de descripción de hardware (LDH) que represente dicho circuito

# Funciones Combinacionales

## Ejemplo: función de tres variables


### Expresión

$$f(x, y, z) = xy + xz + yz$$

### Tabla de verdad

xyz	f(x,y,z)
000	0
001	0
010	0
011	1
100	0
101	1
110	1
111	1

### Circuito

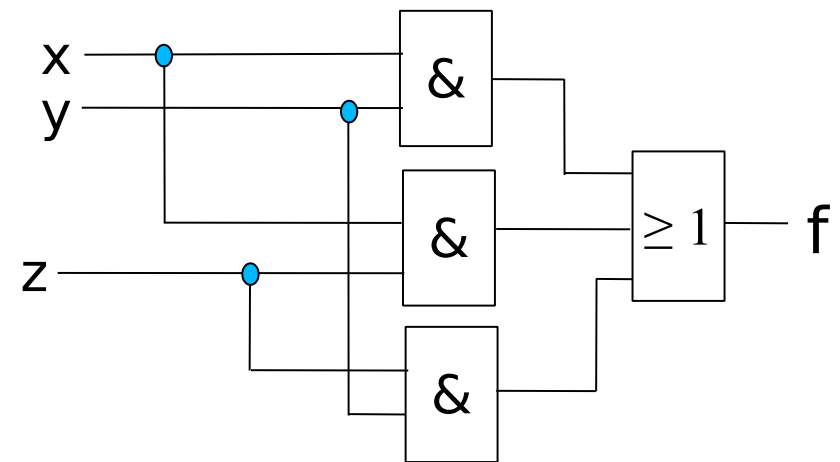

### Código Verilog

```
module ejemplo(  
  output f,  
  input x,  
  input y,  
  input z)  
  
  assign f = x&y | x&z | y&z;  
endmodule
```

### K-Mapa

		xy			
		00	01	11	10
z	0	0	0	1	0
	1	0	1	1	1

f

# Funciones Combinacionales

## Ejemplo: función de 4 variables

Expresión:  $g(x,y,z,u) = x y u + x z \bar{u} + y z$

### K-Mapa

xy \ zu	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	0	1	1	0
10	0	1	1	1

g

### Código Verilog

```
module g(  
  input x,  
  input y,  
  input z,  
  input u,  
  output g);  
  
  assign g = (x&y&u) | (x&z&~u) | (y&z);  
  
endmodule
```



# Funciones Combinacionales

## Formas normalizadas

Un literal de una función es una expresión algebraica que incluye únicamente el nombre de una variable o su complemento.

Un término producto es una expresión algebraica en la que sólo aparecen literales y el símbolo del operador AND (posiblemente omitido). Análogamente

Un término suma es una expresión algebraica en la que sólo aparecen literales y, posiblemente, el símbolo del operador OR.

Una forma normalizada de una función es una definición de la misma como de suma (OR) de productos o como producto (AND) de sumas.

$$f(x,y,z) = xy + \bar{y} + yz$$

Suma de productos

$$g(x,y,z) = x(y+z)$$

Producto de sumas

$$h(a,b,c,d,e) = a + \overline{(b+c)} + d$$

No normalizada

# Funciones Combinacionales

## Forma canónica disyuntiva

- Un mintérmino (o término mínimo) es una función de conmutación completamente especificada que vale 1 únicamente para un elemento del dominio.
- Existen  $2^n$  mintérminos de  $\mathbb{B}^n$  que se numeran de forma ascendente empezando por cero en la forma  $m_0, m_1, \dots, m_{n-1}$ . El número asociado a un mintérmino es el que representa en base 2 el elemento de su dominio cuya imagen es 1. Por ejemplo, los mintérminos de  $\mathbb{B}^2$  son los siguientes:

<b>x y</b>	<b><math>m_0(x,y)</math></b>
0 0	1
0 1	0
1 0	0
1 1	0

<b>x y</b>	<b><math>m_1(x,y)</math></b>
0 0	0
0 1	1
1 0	0
1 1	0

<b>x y</b>	<b><math>m_2(x,y)</math></b>
0 0	0
0 1	0
1 0	1
1 1	0

<b>x y</b>	<b><math>m_3(x,y)</math></b>
0 0	0
0 1	0
1 0	0
1 1	1

# Funciones Combinacionales

---

## Forma canónica disyuntiva

- Cualquier mintérmino puede definirse usando un término producto en el que aparezcan ordenadas todas las variables de la función una sólo vez. A dicho término producto también se le llama mintérmino.
- Para obtener el término producto que expresa un mintérmino  $m_x$  se hace lo siguiente:
  - Se toma el elemento del dominio  $v$  tal que  $m_x(v)=1$ .
  - Si un bit de  $v$  vale 0 entonces el nombre la variable correspondiente aparecerá complementada en el término producto. En caso contrario aparecerá sin complementar
- Ejemplo para  $\mathbb{B}^3$ :  $m_2(0,1,0)=1 \rightarrow m_2(x,y,z)=\bar{x} y \bar{z}$

# Funciones Combinacionales

---

## Forma canónica disyuntiva

Una forma canónica disyuntiva de una función es una definición de la misma en forma de suma de productos en la que todos ellos son mintérminos y aparecen ordenados una sólo vez.

**Teorema:** Toda función de conmutación puede expresarse en forma canónica disyuntiva.

**Corolario:** {AND,OR,NOT} es universal.

**Teorema:** La forma canónica de disyuntiva de una función de conmutación completamente especificada es única.

$$\begin{aligned} \text{Ejemplo: } f(x_1, x_2, x_3) &= \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 + \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 + \bar{x}_1 x_2 x_3 + x_1 x_2 x_3 = \\ &= m_0 + m_2 + m_3 + m_7 = \Sigma(0, 2, 3, 7) \end{aligned}$$

# Funciones Combinacionales

## Forma canónica conjuntiva

- Un maxtérmino (o término máximo) es una función de conmutación completamente especificada que vale 0 únicamente para un elemento del dominio.
- Existen  $2^n$  maxtérminos de  $\mathbb{B}^n$  que se numeran de forma ascendente empezando por cero en la forma  $M_0, M_1, \dots, M_{n-1}$ . El número asociado a un maxtérmino es el que representa en base 2 el elemento de su dominio cuya imagen es 0. Por ejemplo, los maxtérminos de  $\mathbb{B}^2$  son los siguientes:

x y	$M_0(x,y)$
0 0	0
0 1	1
1 0	1
1 1	1

x y	$M_1(x,y)$
0 0	1
0 1	0
1 0	1
1 1	1

x y	$M_2(x,y)$
0 0	1
0 1	1
1 0	0
1 1	1

x y	$M_3(x,y)$
0 0	1
0 1	1
1 0	1
1 1	0

# Funciones Combinacionales

---

## Forma canónica conjuntiva

- Cualquier maxtérmino puede definirse usando un término suma en el que aparezcan ordenadas todas las variables de la función una sólo vez. A dicho término suma también se le llama maxtérmino.
- Para obtener el término suma que expresa un maxtérmino  $M_x$  se hace lo siguiente:
  - Se toma el elemento del dominio  $v$  tal que  $M_x(v)=0$ .
  - Si un bit de  $v$  vale 1 entonces la variable correspondiente aparecerá complementada en el término suma. En caso contrario aparecerá sin complementar
- Ejemplo para  $\mathbb{B}^3$ :  $M_2(0,1,0)=0 \rightarrow M_2(x,y,z)=x+\bar{y}+z$

# Funciones Combinacionales

---

## Forma canónica conjuntiva

Una forma canónica conjuntiva de una función es una definición de la misma en forma de producto de sumas en la que todas ellas son maxtérminos y aparecen ordenados una sólo vez.

**Teorema:** Toda función de conmutación puede expresarse en forma canónica conjuntiva.

**Corolario:** {AND,OR,NOT} es universal.

**Teorema:** La forma canónica de conjuntiva de una función de conmutación completamente especificada es única.

Ejemplo:  $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + x_3)(\bar{x}_1 + x_2 + x_3)(\bar{x}_1 + x_2 + \bar{x}_3)(\bar{x}_1 + \bar{x}_2 + \bar{x}_3) = M_0 M_4 M_5 M_7 = \prod(0, 4, 5, 7)$

---

# Análisis de Circuitos Combinacionales



# Análisis de Circuitos Combinacionales

---

## Análisis Lógico

Dado un circuito combinacional, analizarlo consiste en encontrar:

- una expresión algebraica de la función que implementa
- su tabla de verdad y/o el K-mapa
- una explicación verbal de su función

# Análisis de Circuitos Combinacionales

---

## Procedimiento

MIENTRAS no se conozca la expresión de la función de salida

- obtén las expresiones lógicas correspondientes a las salidas de las puertas para las que se conocen las expresiones asociadas a todas sus entradas


FIN MIENTRAS

simplifica la expresión obtenida y/o traduce a un mapa o tabla

# Análisis de Circuitos Combinacionales

## Análisis Lógico

Circuito:

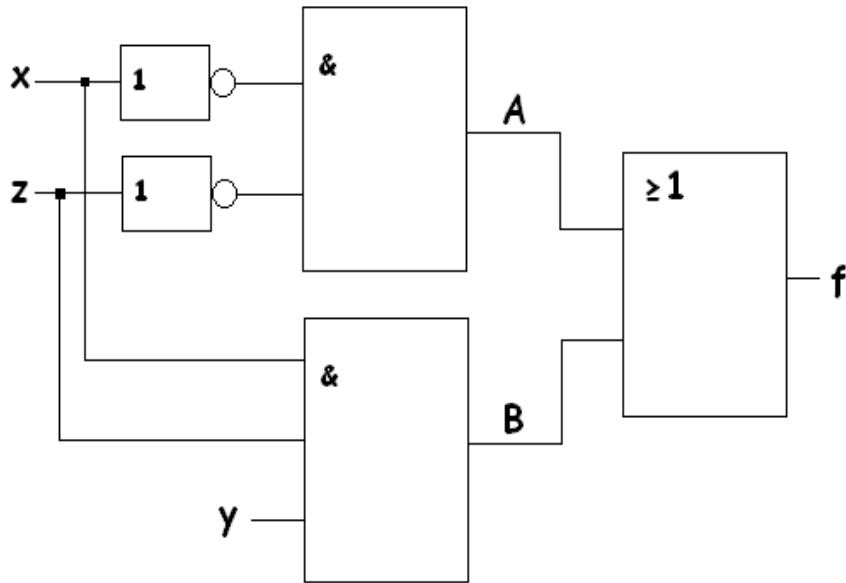

Ejemplo

Expresión:

$$B = x y z$$

$$A = \bar{x} \bar{z}$$

$$f(x,y,z) = A + B = x y z + \bar{x} \bar{z}$$

Tabla:

xyz	f(x,y,z)
000	1
001	0
010	1
011	0
100	0
101	0
110	0
111	1

$$f(x,y,z) = 1 \begin{cases} \text{si y sólo si } \left\{ \begin{array}{l} xyz=1, \quad (x=y=z=1, \quad (x,y,z)=(1,1,1)) \\ \text{ó} \\ \bar{x} \bar{z}=1 \quad (x=z=0, \quad (x,y,z)=(0,-,0)) \end{array} \right. \end{cases}$$

# Análisis de Circuitos Combinacionales

---

## Análisis Temporal

Consiste en obtener una representación de la evolución en el tiempo de las señales de un circuito. A esta representación temporal se la denomina **CRONOGRAMA**.

Dicha representación puede ser:

- Suponiendo que las puertas no tienen retraso.
- Teniendo en cuenta los retrasos propios de las puertas lógicas.

# Análisis de Circuitos Combinacionales

## Análisis Temporal


Tabla:

xyz	f(x,y,z)
000	1
001	0
010	1
011	0
100	0
101	0
110	0
111	1

Ejemplo

Cronograma (con  $y=1$ )


(sin considerar retrasos):

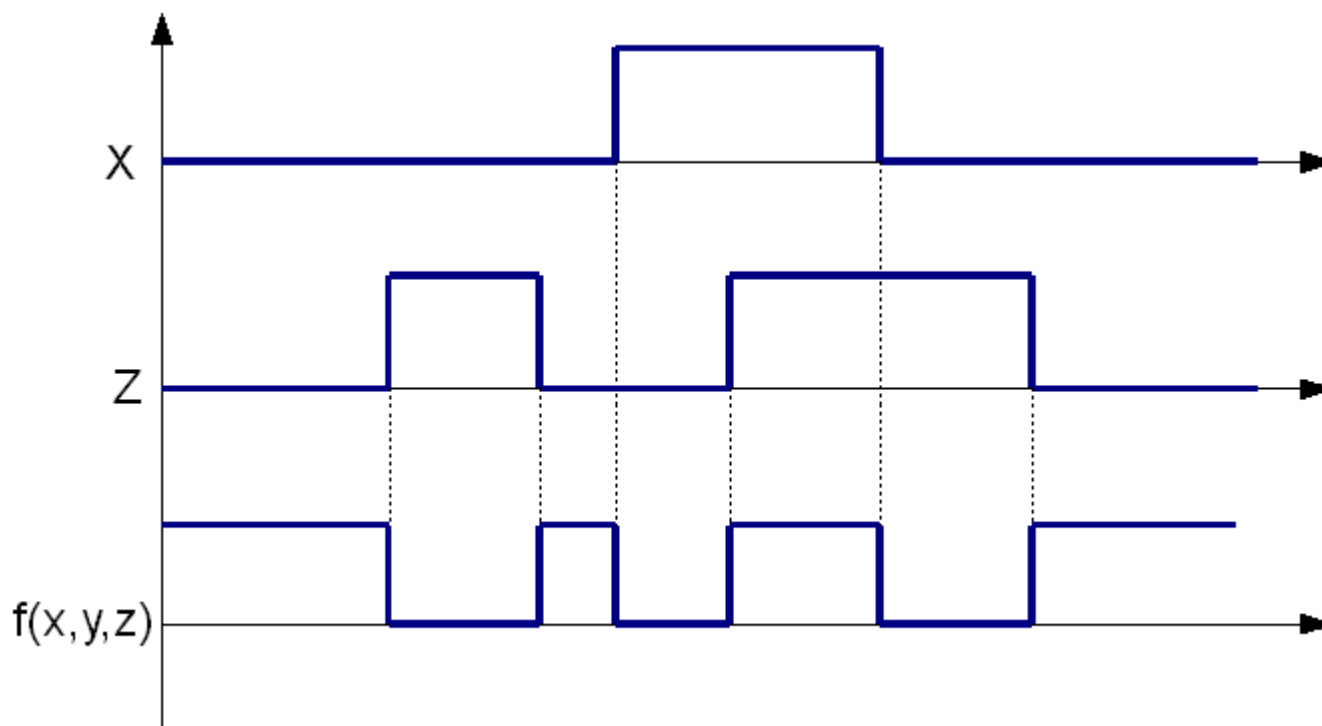

# Análisis de Circuitos Combinacionales
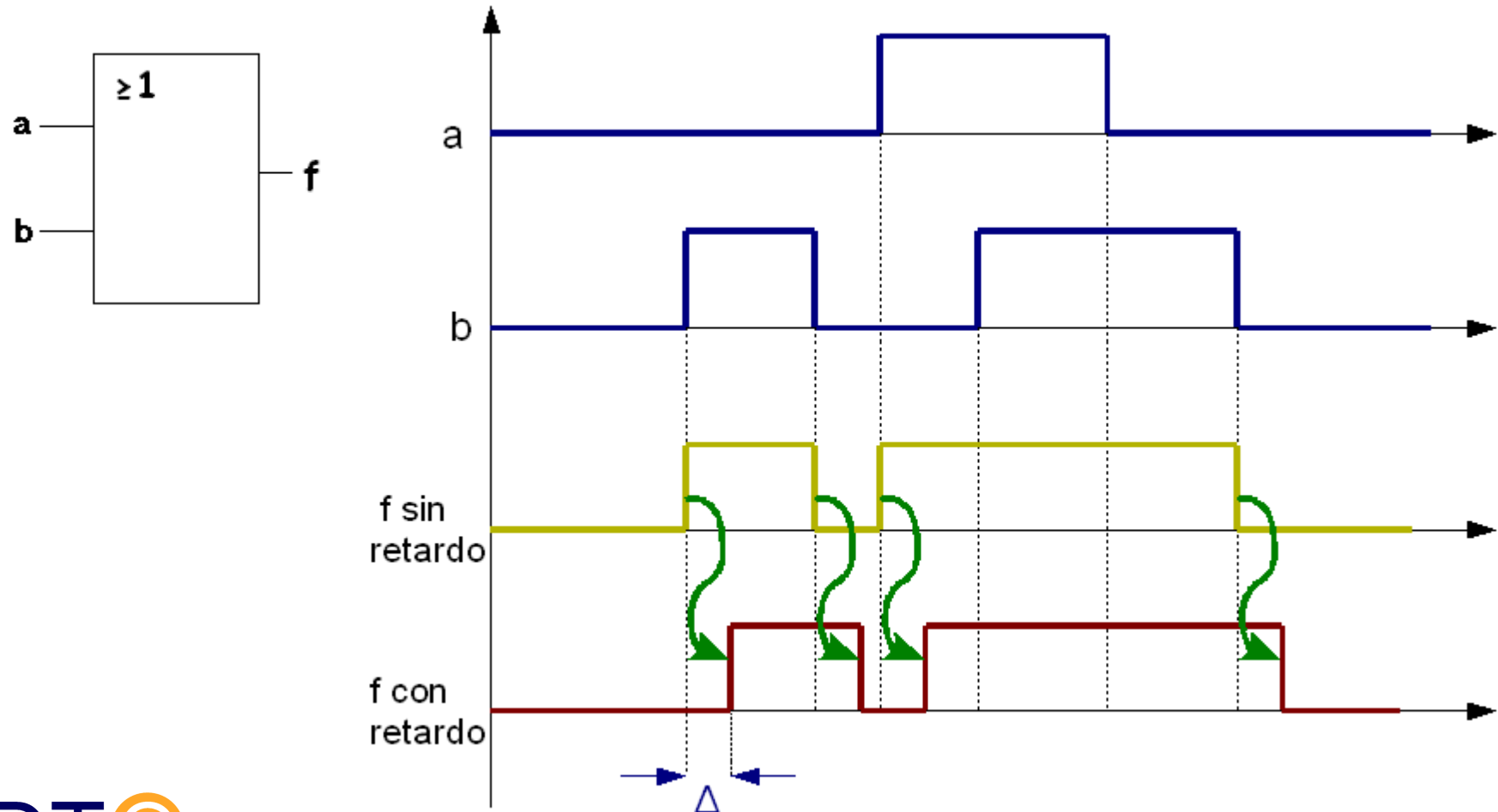
## Análisis Temporal

Para dibujar el cronograma considerando los retrasos, es necesario desplazar la salida de las puertas tanto como indique el valor del retraso.





# Análisis de Circuitos Combinacionales
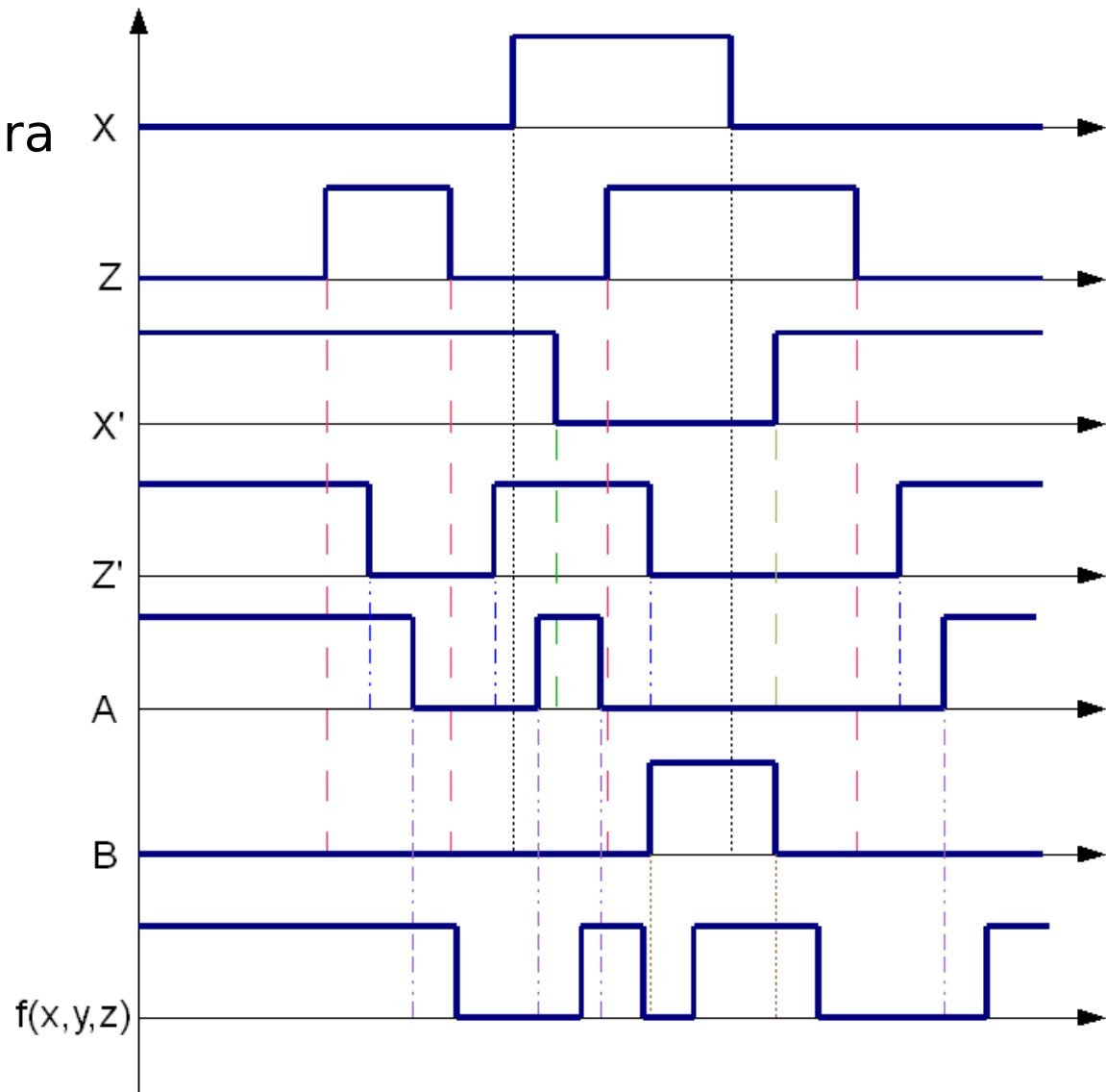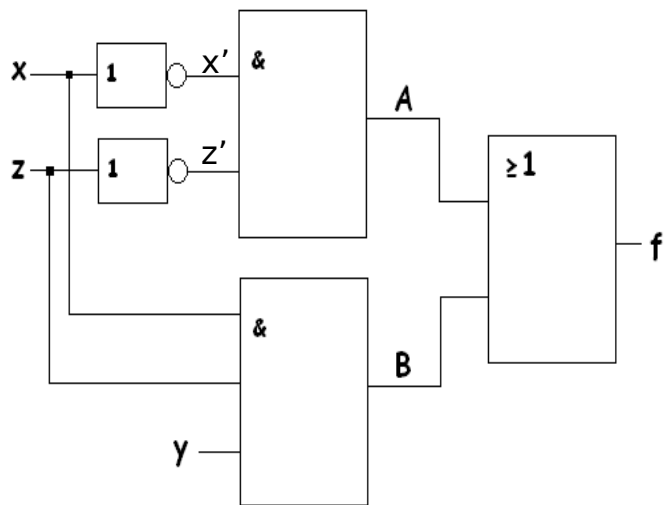
## Análisis Temporal

Cronograma (con  $y=1$ )

(con retrasos igual para todas las puertas)



# Análisis de Circuitos Combinacionales

---

## Análisis Temporal

**Azares:** Teniendo en cuenta los retrasos de la puertas podemos encontrarnos con la aparición de pequeños pulsos transitorios que hacen que la salida difiera de la esperada, es decir, de la obtenida de forma teórica sin considerar los retrasos.

**Ejemplo:** Circuito con azar ( $\Delta=1\text{ns}$ )

$$F = a b + \bar{a} c$$

$$b=c=1,$$

$a \rightarrow$  señal periódica ( $T=10\text{ns}$ )



---

# Diseño de Circuitos Combinacionales

# Diseño de Circuitos Combinacionales

---

## Objetivos y conceptos básicos

El diseño (o síntesis) de un circuito combinatorial es el proceso inverso al análisis: partiendo de una descripción de una función debemos proporcionar un circuito que la realice.

# Diseño de Circuitos Combinacionales

---

## Objetivos y conceptos básicos

El circuito debe ser óptimo en algún sentido. Puede pedirse:

- Optimizar velocidad, es decir, minimizar el retraso
- Optimizar consumo, es decir, minimizar la energía que usa
- Optimizar coste de fabricación, es decir, minimizar número de puertas y conexiones (entradas de puertas)


Veremos un método para optimizar el coste de fabricación. Sólo podrá aplicarse cuando el número de entradas sea pequeño. Tiene las siguientes características:

- Proporciona un circuito en dos niveles de puertas (tres para **simple raíl**). Esto acota el retraso total del circuito.
- Usa puertas AND, OR, NAND y/o NOR
- No considera fan-in ni fan-out como restricciones.

# Diseño de Circuitos Combinacionales

---

## Pasos del proceso

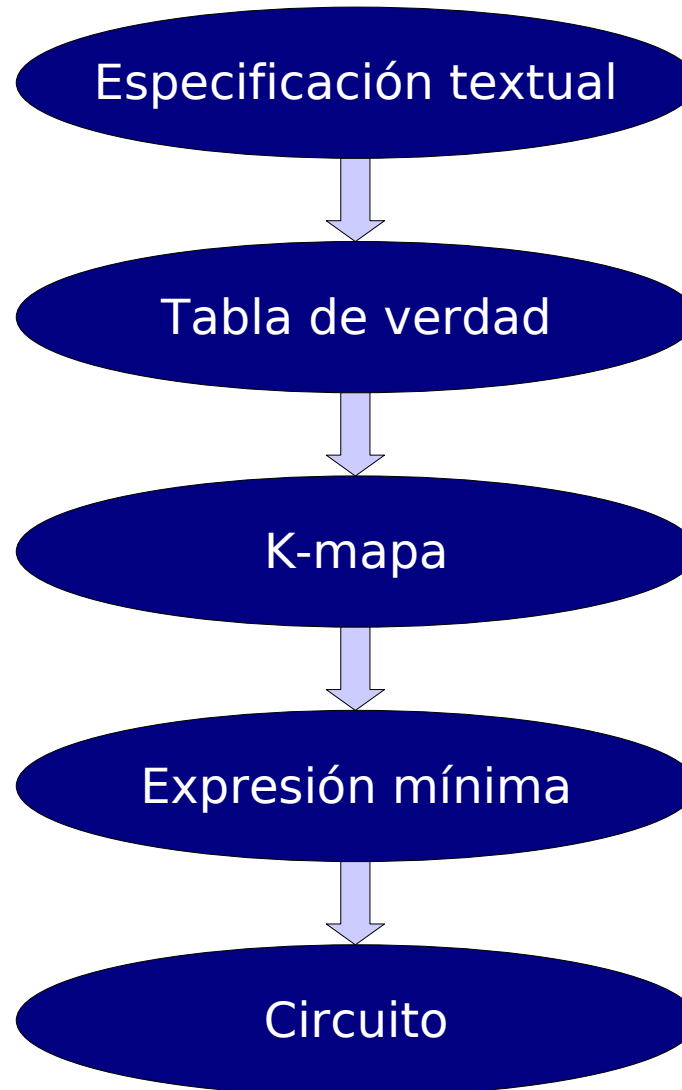

# Diseño de Circuitos Combinacionales

---

## Pasos del proceso

### Paso 1: Descripción textual -> Tabla de verdad

- Determinar variables de entrada y especificar el significado de sus valores (0 y 1).
- Igual para las variables de salida.
- Obtener la tabla de verdad.

### Paso 2: Obtener el K-mapa

- A partir de la tabla de verdad anterior o de la especificación establecida, se obtiene el K-mapa de la función a implementar.

# Diseño de Circuitos Combinacionales

## Pasos del proceso

### Ejemplo1 (pasos 1 y 2):

Suponga que un circuito debe tener una entrada de cuatro bits  $X_3X_2X_1X_0$  y una salida  $Z$ . La salida debe valer uno si y solo si el número representado por la entrada en base 2 es primo.



$X_3X_2X_1X_0$	$Z$
0 0 0 0	0
0 0 0 1	0
0 0 1 0	1
0 0 1 1	1
0 1 0 0	0
0 1 0 1	1
0 1 1 0	0
0 1 1 1	1

$X_3X_2X_1X_0$	$Z$
1 0 0 0	0
1 0 0 1	0
1 0 1 0	0
1 0 1 1	1
1 1 0 0	0
1 1 0 1	1
1 1 1 0	0
1 1 1 1	0

# Diseño de Circuitos Combinacionales

## Pasos del proceso

### Ejemplo2 (pasos 1 y 2):

Se desea diseñar un circuito combinatorial que recibe información del estado de tres bombillas (encendida o apagada) y del estado de un único interruptor (on - off). El circuito debe generar una alarma que se active cuando alguna de las bombillas no esté encendida cuando el interruptor está on, o cuando alguna bombilla esté encendida y el interruptor esté off.



Entradas:  $i$  (interruptor),  $b_{1-3}$  (bombillas),

Salida:  $a$  (alarma)

$b_i =$	{	0 apagada	{	$i =$	{	0 off	{	$a =$	{	0 inactiva
		1 encendida				1 on				1 activa

$i$	$b_1$	$b_2$	$b_3$	$a$	$i$	$b_1$	$b_2$	$b_3$	$a$
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	1	1	0	0	1	1
0	0	1	0	1	1	0	1	0	1
0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1	0	0	1
0	1	0	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	0

# Diseño de Circuitos Combinacionales

---

## Minimizado mediante K-mapa

### Paso 3: Obtener la expresión mínima en dos niveles

- Usaremos el método del K-mapa
- Permite obtener expresiones mínimas en forma de suma de productos, es decir:
  - Aquellas con el mínimo número posible de términos producto
  - De entre las anteriores, aquellas que presenten un menor número de literales
- Permite obtener expresiones mínimas en forma de producto de sumas, es decir:
  - Aquellas con el mínimo número posible de términos suma
  - De entre las anteriores, aquellas que presenten un menor número de literales
- La explicación del procedimiento para obtener expresiones mínimas requiere definiciones previas.



# Diseño de Circuitos Combinacionales

## Minimizado mediante K-mapa

### Implicante (implicada) de una función de conmutación $f$

Es una función de conmutación del mismo número de variables definida por un término producto (suma) que vale 0 (1) para todo elemento del dominio de  $f$  en el que  $f$  vale 0 (1). En el K-mapa lo asociaremos con un grupo de casillas a 1 (0).

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	1	0	0
	01	0	1	0	0
	11	0	0	0	0
	10	0	0	0	0

$g(A,B,C,D)=\overline{A}\cdot\overline{C}\cdot D$  es implicante de  $f$

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	-	1	1	1
	01	0	-	1	1
	11	0	0	1	0
	10	0	0	0	0

$f(A,B,C,D)$

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	1	1	1
	01	0	0	1	1
	11	0	0	1	1
	10	1	1	1	1

$h(A,B,C,D)=\overline{B}+C$  es implicada de  $f$

# Diseño de Circuitos Combinacionales

---

## Minimizado mediante K-mapa

### Implicante (implicada) de una función $f$

El orden de un implicante (implicado) es el logaritmo en base 2 del número de entradas en las que vale 1 (0).

El orden ( $k$ ) del implicante (implicado) está relacionado con el número de literales distintos ( $l$ ) que incluye la expresión del término producto (suma) que lo representa y con el número total de variables de la función ( $n$ ) de la forma siguiente:  $k=n-l$

# Diseño de Circuitos Combinacionales

## Minimizado mediante K-mapa


Implicante de una función f

Orden	Nº de 1's	Nº variables	Ejemplo 5 var.	
			Implicante	Cuantas
0	$1=2^0$	n	ab'cd'e	32
1	$2=2^1$	n - 1	ab'd'e	80
2	$4=2^2$	n - 2	ab'e	80
3	$8=2^3$	n - 3	b'e	40
4	$16=2^4$	n - 4	b'	10
5	$32=2^5$	n - 5	1	1
k	$m=2^k$	n - k		


# Diseño de Circuitos Combinacionales

## Minimizado mediante K-mapa
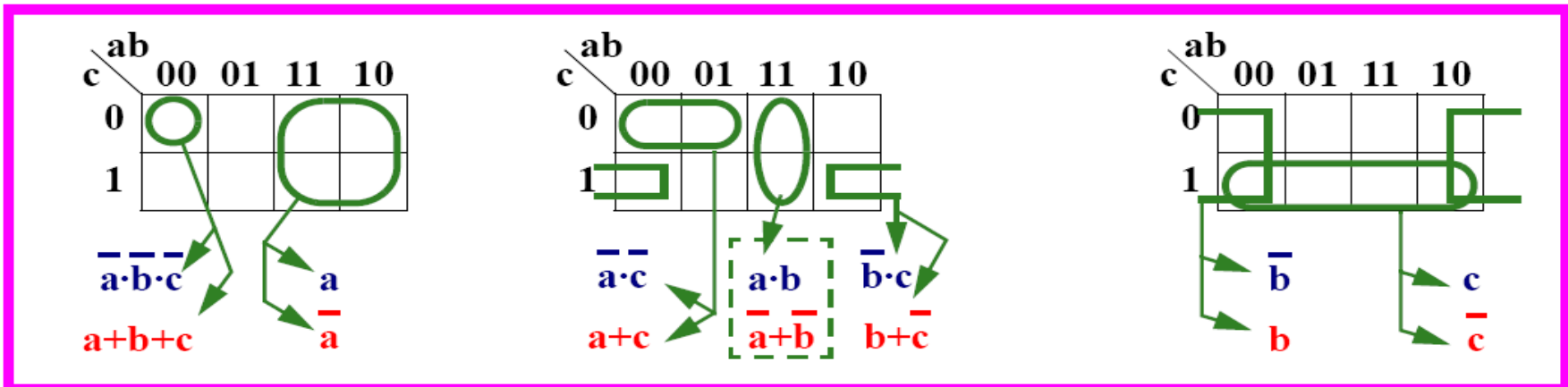
### Algunas términos producto y términos suma








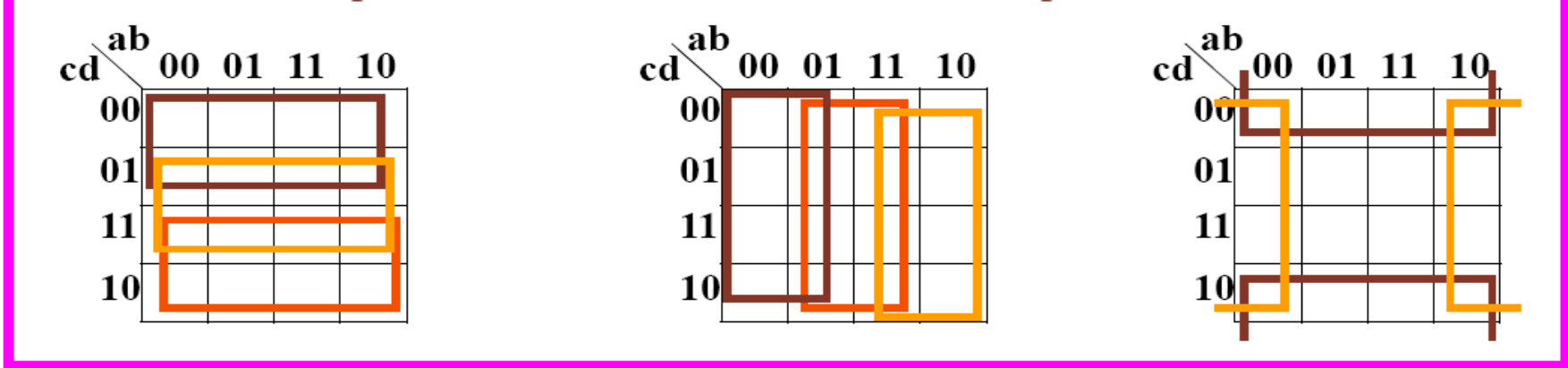
Los mapas de 4 variables contienen varios mapas de 3



# Diseño de Circuitos Combinacionales

## Minimizado mediante K-mapa

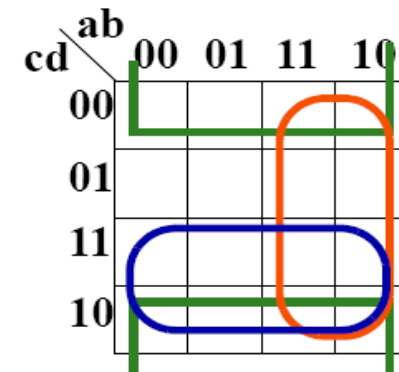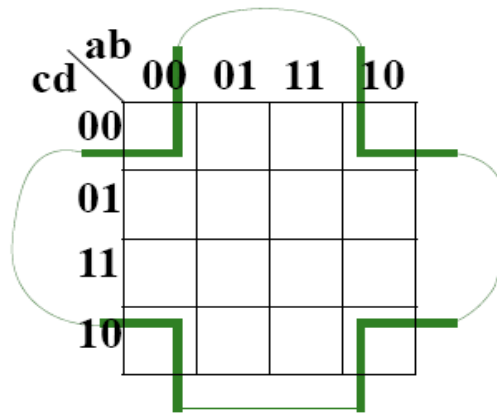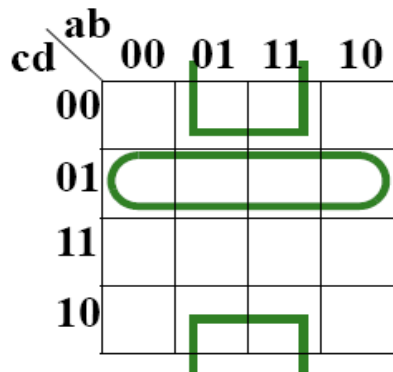
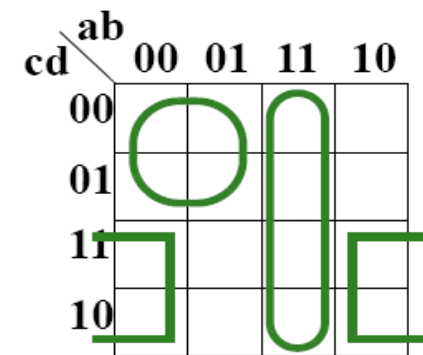
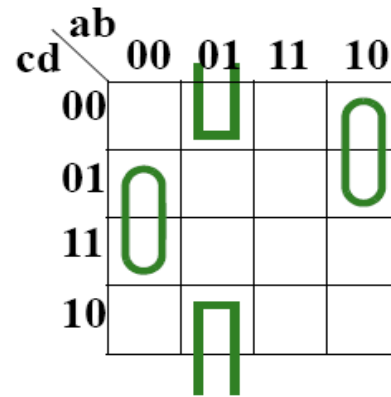
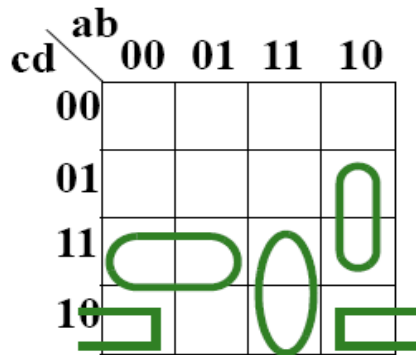
### Algunas términos producto y términos suma



# Diseño de Circuitos Combinacionales

## Minimizado mediante K-mapa

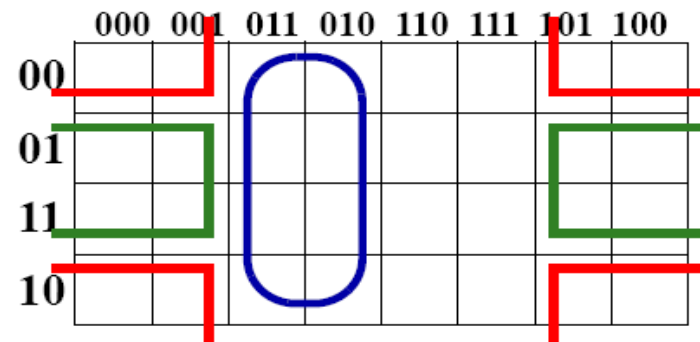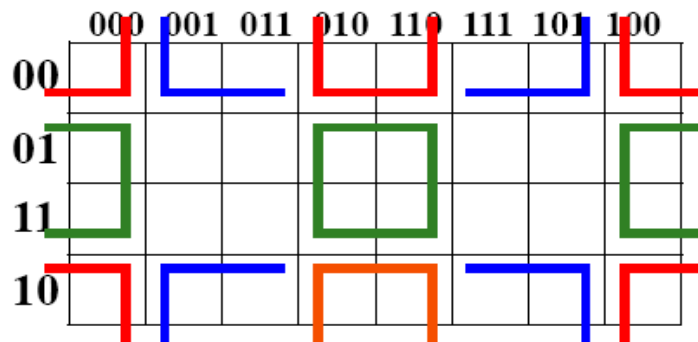
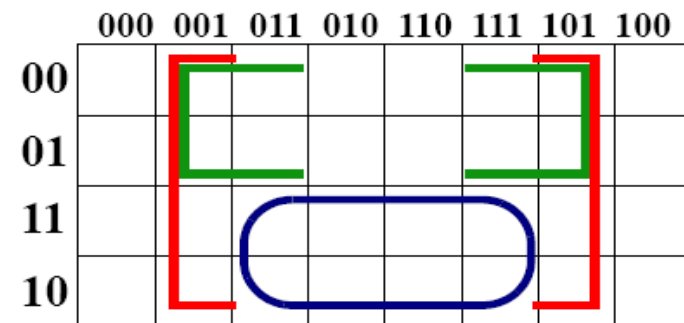
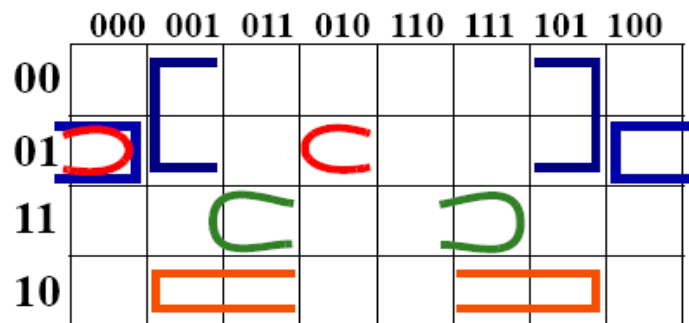
### Algunas términos producto y términos suma



# Diseño de Circuitos Combinacionales

## Minimizado mediante K-mapa
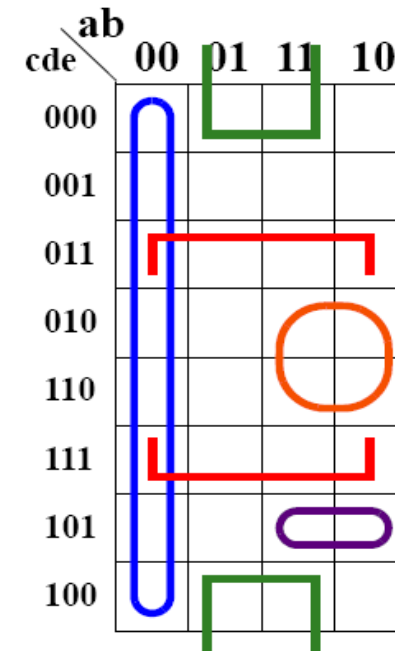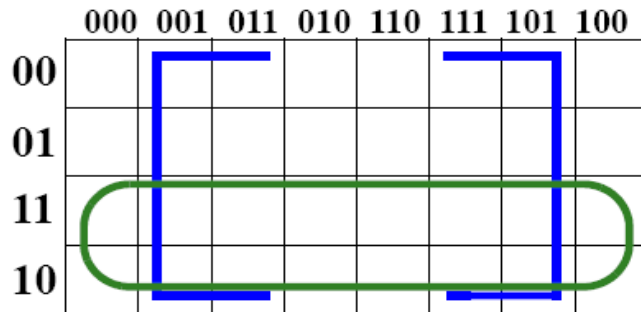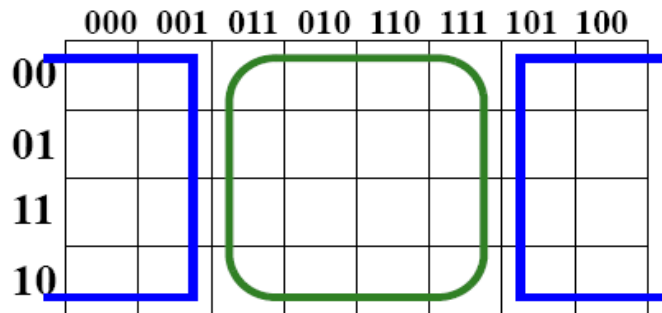
### Algunas términos producto y términos suma



# Diseño de Circuitos Combinacionales

## Minimizado mediante K-mapa



**Definiciones: Sea  $I$  una implicante de una función  $F$  ...**

-se dice que  $I$  es prima  $\Leftrightarrow$  (si y sólo si) no existe otra implicante  $Y$  de  $F$  tal que  $I$  es implicante de  $Y$ .

-se dice que un mintermino  $m$  es de  $F \Leftrightarrow$  el valor  $x$  tal que  $m(x)=1$  pertenece al dominio de  $F$  y  $F(x)=1$ . A  $m$  se le llamó 1 de  $F$ .

-se dice que  $I$  cubre un mintermino  $m$  de  $F \Leftrightarrow m$  es implicante de  $I$ .

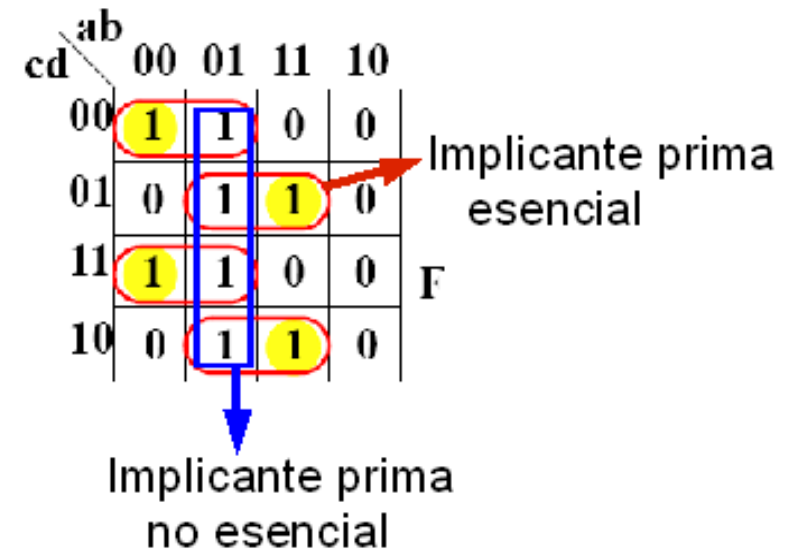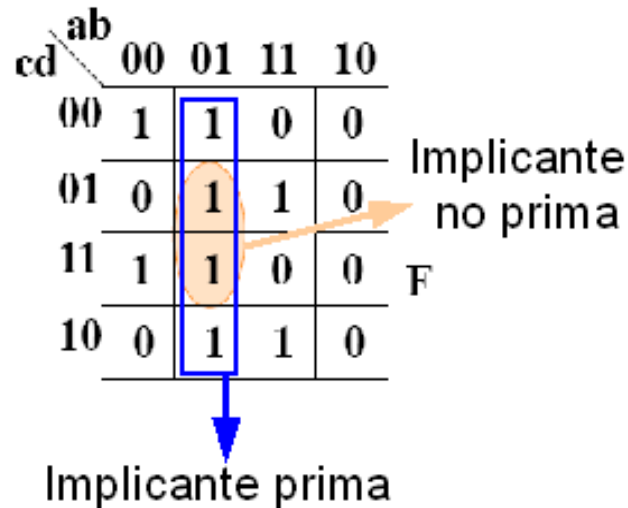-se dice que  $I$  es esencial  $\Leftrightarrow$  es prima y, además, existe un mintermino  $m$  de  $F$  (mintermino distinguido) tal que  $I$  es el único implicante primo que cubre a  $m$ .





# Diseño de Circuitos Combinacionales

## Minimizado mediante K-mapa

**Definiciones: Sea  $I$  una implicada de una función  $F$  ...**


-se dice que  $I$  es prima  $\Leftrightarrow$  (si y sólo si) no existe otra implicada  $Y$  de  $F$  tal que  $I$  es implicada de  $Y$ .

-se dice que un maxtérmino  $M$  es de  $F$   $\Leftrightarrow$  el valor  $x$  tal que  $M(x)=0$  pertenece al dominio de  $F$  y  $F(x)=0$ . A  $M$  se le llama 0 de  $F$ .

-se dice que  $I$  cubre un maxtérmino  $M$  de  $F$   $\Leftrightarrow M$  es implicada de  $I$ .

-se dice que  $I$  es esencial  $\Leftrightarrow$  es prima y, además, existe un maxtérmino  $M$  de  $F$  (maxtérmino distinguido) tal que  $I$  es el único implicado primo que cubre a  $M$ .

$$F = \prod(0,1,2,4,5,6,12,13)$$

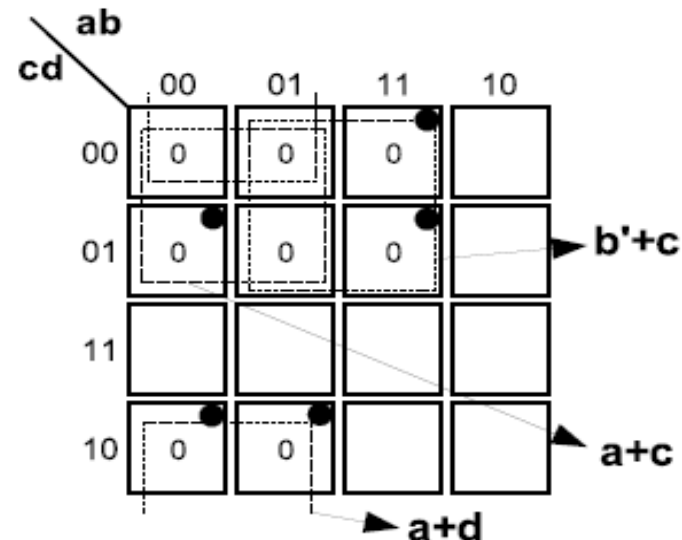

# Diseño de Circuitos Combinacionales

---

## Minimizado mediante K-mapa

### Obtención de una expresión mínima en suma de productos

Una expresión mínima en suma de productos de una función contiene el menor número posible de implicantes y literales. Si  $E$  es una expresión mínima en forma de suma de productos de  $F$  se demuestra que:

- Todas las implicantes primas esenciales de  $F$  aparecen como operandos de la operación OR en  $E$ .
- Todos los operandos de la operación OR de  $E$  son implicantes primos de  $F$ .
- Todos los minterminos de  $F$  están cubiertos al menos por uno de los términos producto que aparecen como operandos en la operación OR en  $E$ .

Directrices para la búsqueda de la expresión mínima:

- 1) Buscar implicantes primas esenciales. Éstas deben aparecer obligatoriamente en la expresión mínima en s.p.
- 2) Para los minterminos de la función que queden sin cubrir, probar de forma exhaustiva todas las combinaciones de implicantes primas que los cubran en su totalidad.


### Obtención de una expresión mínima en producto de sumas

Idénticos criterios que para s.p, pero usando implicadas primas.

# Diseño de Circuitos Combinacionales

## Ejemplos de obtención de la expresión mínima

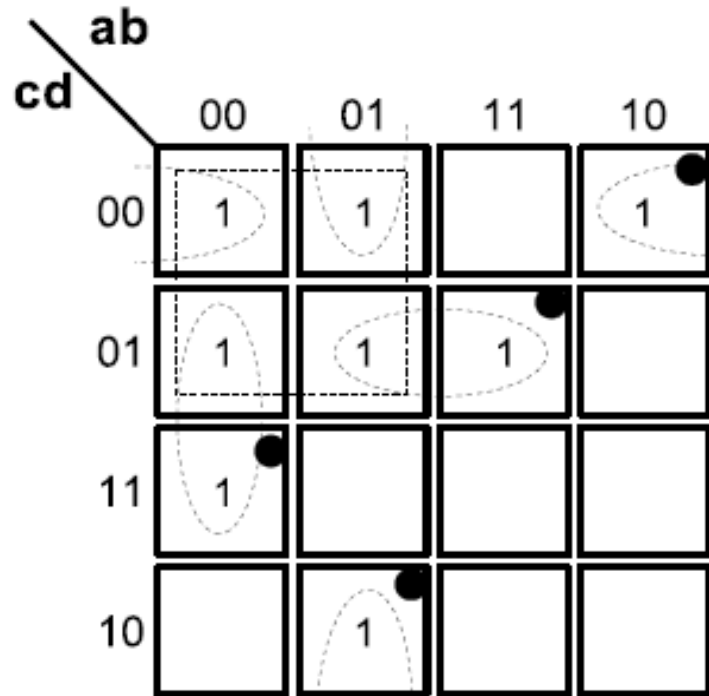Ejercicio 1.-  $f = \Sigma(0,1,3,4,5,6,8,13)$



Buscamos las i.p. esenciales

$$f(a,b,c,d) = \bar{a} \bar{b} d + \bar{b} \bar{c} \bar{d} + \bar{a} b \bar{d} + b \bar{c} d$$


Fin. Se han cubierto todos los minterminos sólo con las i.p. esenciales  
¿cómo sería la expresión mínima en s.p. de  $f(d,c,b,a)$  ?



# Diseño de Circuitos Combinacionales

## Ejemplos de obtención de la expresión mínima

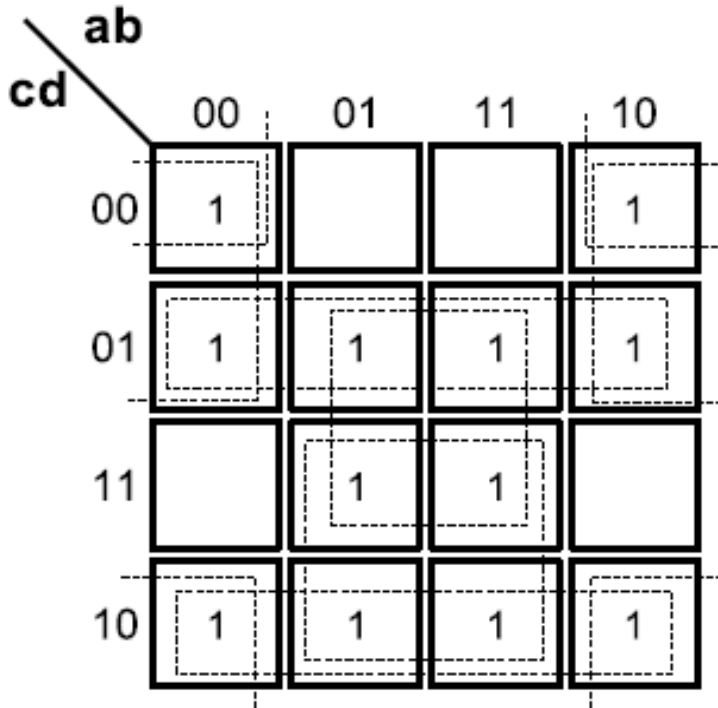Ejercicio 3.-  $f = \Sigma(0,1,2,5,6,7,8,9,10,13,14,15)$



1) No hay i.p. Esenciales.

2) Nos fijamos en el mintérmino 0. Está cubierto por las i.p. Ip " $\bar{b} \bar{d}$ " y " $\bar{b} \bar{c}$ ", ambas del mismo coste. **Suponemos** que la expresión mínima incluye a " $\bar{b} \bar{c}$ ".

$$f(a,b,c,d) = \bar{b} \bar{c} + b d + c \bar{d}$$

3) Repetimos el proceso suponiendo ahora que la expresión mínima incluye a " $\bar{b} \bar{d}$ " y vemos si obtenemos una expresión de menor coste.

$$f(a,b,c,d) = \bar{b} \bar{d} + \bar{c} d + b d$$

Ambas expresiones tienen el mismo coste. Cualquiera de ellas es solución mínima.

# Diseño de Circuitos Combinacionales

## Ejemplos de obtención de la expresión mínima

Ejercicio 5.-  $f = \Sigma(0,5,6,7,8,13,15,16,20,21,22,23,24,29,31)$

abc de		abc							
		000	001	011	010	110	111	101	100
00	1			1	1		1	1	
01		1	1			1	1		
11		1	1			1	1		
10		1					1		

$$f(a,b,c,d,e) = \bar{c} \bar{d} \bar{e} + c e + \bar{b} c d + a \bar{b} c$$

# Diseño de Circuitos Combinacionales

## Minimizado mediante K-mapa

Este procedimiento también sirve para implementar **funciones incompletamente especificadas**. El valor una de una expresión para una entrada que no esté en el dominio de la función (inespecificación) es irrelevante. Por tanto se escoge sencillamente la expresión de menor coste.

Ejemplo:  $F = \Sigma (1, 13, 14, 15) + d(5, 8, 12)$

cd \ ab	00	01	11	10
00	0	0	-	-
01	1	-	1	0
11	0	0	1	0
10	0	0	1	0

$F_{sp} = a \cdot b + \bar{a} \cdot \bar{c} \cdot d \Rightarrow 5 \text{ y } 12 \text{ se hacen } 1$

$F_{ps} = (a + \bar{c}) \cdot (c + d) \cdot (\bar{a} + b) \Rightarrow 8 \text{ y } 12 \text{ se hacen } 0$

# Diseño de Circuitos Combinacionales

## Ejemplos de obtención de la expresión mínima

Ejercicio 4.-  $f = \Sigma(0,2,3,4,12,13) + d(5,7,10,11)$

ab \ cd	00	01	11	10
00	1	1	1	
01		-	1	
11	1	-		-
10	1			-

1) Buscamos las i.p. esenciales usando inespecificaciones como mintérminos y rechazando aquellas formadas sólo por inespecificaciones: " $b \bar{c}$ ".

2) La mejor opción para cubrir el mintérmino 3 es " $\bar{b} c$ ".

3) Solo queda por cubrir el mintérmino 0. Da igual si usamos " $\bar{a} \bar{c} \bar{d}$ " o " $\bar{a} \bar{b} \bar{d}$ ".

4) No se cubren las inespecificaciones restantes.

$$f(a,b,c,d) = b \bar{c} + \bar{b} c + \bar{a} \bar{b} \bar{d}$$

Fin. Se han cubierto todos los mintérminos



# Diseño de Circuitos Combinacionales

---

## Pasos del proceso

### Paso 4:

Si la expresión mínima es una suma de productos se implementa en dos niveles AND-OR o NAND-NAND.

Si es un producto de sumas se implementa en dos niveles OR-AND o NOR-NOR.

# Diseño de Circuitos Combinacionales

---

## Ejemplo

Se requiere un circuito con una entrada de cuatro bits  $X$  y una salida  $G$ . La salida debe valer 1 si y sólo si el número representado por  $X$  en binario natural es mayor que 6.

- a) Impleméntelo de forma óptima en dos niveles de puertas NAND.
- b) Impleméntelo de forma óptima en dos niveles de puertas NOR.

---

Haced, al menos, ejercicio 19 de

[https://www.dte.us.es/docencia/etsii/gii-ti/cedti/problemas/problemas-4.pdf/at\\_download/file](https://www.dte.us.es/docencia/etsii/gii-ti/cedti/problemas/problemas-4.pdf/at_download/file)