
Tema 5

Subsistemas Combinacionales

Usted es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra y de hacer obras derivadas siempre que se cite la fuente y se respeten las condiciones de la licencia Attribution-Share alike de Creative Commons.


Texto completo de la licencia: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/>

Índice

- **Aspectos generales**
- **Subsistemas de propósito específico:**
 - Decodificadores y codificadores
 - Codificadores de prioridad
 - Convertidores de código
 - Comparadores
 - Demultiplexores
- **Subsistemas de propósito general:**
 - Multiplexores
 - Dispositivos programables (fuera del alcance de este tema)

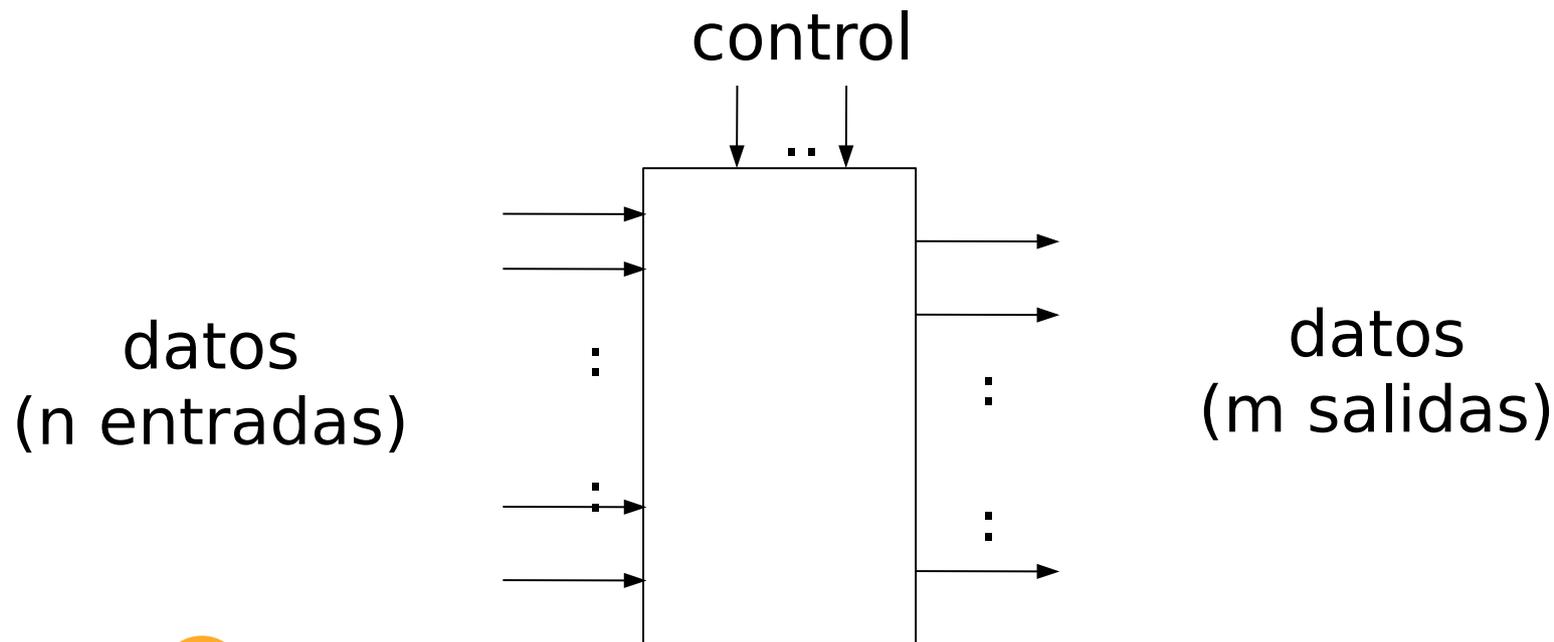
1. Aspectos generales

- Facilitan el proceso de diseño, pues **realizan funciones complejas** habituales que requieren un gran número de puertas (100 a 1000; CI MSI/LSI) y son **no conmutativas**
- Tienen un número que puede ser grande de entradas (n) y salidas (m)
- Poseen dos tipos de terminales: **datos** y **control**



Aspectos generales (entradas y salidas)

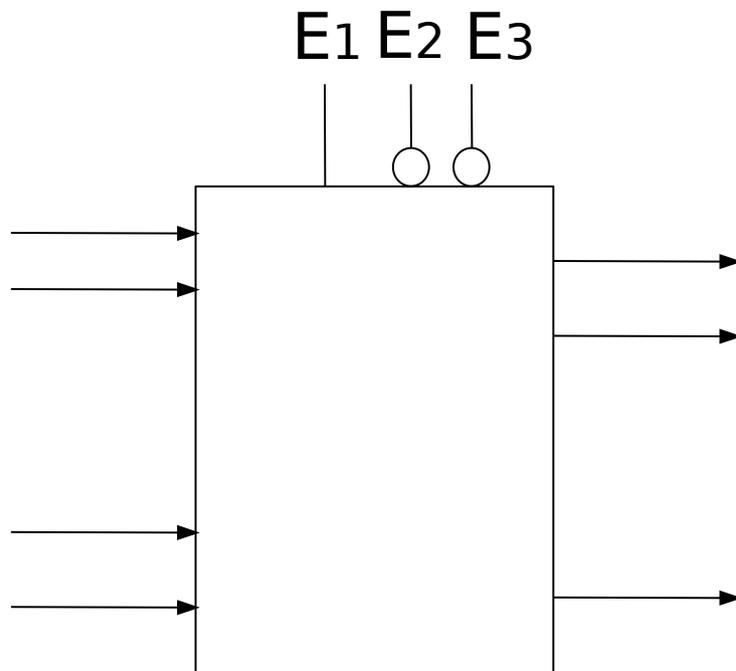- Señales de control:
 - condicionan el funcionamiento del subsistema (habilitan, inhiben, etc)
- Niveles de activación de las señales: en **alto** o en **bajo**




Ejemplo:

- E1, ENABLE activo en alto
- E2 y E3, ENABLES activos en bajo
- Activado, si y solo si:
 $E1=1, E2=E3=0$

Subsistemas de propósito específico: Decodificadores


- Su función es “decodificar” un dato de entrada
- Tienen n entradas y m salidas ($m \leq 2^n$)
- Se nombran DEC $n:m$
- Para cada combinación de entrada solo una salida se activa (toma un valor distinto al de las demás)

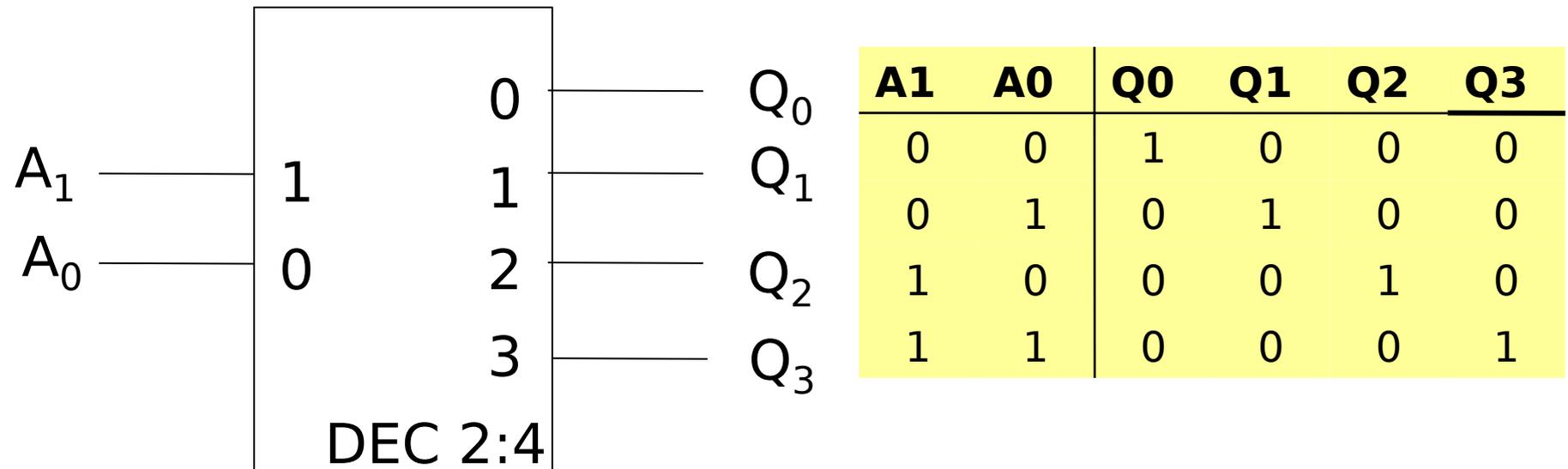Ejemplo: DEC 2:4 con salidas activas en alto



Decodificadores (diseño interno)

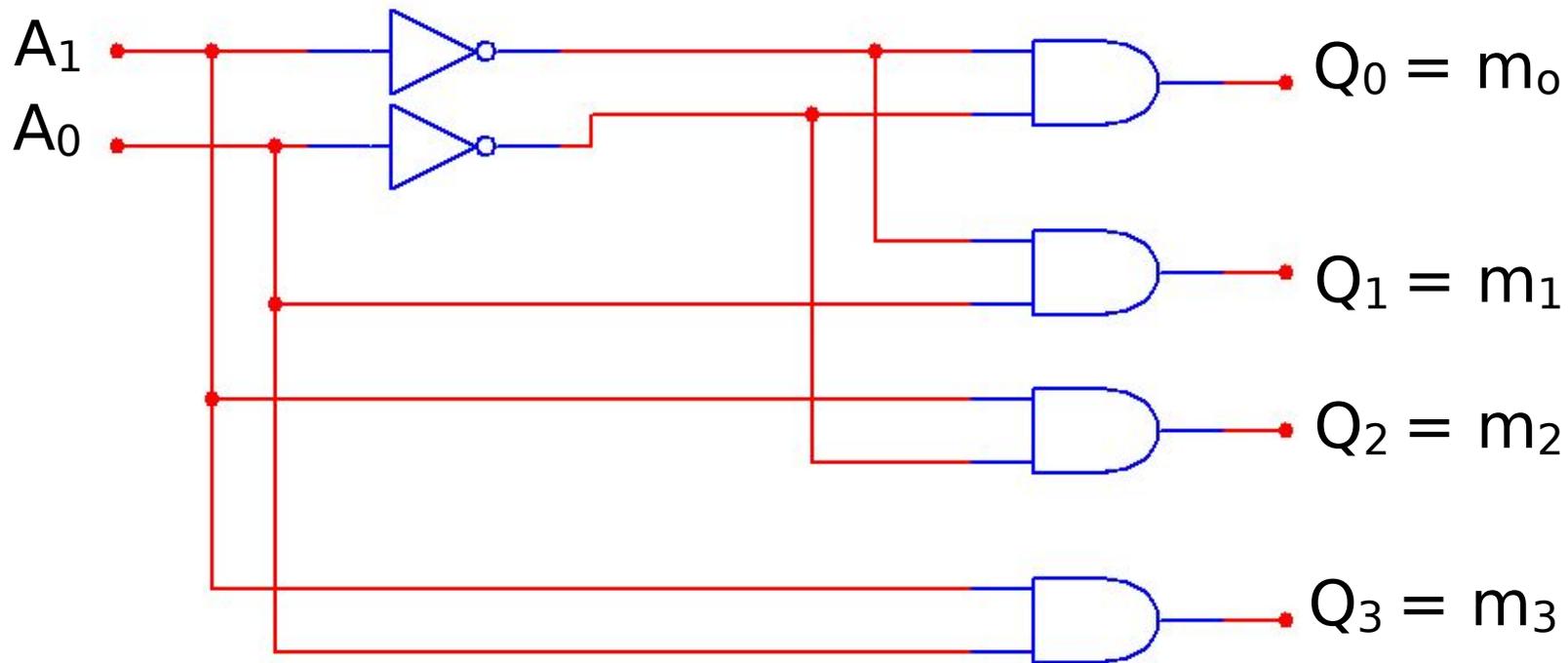
Ejemplo: *DEC 2:4 con salidas activas en alto*



(a partir de su tabla de verdad)

Decodificadores (funciones de salida)

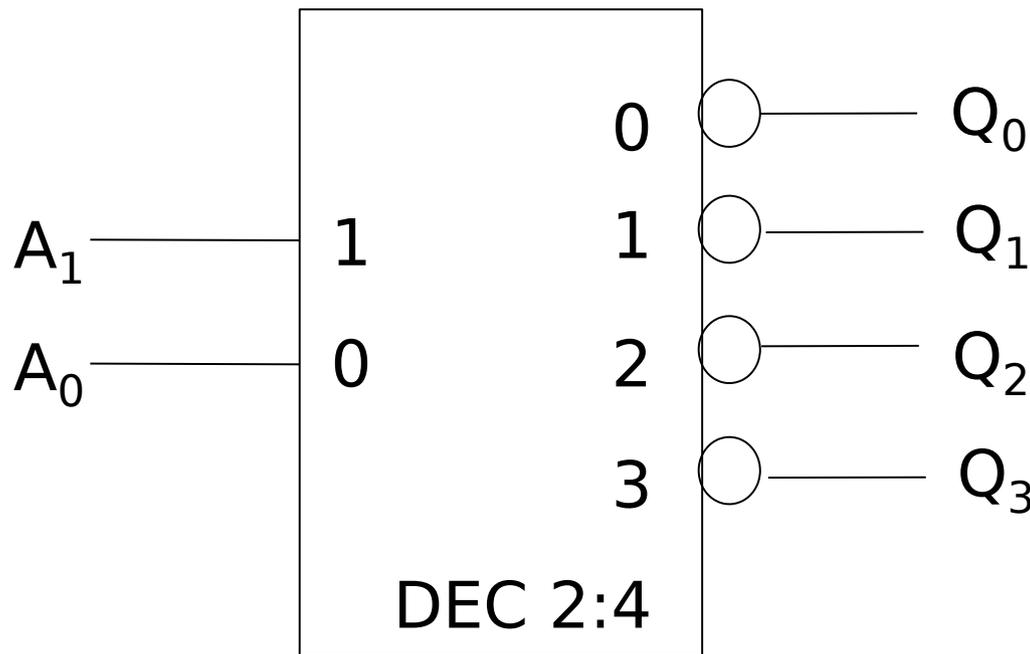Ejemplo: DEC 2:4 con salidas activas en bajo




A1	A0	Q0	Q1	Q2	Q3
0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0

- DEC (**salidas en alto**): genera **mintérminos** ($Q_i = m_i$)
- DEC (**salidas en bajo**): genera **Maxtérminos** ($Q_i = M_i$)

Decodificadores (funciones de salida)

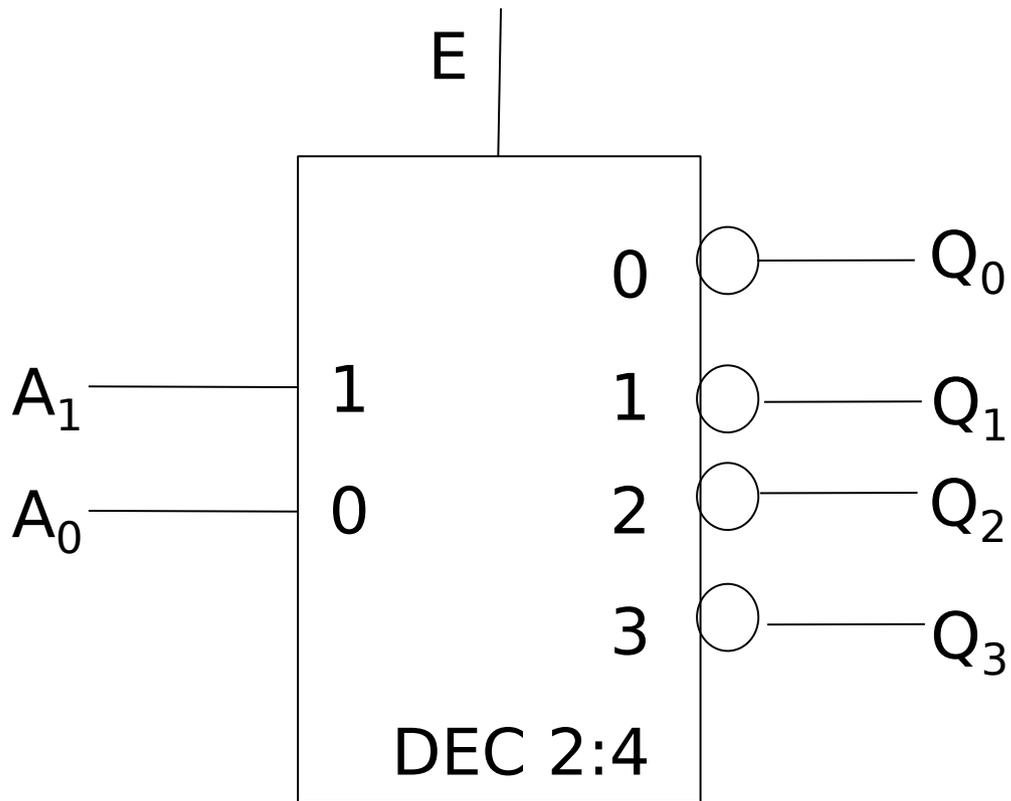Ejemplo: DEC 2:4 con salidas activas en bajo (con enable en alto)




E	A1	A0	Q0	Q1	Q2	Q3
0	X	X	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0

$$Q_i = M_i + E$$

Decodificadores (funciones de salida)

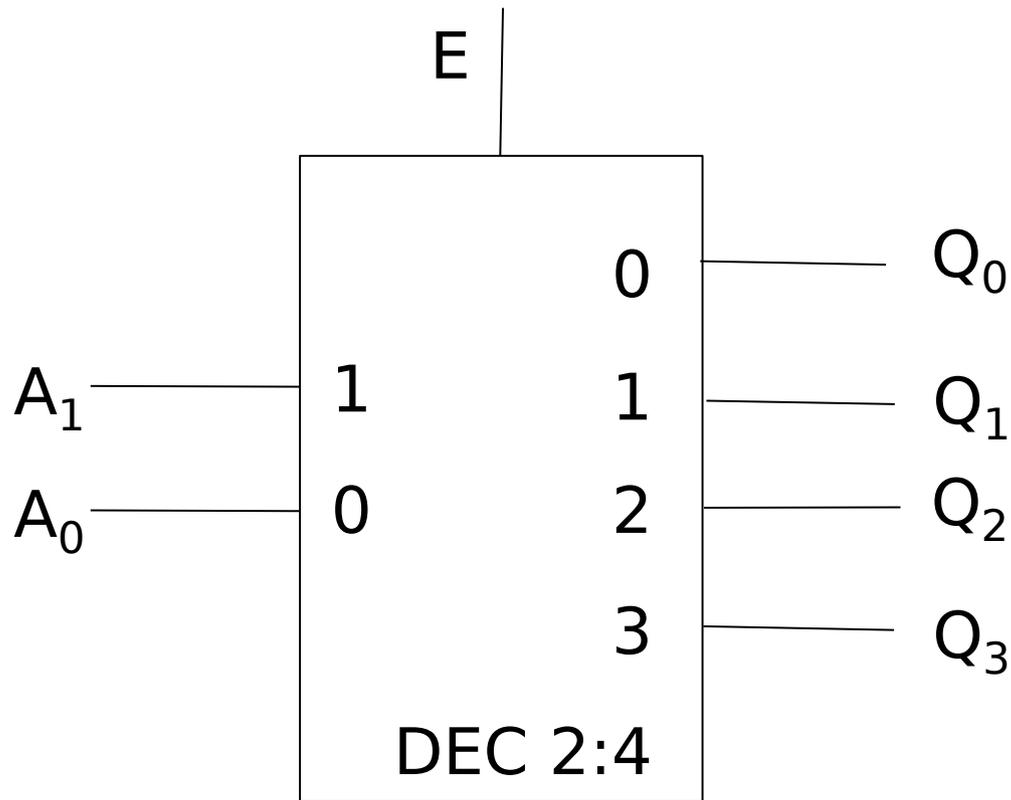Ejemplo: DEC 2:4 con salidas activas en alto (con enable en alto)



E	A1	A0	Q0	Q1	Q2	Q3
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1

$$Q_i = m_i \cdot E$$

Decodificador (descripción Verilog)

Ejemplo: Descripción Verilog “flujo de datos”

DEC 2:4 con salidas activas en alto (con enable en alto)

```
// Decodificador 2:4 con salidas en alto y  habilitación en alto
// descripción verilog “flujo de datos”

module decodificador_2_a_4_df_v(EN, A, Q);
    input EN, [1:0]A;
    output [3:0]Q;

    assign Q[0]= EN & ~A[1] & ~A[0];
    assign Q[1]= EN & ~A[1] & A[0];
    assign Q[2]= EN & A[1] & ~A[0];
    assign Q[3]= EN & A[1] & A[0];


endmodule
```

Diseño con decodificadores y puertas

Ejemplo: Realice las siguientes funciones con decodificadores y puertas

$$F1(x,y,z) = \Sigma(0,3,6)$$


$$F2(x,y,z) = \Pi(1,3,4,6)$$

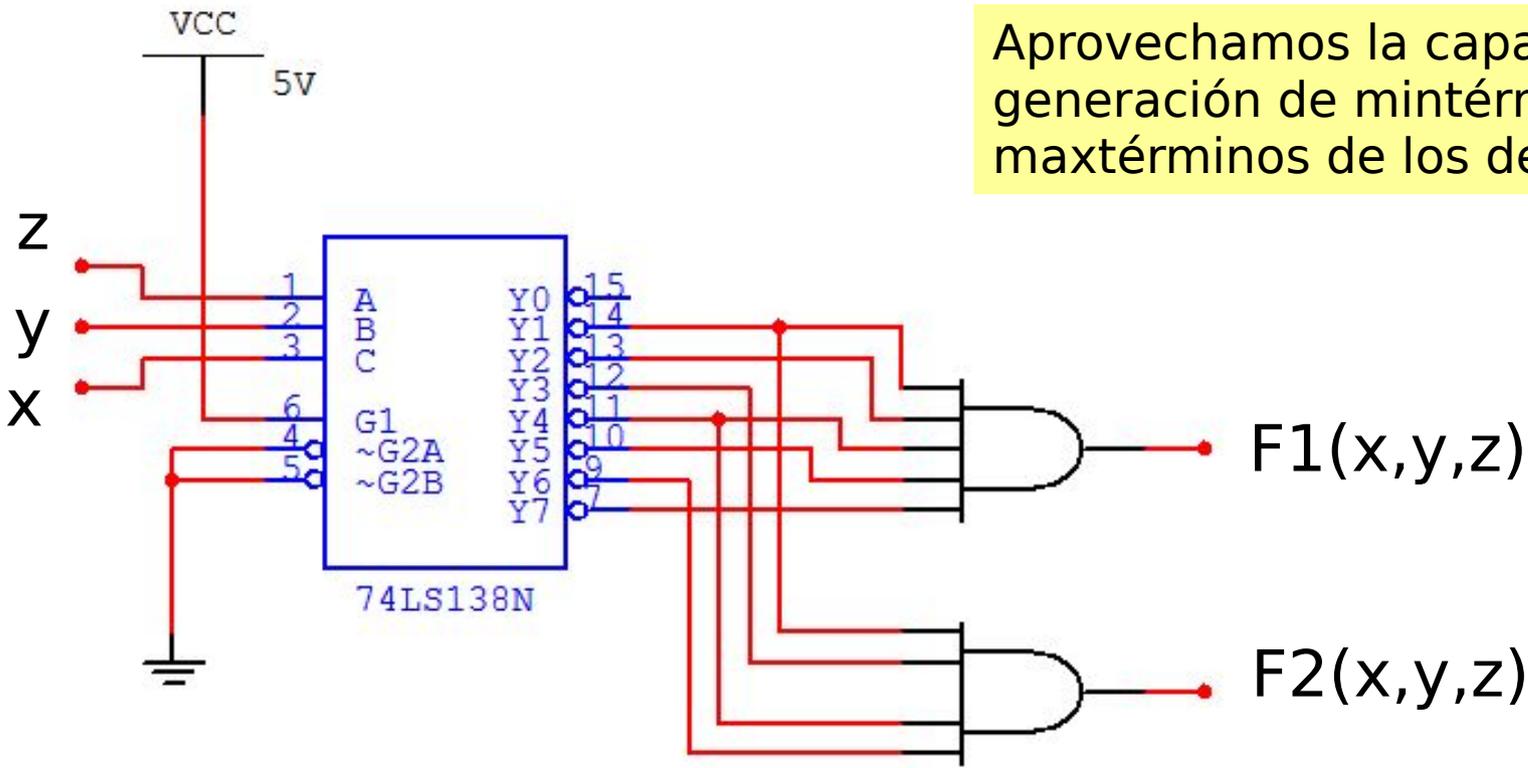

Aprovechamos la capacidad de generación de mintérminos o maxtérminos de los decodificadores


Asociación de decodificadores

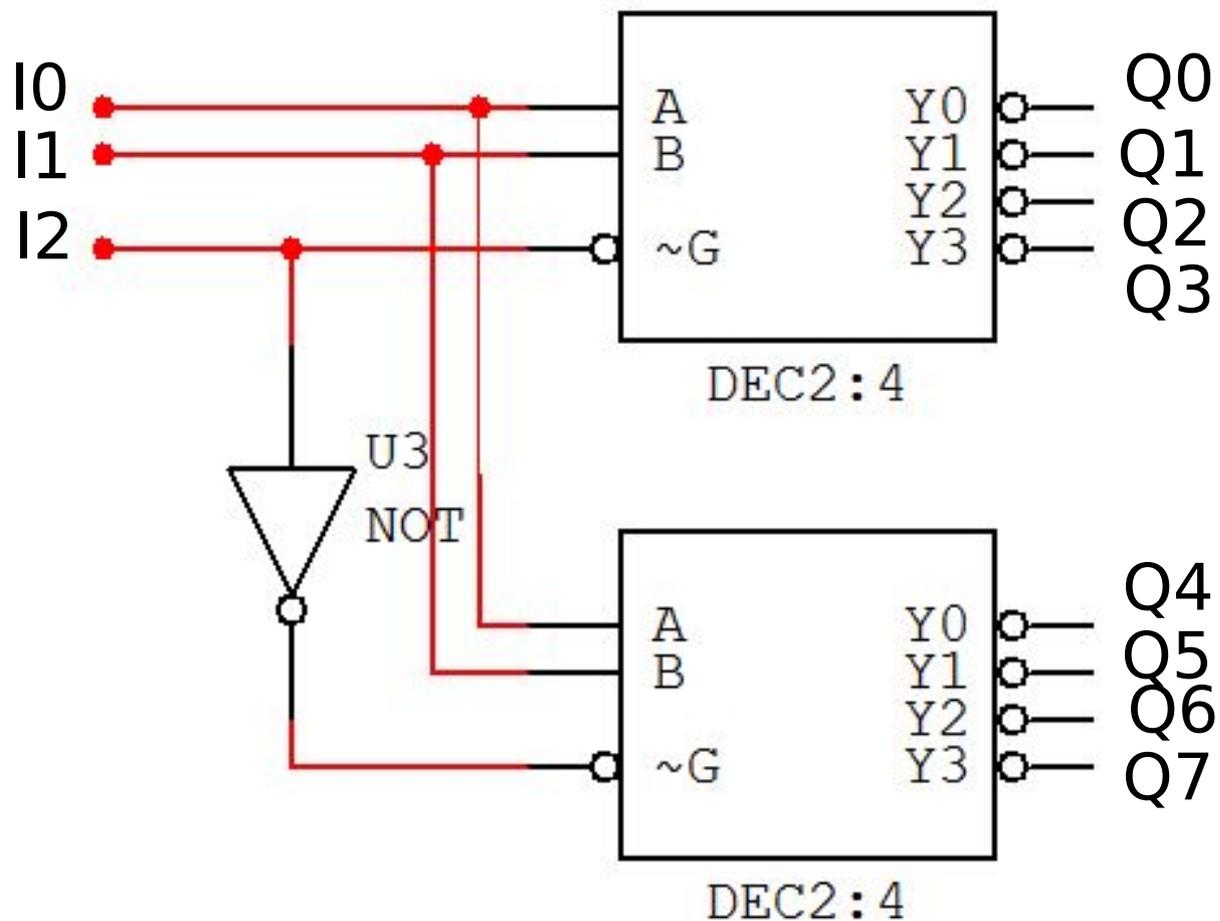Ejemplo: Realizar un DEC 3:8 a partir de dos DEC 2:4



Asociación de decodificadores (i)

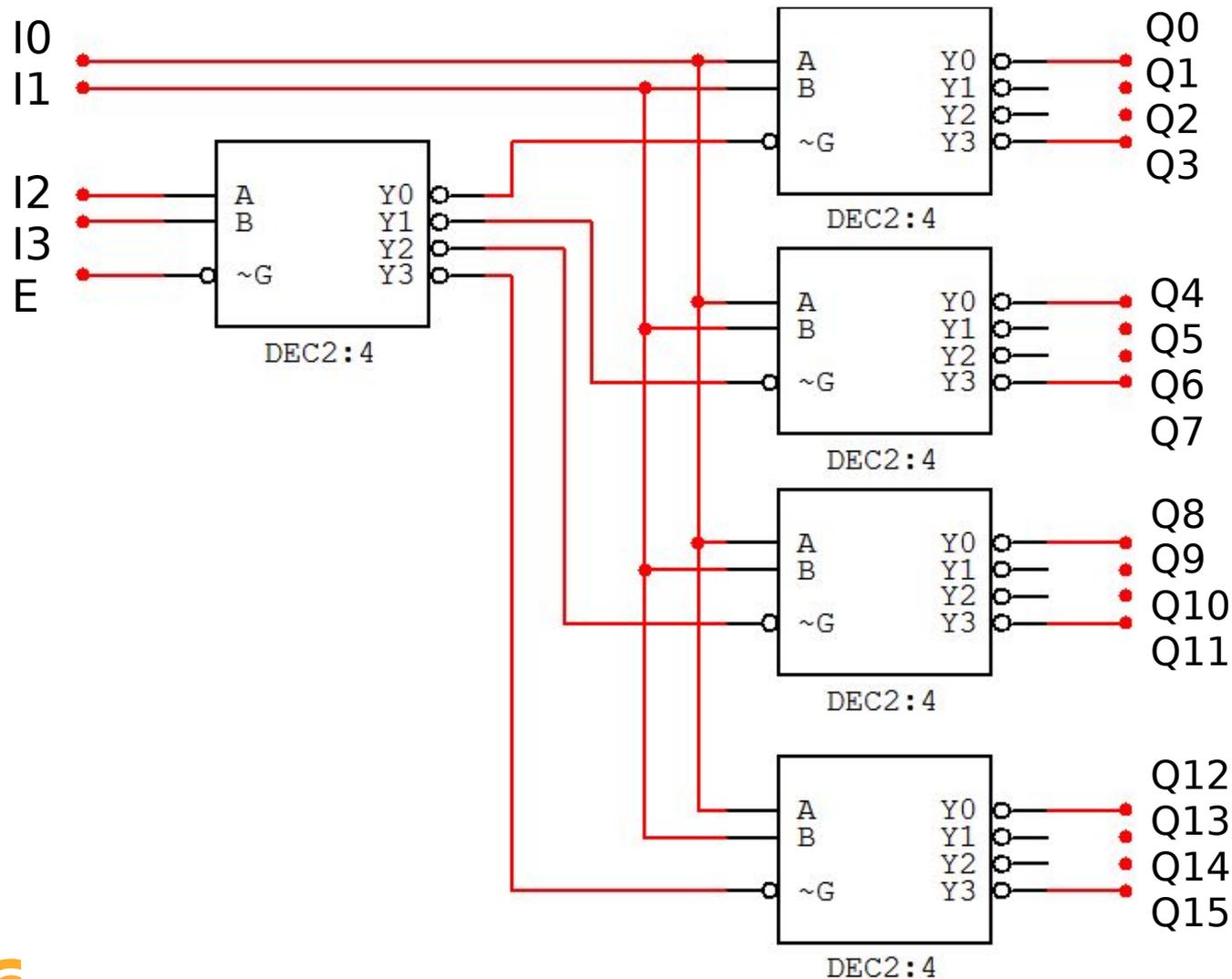
Ejemplo: Realizar un DEC 4:16 a partir de DEC 2:4



Subsistemas de propósito específico: Codificadores


- Realizan la función inversa a los decodificadores:
 - admiten solo una entrada activada
 - nos muestra cuál es en un código concreto

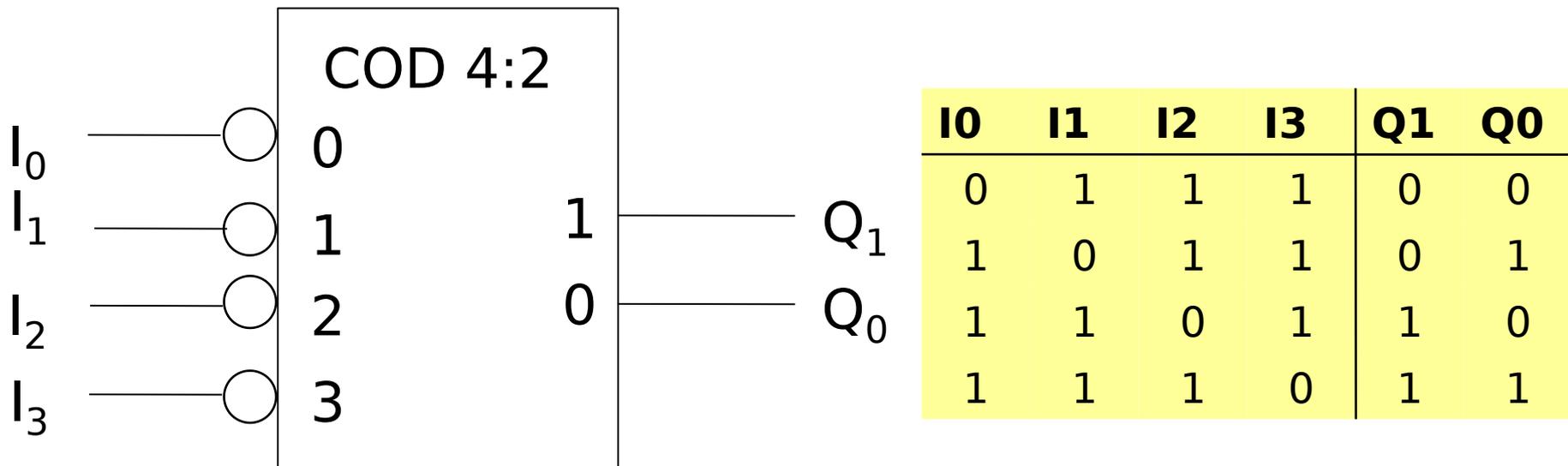Ejemplo: COD 4:2 con entradas activas en bajo y salidas activas en alto (binario natural)



Codificadores (diseño interno)

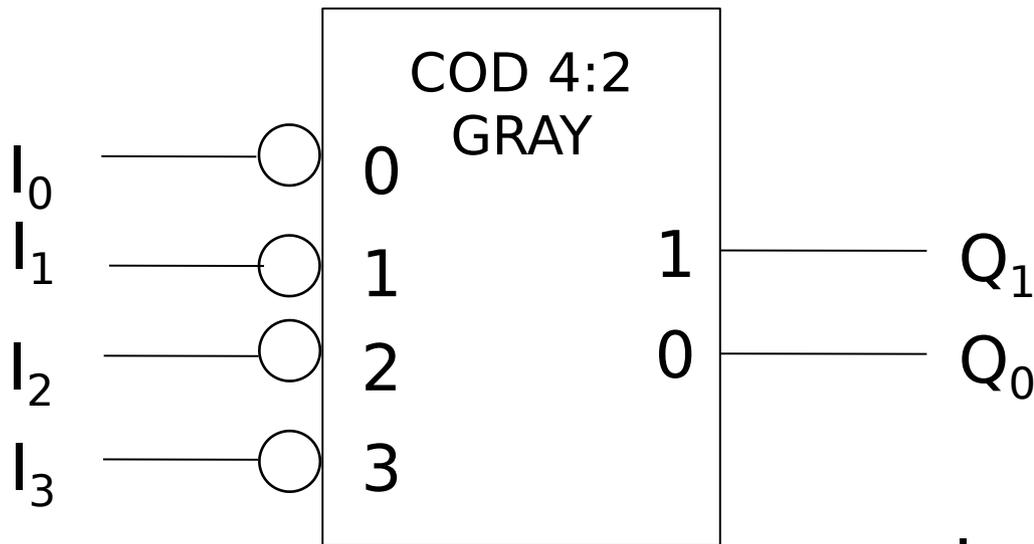Ejemplo: Realizar un COD 4:2 con entradas activas en bajo y salidas activas en alto (GRAY)




I0	I1	I2	I3	Q1	Q0
0	1	1	1	0	0
1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	0

Simplificando k-mapa:


$$Q_1 = I_0 I_1$$

$$Q_0 = I_0 I_3$$

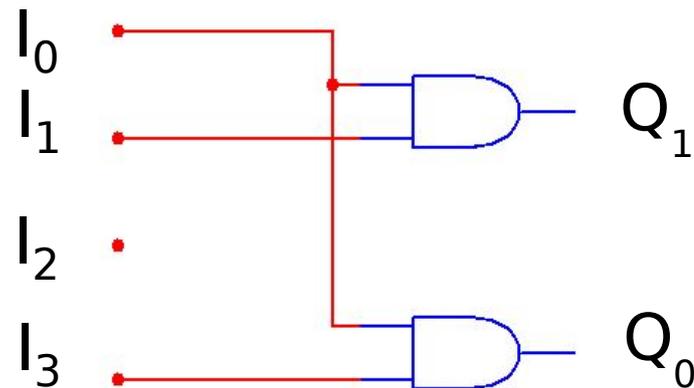

Subsistemas de propósito específico: Codificadores de prioridad

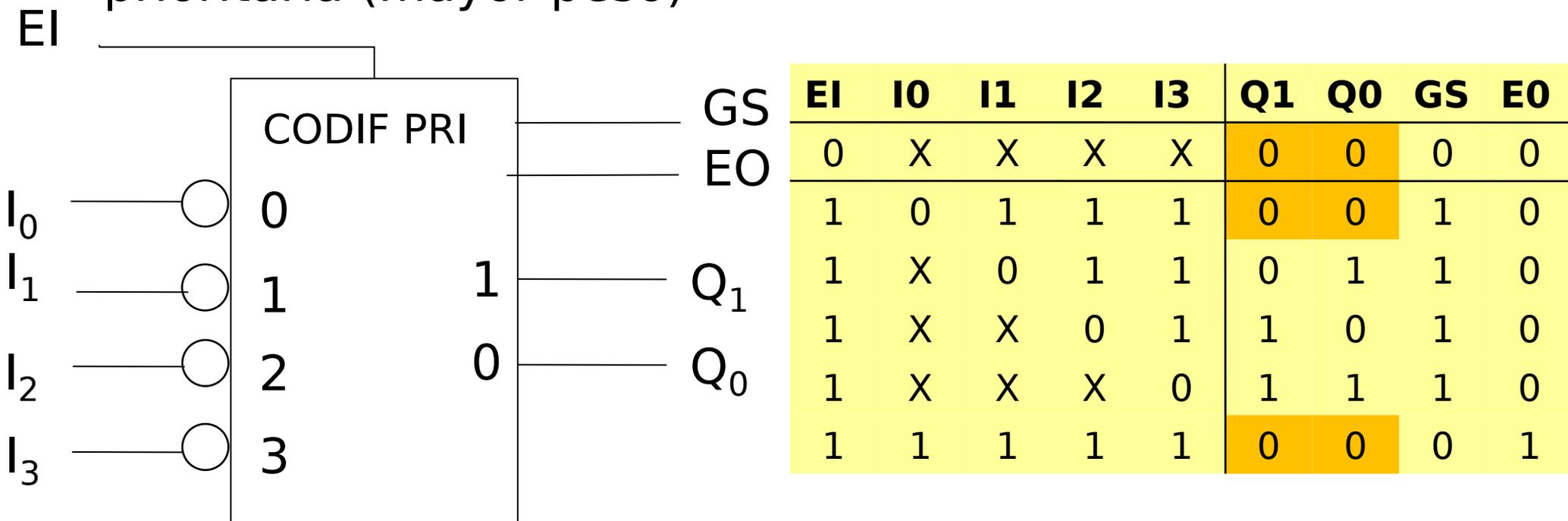- Son codificadores que admiten más de una entrada activa en cada momento.
- Generan a la salida el código de la entrada más prioritaria (mayor peso)



GS: indica si el codificador está habilitado y hay alguna entrada activa
EO: indica si no hay ninguna entrada activa


Codificador de prioridad(descripción Verilog)

```
module cod8(  
    input [7:0] in,output reg [2:0] out, output reg e);  
  
always @(in) begin  
    e = 0;  
    /* 'case' también es una buena forma de describir el  
    * codificador porque la decisión se toma en función de una  
    * única señal (in). 'casex'es como 'case' pero trata valores  
    * desconocidos ('x') como inespecificaciones, lo que permite  
    * expresar de forma muy compacta las comparaciones. */  
    casex (in)  
        8'b1xxxxxxx: out = 3'h7;  
        8'b01xxxxxx: out = 3'h6;  
        8'b001xxxxx: out = 3'h5;  
        8'b0001xxxx: out = 3'h4;  
        8'b00001xxx: out = 3'h3;  
        8'b000001xx: out = 3'h2;  
        8'b0000001x: out = 3'h1;  
        8'b00000001: out = 3'h0;  
        default: begin // ninguna entrada activa  
            out = 3'h0;  
            e = 1;  
        end  
    endcase  
end  
endmodule // cod8
```

Subsistemas de propósito específico: Convertidores de código

Su función cambiar la codificación del dato de entrada de un código binario a otro

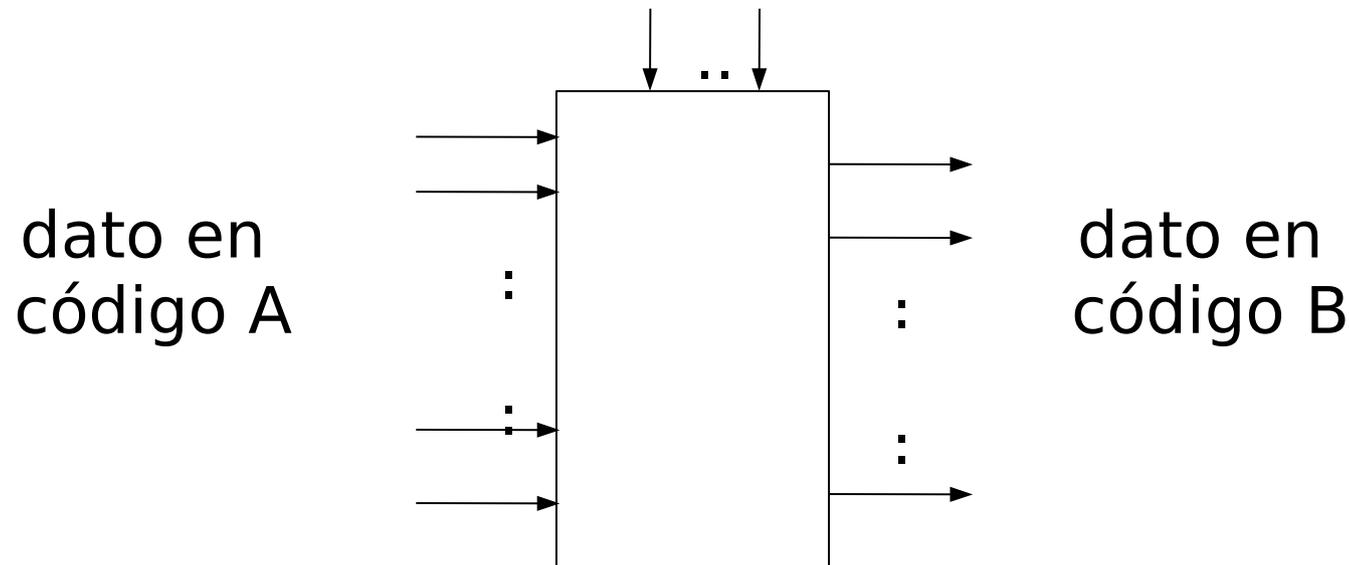
Ejemplos: *Binario/gray, Gray/binario, BCD/7 segmentos*



Convertidores de código (diseño interno)

Opción 1: a partir de su tabla de verdad

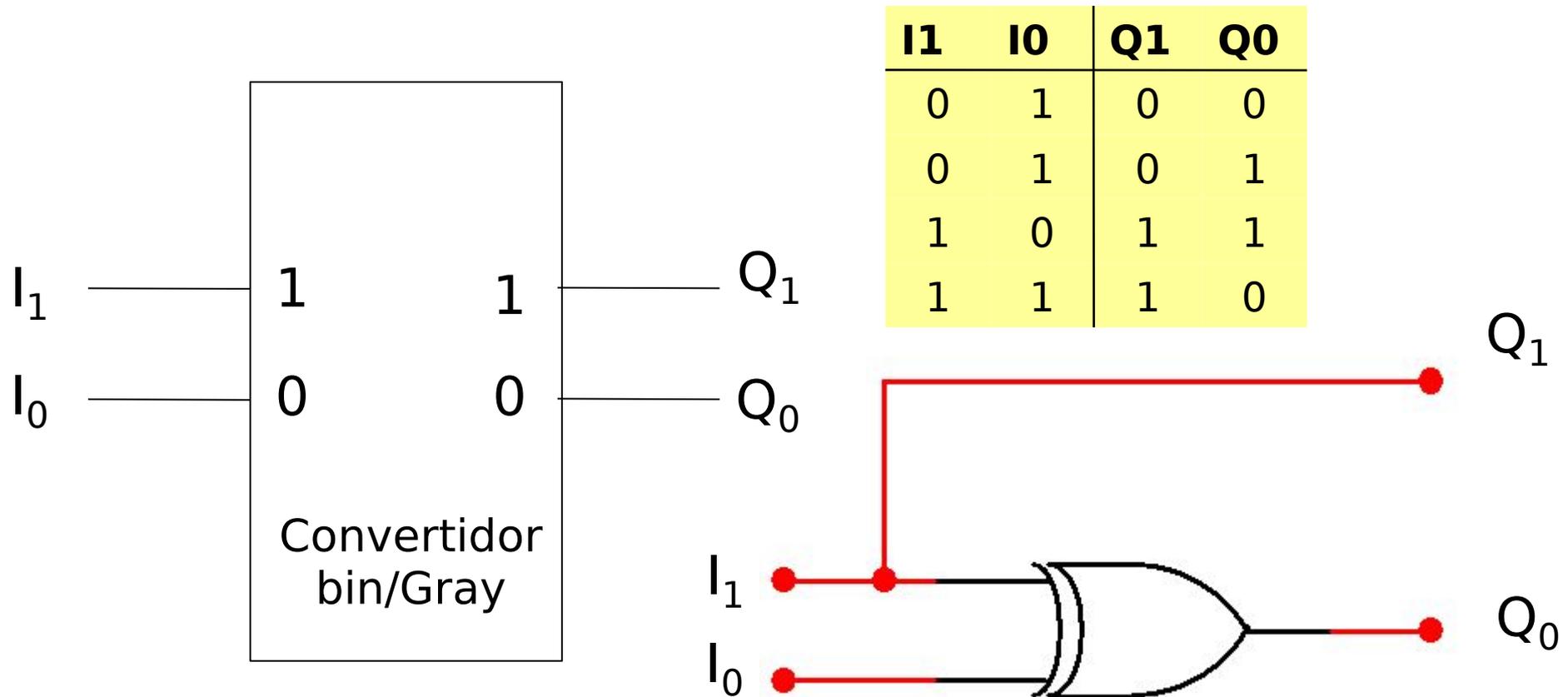
Ejemplo: Convertidor binario/Gray (2 bits)



Diseño de convertidores de código


Opción 2: Asociando DEC-COD (con los códigos adecuados)

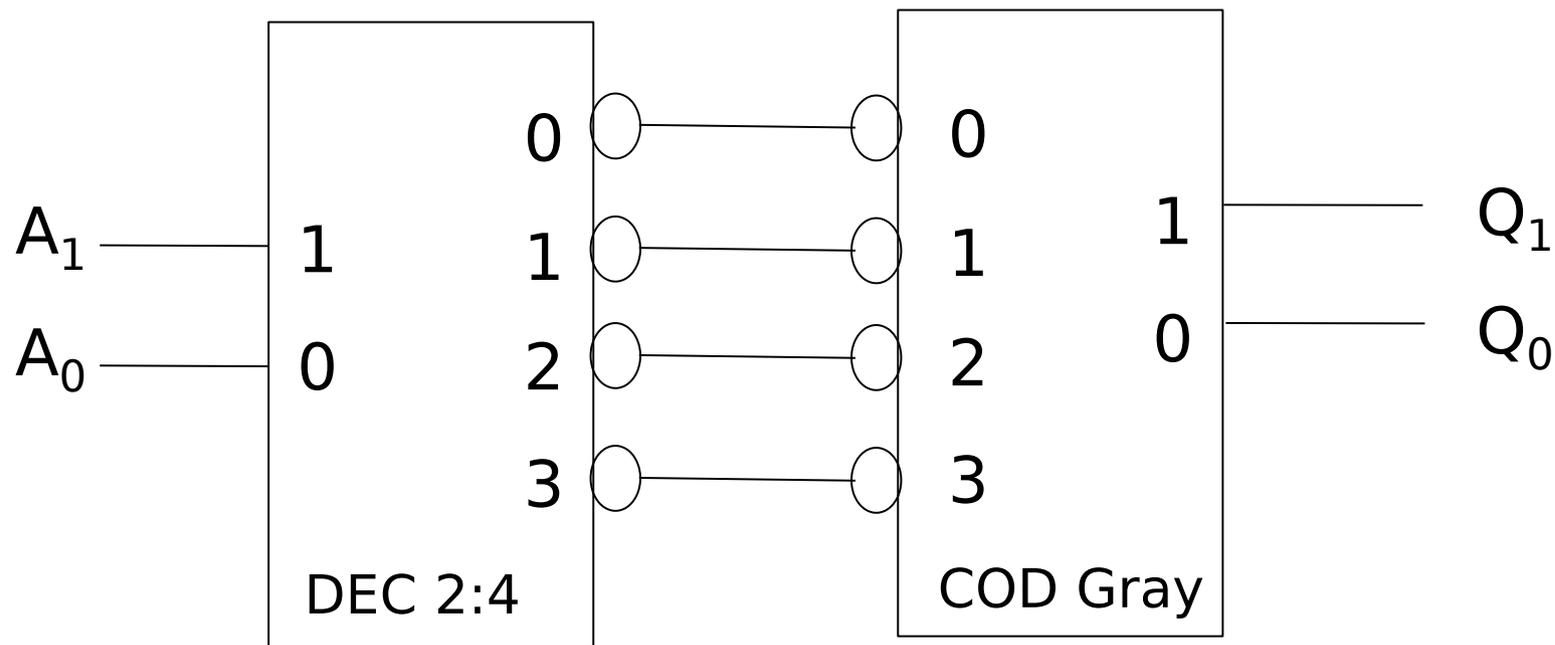Ejemplo: Convertidor binario/Gray (2 bits)




Convertidores de código comerciales

7447 Convertidor BCD a 7 segmentos

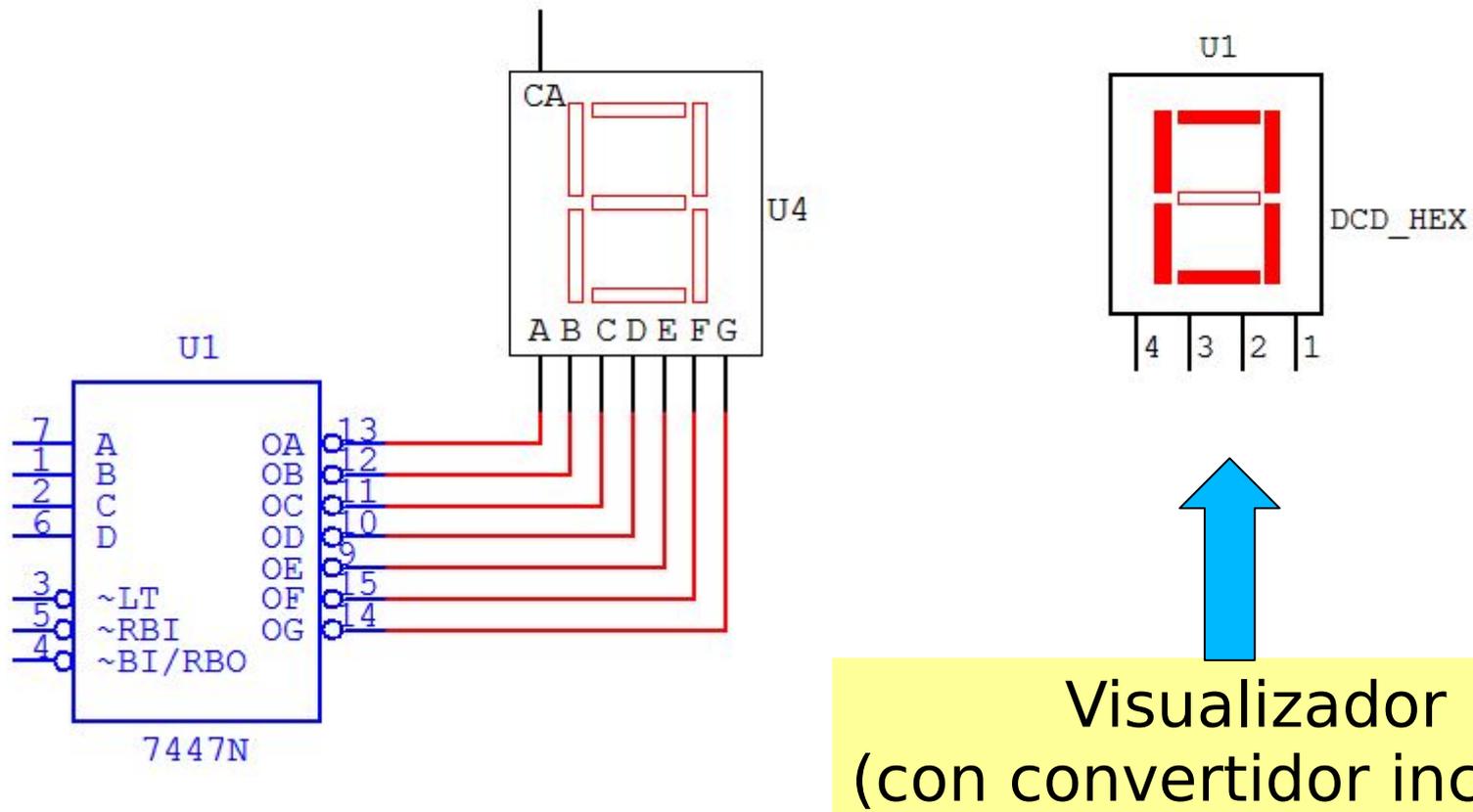


Subsistemas de propósito específico: Comparadores de magnitud

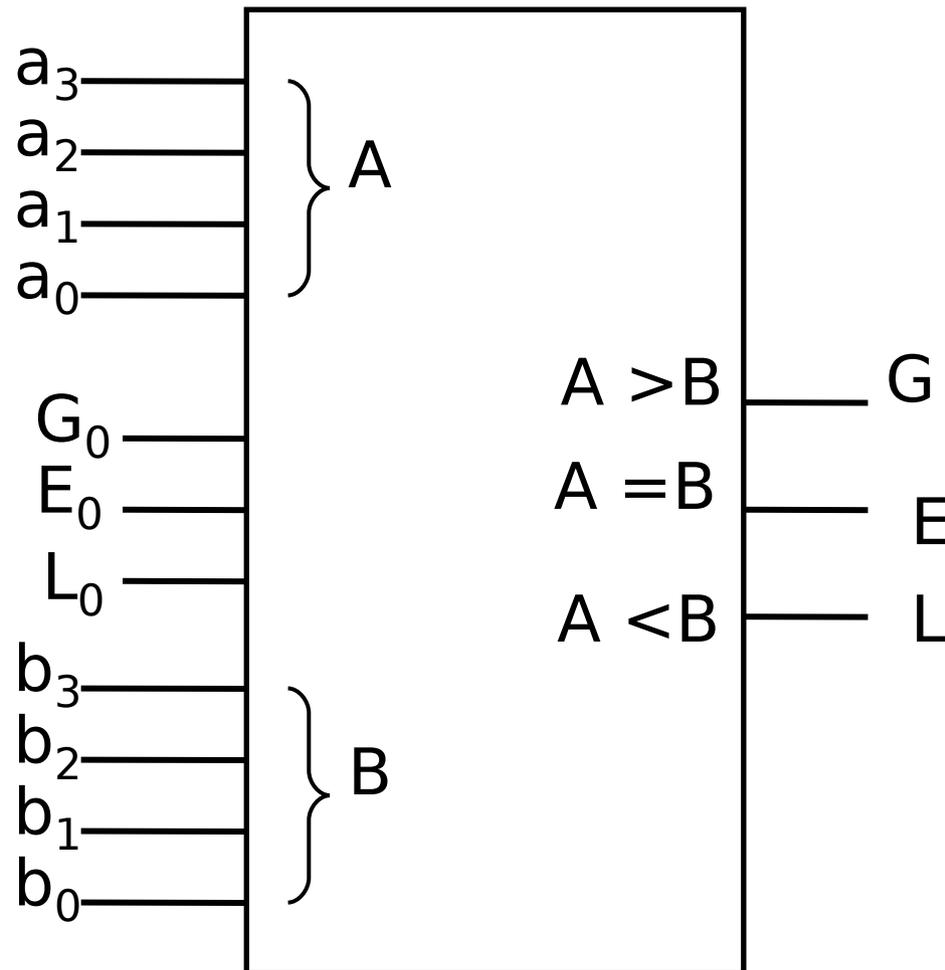Comparan las magnitudes de dos números de n bits



A	B	G	E	L
$A > B$		1	0	0
$A = B$		G_0	E_0	L_0
$A < B$		0	0	1

Conexión en cascada de comparadores

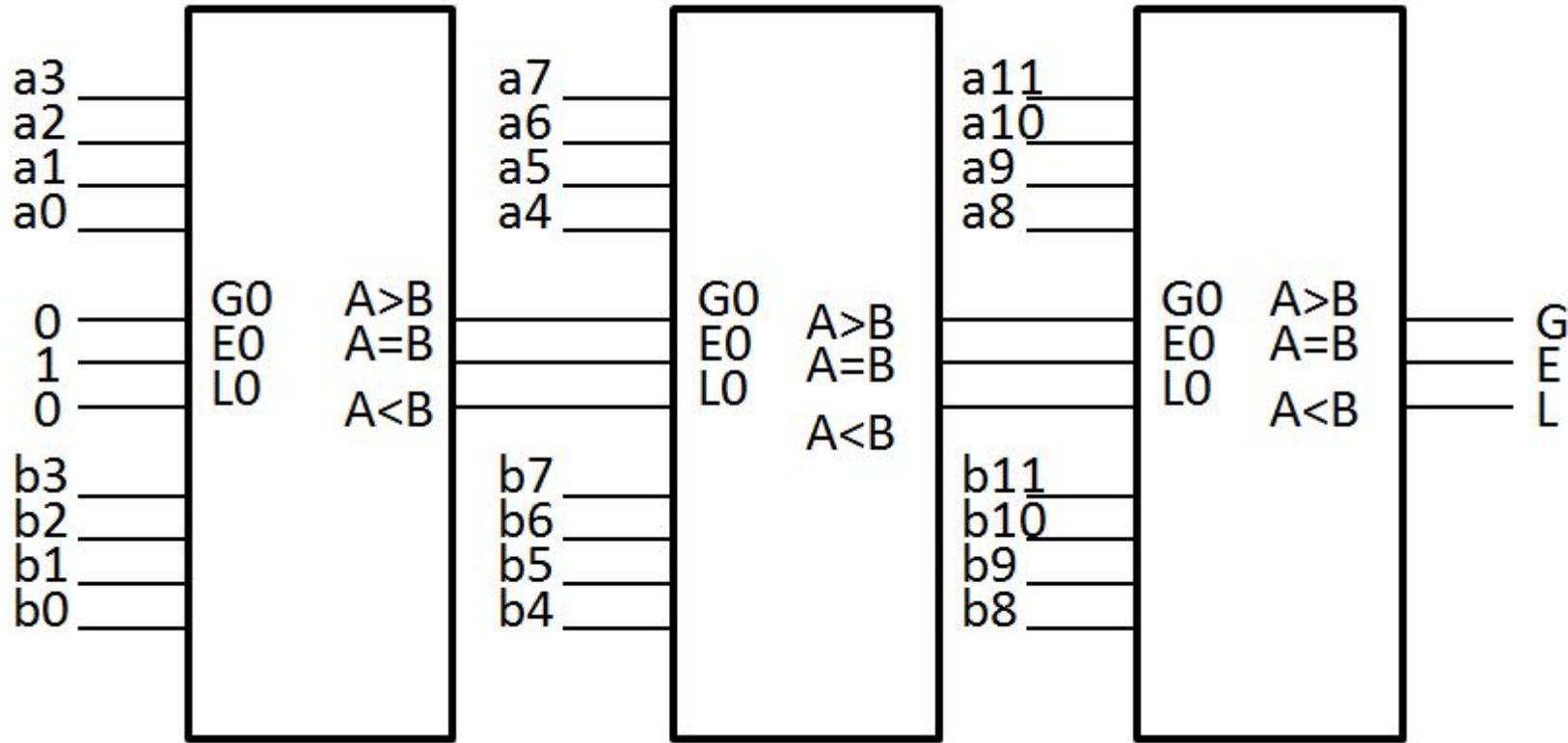

Conexión en cascada para formar un comparador de números de 12 bits

Comparador de magnitudes en Verilog


```
module comp4(
    input [3:0] a,          // número a
    input [3:0] b,          // número b
    input g0,              // entradas para conexión en cascada
    input e0,              // y salidas de la comparación
    input l0,              // si a > b => (g,e,l) = (1,0,0)
    output g,              // si a < b => (g,e,l) = (0,0,1)
    output e,              // si a = b => (g,e,l) = (g0,e0,l0)
    output l
);

    reg g, e, l;

    /* Obsérvese cómo se ha empleado el operador de concatenación '{...}'
    * que combina varios vectores para formar un vector mayor. Aquí se ha
    * empleado para hacer más claras y compactas las asignaciones de
    * valores a 'g', 'e' y 'l'. */
    always @(a, b, g0, e0, l0) begin
        if (a > b)
            {g,e,l} = 3'b100;
        else if (a < b)
            {g,e,l} = 3'b001;
        else
            {g,e,l} = {g0,e0,l0};
    end
endmodule
```

Subsistemas de propósito específico: Demultiplexores

Permiten llevar la información de una línea de entrada, a alguno de los 2^n canales de salida, usando n líneas de selección

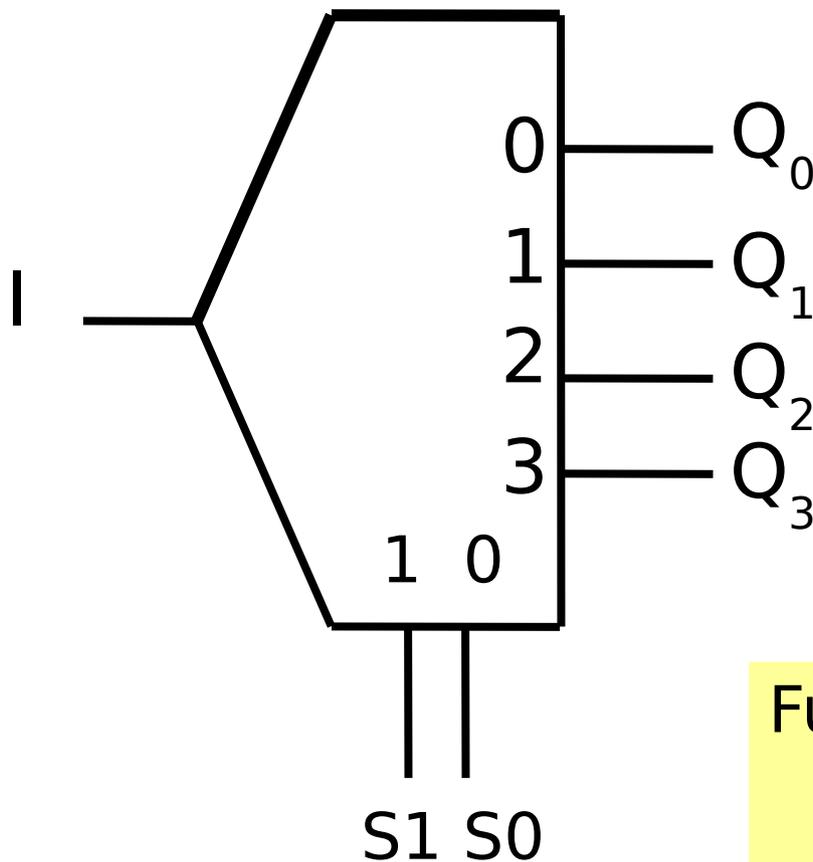


DEMUX 1:4

I	S1	S0	Q0	Q1	Q2	Q3
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1

Funcionalmente equivalente a un decodificador con habilitación (DEC2:4/DEMUX1:4)

Subsistemas de propósito específico: Demultiplexores

Permiten llevar la información de una línea de entrada, a alguno de los 2^n canales de salida, usando n líneas de selección

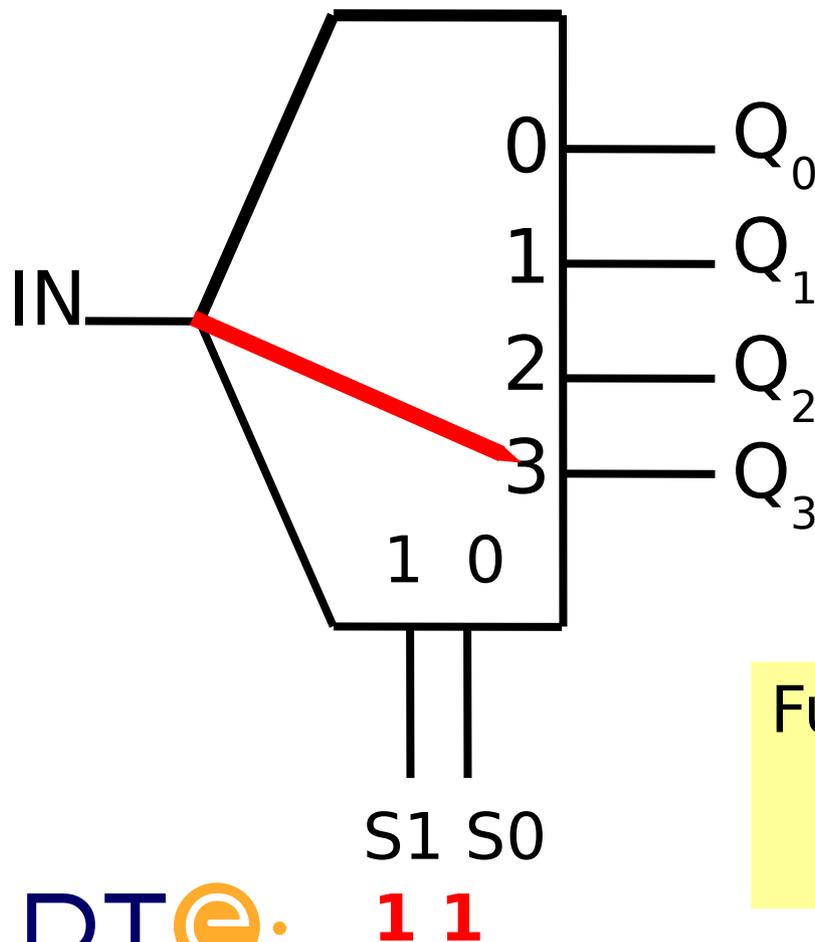


DEMUX 1:4

IN	S1	S0	Q0	Q1	Q2	Q3
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1

Funcionalmente equivalente a un
Decodificador
(DEC2:4/DEMUX1:4)

Subsistemas de propósito general: Multiplexor MUX $2^n:1$ (MUX n)



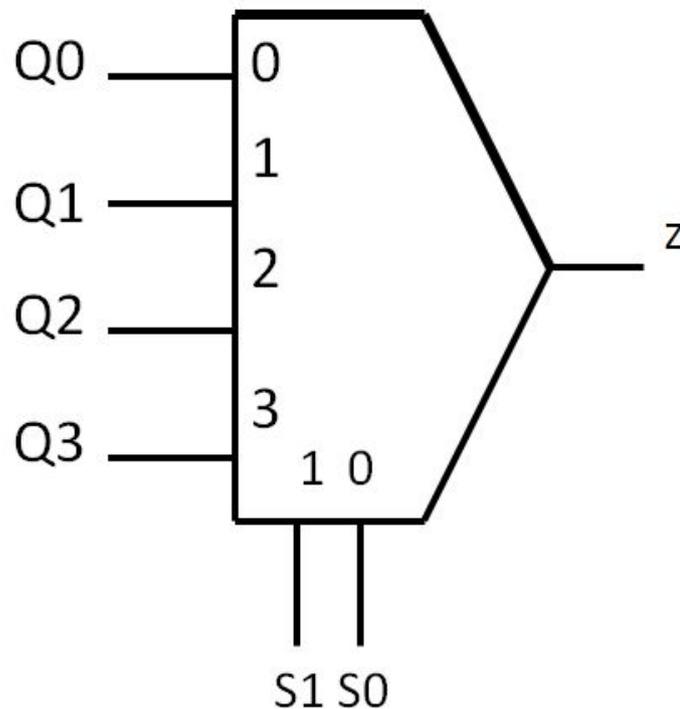
Dispone de 2^n canales de entrada, 1 línea de salida y n entradas de selección de canal, que permiten elegir el dato de entrada que estará presente en la salida



S1	S0	Z
0	0	Q0
0	1	Q1
1	0	Q2
1	1	Q3

$$Z = \bar{S}_1 \bar{S}_0 Q_0 + \bar{S}_1 S_0 Q_1 + S_1 \bar{S}_0 Q_2 + S_1 S_0 Q_3$$


Asociación de multiplexores

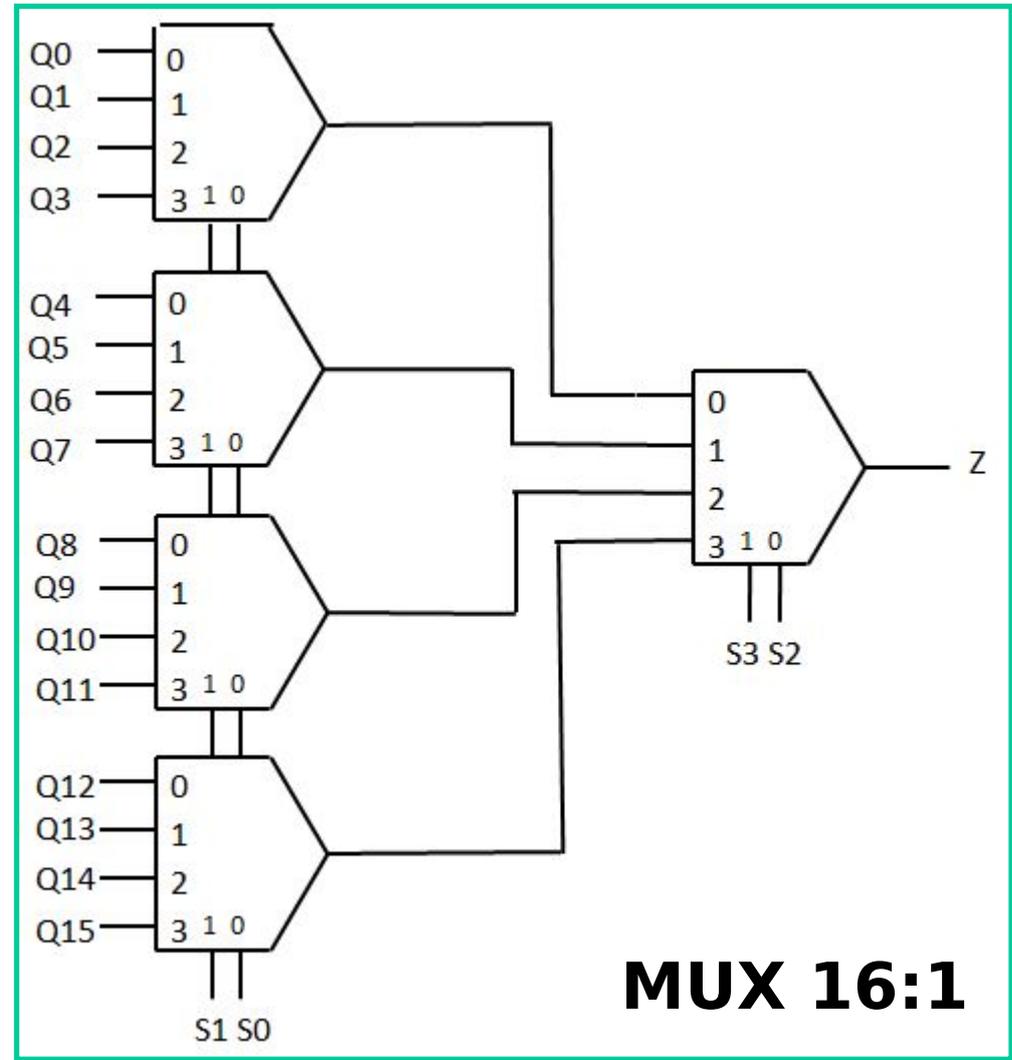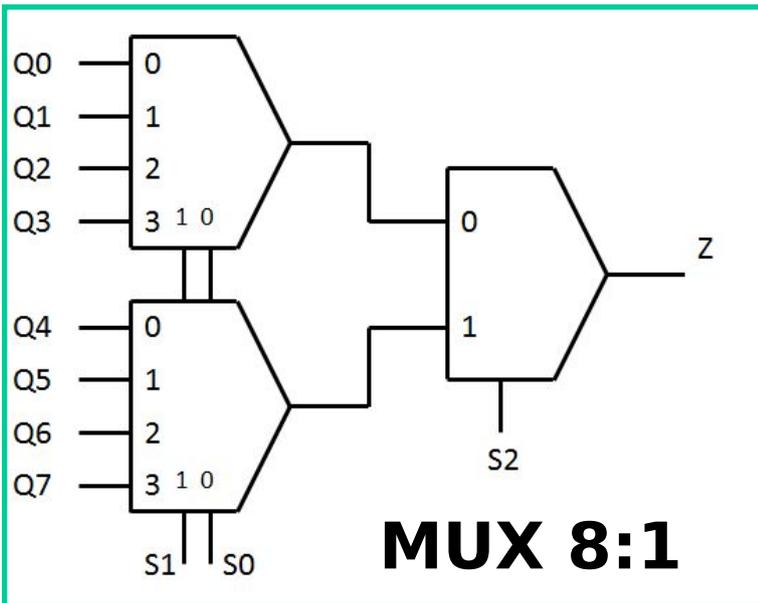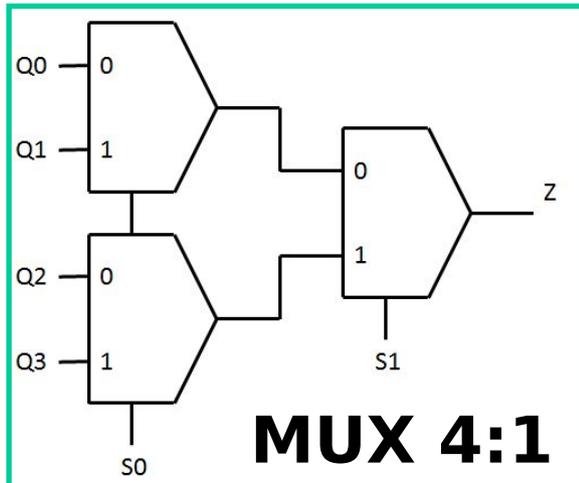

Realización de funciones de n variables con multiplexores

MUX n : permite implementar cualquier función de **n variables**

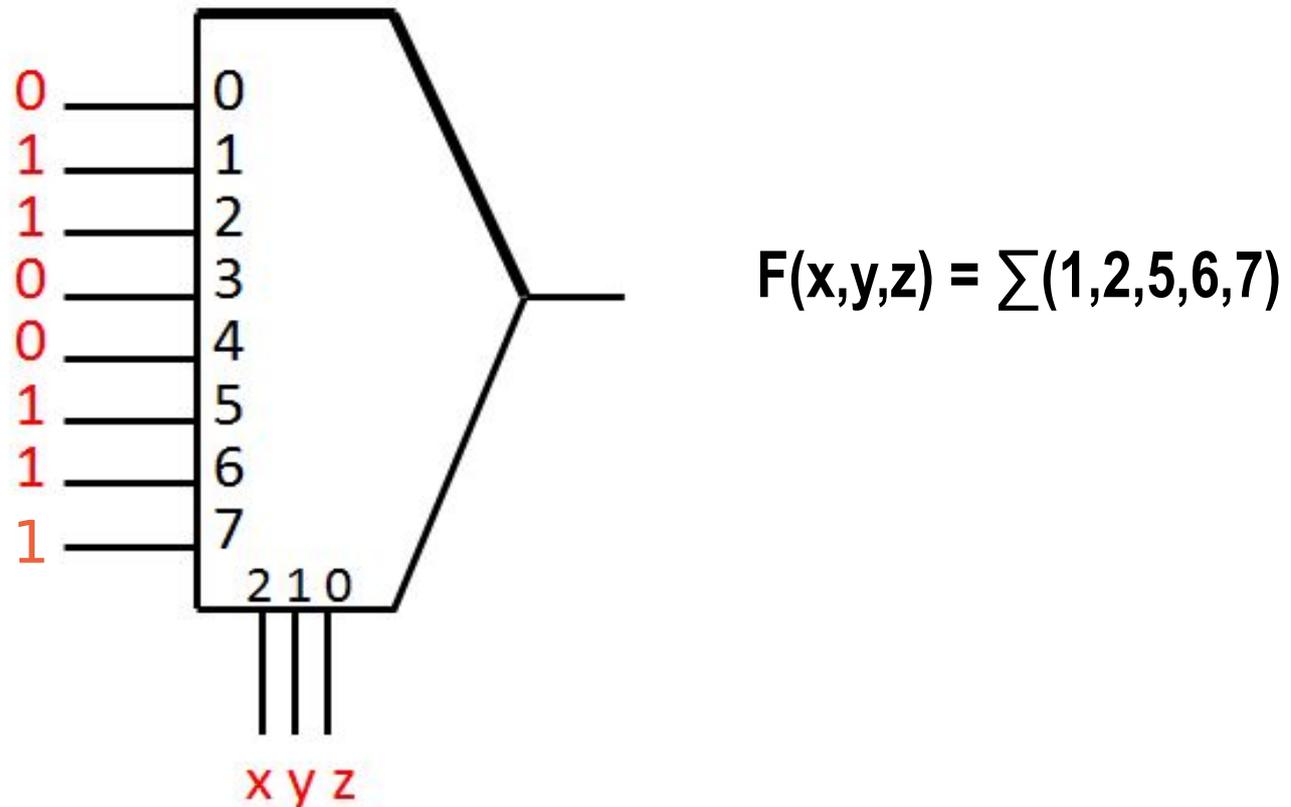
Ejemplo 1: Función de 3 variables con MUX3



Realización de funciones de n variables con Multiplexores (ii)

MUX n-1 + NOT: permite implementar cualquier función de **n variables**

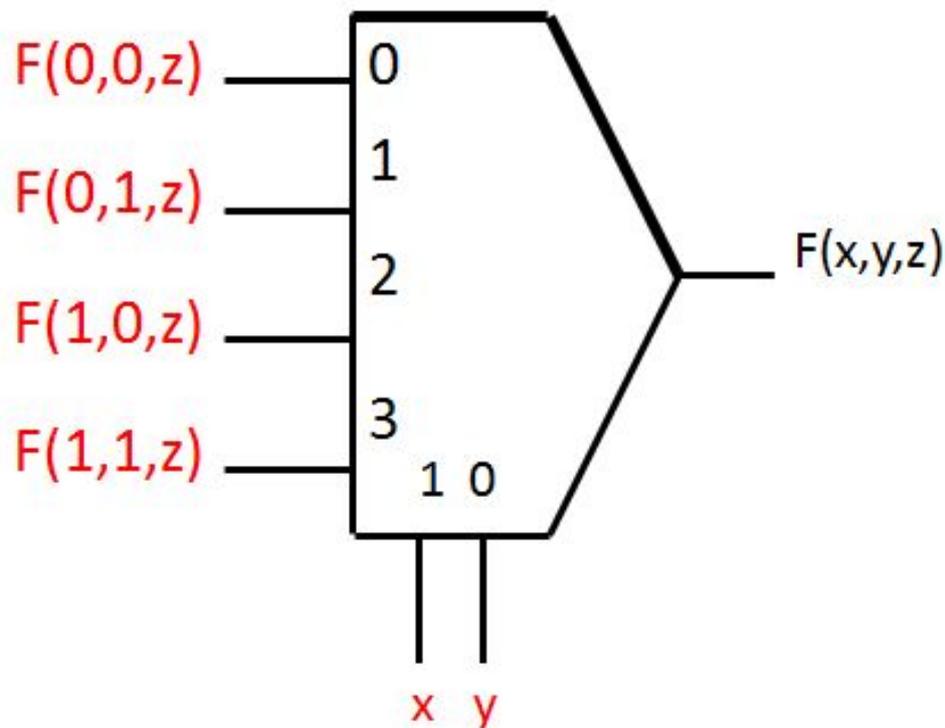
Ejemplo 2: Función de 3 variables con MUX 2



	xy			
z	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	0	1	1


Realización de funciones de n variables con Multiplexores (ii)

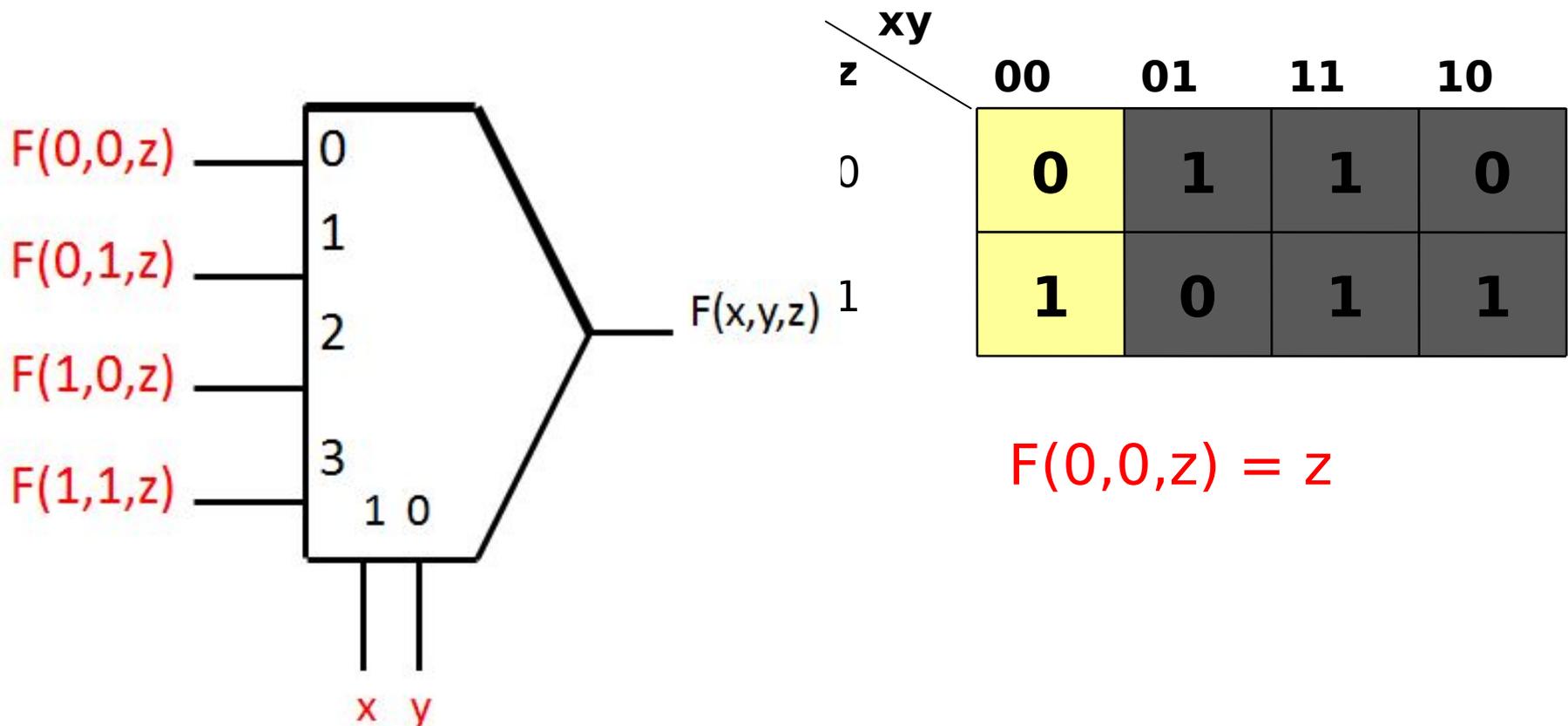Ejemplo 2: Función de 3 variables con MUX 2 (continuación)




Realización de funciones de n variables con Multiplexores (ii)

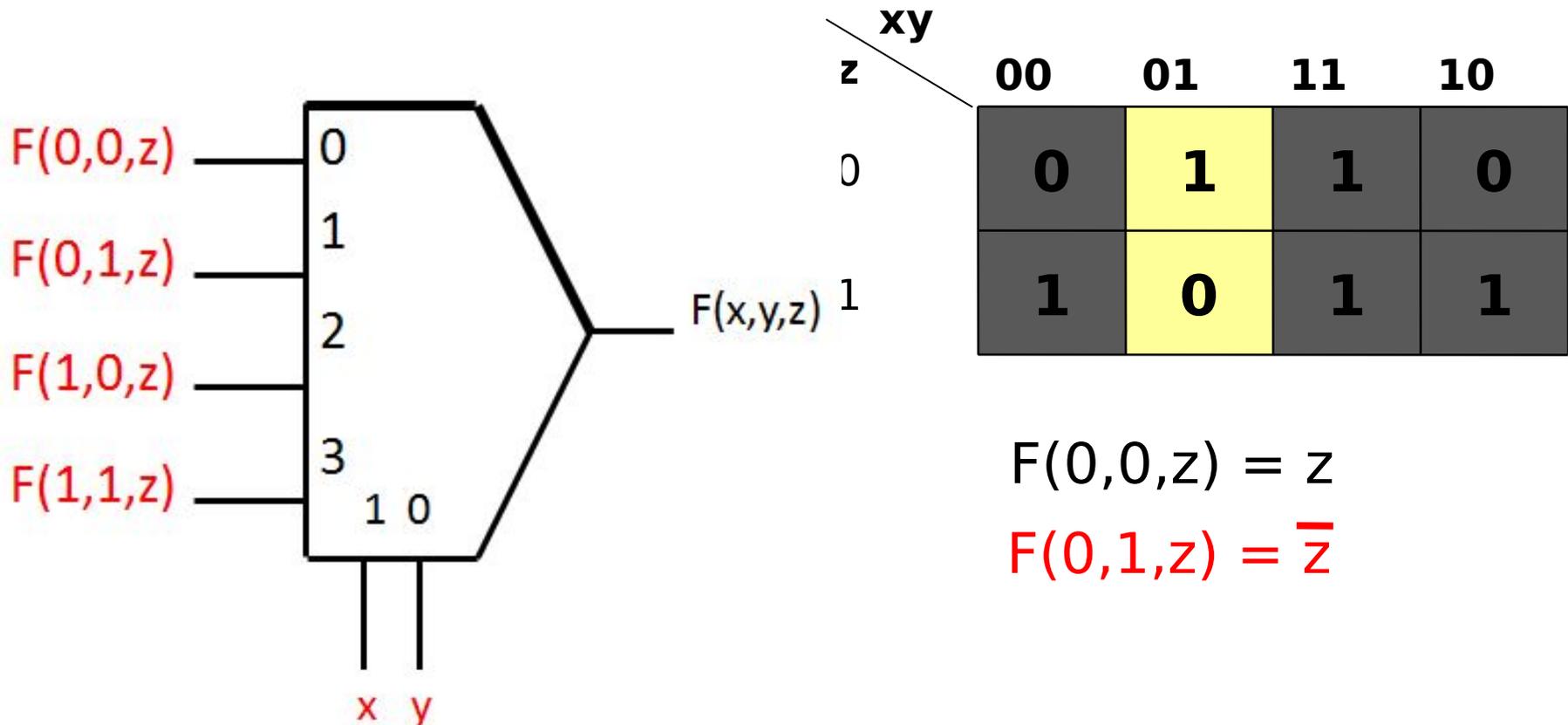Ejemplo 2: Función de 3 variables con MUX 2 (continuación)




Realización de funciones de n variables con Multiplexores (ii)

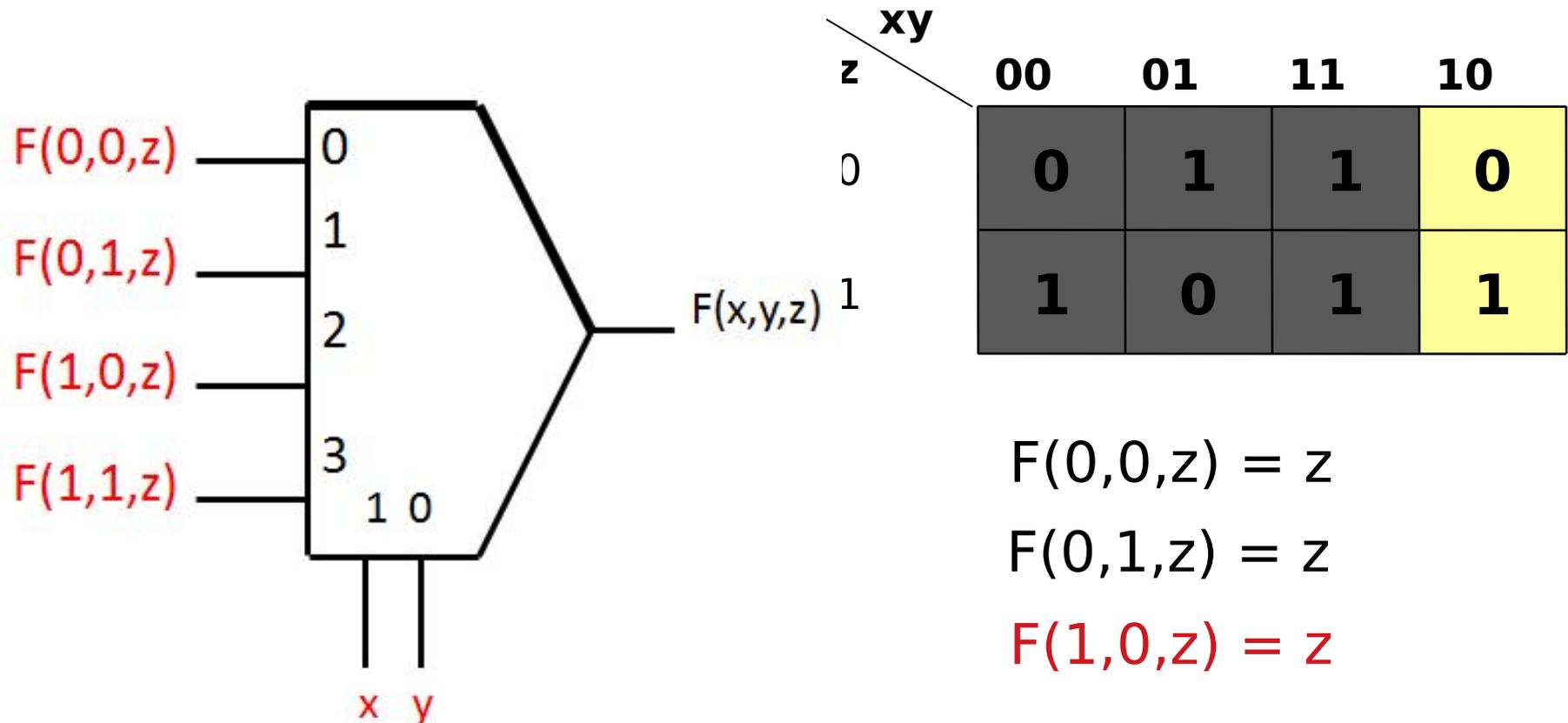Ejemplo 2: Función de 3 variables con MUX 2 (continuación)



Realización de funciones de n variables con Multiplexores (ii)

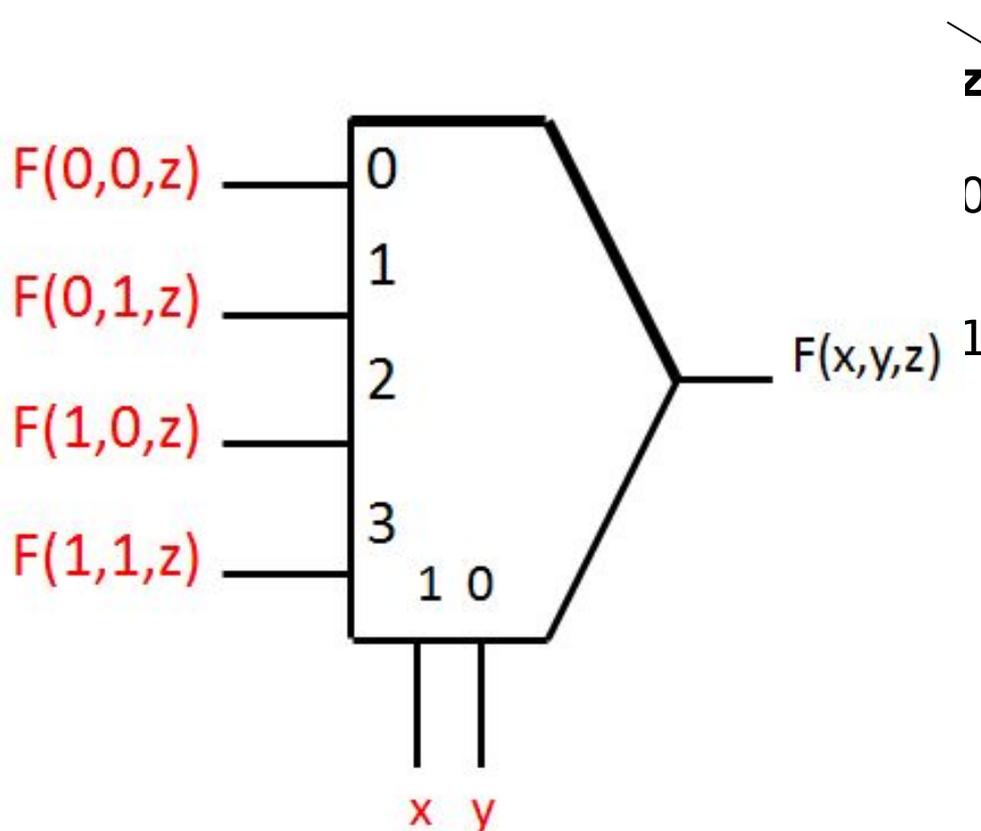Ejemplo 2: Función de 3 variables con MUX 2 (continuación)



z \ xy	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	0	1	1

$$F(0,0,z) = z$$


$$F(0,1,z) = \bar{z}$$

$$F(1,0,z) = z$$

$$F(1,1,z) = 1$$

Realización de funciones de n variables con Multiplexores (ii)

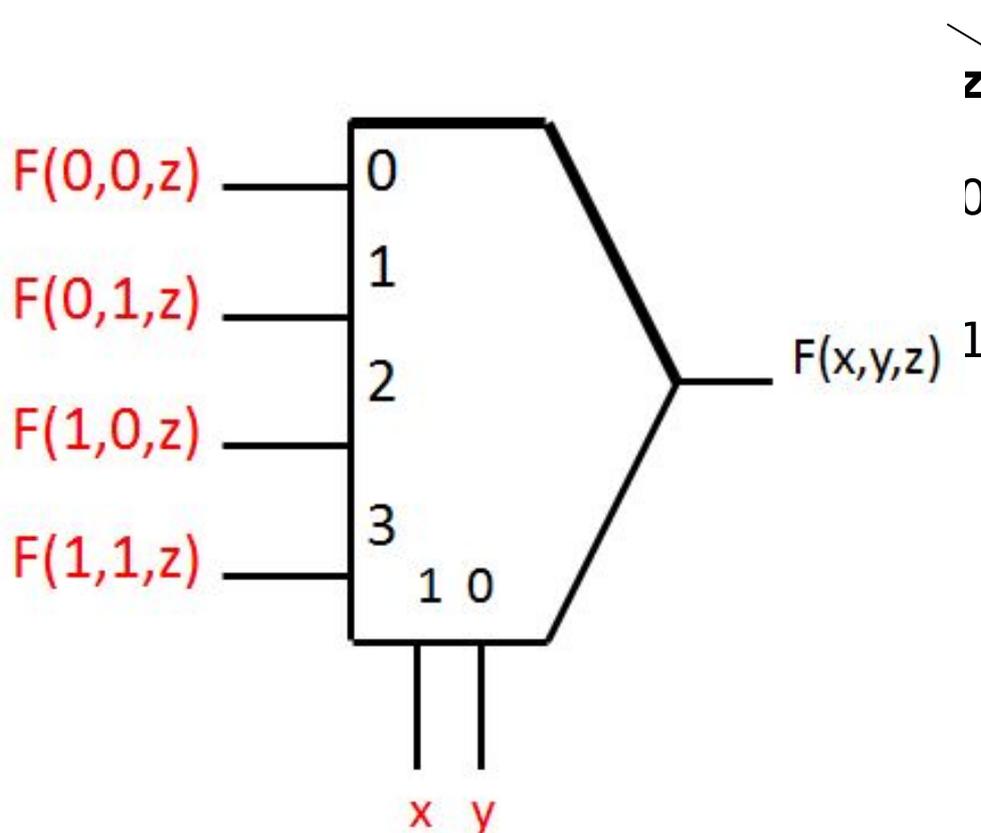Ejemplo 2: Función de 3 variables con MUX 2 (continuación)



		xy			
		00	01	11	10
z	0	0	1	1	0
	1	1	0	1	1

$$F(0,0,z) = z$$

$$F(0,1,z) = \bar{z}$$

$$F(1,0,z) = z$$

$$F(1,1,z) = 1$$

Realización de funciones de n variables con Multiplexores (iii)

Ejemplo 3: Función de 5 variables con MUX 2

xyz

uv	000	001	011	010	110	111	101	100
00	1	1	1	1	0	1	1	1
01	1	1	1	0	0	1	1	0
11	1	1	0	1	0	1	0	1
10	1	1	0	0	0	1	0	0


$$F(0,0,z,u,v) = 1$$

$$F(1,1,z,u,v) = z$$

$$F(0,1,z,u,v) = F(1,0,z,u,v)$$

Realización de funciones de n variables con Multiplexores (iii)

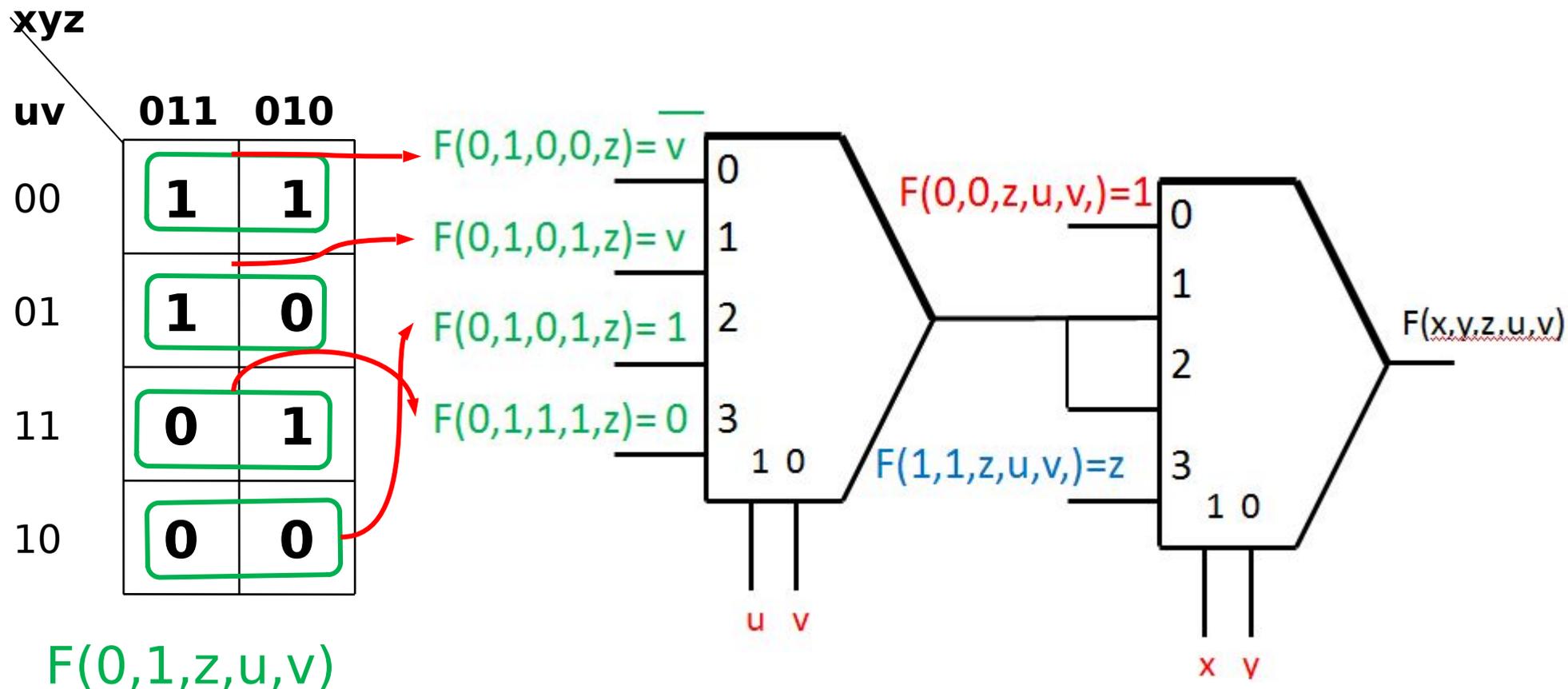Ejemplo 3: Función de 5 variables con MUX 2



Multiplexor en Verilog

Procedimental

```
module mux4_1(
    input [1:0] sel,          // entradas de selecci3n
    input [3:0] in,          // entradas de datos
    output out               // salida
);

    reg out;

    always @(sel, in)
        /* La forma m3s directa de describir un multiplexor es mediante
         * un bloque 'case'. */
        case (sel)
            2'h0: out = in[0];
            2'h1: out = in[1];
            2'h2: out = in[2];
            default: out = in[3];
        endcase
endmodule // mux4_1
```

Funcional

```
module mux4_1(
    input [1:0] sel,          // entradas de selecci3n
    input [3:0] in,          // entradas de datos
    output out               // salida
);

    assign out= ~ sel[1] & ~ sel[0] & in[0] | ~ sel[1] & sel[0] & in[1] | sel[1] &
    ~ sel[0] & in[2] | sel[1] & sel[0] & in[3];
endmodule // mux4_1
```