

ALUMNO: \_\_\_\_\_

**Ejercicio 1. (1 punto)**


- Escriba el número decimal 27.25 en base 2, base16 y BCD.
- Defina mintérmino distinguido e implicante de orden k.

**Ejercicio 2.**

- (a) Realice la función  $F=\Sigma(3,4,6) + d(0,7)$  mediante un DEC 3:8 con salidas activas en alto y una puerta NOR. **(1 punto)**
- (b) Realice la función  $F=\Sigma(3,4,5,11,12,13,14,15)$  mediante MUX de dos entradas de selección (MUX4:1). Considere que dispone de doble raíl. **(2 puntos)**

**Ejercicio 3**

Considere el circuito de la figura.

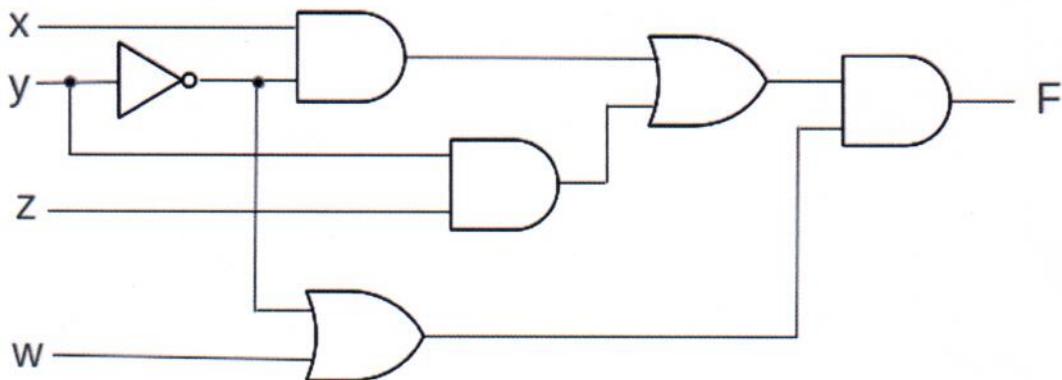

- (a) Obtenga una expresión para F y dibuje su mapa de Karnaugh. **(1 punto)**
- (b) Exprese F como suma de mintérminos y como producto de maxtérminos. **(1 punto)**
- (c) Obtenga la expresión mínima de F como producto de sumas y dibuje el circuito correspondiente a dicha expresión utilizando dos niveles NOR (doble raíl). **(1 punto)**
- (d) Realice un análisis temporal para los siguientes valores de las señales de entrada:  
 $x=z=1; w=0; y = \text{señal que cambia de } 1 \text{ a } 0$ . Utilice la plantilla proporcionada.  
 El retraso de las puertas es:
  - inversor: 10ns
  - resto de puertas: 20ns.
 Explique si hay diferencia entre el comportamiento obtenido y el esperado idealmente. **(3 puntos)**

### Ejercicio 1

$$27.25 \rightarrow \text{base } 2 \rightarrow 27 = 16 + 8 + 2 + 1$$

$$27_{10} = 11011$$

$$\rightarrow 0.25 = 1/4 = 2^{-2}$$

$$0.25_{10} = 0.01$$

$$27.25_{10} = 11011.01_2$$


$$\underbrace{00011011}_{\text{BCD}}, \underbrace{0100}_{\text{BCD}} \Rightarrow 1B.4_{16}$$

BCD: 0010 0111.0010 0101

definiciones de mintermino distinguido e implicante  
de orden k  $\rightarrow$  teoría.
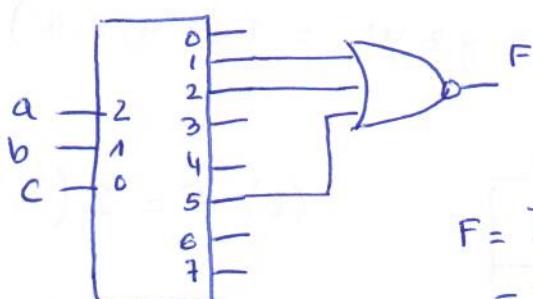
### Ejercicio 2

$$(a) F = \Sigma(3,4,6) + d(0,7) = F(a,b,c)$$




$$\begin{aligned} F &= \overline{m_1 + m_2 + m_5} = M_1 \cdot M_2 \cdot M_5 = \\ &= \overline{\overline{m_1} \cdot \overline{m_2} \cdot \overline{m_5}} = \overline{\overline{m_1} \cdot \overline{m_2} \cdot \overline{m_5}} = \overline{m_1} \cdot \overline{m_2} \cdot \overline{m_5} \end{aligned}$$

$$(b) F = \Sigma(3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15) = F(a, b, c, d)$$

ab	00	01	11	10
cd	00	0	1	1
	01	0	1	0
	11	1	0	1
	10	0	0	1

F

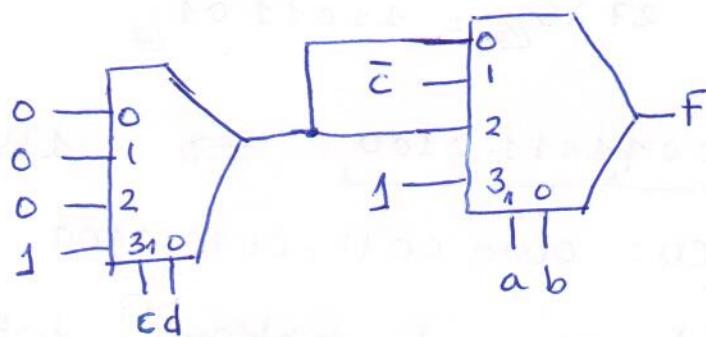

### Ejercicio 3

$$\begin{aligned}
 (a) \quad F &= (x \cdot \bar{y} + y \cdot z)(\bar{y} + w) = \\
 &= x\bar{y}\bar{y} + x\bar{y}w + yz\bar{y} + yzw = \\
 &= x\bar{y} + yzw = F(x, y, z, w)
 \end{aligned}$$

xy	00	01	11	10
zw	00	0	0	1
	01	0	0	1
	11	0	1	1
	10	0	0	1

F

$$(b) F = \Sigma(7, 8, 9, 10, 11, 15)$$




$$F = \prod(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14)$$

(c)

$x\bar{y}$	00	01	11	10
$\bar{z}w$	00	01	00	1
00	0	0	0	1
01	0	0	0	1
11	0	1	1	1
10	0	0	0	1

$F$

$$F = (x+y)(\bar{y}+z)(\bar{y}+w)$$

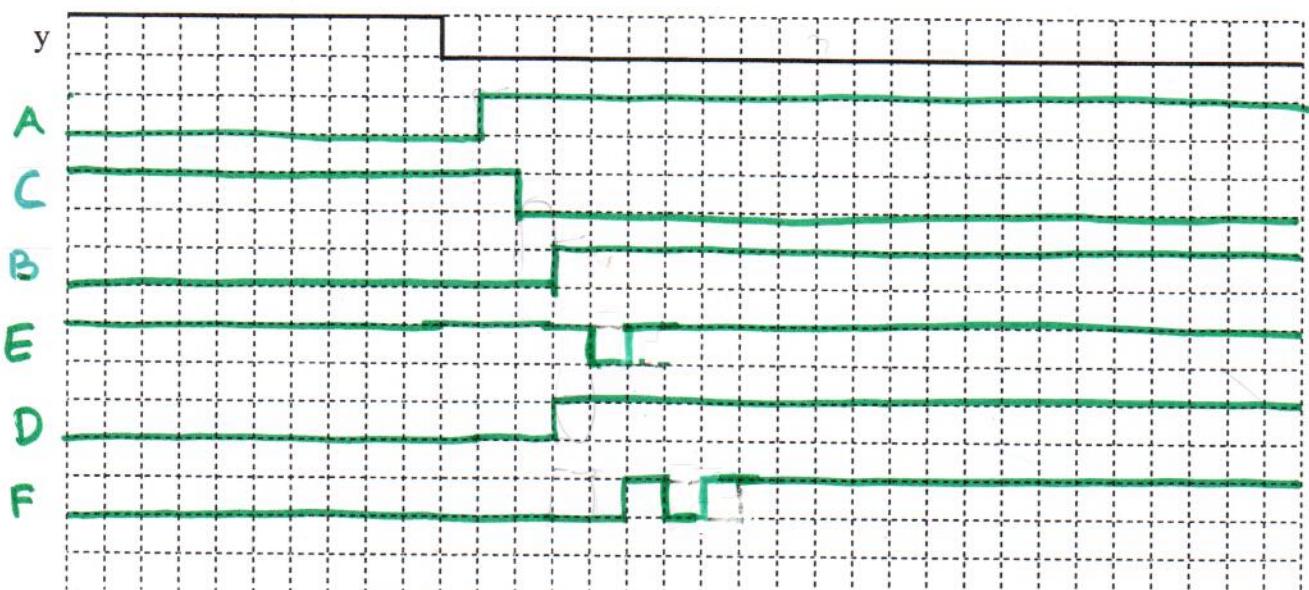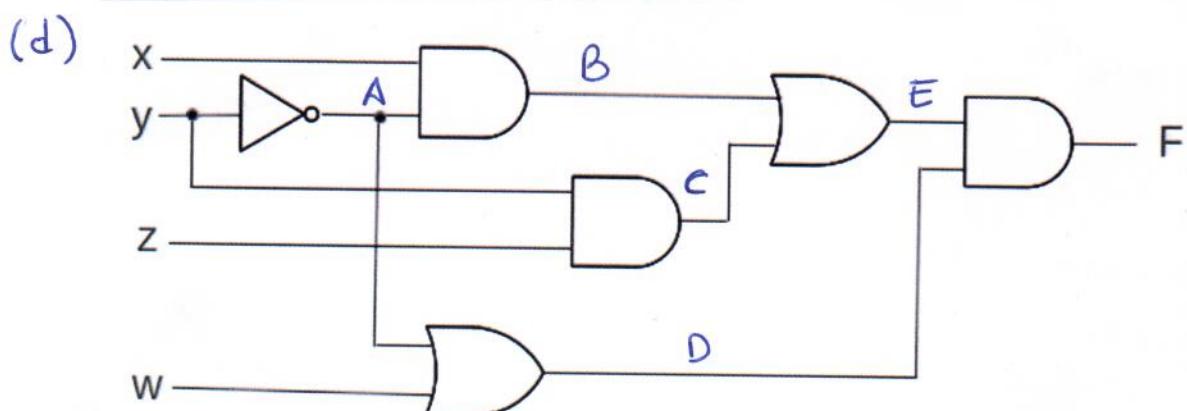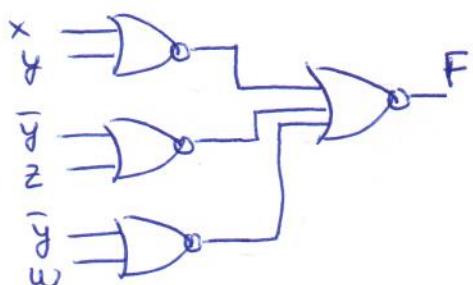

Comportamiento ideal :  $F(x,y,z,w) = x\bar{y} + yz\bar{w} \Rightarrow$   
 $\Rightarrow F(1,0,1,0) = \bar{y} + 0 = \bar{y} \Rightarrow$  idealmente seña igual a  $\bar{y}$  y no lo es