
Tema 8. Subsistemas secuenciales

Circuitos Electrónicos Digitales


Contenidos

- Introducción
- Registros
- Contadores
- Diseño con subsistemas secuenciales

Introducción

- Subsistema secuencial
 - Circuito formado por n biestables (n bits) que operan de forma conjunta para la realización de una tarea o tareas determinadas.
 - Su operación se interpreta en base al dato de n bits que almacenan y no en base a cada bit por separado.
 - Su funcionalidad es lo bastante general para encontrar aplicación en una diversidad de problemas de diseño de circuitos secuenciales.
- Tipos básicos de subsistemas secuenciales
 - Registros: almacenan un dato para su uso posterior
 - Contadores: proporcionan una secuencia de números consecutivos (cuenta)


Introducción

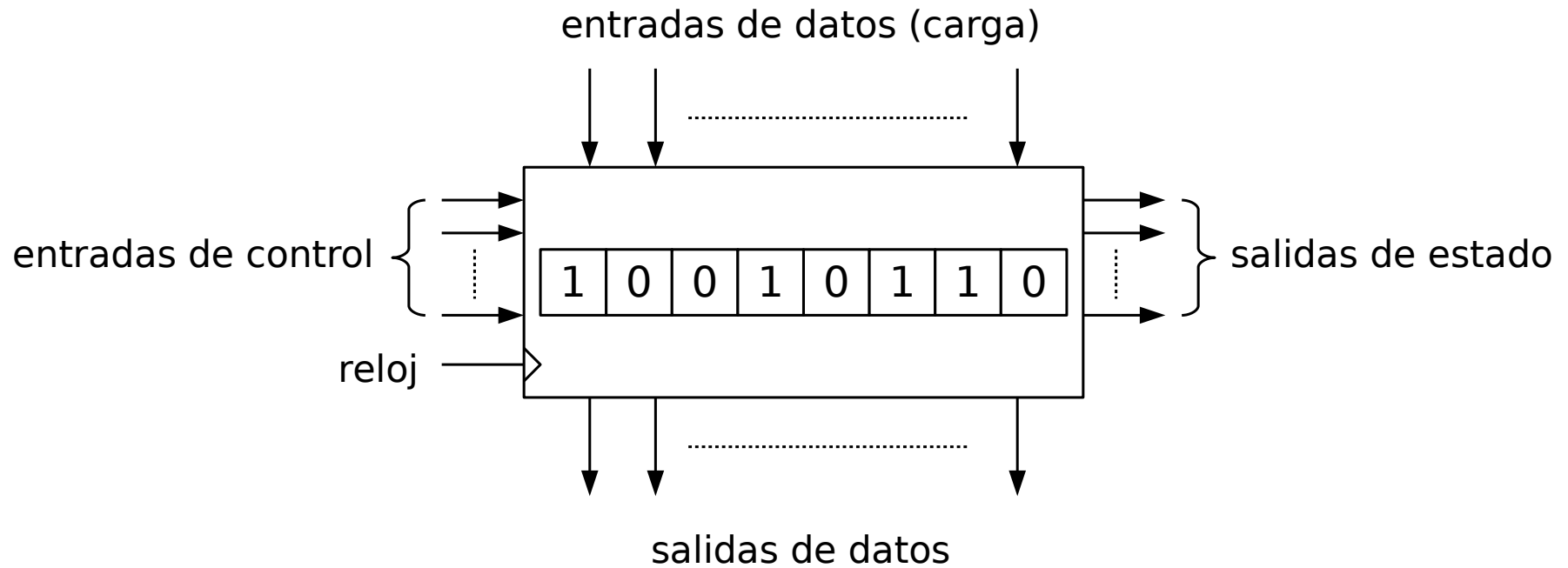

Introducción

- Señales de control
 - Las señales de control determinan la operación a realizar.
 - Pueden ser *asíncronas*: alteran el dato de forma inmediata tras la activación de la señal de control
 - Pueden ser *síncronas*: alteran el dato en el flanco activo de la señal de reloj si la señal de control está activada
 - Señales de control genéricas: puesta a cero (clear -CL-), inhibición (INH), carga de un dato (load -LD-).
- Entradas de datos
 - Proporcionan el dato a cargar en el subsistema
- Salidas de datos
 - Permiten obtener (observar) el dato almacenado
- Salidas de estado
 - Indican información sobre el contenido del subsistema: si es cero, fin de estado de cuenta, etc.

Diseño modular

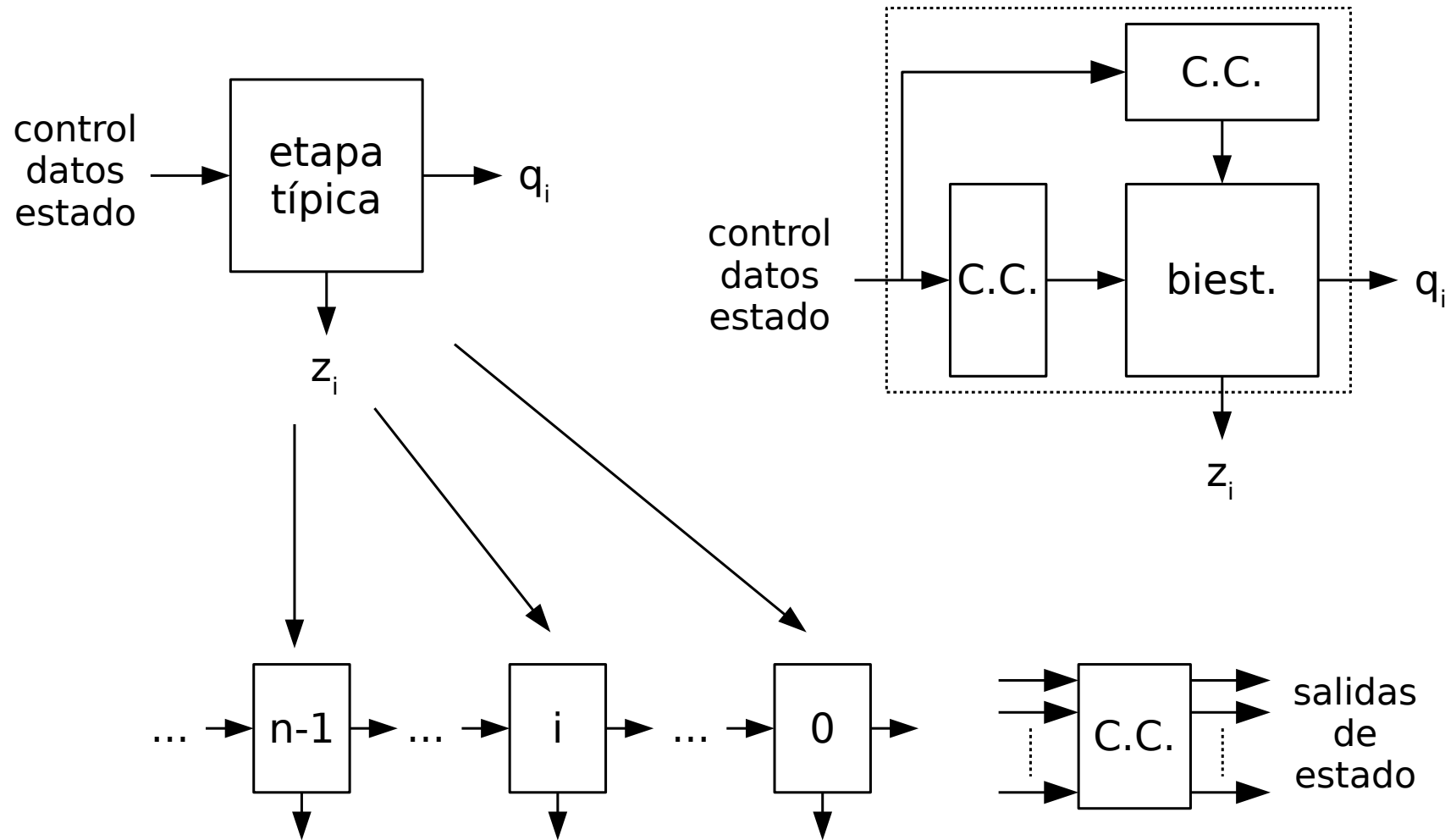

Introducción

- Estructura modular
 - Todas las etapas del subsistema operan de forma similar
 - La función no depende del número de bits, salvo por el rango de valores del dato que pueden manejar.
- Diseño de subsistemas secuenciales
 - Un subsistema secuencial puede describirse como una máquina de estados finitos, pero no suele ser apropiado: pueden tener gran número de estados, pero todos ellos similares.
 - Diseño más práctico y eficiente con un enfoque modular:
 - Se diseña una etapa genérica asociada a un solo bit.
 - Se replica la etapa para n bits
 - Se consideran los casos especiales en los bits extremos y las señales globales.
 - La complejidad del diseño no depende del número de bits.

Registros

- Introducción
- Registros
 - Clasificación
 - Registro paralelo/paralelo
 - Registro de desplazamiento
 - Registro universal
- Contadores
- Diseño con subsistemas secuenciales

Registros

1	0	0	1	0	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---


- Almacén de datos de n bits (n biestables)
 - Habitualmente nos referimos al contenido por el dato que representa y no por los bits individuales.
- Operaciones básicas:
 - Escritura (carga): modificación del dato almacenado.
 - Lectura: acceso al contenido del registro.

Registros. Clasificación


- Entrada en paralelo
 - Todos los bits pueden cargarse a la vez (en el mismo ciclo de reloj).
 - Una línea de entrada para cada bit.
- Entrada serie
 - Se carga un bit en cada ciclo de reloj.
 - Una única línea de entrada para todos los bits.
- Salida en paralelo
 - Todos los bits pueden ser leídos a la vez.
 - Una línea de salida para cada bit.
- Salida serie
 - Sólo puede leerse un bit en cada ciclo de reloj.
 - Una única línea de salida para cada bit.

Registros. Clasificación


paralelo/paralelo

 


paralelo/serie

 

serie/paralelo

 

serie/serie

 

Registro entrada paralelo/salida paralelo

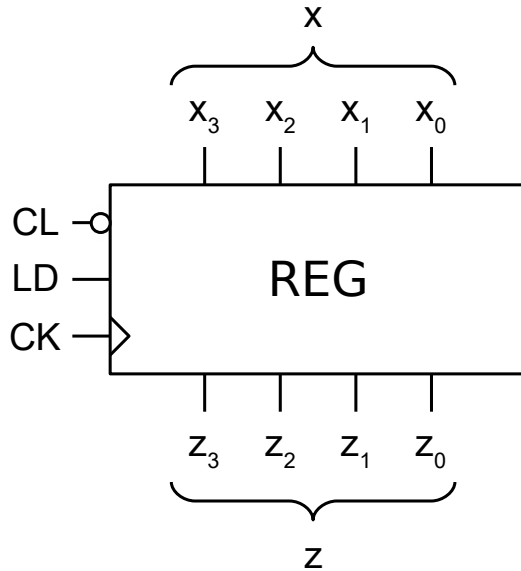


Tabla de operación

CL LD	Operación	Tipo
0 x	REG \leftarrow 0	asíncrona
1 1	REG \leftarrow X	síncrona
1 0	REG \leftarrow REG	síncrona

Salida: $z_i = q_i$

Código Verilog

```
module reg(  
    input ck,  
    input cl,  
    input ld,  
    input [3:0] x,  
    output [3:0] z  
);  
  
    reg [3:0] q;  
  
    always @(posedge ck, negedge cl)  
        if (cl == 0)  
            q <= 0;  
        else if (ld == 1)  
            q <= x;  
  
    assign z = q;  
  
endmodule
```

Registro entrada paralelo/salida paralelo

 





Tabla de operación asíncrona

CL	Operación	Et. típica	Entr. asínc.
0	$REG \leftarrow 0$	$Q_i = 0$	$CL_i = 0$
1	$REG \leftarrow REG$	$Q_i = q_i$	$CL_i = 1$



Tabla de operación síncrona

LD	Operación	Et. típica	Ecs. excit.
1	$REG \leftarrow X$	$Q_i = x_i$	$D_i = x_i$
0	$REG \leftarrow REG$	$Q_i = q_i$	$D_i = q_i$

Salida: $z_i = q_i$

  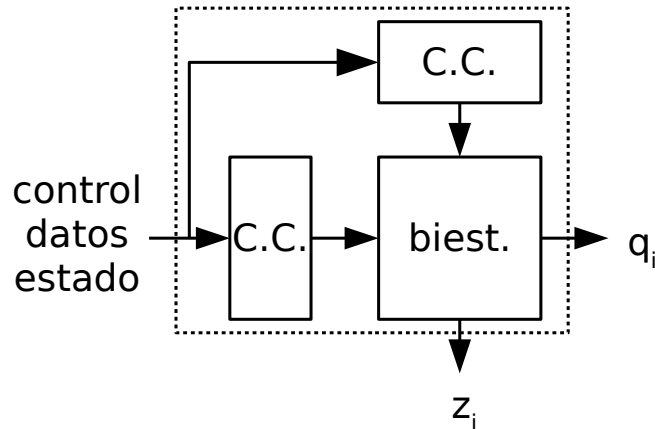

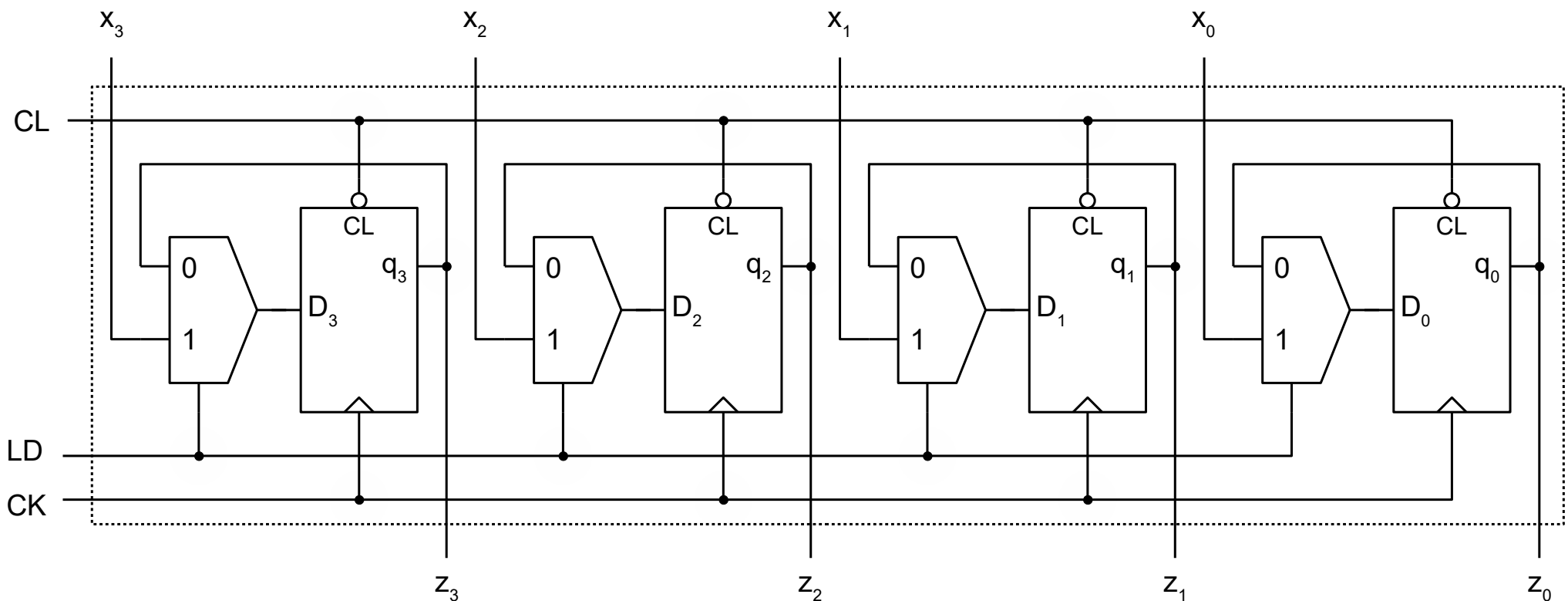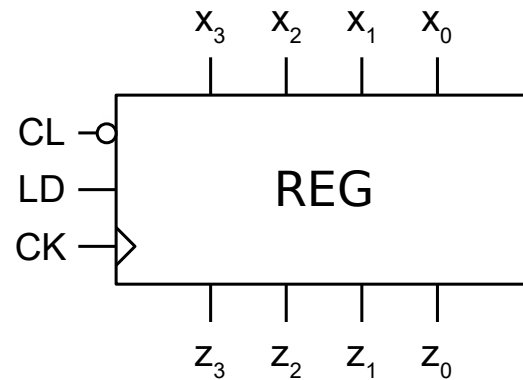Registro entrada paralelo/salida paralelo



Registro de desplazamiento

 


Tabla de operación

CL SHR	Operación	Tipo
0 x	REG ← 0	asíncrona
1 1	REG ← SHR(REG, X _R)	síncrona
1 0	REG ← REG	síncrona

Salida: $z_R = q_0$

Código Verilog

```
module reg_shr(  
    input ck,  
    input cl,  
    input shr,  
    input xr,  
    output zr  
);  
  
    reg [3:0] q;  
  
    always @(posedge ck, negedge cl)  
        if (cl == 0)  
            q <= 0;  
        else if (shr == 1)  
            q <= {xr, q[3:1]};  
  
    assign zr = q[0];  
  
endmodule
```

Registro de desplazamiento


 




Tabla de operación síncrona

SHR	Operación	Et. típica	Et. 3	Ecs. exc.	EE et. 3
1	$REG \leftarrow SHR(REG, X_R)$	$Q_i = q_{i+1}$	$Q_3 = x_R$	$D_i = q_{i+1}$	$D_3 = x_R$
0	$REG \leftarrow REG$	$Q_i = q_i$	$Q_3 = q_3$	$D_i = q_i$	$D_3 = q_3$

Salida: $z_R = q_0$

 

Registro de desplazamiento

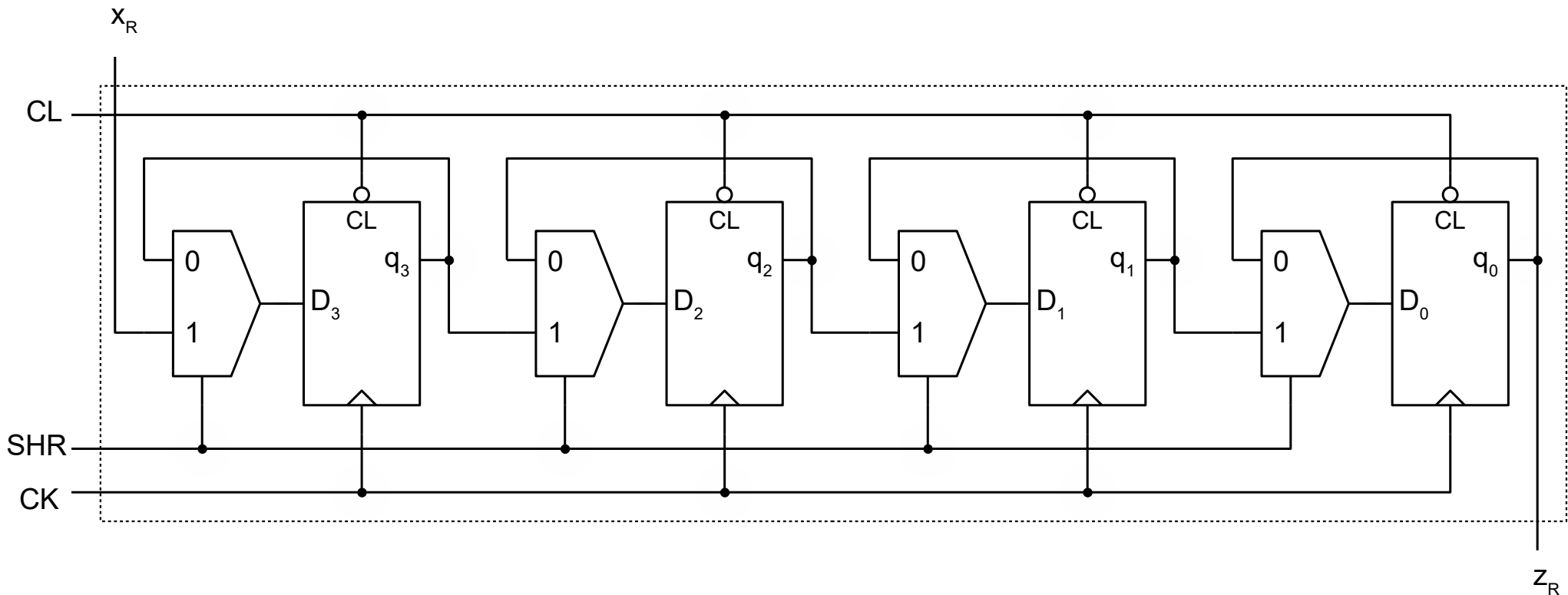 

Registro universal

 


Tabla de operación

CL	LD	SHR	SHL	Operación	Tipo
0	x	x	x	$REG \leftarrow 0$	asínc.
1	1	x	x	$REG \leftarrow X$	sínc.
1	0	1	x	$REG \leftarrow SHR(REG, X_R)$	sínc.
1	0	0	1	$REG \leftarrow SHL(REG, X_L)$	sínc.
1	0	0	0	$REG \leftarrow REG$	sínc.

Código Verilog

```

module ureg(
    input ck,
    input cl,
    input ld,
    input shr,
    input shl,
    input [3:0] x,
    output [3:0] z
);

    reg [3:0] q;

    always @(posedge ck, negedge cl)
        if (cl == 0)
            q <= 0;
        else if (ld == 1)
            q <= x;
        else if (shr == 1)
            q <= {x[3], q[3:1]};
        else if (shl == 1)
            q <= {q[2:0], x[0]};

    assign z = q;

endmodule
    
```

Contadores

- Introducción
- Registros
- Contadores
 - Contador binario ascendente módulo 2^n
 - Límite de estados de cuenta
 - Contador descendente
 - Contador reversible
 - Contadores no binarios
- Diseño con subsistemas secuenciales

Contadores

- Son dispositivos que cuentan los flancos de la señal de reloj
 - El número de estados de cuenta del contador se llama módulo: después del último estado de cuenta se pasa al primero (cuenta cíclica)
- Diseño
 - La implementación es más sencilla con biestables JK o T (simplifican la operación de cuenta)
- Operaciones típicas
 - Cuenta ascendente
 - Cuenta descendente
 - Puesta a cero (clear)
 - Carga de estado de cuenta
- Salidas típicas
 - Estado de cuenta
 - Fin de cuenta

Contador binario módulo 2^n

- El contador binario módulo 2^n cuenta los flancos de Ck en base 2

 


Tabla de operación

CL	Operación	Tipo
1	$\text{CONT} \leftarrow 0$	asínc.
0	$\text{CONT} \leftarrow \text{CONT} + 1 \mid_{\text{mod } 16}$	sínc.


Salida: $z_i = q_i$

Código Verilog

```
module count_mod16(  
    input ck,  
    input cl,  
    output [3:0] z  
);  
  
    reg [3:0] q;  
  
    always @(posedge ck, posedge cl)  
        if (cl == 1)  
            q <= 0;  
        else  
            q <= q + 1;  
  
    assign z = q;  
  
endmodule
```

Contador binario módulo 2^n

Operación de cuenta

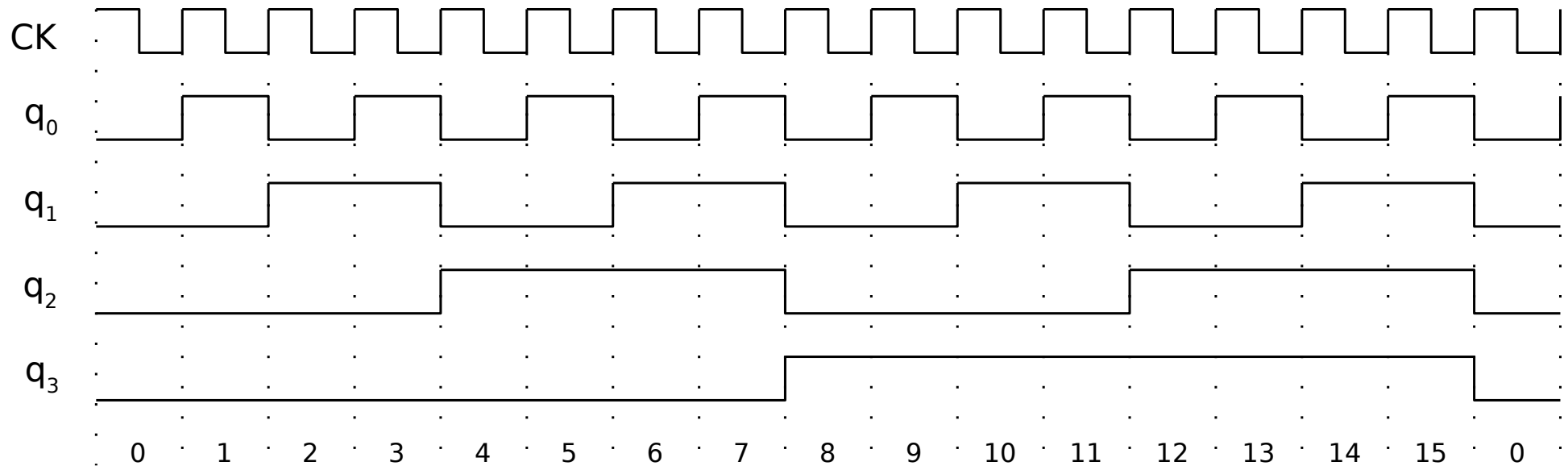

- Cuenta ascendente

- $Q_0 = \bar{q}_0$

- $Q_i = \bar{q}_i$ si $q_j = 1, \forall j < i$

- Si no, $Q_i = q_i$

$$J_i = K_i = q_{i-1} q_{i-2} \dots q_0$$

Contador binario módulo 2^n



 
 
 
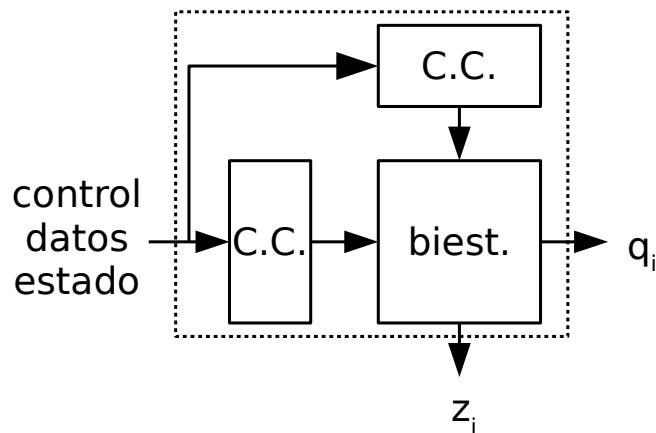


Tabla de operación síncrona

Operación	Et. típica	Et. 0
$\text{CONT} \leftarrow \text{CONT} + 1 \mid_{\text{mod } 16}$	$J_i = K_i = q_{i-1} \dots q_0$	$J_0 = K_0 = 1$

 

Contador binario módulo 2^n . Circuito

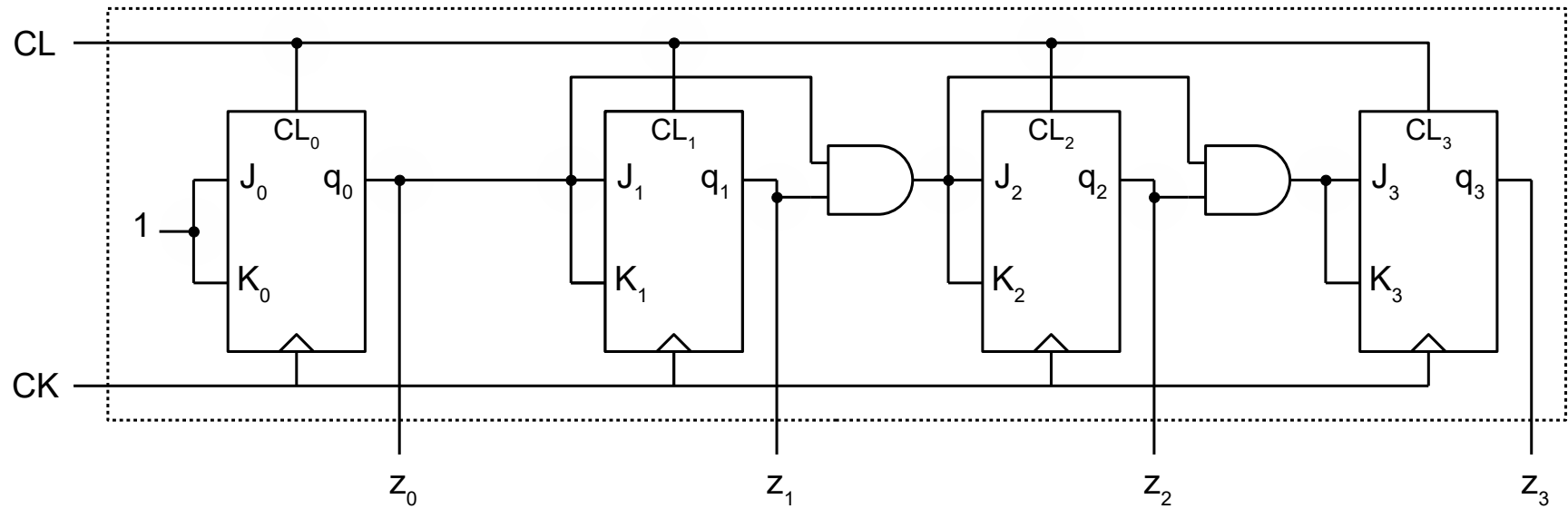

Contador binario módulo 2^n con puesta a cero síncrona y habilitación

 


Tabla de operación

CL EN	Operación	Tipo
1 x	$\text{CONT} \leftarrow 0$	sínc.
0 1	$\text{CONT} \leftarrow \text{CONT} + 1 \bmod 16$	sínc.
0 0	$\text{CONT} \leftarrow \text{CONT}$	sínc.


Salida: $z_i = q_i$

Código Verilog



```
module count_mod16(  
    input ck,  
    input cl,  
    input en,  
    output [3:0] z  
);  
  
    reg [3:0] q;  
  
    always @(posedge ck)  
        if (cl == 1)  
            q <= 0;  
        else if (en == 1)  
            q <= q + 1;  
  
    assign z = q;  
  
endmodule
```

Contador binario módulo 2^n con puesta a cero síncrona y habilitación

Tabla de operación síncrona

 


CL EN	Operación	Et. típica	Et. 0
1 x	$\text{CONT} \leftarrow 0$	$J_i=0, K_i=1$	$J_0=0, K_0=1$
0 1	$\text{CONT} \leftarrow \text{CONT} + 1 \mid_{\text{mod } 16}$	$J_i=K_i=q_{i-1} \dots q_0$	$J_0=K_0=1$
0 0	$\text{CONT} \leftarrow \text{CONT}$	$J_i=K_i=0$	$J_0=K_0=0$

 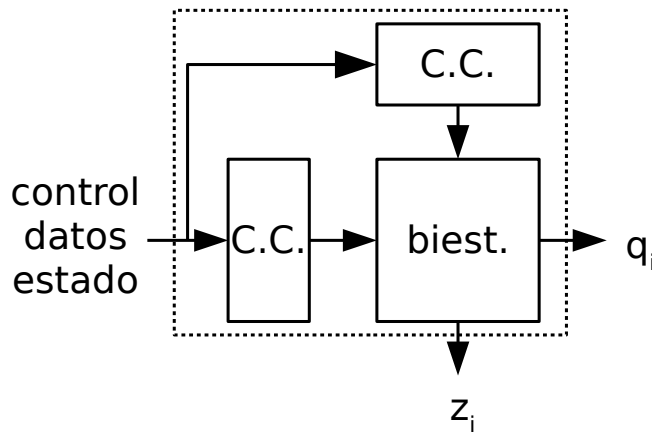


Salida de fin de cuenta

- Cuenta ascendente (acarreo - carry)
 - $Cy = 1$ sii $q = 2^n - 1$

$$Cy = q_{n-1} q_{n-2} \cdots q_0$$

 

Salida de fin de cuenta

 

Código Verilog

```
module count_mod16(
    input ck,
    input cl,
    input en,
    output [3:0] z,
    output cy
);

    reg [3:0] q;

    always @(posedge ck)
        if (cl == 1)
            q <= 0;
        else if (en == 1)
            q <= q + 1;

    assign z = q;
    assign cy = &q;

endmodule
```

Unión de contadores

- Se combinan contadores para obtener un nuevo contador con mayor número de estados de cuenta que los originales.
- Combinando dos contadores módulo k y l se puede conseguir un nuevo contador módulo $k \cdot l$
- Ejemplo: se puede obtener un contador módulo 256 (8 bits) a partir de dos contadores módulo 16 (4 bits)
- La combinación de contadores se puede hacer de forma simple si los contadores poseen entradas de control y estado adecuadas. Ej:
 - Habilitación
 - Fin de cuenta

Contador binario módulo 2^n con habilitación y carga

 


Tabla de operación

LD EN	Operación	Tipo
1 x	$\text{CONT} \leftarrow X$	sínc.
0 1	$\text{CONT} \leftarrow \text{CONT} + 1 \mid_{\text{mod } 16}$	sínc.
0 0	$\text{CONT} \leftarrow \text{CONT}$	sínc.

Salida: $z_i = q_i$

Código Verilog

```

module count_mod16(
    input ck,
    input ld,
    input en,
    input [3:0] x,
    output [3:0] z
);

    reg [3:0] q;

    always @(posedge ck)
        if (ld == 1)
            q <= x;
        else if (en == 1)
            q <= q + 1;

    assign z = q;

endmodule
    
```

Contador binario módulo 2^n con habilitación y carga


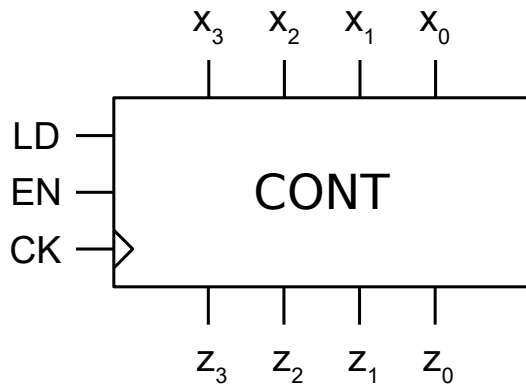
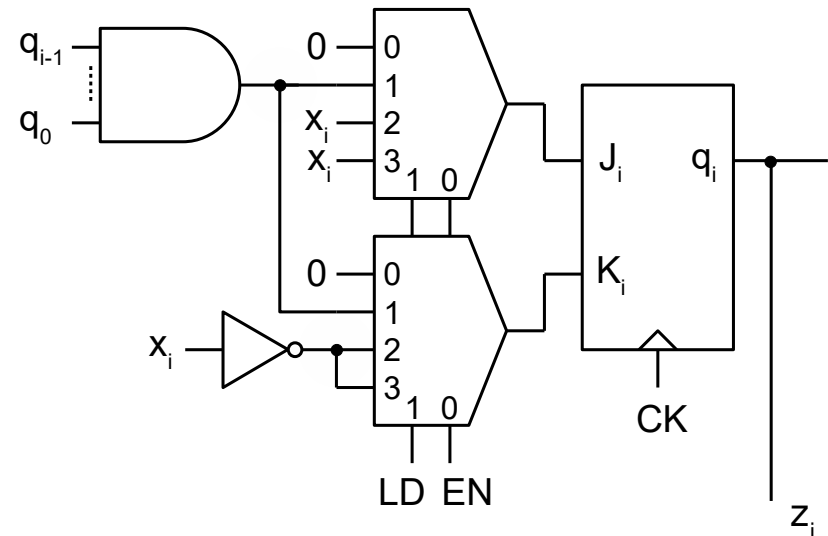
 


Tabla de operación síncrona

LD EN	Operación	Et. típica	Et. 0
1 x	$\text{CONT} \leftarrow X$	$J_i = x_i, K_i = \bar{x}_i$	$J_0 = x_0, K_0 = \bar{x}_0$
0 1	$\text{CONT} \leftarrow \text{CONT} + 1 \mid_{\text{mod } 16}$	$J_i = K_i = q_{i-1} \dots q_0$	$J_0 = K_0 = 1$
0 0	$\text{CONT} \leftarrow \text{CONT}$	$J_i = K_i = 0$	$J_0 = K_0 = 0$

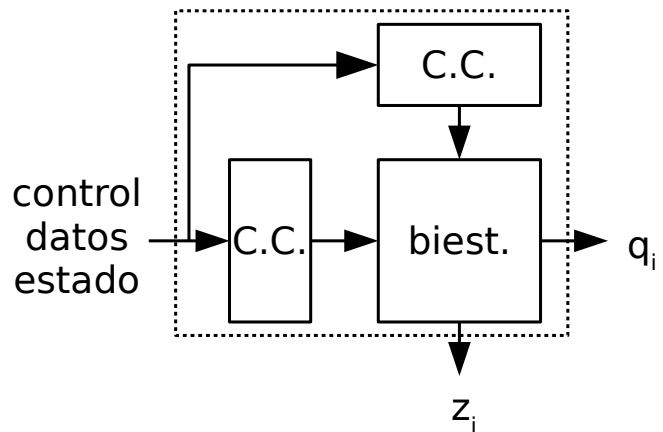

Contador de módulo $< 2^n$

- Los contadores módulo $< 2^n$ se obtienen normalmente limitando los estados de cuenta de un contador módulo 2^n .
- Casos
 - Límite superior: $0 \dots k, k < 2^n$
 - Límite inferior: $k \dots 2^n - 1, k > 0$
 - Límites inferior y superior: $k \dots l, k > 0, l < 2^n$
- Estrategia
 - Se detecta la llegada al último estado de cuenta y se activa una operación para volver a cero (CL o LD), o para volver a k (LD).
 - Si CL/LD son asíncronos, se ha de detectar el estado de cuenta posterior a último para activar la operación deseada, esto implica la aparición transitoria de dicho estado.

Ejemplo: contador BCD

 


Tabla de operación


EN	Operación	Tipo
1	$\text{CONT} \leftarrow \text{CONT} + 1 \mid_{\text{mod } 10}$	sínc.
0	$\text{CONT} \leftarrow \text{CONT}$	sínc.

Salida: $z_i = q_i$

Código Verilog




```
module count_mod10(  
    input ck,  
    input cl,  
    input en,  
    output [3:0] z,  
);  
  
    reg [3:0] q;  
  
    always @(posedge ck)  
        if (en == 1)  
            if (q == 9)  
                q <= 0;  
            else  
                q <= q + 1;  
  
    assign z = q;  
  
endmodule
```

Ejemplo: contador BCD

 


		$z_3 z_2$			
$z_1 z_0$	00	01	11	10	
00	0	0	-	0	
01	0	0	-	1	
11	0	0	-	-	
10	0	0	-	-	

CL = $z_3 z_0$

   

Contador descendente módulo 2^n

 

- Cuenta descendente
 - $Q_0 = \bar{q}_0$
 - $Q_i = \bar{q}_i$ si $q_j = 0, \forall j < i$
 - Si no, $Q_i = q_i$

$$J_i = K_i = \overline{q_{i-1} + q_{i-2} + \dots + q_0}$$


$$J_i = K_i = \bar{q}_{i-1} \bar{q}_{i-2} \dots \bar{q}_0$$

Salida de fin de cuenta

- Cuenta descendente (borrow)
 - $Bw = 1$ sii $q = 0$

$$Bw = \overline{q_{n-1} + q_{n-2} + \dots + q_0}$$
 
$$Bw = \overline{q_{n-1}} \overline{q_{n-2}} \dots \overline{q_0}$$



Contador binario descendente mód. 2^n con puesta a 0, habilit. y fin de cuenta

 


Tabla de operación

CL EN	Operación	Tipo
1 x	$\text{CONT} \leftarrow 0$	sínc.
0 1	$\text{CONT} \leftarrow \text{CONT} - 1 \mid_{\text{mod } 16}$	sínc.
0 0	$\text{CONT} \leftarrow \text{CONT}$	sínc.

$Bw = 1$ sii $[\text{CONT}] = 0000$

$Z_i = q_i$


Código Verilog

```
module count_mod16(  
    input ck,  
    input cl,  
    input en,  
    output [3:0] z,  
    output Bw  
);  
  
    reg [3:0] q;  
  
    always @(posedge ck)  
        if (cl == 1)  
            q <= 0;  
        else if (en == 1)  
            q <= q - 1;  
  
    assign z = q;  
    assign Bw = ~(|q);  
  
endmodule
```



Contador binario descendente mód. 2^n con puesta a 0, habilit. y fin de cuenta

Tabla de operación síncrona

CL EN	Operación	Et. típica	Et. 0
1 x	$\text{CONT} \leftarrow 0$	$J_i=0, K_i=1$	$J_0=0, K_0=1$
0 1	$\text{CONT} \leftarrow \text{CONT}-1 \bmod 16$	$J_i=K_i=\bar{q}_{i-1} \dots \bar{q}_0$	$J_0=K_0=1$
0 0	$\text{CONT} \leftarrow \text{CONT}$	$J_i=K_i=0$	$J_0=K_0=0$

 

$Bw = 1$ sii $[\text{CONT}] = 0000$

  

Contador reversible

 


Tabla de operación

CL EN UD	Operación	Tipo
1 x x	$\text{CONT} \leftarrow 0$	asínc.
0 0 x	$\text{CONT} \leftarrow \text{CONT}$	sínc.
0 1 0	$\text{CONT} \leftarrow \text{CONT} + 1 \Big _{\text{mod } 16}$	sínc.
0 1 1	$\text{CONT} \leftarrow \text{CONT} - 1 \Big _{\text{mod } 16}$	sínc.

$\text{Cy} = 1$ sii $[\text{CONT}] = 1111$

$\text{Bw} = 1$ sii $[\text{CONT}] = 0000$

Contador reversible

Código Verilog

```
module rev_counter1(
    input ck,
    input cl, input en, input ud,
    output [3:0] z, output Cy, output Bw
);

    reg [3:0] q;

    always @(posedge ck, posedge cl)
    begin
        if (cl == 1)
            q <= 0;
        else if (en == 1)
            if (ud == 0)
                q <= q + 1;
            else
                q <= q - 1;
    end

    assign z = q;
    assign Cy = &q;
    assign Bw = ~(|q);

endmodule
```

Código Verilog

```
module rev_counter2(
    input ck,
    input cl, input en, input ud,
    output [3:0] z, output Cy, output Bw
);

    reg [3:0] q;

    always @(posedge ck, posedge cl)
    begin
        if (cl)
            q <= 0;
        else if (en)
            if (!ud)
                q <= q + 1;
            else
                q <= q - 1;
    end

    assign z = q;
    assign Cy = &q;
    assign Bw = ~(|q);

endmodule
```

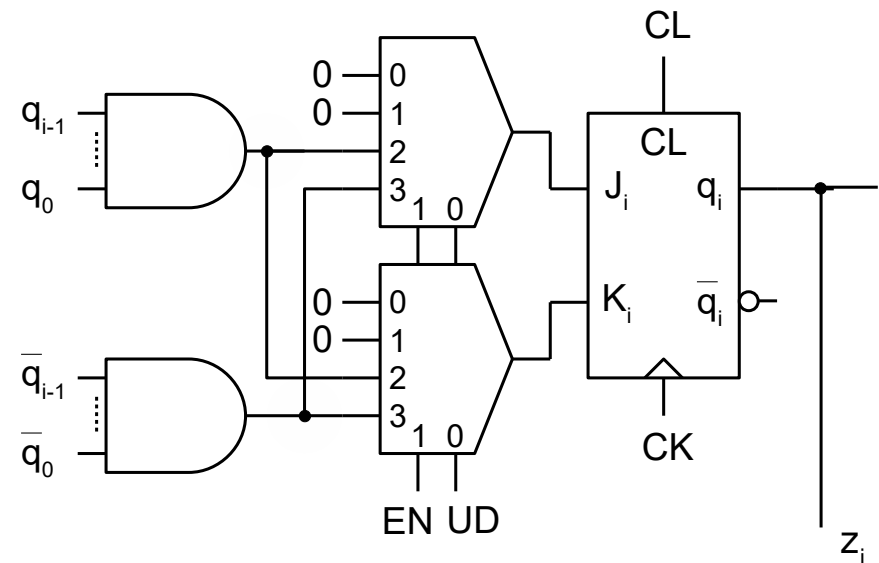
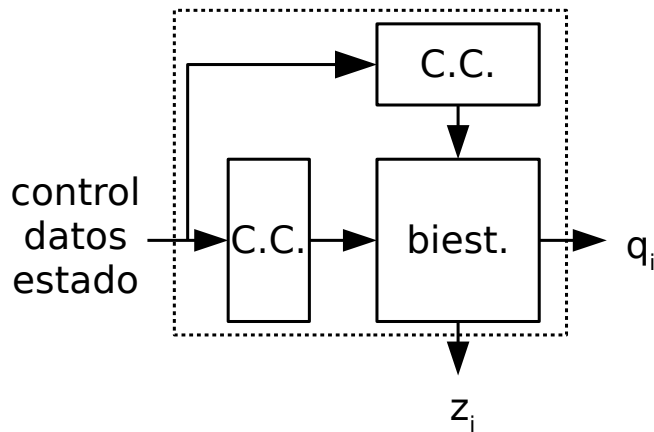
 

Contador reversible

Tabla de operación síncrona

EN UD	Operación	Et. típica	Et. 0
0 x	$\text{CONT} \leftarrow \text{CONT}$	$J_i = K_i = 0$	$J_0 = K_0 = 0$
1 0	$\text{CONT} \leftarrow \text{CONT} + 1 \pmod{16}$	$J_i = K_i = q_{i-1} \dots q_0$	$J_0 = K_0 = 1$
1 1	$\text{CONT} \leftarrow \text{CONT} - 1 \pmod{16}$	$J_i = K_i = \bar{q}_{i-1} \dots \bar{q}_0$	$J_0 = K_0 = 1$

$Cy = 1$ sii $[\text{CONT}] = 1111$

$Bw = 1$ sii $[\text{CONT}] = 0000$





Diseño con subsistemas secuenciales

- Introducción
- Registros
- Contadores
- Diseño con subsistemas secuenciales
 - Detectores y generadores de secuencia
 - Ejemplos



Generador de secuencia

- Con registro de desplazamiento

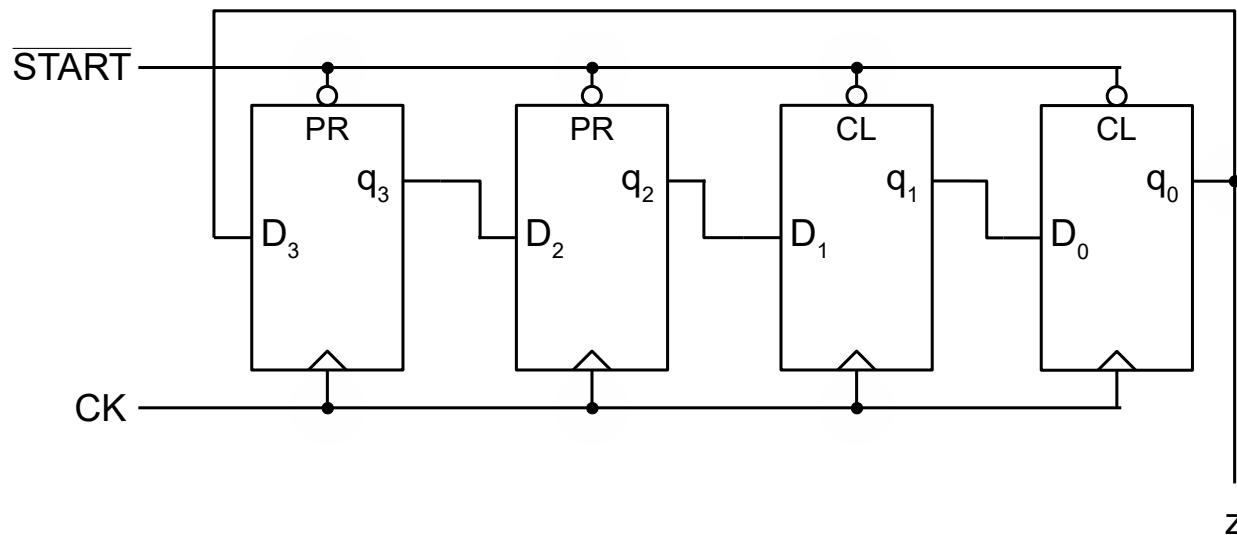 

Generador de secuencia

- Con contador y CC

  

Detector de secuencia

