
 


Problema 1


(a) descripción a nivel RT

 

W_t	$T \leftarrow$	$OUT =$
0	T	[T]
1	IN	[T]




$r_{ac} w_{ac} z_{ac}$	$\Delta C \leftarrow$	$OUT1 =$	$OUT2 =$
0 0 0	AC	HI	[AC]
0 0 1	0	HI	[AC]
0 1 0	IN	HI	[AC]
1 0 0	AC	[AC]	[AC]
resto	proh.	proh.	proh.

 

$W_a F_a$	$A \leftarrow$	$BUS =$
0 0	A	HI
0 1	A	[A]
1 0	INOUT	entrada
1 1	proh	proh

(b) Carta ASM

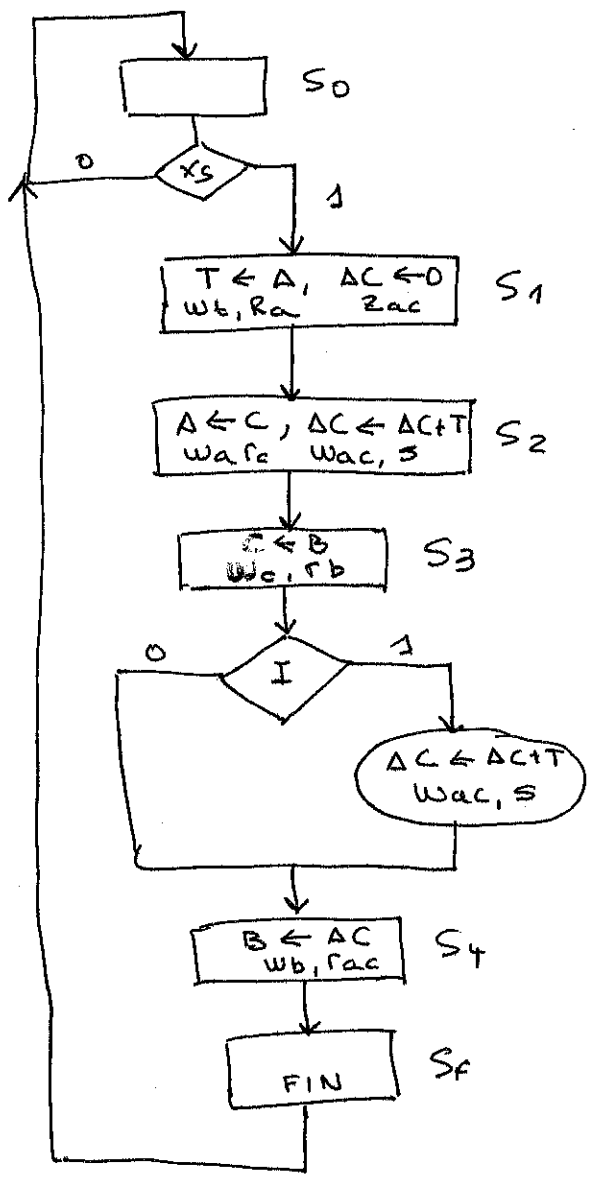

(c) Descripción Verilog de los registros T y Δ

```

module registroT (input wt, input [7:0] IN,
                  output reg [7:0] OUT);

always @ (posedge CK)
  if (wt)
    OUT ← IN;

endmodule
  
```

```

module registroA (input wa, ra, inout [7:0] BUS);
    reg [7:0] q;
    always @ (posedge ck)
    if (wa)
        q ← BUS
    assign BUS = ra ? q : 'bz;
endmodule

```

(d) Descripción Verilog de la carta

```

module Unidad-de-Control (input clk, reset, I, Xs, output reg Wt,
    rac, Wac, Zac, Wa, ra, Wb, rb, Wc, rc, FIN, s, r);
    parameter S0 = 3'b000, S1 = 3'b001, S2 = 3'b010,
        S3 = 3'b011, S4 = 3'b100, SF = 3'b101;
    reg [2:0] current_state, next_state;
    always @ (posedge clk, posedge reset)
    begin
        if (reset) current_state ← S0;
        else current_state ← next_state;
    end
    always @ (current_state, Xs, I)
    begin
        Wt = 0; rac = 0; Wac = 0; Zac = 0; Wa = 0; ra = 0; Wb = 0;
        rb = 0; Wc = 0; rc = 0; FIN = 0; s = 0; r = 0;
    end
endmodule

```

case (current_state)

S0: if (x_s) next_state ← S1;
 else next_state ← S0;

S1: begin
 w_t = 1; r_a = 1; z_{ac} = 1;
 next_state ← S2;
 end

S2: begin
 w_a = 1; r_c = 1; w_{ac} = 1; s = 1;
 next_state ← S3;
 end

S3: begin
 w_c = 1; r_b = 1;
 if (I) begin w_{ac} = 1; s = 1; end
 next_state ← S4;
 end

S4: begin
 w_b = 1; r_{ac} = 1;
 next_state ← SF;
 end

SF: begin
 FIN = 1;
 next_state ← S0;
 end


endcase

end

endmodule

Problema 2

(a) LD R1, (R0)

 

código máquina


Esta instrucción carga en R1 el contenido de la memoria direccionado por el registro R0.

Son sus microoperaciones:

1. $AC \leftarrow REG(IR_{2-0})$, W_{AC}, OP_3, OP_2 ,
2. $MDR \leftarrow AC$, R_{AC}, W_{MDR}
3. $MDR \leftarrow MEM(MDR)$, I/O^* , W_{MDR}, R_{MEM}
4. $REG(IR_{10-8}) \leftarrow MDR$ I/O^* , W_{REG}

STS 160, R2

160 = 0xA0

 


código máquina

Esta instrucción carga el contenido de R2 en la memoria, en la dirección 0xA0

microoperaciones:

1. $AC \leftarrow IR_{7-0}$ W_{AC}, OP_3, OP_2, INM
2. $MDR \leftarrow AC$, $AC \leftarrow REG(IR_{10-8})$ $W_{MDR}, R_{AC}, W_{AC}, OP_2, OP_1$
3. $MDR \leftarrow AC$ W_{MDR}, R_{AC}
4. $MEM(MDR) \leftarrow MDR$ W_{MEM}

CALL 0x10

 

Esta instrucción llama a una subrutina que se encuentra escrita a partir de la dirección de memoria 0x10.


Microoperaciones

1. $MDR \leftarrow PC$, $AC \leftarrow IR_{7-\phi}$, $OP_3, OP_2, INM, WMDR$
 R_{PC}, W_{AC}
2. $MAR \leftarrow SP$, $SP \leftarrow SP - 1$, $WMDR, R_{SP}, D_{SP}$
3. $MEM(MAR) \leftarrow MDR$, $PC \leftarrow AC$, W_{MEM}, W_{PC}, R_{AC}

(b) \rightarrow teoría

(c) \rightarrow teoría

(d) Programa:

 

Utilizaremos:

R_0 como puntero para recorrer la tabla, (es decir, almacenaré en él las direcciones de los diferentes datos de forma sucesiva)

R_1 para guardar el dato más grande encontrado hasta el momento

R_2 para almacenar en cada iteración el dato actual

```

detectamayor:  ldi  R0, $B0      // inicializo puntero
                ld   R1, (R0)   // el 1er elemento es el mayor
                                      por ahora

                bucle:  addi R0, 1      // apunto al siguiente
                cpi  R0, $C0      // veo si he llegado
                                      a) final de la tabla
                breq fin
                lds  R2, (R0)     // tomo un nuevo elemento
                cp   R1, R2      // lo comparo con el mayor
                brlt cambriamayor // si el nuevo es mayor
                                      hay que sustituir
                                      al antiguo
                jmp  bucle

cambriamayor:  mov  R1, R2
                jmp  bucle

                fin :  sts  $C0, R1      // almaceno resultado
                ret                      en la memoria y
                                      retorno.

```