 




Partado 1

- memoria ROM 4kx8 con \overline{CS}




$$4k = 2^2 \cdot 2^{10} = 2^{12}$$

- obtener una ROM 8kx8 con dos ROM 4kx8

  

 si queremos que la ROM 8kx8 tambien tenga \overline{CS} :



En las dos soluciones mostradas una de las ROM $4K \times 8$ cubre todas las direcciones en que $\Delta_{12} = 0$ y la otra ROM $4K \times 8$ cubre todas las direcciones en que $\Delta_{12} = 1$.

La ROM $8K \times 8$ obtenida es una memoria de acceso aleatorio con 8192 palabras de 8 bits de anchura. Las entradas $\Delta_{12:0}$ reciben el nombre de líneas de dirección y las salidas $D_{7:0}$ se denominan líneas de datos.

Apartado 2:

Una descripción procedimental para el MUX2:1

```
module mux(  
    input a,  
    input b,  
    input s,  
    output reg z  
);  
  
always @(a,b,s) // también es válido @*//  
    z = s ? b : a;  
  
endmodule
```

Otra posibilidad:

```
module mux(  
    input a,  
    input b,  
    input s,  
    output reg z  
);  
  
always @(a,b,s)  
    if (s==0)  
        z=a;  
    else if (s==1)  
        z=b;  
  
endmodule
```

Apartado 3:

Una descripción procedimental para el registro de 8 bits:

```
module registro(
    input xr,
    input inicio,
    input shr,
    input cla,
    input ck,
    output zr
);

reg [7:0] q;

always @(posedge ck,cla)
    if (cla)
        q<= 0;
        else if (inicio)
            q<= 8'hd2; // también podría ser q<=8'b11010010; //
        else if (shr)
            q <= {xr,q[7:1]};

assign zr = q;

endmodule
```

Apartado 4:

Descripción estructural del encriptador:

```
module encriptador(
    input serie_in,
    input circular,
    input reset,
    input inicio,
    input shr,
    input ck,
    input mensaje,
    output out
);

// llamo cablemux al que va desde la salida del mux al registro y cablexor al otro //
wire cablemux,cablexor;

mux mux1 (.a(serie_in), .b(cablexor), .s(circular), .z(cablemux));
registro registro1 (.xr(cablemux), .cla(reset), .inicio(inicio), .shr(shr), .ck(ck),
    .zr(cablexor));
xor xor1 (out,mensaje,cablexor);

endmodule
```

Apartado 5:

El testbench para encriptador:

```
module testcorto_tb;

// Inputs
    reg serie_in;
    reg circular;
    reg reset;
    reg inicio;
    reg shr;
    reg ck;
    reg mensaje;

// Outputs
    wire out;

    encriptador uut (
        .serie_in(serie_in),
        .circular(circular),
        .reset(reset),
        .inicio(inicio),
        .shr(shr),
        .ck(ck),
        .mensaje(mensaje),
        .out(out)
    );

    always begin
        #10;
        ck = ~ck;
    end

    initial begin
        serie_in = 0;
        circular = 0;
        reset = 0;
        inicio = 0;
        shr = 0;
        ck = 0;
        mensaje = 0;
    end
endmodule
```

```
@(negedge ck);  
reset = 1;  
  
@(negedge ck);  
reset = 0;  
inicio = 1;  
  
@(negedge ck);  
inicio = 0;  
shr = 1;  
circular = 1;  
mensaje = 1;  
  
@(negedge ck);  
mensaje = 0;  
  
repeat (2) @(negedge ck);  
mensaje = 1;  
  
repeat (3) @(negedge ck);  
$finish;  
end  
  
endmodule
```