 


ALUMNO: _____

Memorias (10 puntos - peso 40%)

1. Explique la diferencia entre memoria de acceso aleatorio y memoria de acceso secuencial. **(1 punto)**
2. ¿Qué es una memoria volátil? **(1 punto)**
3. Si consideramos la jerarquía de memorias en un computador ¿Qué relación existe entre velocidad y coste por bit? ¿Y qué relación hay entre coste por bit y capacidad? **(2 puntos)**
4. En la figura se muestra una asociación de memorias (M1, M2, ...,M8). Todas las memorias son iguales y contienen palabras de 8 bits. Responda las cuestiones:
 - a. ¿Qué capacidad tiene cada una de las memorias?, ¿cuántas palabras?, ¿de qué longitud? **(1.5 puntos)**
 - b. Si consideramos solo la asociación de las memorias M1 y M5 ignorando el resto del circuito ¿qué capacidad tiene la memoria resultante? ¿cuántas palabras? ¿de qué longitud? **(1.5 puntos)**
 - c. Si consideramos el decodificador junto con las memorias M1, M2, M3 y M4 (es decir, ignorando el resto de las memorias), ¿qué capacidad tiene la memoria resultante? ¿cuántas palabras? ¿de qué longitud? **(1.5 puntos)**
 - d. Si consideramos el circuito completo, ¿qué capacidad tiene la memoria resultante? ¿cuántas palabras? ¿de qué longitud? **(1.5 puntos)**



Verilog (10 puntos – peso 60%)

1. Responda las cuestiones que se plantean: **(2 puntos)**

- e. Cite los tres tipos de descripción existentes en Verilog
- f. Explique la diferencia entre una variable tipo wire y una variable tipo reg. ¿Qué tipo ha de utilizarse dentro de un proceso always? ¿y en una descripción con assign? ¿y en una descripción estructural?
- g. Explique la diferencia entre utilizar conexión nombrada y conexión posicional.
- h. ¿Qué significa el signo + en Verilog?

2 El siguiente código describe un contador de 4 bits. Diga qué operaciones controlan las señales *in1* e *in2*. Rellene la lista de sensibilidad del proceso always para que el contador esté disparado por flanco de bajada y tenga puesta a cero asíncrona. **(2 puntos)**

```
module contador (input ck,in1,in2,  
                output [3:0] z);
```

```
reg [3:0] q;
```

```
always @( lista de sensibilidad)
```

```
if (in1 == 1)
```

```
    q <= 0;
```

```
else if (in2==1)
```

```
    q <= q + 1;
```

```
assign z = q;
```

```
endmodule
```

3 A partir del código anterior haga las modificaciones necesarias para que corresponda a un registro de 4 bits con puesta a cero y carga en paralelo síncronas controladas por *in1* e *in2*. **(2 puntos)**

4 Considere el siguiente código, ¿a qué dispositivo corresponde? Puede decirlo con palabras o dar una tabla. **(2 puntos)**

```
module ejemplo (input [7:0] in, input w, input shl, ck,  
                output [7:0] out);
```

```
reg [7:0] q;
```

```
always @(negedge ck)
```

```
if (w)
```

```
    q = in;
```

```
else if (shl)
```

```
    q = {q[6:0],q[7]};
```

```
assign out = q;
```

```
endmodule
```

5 Considere el siguiente testbench (corresponde al módulo del apartado anterior) y dibuje las ondas que genera. **(2 puntos)**

```
module ejemplo_tb;

    reg [7:0] in;
    reg w, shl, ck;
    wire [7:0] out;

    ejemplo uut (.in(in),.w(w),.shl(shl),.ck(ck),.out(out));

    always #10 ck = ~ck;

    initial begin
        ck=0; w=0; shl=0; in = 8'h8a;
        @ (posedge ck) w=1;
        @ (posedge ck) w=0;
        @ (posedge ck) shl=1;
        repeat (3) @(posedge ck);
        shl=0;
        @ (posedge ck);
        @ (posedge ck);
        $finish;
    end
endmodule
```