

 
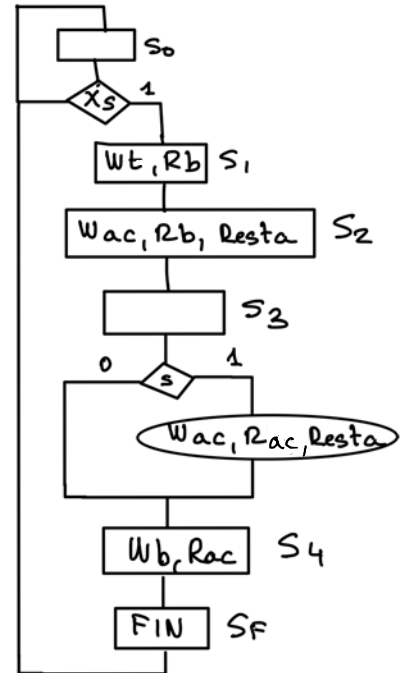


ALUMNO: _____

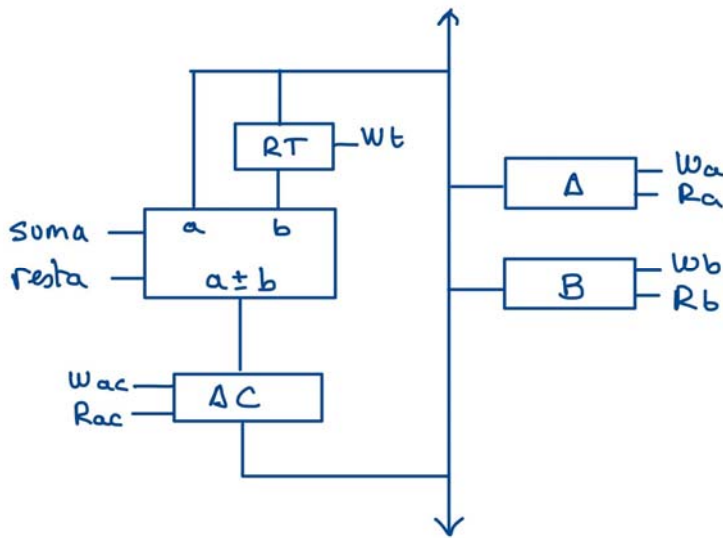1. Se tiene un sistema digital cuya unidad de datos se muestra en la figura. También se muestra la carta ASM de la unidad de control y una secuencia de entrada que se utilizará en el apdo. d.



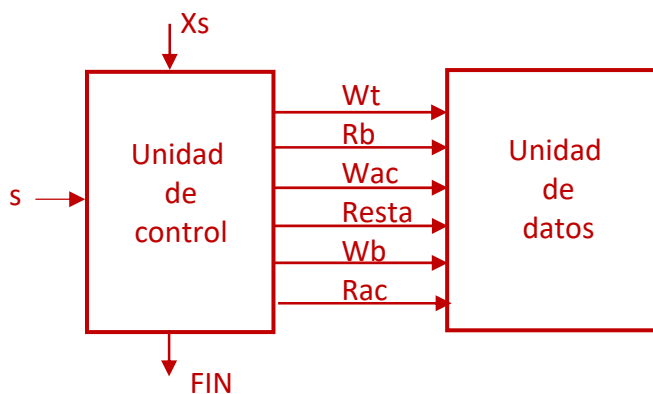a. Haga un diagrama de bloques del sistema en el que aparezcan claramente especificadas las entradas y salidas de la unidad de control y las de la unidad de datos, indicando con flechas el sentido de las señales.



b. Describa el registro A a nivel RT y el registro AC en Verilog.



Wa	Ra	A ←	DAT =
0	0	A	HI
0	1	A	[A]
1	0	DAT	Entrada
1	1	Proh.	Proh.

c. Explique razonadamente cuál es la tarea que realiza el sistema para los dos valores de s.

Para $s=0$, las microoperaciones y los cambios en los registros son:

Ciclo 1.	$RT \leftarrow B$	aún no hay cambios	[B] en bus compartido
Ciclo 2.	$AC \leftarrow B-RT$	$[RT] = B_0$	[B] en bus compartido
Ciclo 3.	-	$[AC] = 0$	HI en bus compartido
Ciclo 4.	$B \leftarrow AC$	-	[AC] en bus compartido
Ciclo 5.	-	$[B] = 0$	HI en bus compartido

Por tanto para $s=0$, la macrooperación es $B \leftarrow 0$.

Para $s=1$, las microoperaciones y los cambios en los registros son:

Ciclo 1.	$RT \leftarrow B$	aún no hay cambios	[B] en bus compartido
Ciclo 2.	$AC \leftarrow B-RT$	$[RT] = B_0$	[B] en bus compartido
Ciclo 3.	$AC \leftarrow B-RT$	$[AC] = 0$	[AC] en bus compartido
Ciclo 4.	$B \leftarrow AC$	$[AC] = -B_0$	[AC] en bus compartido
Ciclo 5.	-	$[B] = -B_0$	HI en bus compartido

Por tanto para $s=1$, la macrooperación es $B \leftarrow -B$.

d. Complete en la plantilla del anexo el diagrama de ondas considerando que las entradas del sistema son las que se muestran.


(ver anexo)

e. Obtenga la descripción Verilog de la unidad de control sobre la plantilla del anexo.

(ver anexo)

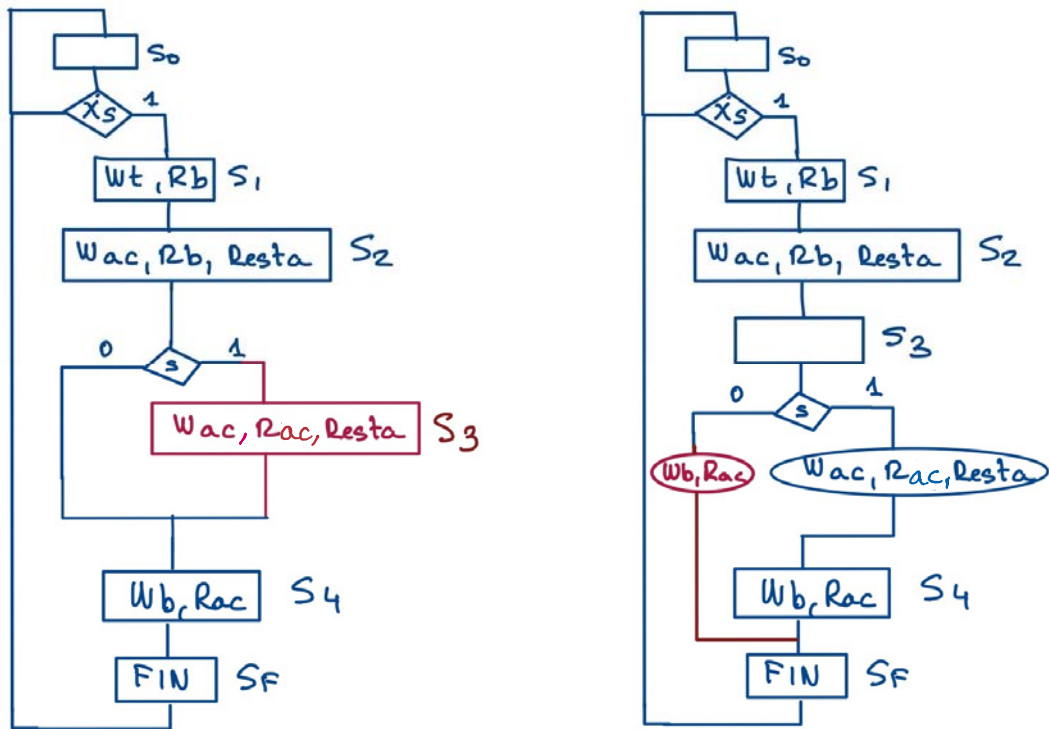f. Puede observar en la carta ASM que cuando $s = 0$ no se realiza ninguna acción en el estado S3. Proponga una optimización de la carta ASM que evite la pérdida de ese ciclo de reloj.

Hay dos posibilidades, señalo los cambios en rojo:




2. Se desea mover el contenido de dos registros A y B de 8 bits a un único registro C de 16 bits de modo que queden intercalados bit a bit, es decir, si $[A] = A_7A_6...A_1A_0$ y $[B] = B_7B_6...B_1B_0$, al final de la operación el contenido de C debe ser $[C] = A_7B_7A_6B_6...A_1B_1A_0B_0$.

Diseñe un sistema digital que realice la operación descrita, teniendo en cuenta que:


- Al comienzo de la operación los datos (DatoA y DatoB) se cargan en los registros A y B respectivamente.
- En la unidad de datos puede incluir los elementos que considere necesarios. La única restricción es que el registro C no posee carga en paralelo. Describa los componentes utilizados a nivel RT.
- Debe hacer un diagrama de bloques del sistema especificando las entradas y salidas de la unidad de control y las de la unidad de datos, indicando con flechas el sentido de las señales.
- Debe proporcionar la carta ASM de la unidad de control.

En este problema, no es necesario que realice ninguna descripción Verilog.

Unidad de datos:

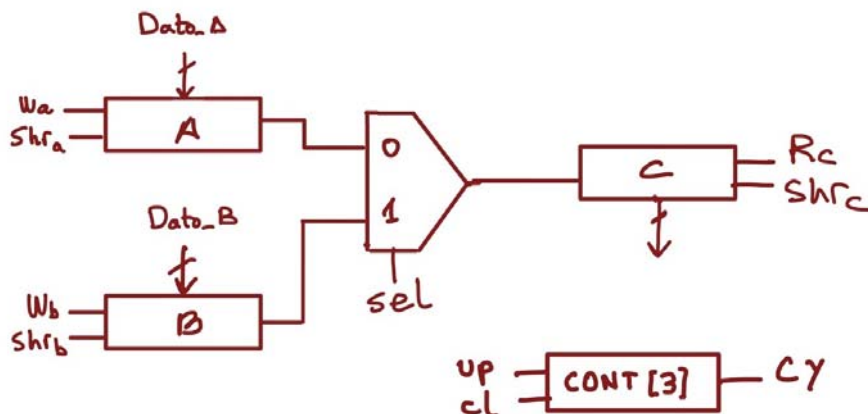


Descripción de los registros a nivel RT:

 

Válido para A y B

Wa Shra	A ←	out =
0 0	A	A ₀
0 1	SHR(A,-)	A ₀
1 0	IN	A ₀
1 1	Proh.	Proh.

 


Rc Shrc	C ←	OUT =
0 0	C	[C]
0 1	SHR(C,-)	[C]
1 0	C	[C]
1 1	SHR(C,-)	[C]




up cl	CONT ←	Cy =
0 0	CONT	1 si
0 1	0	[CONT]=7
1 0	CONT+1	
1 1	Proh.	

Diagrama de bloques:

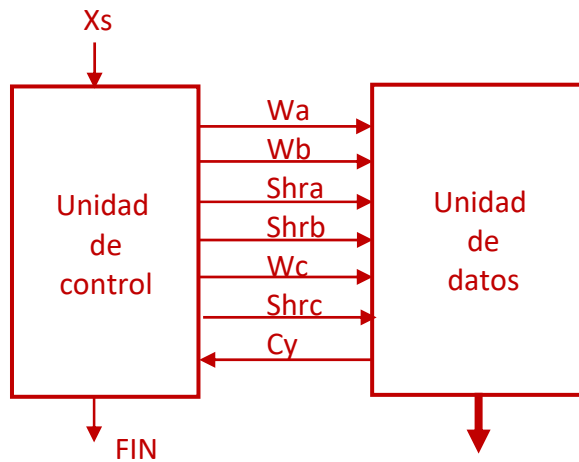

Carta ASM:

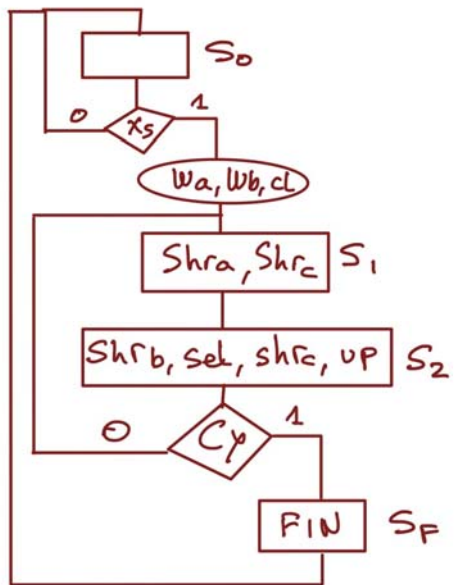

Descripción Verilog de la unidad de control

```
module Unidad_de_Control (
    input ck, reset, Xs,s                                     // Complete con el resto
    output reg Wt,Rb,Wac,resta,Wb,Rac
    // de entradas y salidas
);

parameter S0 = 3'b000 ,                                     // Complete la lista de estados
          S1 = 3'b001 ,
          S2 = 3'b010 ,
          S3 = 3'b011 ,
          S4 = 3'b100 ,
          SF = 3'b101 ;

reg [2:0] estado, proximo_estado;                          // Complete la declaración de vbles de estado

always @ ( posedge clk, posedge reset )
begin
    if ( reset)
        estado <= S0;                                       // Complete el "if"
    else
        estado <= proximo_estado;                          //Complete el "else"
end

always @ ( estado, Xs, s )                                  //Complete con las entradas
begin
    {Wt,Rb,Wac,resta,Wb,Rac}=0;
    proximo_estado = S0;
    // Inicialice aquí las salidas

    case (estado) // Complete el "case"
        S0: begin
            if(Xs)
                proximo_estado=S1;
            end
        S1: begin
            wt=1;
            Rb=1;
            proximo_estado=S2;
            end
        S2: begin
            Wac=1;
            Rb=1;
            Resta=1;
            proximo_estado=S3;
            end
    end
end
```

```
S3: begin
    proximo_estado=S3;
    if(s) begin
        Wac=1;
        Rb=1;
        Resta=1;
    end
end
S4: begin
    Wb=1;
    Rac=1;
    proximo_estado = SF;
end
SF: begin
    FIN=1;
end
endcase
end
endmodule
```