

Para el circuito de la figura (unidad de datos)

- obtenga la carta ASM de la unidad de control para que realice las operaciones de la tabla:

S	
0	$D \leftarrow A+B$
1	$D \leftarrow A$

- obtenga el código Verilog del Sistema Digital completo.

