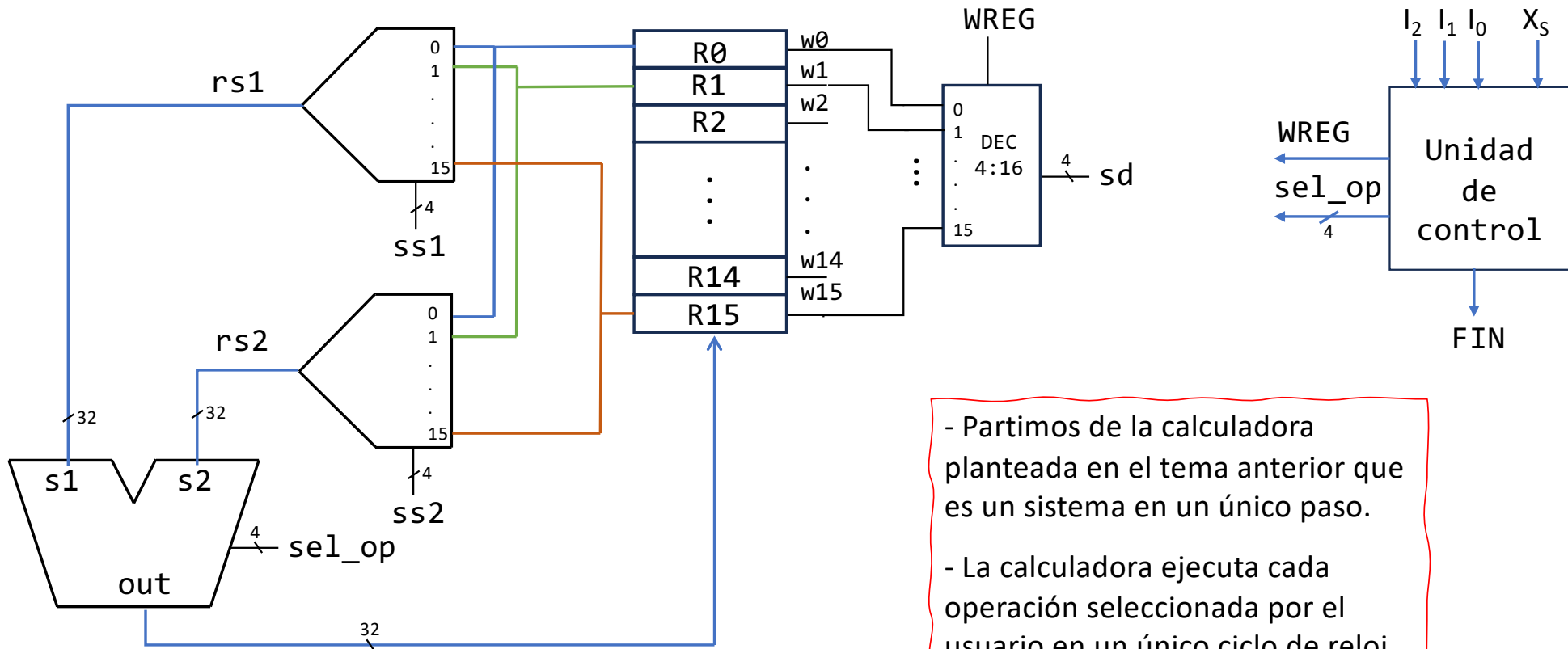

Tema 3

Diseño de un Computador Simple a Nivel RT

Índice

1. **Introducción.**
2. La calculadora como punto de partida
3. Computador Simple 1
(Automatización en la ejecución y almacenamiento de programa)
4. Computador simple 2
(Almacenamiento de los datos y ampliación de modos de direccionamiento)
5. Computador Simple 3 / RISCY
(Ejecución no secuencial: Instrucciones de salto)


La calculadora como punto de partida



- Partimos de la calculadora planteada en el tema anterior que es un sistema en un único paso.
- La calculadora ejecuta cada operación seleccionada por el usuario en un único ciclo de reloj.

La calculadora como punto de partida

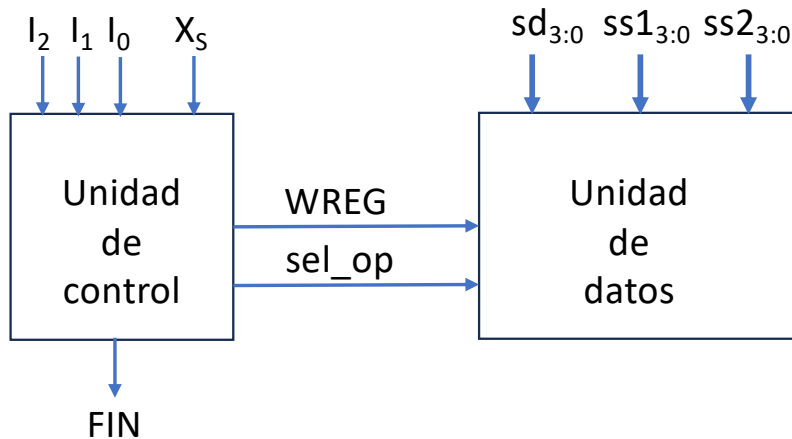- A partir de sus operaciones es posible realizar tareas más complejas sin conocer la electrónica del sistema pero:
 - LA EJECUCIÓN NO ES AUTOMÁTICA:
el usuario debe de activar X_s y esperar la señal de fin para cada instrucción
 - NO HAY PROGRAMA ALMACENADO:
cada vez que se ejecuta una instrucción el usuario debe suministrar la siguiente.



14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
I2	I1	I0	Sel. Rdestino			Sel. Rfuente1			Sel. Rfuente2					


Registro de instrucciones:

podemos usar un registro adicional, que no posee la calculadora, donde se guarda la información que pone el usuario desde el exterior y se conecta a las entradas correspondientes de U. de datos y U. de control.


Índice

1. Introducción.
2. La calculadora como punto de partida
3. **Computador Simple 1**
(Automatización en la ejecución y almacenamiento de programa)
4. Computador simple 2
(Almacenamiento de los datos y ampliación de modos de direccionamiento)
5. Computador Simple 3 / RISCY
(Ejecución no secuencial: Instrucciones de salto)


Computador Simple 1

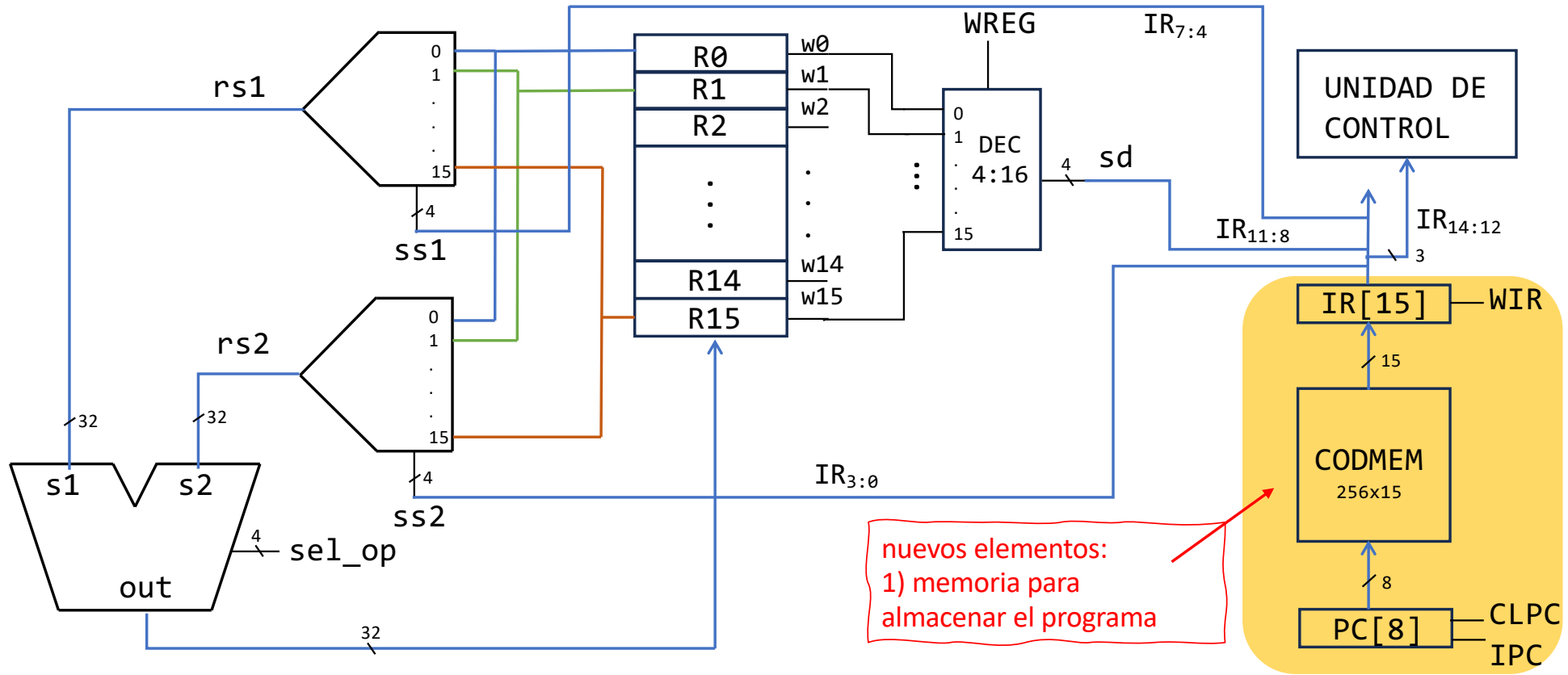

Computador Simple 1

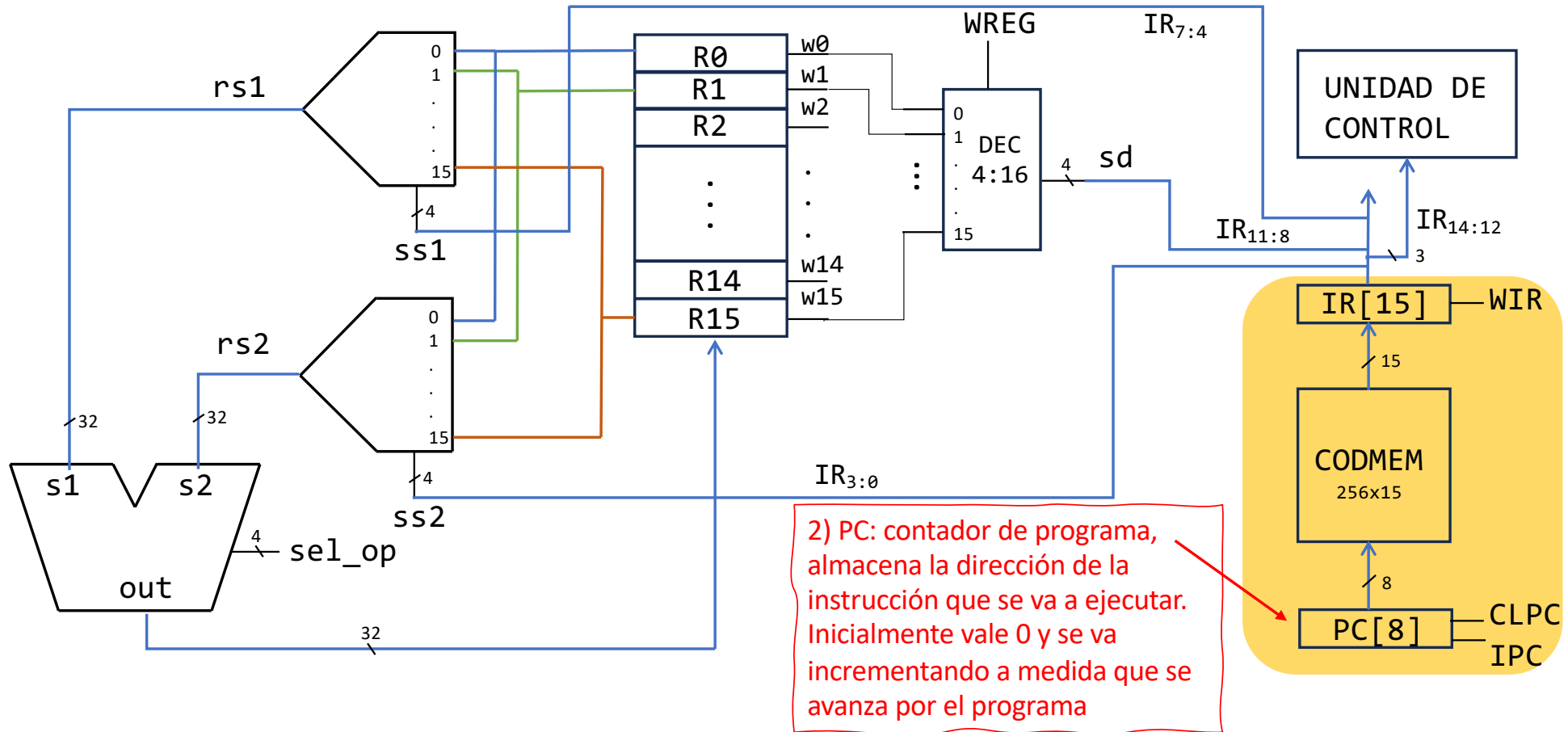

Computador Simple 1

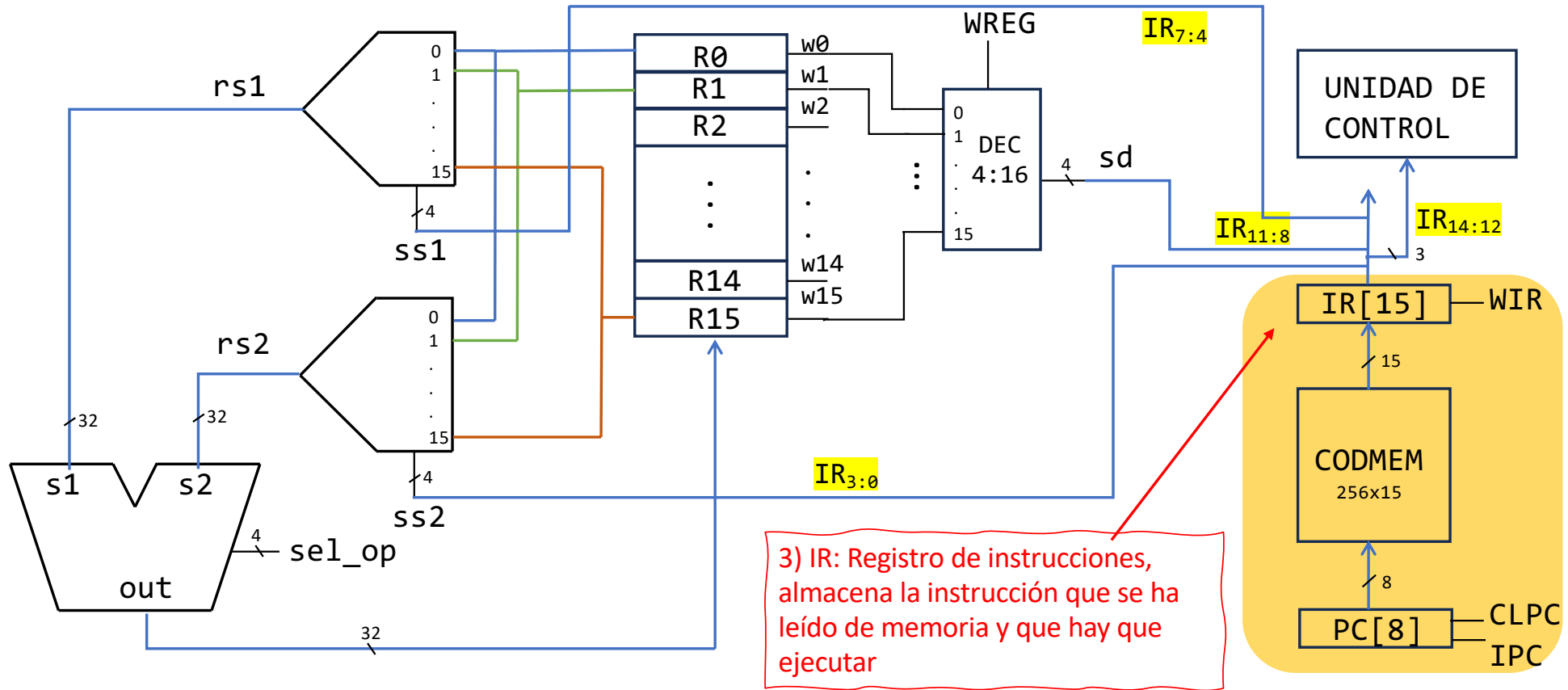

Computador Simple 1

Todas las instrucciones son de una palabra y están codificadas en binario (código máquina).

Formato de instrucción:

indica como debe ser interpretada una instrucción en código máquina (código de operación y operandos).

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CODOP			RD				RS1			RS2				

Código de operación (CODOP): es lo que diferencia a las instrucciones entre sí. En el CS1 se dispone de 3 bits de código de operación lo que permite definir 8 instrucciones.

En el CS1 los datos siempre están almacenados en sus 16 registros que están codificados por 12 bits. Los 4 primeros identifican al **registro destino (RD)** y los 8 siguientes a los **dos registros fuente (RS1 y RS2)**

Computador Simple 1: instrucciones

CODOP (IR _{14:12})	Sintaxis	Función
001	add rd,rs1,rs2	rd ← rs1 + rs2
010	sub rd,rs1,rs2	rd ← rs1 - rs2
011	xor rd,rs1,rs2	rd ← rs1 ⊕ rs2
100	or rd,rs1,rs2	rd ← rs1 or rs2
101	and rd,rs1,rs2	rd ← rs1 and rs2
110	sll rd,rs1,rs2	rd ← rs1 << rs2 _{4:0}
111	srl rd,rs1,rs2	rd ← rs1 >> rs2 _{4:0}
000	stop	nop

Los bits 14, 13 y 12 del IR son entradas de la unidad de control

add, sub, xor, or, and, srl y sll son **mnemónicos**: ayudan a identificar las instrucciones de un modo más cómodo que con el **codop**

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CODOP			RD			RS1			RS2					

Computador Simple 1

Programa almacenado:

La memoria CODMEM contiene el programa a ejecutar. El usuario no tendrá que suministrar las instrucciones una a una como sucedía en la calculadora.

Los programas siempre están almacenados a partir de la dirección 0 de la memoria **y la ejecución es lineal.**


Automatización en la ejecución:

La unidad de control debe ocuparse de que el programa almacenado en memoria se ejecute de forma automática.



Para ello se establece el **ciclo de instrucción** en la carta ASM, consistente en dos fases

 - 1) se carga en IR la instrucción apuntada por PC: **ciclo de búsqueda o de fetch**
- 2) se ejecuta la instrucción cargada en IR: **ciclo de ejecución o execute**

Estos ciclos se ejecutarán continuamente hasta alcanzar la instrucción **stop**





CARTA ASM

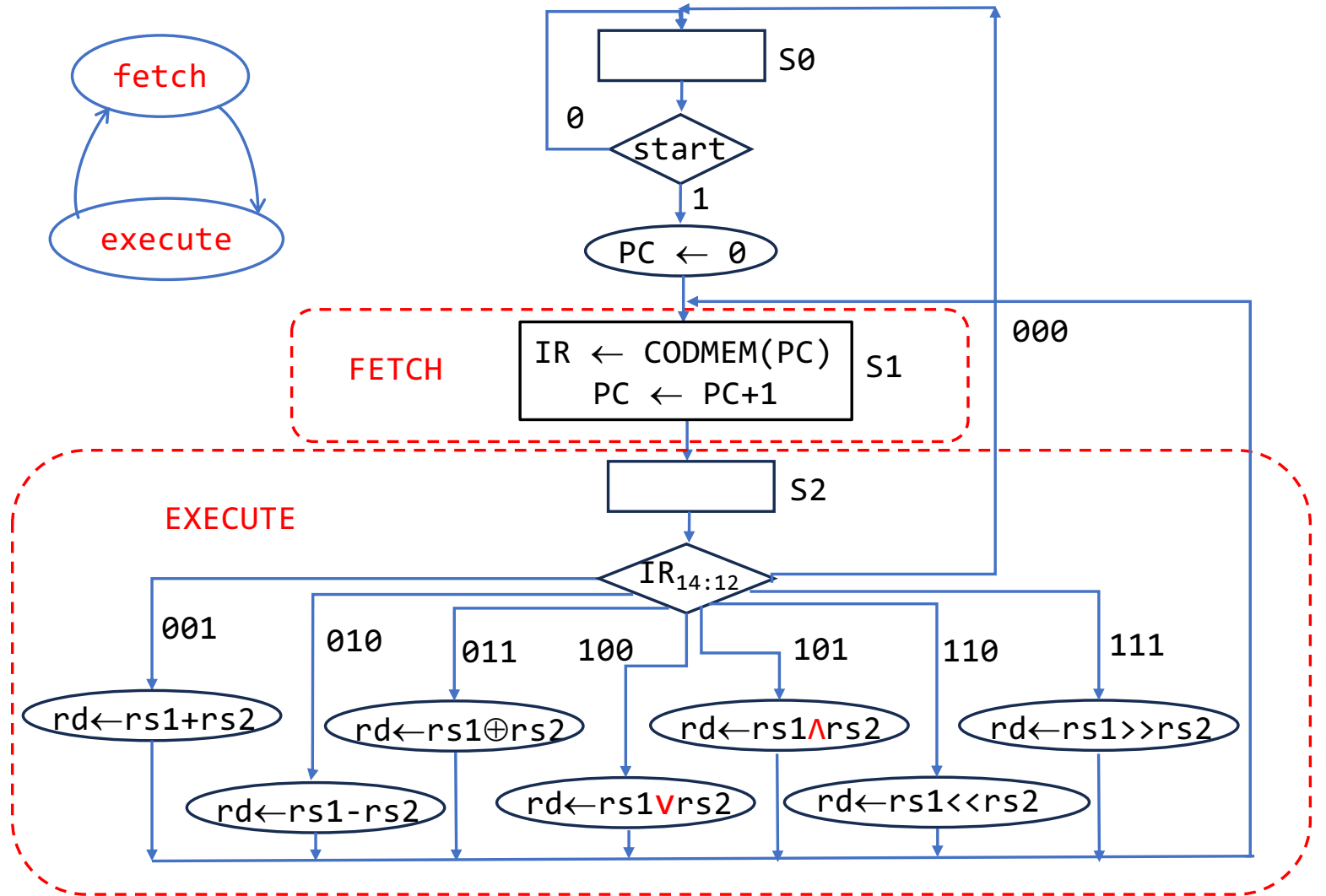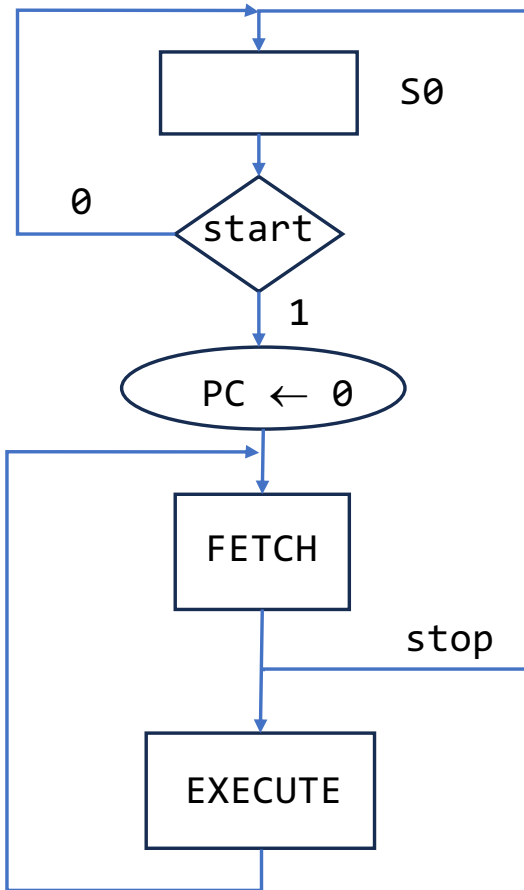

CARTA ASM

sel_op	operación alu
0000	out=s1+s2
0001	out=s1-s2
0010	out=s2
0011	out=s1⊕s2
0100	out=s1 or s2
0101	out=s1 and s2
0110	out=s1<<s2 _{4:0}
0111	out=s1>>s2 _{4:0}
1000	out=s1>>>s2 _{4:0}

codop	instrucción
001	add
010	sub
011	or
100	xor
101	and
110	sll
111	srl
000	stop

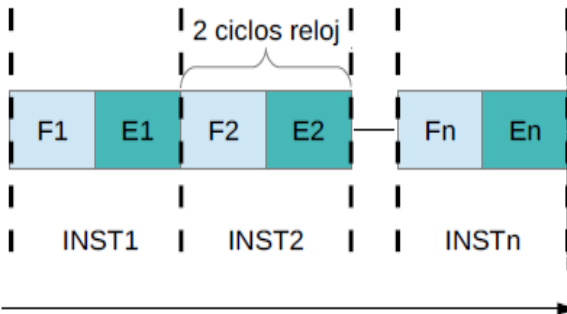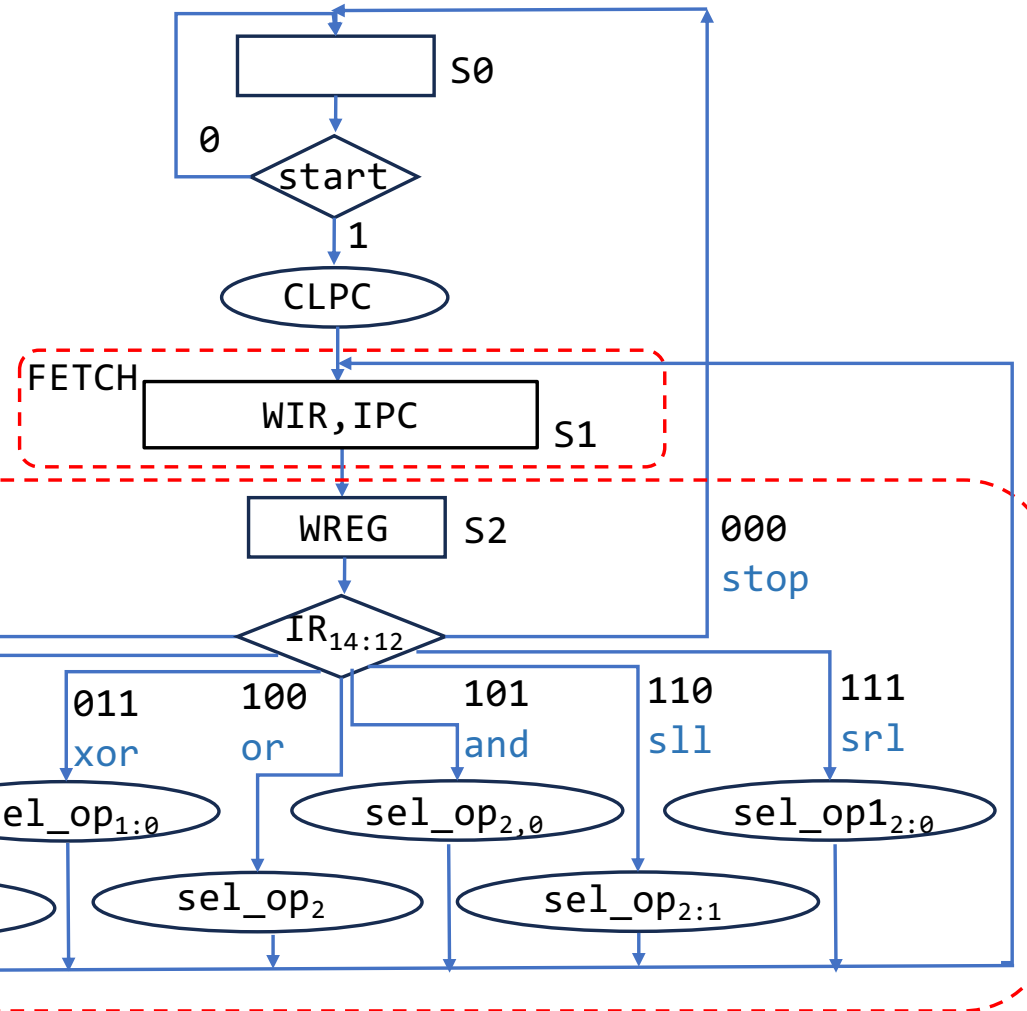

Computador Simple 1

Ejemplo de uso: mediante un programa se realiza la operación $R6 \leftarrow 3R4 - 2R1$

programa

SUB R6,R6,R6
 ADD R6,R4,R4
 ADD R6,R6,R4
 SUB R6,R6,R1
 SUB R6,R6,R1
 STOP

dirección	contenido
0x00	010 0110 0110 0110
0x01	001 0110 0100 0100
0x02	001 0110 0110 0100
0x03	010 0110 0110 0001
0x04	010 0110 0110 0001
0x05	000 0000 0000 0000

memoria de código

codop	operación
001	add
010	sub
011	or
100	xor
101	and
110	sll
111	srl
000	stop

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CODOP				RD				RS1				RS2		

Computador Simple 1

Ejemplo de uso: mediante un programa se realiza la operación $R6 \leftarrow 3R4 - 2R1$

FETCH

PC: Program Counter

0000 0011

dirección	contenido
0x00	010 0110 0110 0110
0x01	001 0110 0100 0100
0x02	001 0110 0110 0100
0x03	010 0110 0110 0001
0x04	010 0110 0110 0001
0x05	000 0000 0000 0000

memoria de código

IR: Instruction Register

010 0110 0110 0001


14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CODOP				RD				RS1				RS2		

Unidad de Control


DEC MUX1 MUX2
SD SS1 SS2
Resto de la
Unidad de
Datos

PC, MEMCOD e IR
están en u. datos

Computador Simple 1

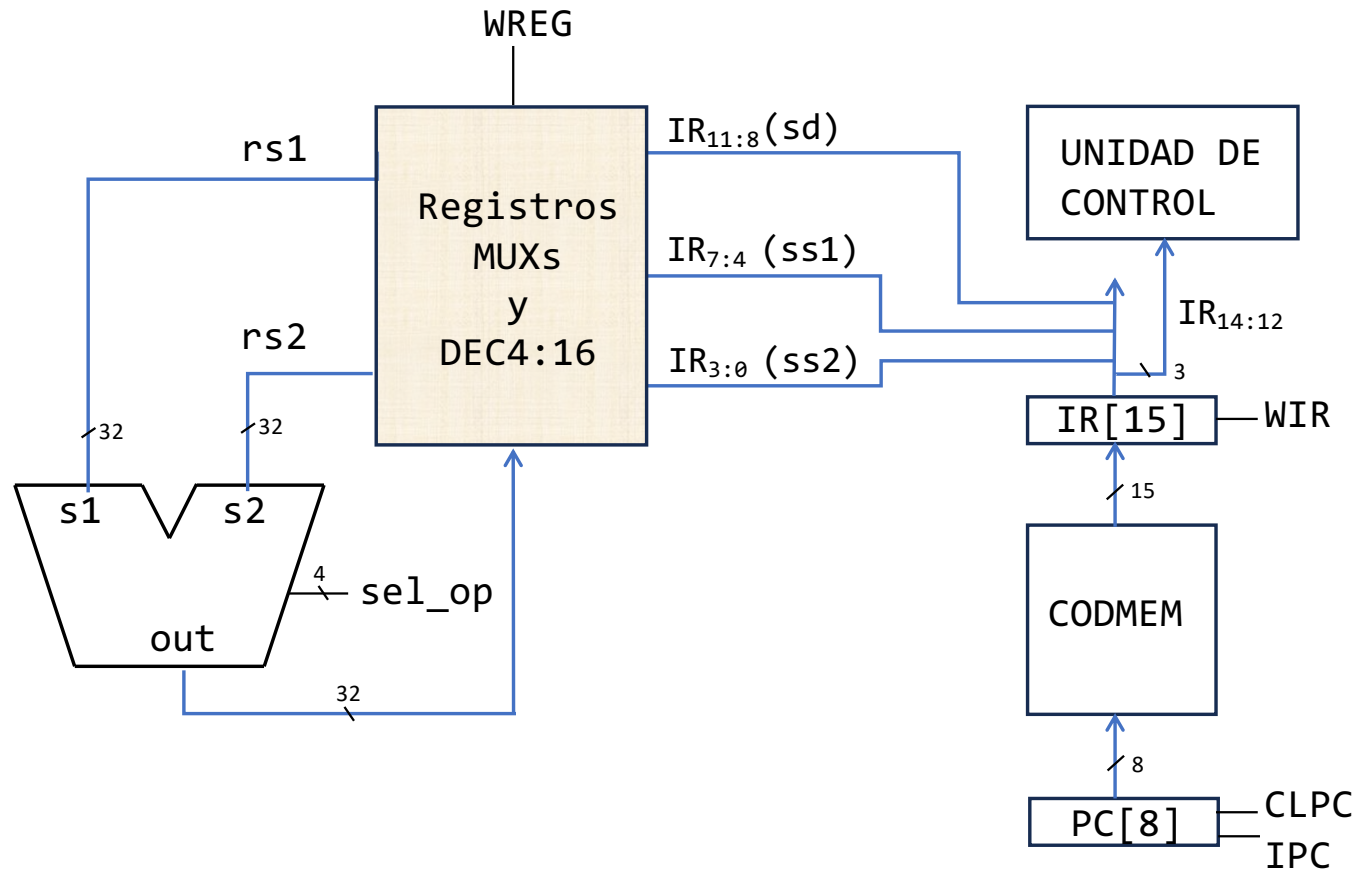


Descripción RT de los nuevos elementos

 


CLPC	IPC	operación
1	x	$PC \leftarrow 0$
0	1	$PC \leftarrow PC + 1$
0	0	$PC \leftarrow PC$

$z = [PC]$

 

WIR	operación
0	$IR \leftarrow IR$
1	$IR \leftarrow in$


$out = [IR]$

 

$out = CODMEM[addr]$

No hay señal de escritura, damos por hecho que el programa está escrito en CODMEM

Computador Simple 1

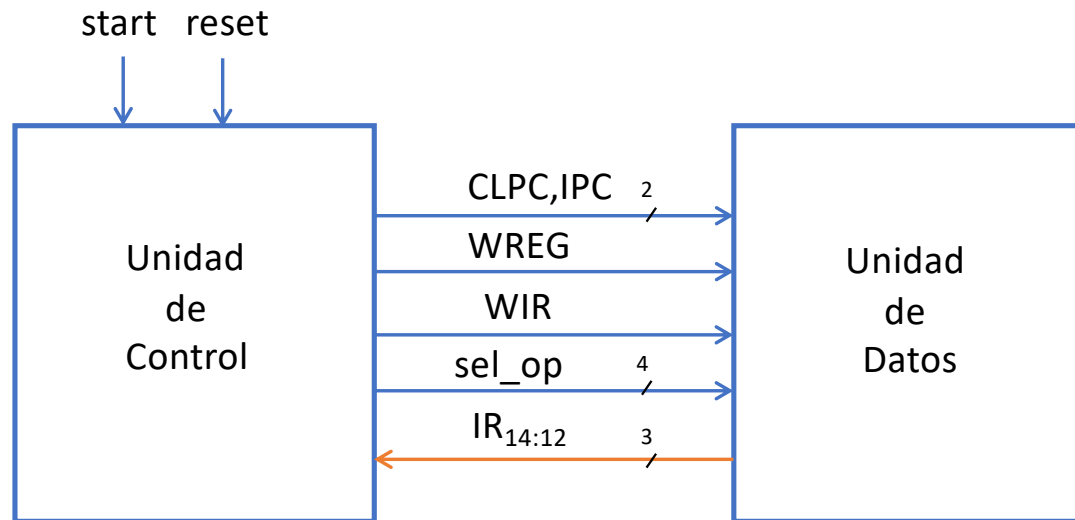

Índice

1. Introducción.
2. La calculadora
3. Computador Simple 1
(Automatización en la ejecución y almacenamiento de programa)
4. Computador simple 2
(Almacenamiento de los datos y ampliación de modos de direccionamiento)
5. Computador Simple 3 / RISCY
(Ejecución no secuencial: Instrucciones de salto)

Computador Simple 2

- Es necesario aumentar la capacidad de almacenamiento de datos del sistema y que no quede limitada a sus registros.
- Existen dos opciones para dotar al sistema de almacenamiento de datos y programas:
 - Utilizar un único sistema de memoria para datos e instrucciones (**Arquitectura von Neumann**)
 - Utilizar sistemas de memoria distintos para datos e instrucciones (**Arquitectura Harvard**)

Computador Simple 2

- La arquitectura Harvard, al tener sistemas de memoria separados con buses separados, permite acceder simultáneamente a las instrucciones y a los datos. Por ejemplo, permite buscar la siguiente instrucción mientras se está guardando un dato calculado en la ejecución de la instrucción actual.
- La arquitectura von Neumann tiene un único sistema de memoria para instrucciones y programa, residiendo estas en zonas diferentes del mapa de memoria. Al no tener duplicados los buses, el número de pines requeridos en el chip es mucho menor.
- Los procesadores modernos incorporan aspectos de ambas arquitecturas. Por ejemplo, normalmente, la memoria caché interna a la CPU se separa en dos (datos e instrucciones), mientras que la memoria principal es única (von Neumann)

Computador Simple 2

- El computador simple 2 tendrá **arquitectura Harvard**
- El conjunto de instrucciones también se amplía, **entre otras, habrá instrucciones para el intercambio de datos** entre los registros y la memoria de datos.
- Para aumentar el número de instrucciones **es necesario aumentar los bits del código de operación**. La nueva palabra de instrucción será de 32 bits.
- También se añaden nuevas formas de acceso a los operandos (**modos de direccionamiento**)
- Las direcciones de la memoria son de bytes, como las palabras son de 32 bits, **cada palabra tendrá una dirección múltiplo de 4**. (son palabras alineadas)

Computador Simple 2: instrucciones (i)

- Se mantienen las instrucciones del Computador Simple 1 con nuevos códigos de operación.
- Todas usan tres registros como operandos y se clasifican como tipo R.

CODOP (IR _{31:24})	Sintaxis	Tipo	Función
0000 0001	add rd,rs1,rs2	R	rd ← rs1+rs2
0000 0010	sub rd,rs1,rs2	R	rd ← rs1-rs2
0000 1010	xor rd,rs1,rs2	R	rd ← rs1⊕rs2
0000 1011	or rd,rs1,rs2	R	rd ← rs1 or rs2
0000 1100	and rd,rs1,rs2	R	rd ← rs1 and rs2
0001 0000	sll rd,rs1,rs2	R	rd ← rs1 << rs2 _{4:0}
0001 0001	srl rd,rs1,rs2	R	rd ← rs1 >> rs2 _{4:0}
0000 0101	stop	-	nop

Computador Simple 2 : instrucciones (ii)

- Las nuevas instrucciones pueden tener diversos tipos (I, S o R), según su modo de expresar los operandos.

CODOP (IR _{31:24})	Sintaxis	Tipo	Función
0000 0011	addi rd,rs1,inm12	I	$rd \leftarrow rs1 + inm$
0000 0110	lw rd,inm12(rs1)	I	$rd \leftarrow mem(rs1 + inm)$
0000 0111	sw rs2,inm12(rs1)	S	$mem(rs1 + inm) \leftarrow rs2$
0001 0010	sra rd,rs1,rs2	R	$rd \leftarrow rs1 \ggg rs2_{4:0}$
0000 1101	xori rd,rs1,inm12	I	$rd \leftarrow rs1 \oplus inm$
0000 1110	ori rd,rs1,inm12	I	$rd \leftarrow rs1 \text{ or } inm$
0000 1111	andi rd,rs1,inm12	I	$rd \leftarrow rs1 \text{ and } inm$
0001 0011	slli rd,rs1,inm12	I	$rd \leftarrow rs1 \ll inm_{4:0}$
0001 0100	srli rd,rs1,inm12	I	$rd \leftarrow rs1 \gg inm_{4:0}$
0001 0101	srai rd,rs1,inm12	I	$rd \leftarrow rs1 \ggg inm_{4:0}$

Hay instrucciones cuyo operando aparece en la propia palabra de instrucción


inm es inm12 extendido en signo a 32 bits

Instrucciones para intercambio de datos con memoria

Computador Simple 2

- La forma de acceder a los operandos (modo de direccionamiento) es diferente según el tipo de instrucción.
- En el CS2 hay tres modos de direccionamiento:
 - **Direccionamiento de registro**: los operandos están en registros (por ej. `add r5,r3,r4`)
 - **Direccionamiento indirecto**: uno de los operandos está en la memoria de datos y se localiza mediante su dirección en dicha memoria. Esta dirección se expresa como la suma de un registro y un dato de 12 bits (inm12) contenido en la propia palabra de instrucción. (por ej. `lw r5,20(r2)`)
 - **Direccionamiento inmediato**: uno de los operandos es un dato de 12 bits (inm12) contenido en la propia palabra de instrucción. (por ej. `addi r5,r3,25`)

Computador Simple 2

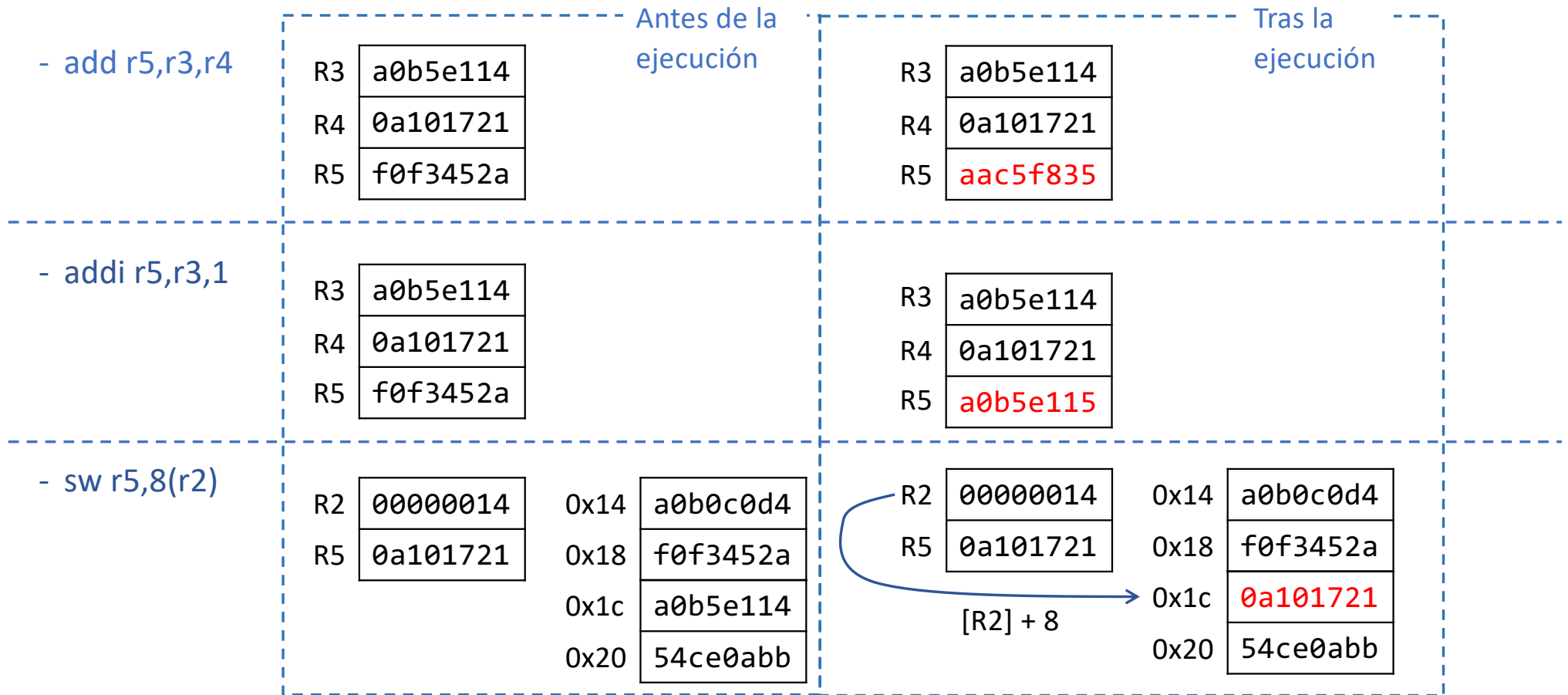

Computador Simple 2

- sra r5,r3,r4

($r5 \leftarrow r3 \ggg r4_{4:0}$)

R3	a0b5e114
R4	0a101724
R5	f0f3452a

Antes de la ejecución

1010 0000 1011 0101 1110 0001 0001 0100

Tras la ejecución

R3	a0b5e114
R4	0a101724
R5	fa0b5e11

1111 1010 0000 1011 0101 1110 0001 0001 ~~0100~~

- slli r5,r3,0xa74

($r5 \leftarrow r3 \ll 0b10100$)

($r5 \leftarrow r3 \ll \text{inm}_{4:0}$)

R3	a0b5e114
R4	0a101721
R5	f0f3452a

1010 0000 1011 0101 1110 0001 0001 0100

R3	a0b5e114
R4	0a101721
R5	11400000

0001 0001 0100 0000 0000 0000 0000 0000

~~1010 0000 1011 0101 1110~~

Computador Simple 2

Todas las instrucciones tienen 32 bits.

En el CS2 los operandos de las instrucciones pueden encontrarse en registros, memoria o en la propia palabra de instrucción. Esto da lugar a 3 posibles **formatos de instrucción (tipos R, I y S)**:

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
CODOP								RD				RS1				RS2				-								R				
CODOP								RD				RS1				-				inm12								I				
CODOP								-				RS1				RS2				inm12								S				


add r5,r3,r4:
addi r5,r3,1:
sw r5,3(r2):

0000	0001	0101	0011	0100	xxxx	xxxx	xxxx
0000	0011	0101	0011	xxxx	0000	0000	0001
0000	0111	xxxx	0010	0101	0000	0000	0011

código máquina


Las posiciones marcadas con "x" han de tomar el valor: 0 o 1, no importa cuál. Pero ha de especificarse un valor.

Computador Simple 2

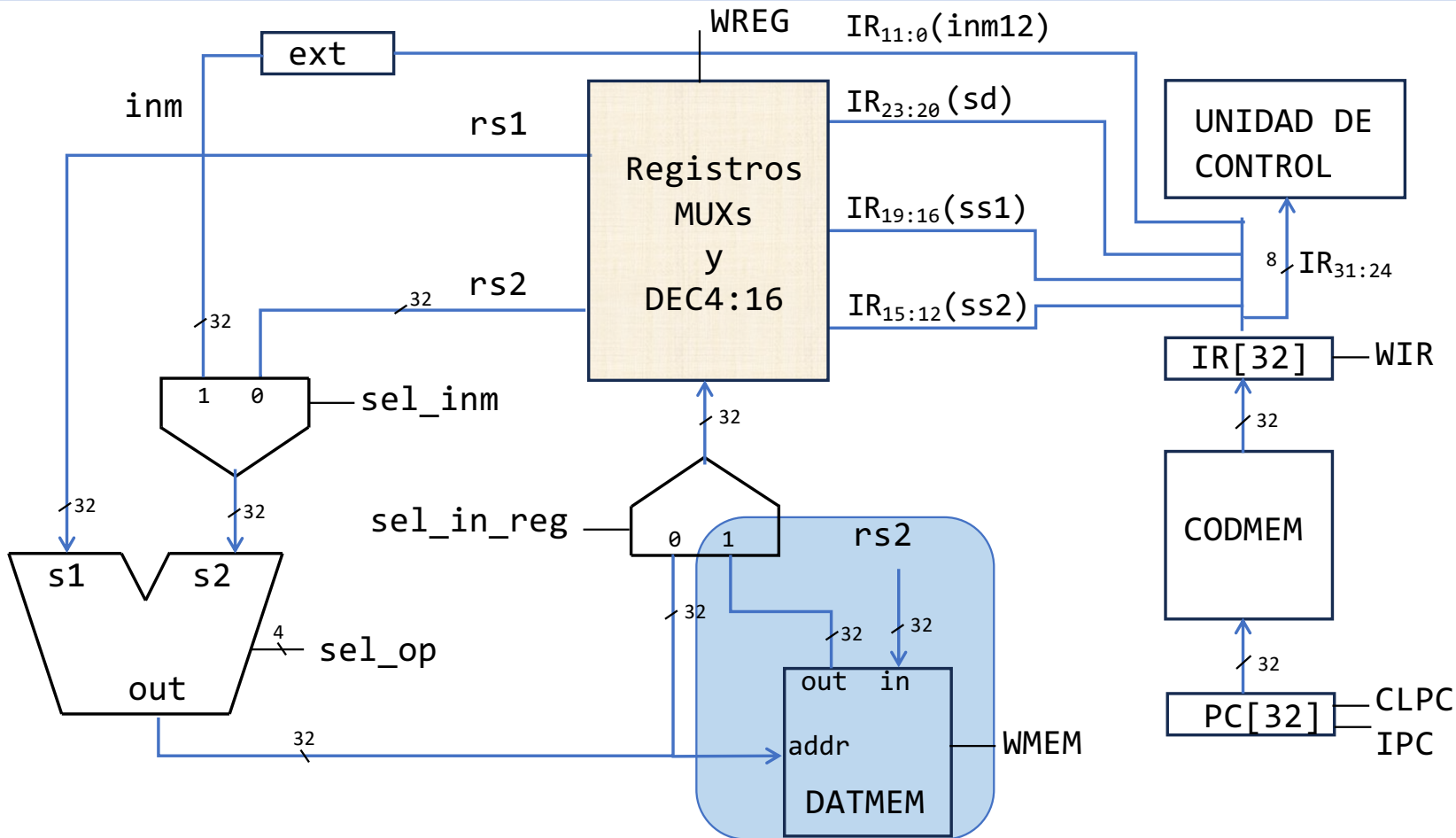

Se introduce la **memoria** de datos DATMEM
 Se conecta:
 - con el **banco de registros** mediante sus 2 buses de datos (in y out), para trasladar datos en ambos sentidos
 - con la **ALU** mediante su bus de direcciones, ya que la ALU calcula $rs1 + inm12$ (instrucciones lw y sw)


Computador Simple 2

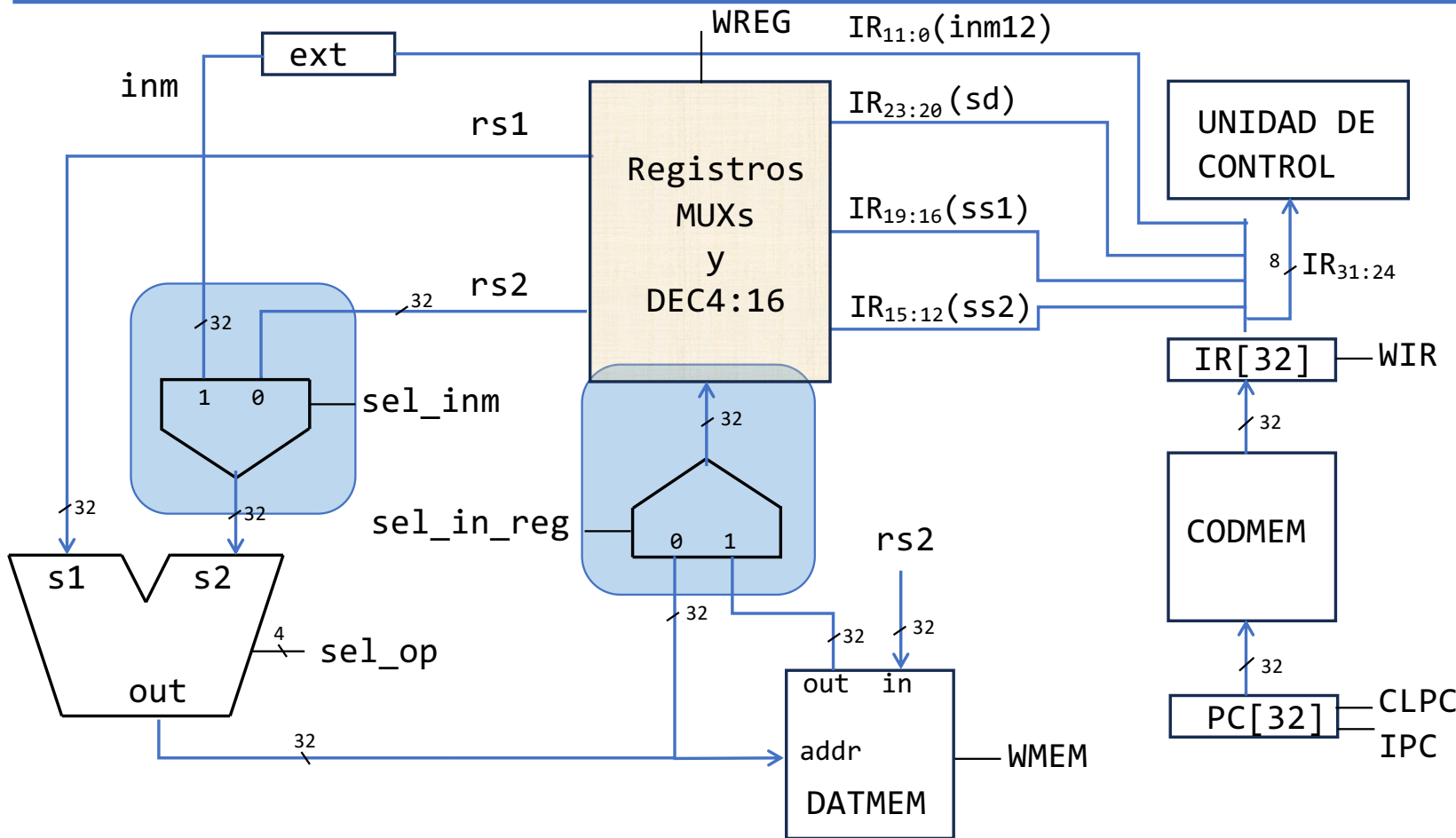

Se introducen dos MUX:

- **sel_inm**: para permitir acceder a la entrada s2 de la ALU desde el banco de registros y desde el dato inmediato)
- **sel_in_reg**: para permitir el acceso al banco de registros por parte de DATMEM y de la ALU


Computador Simple 2

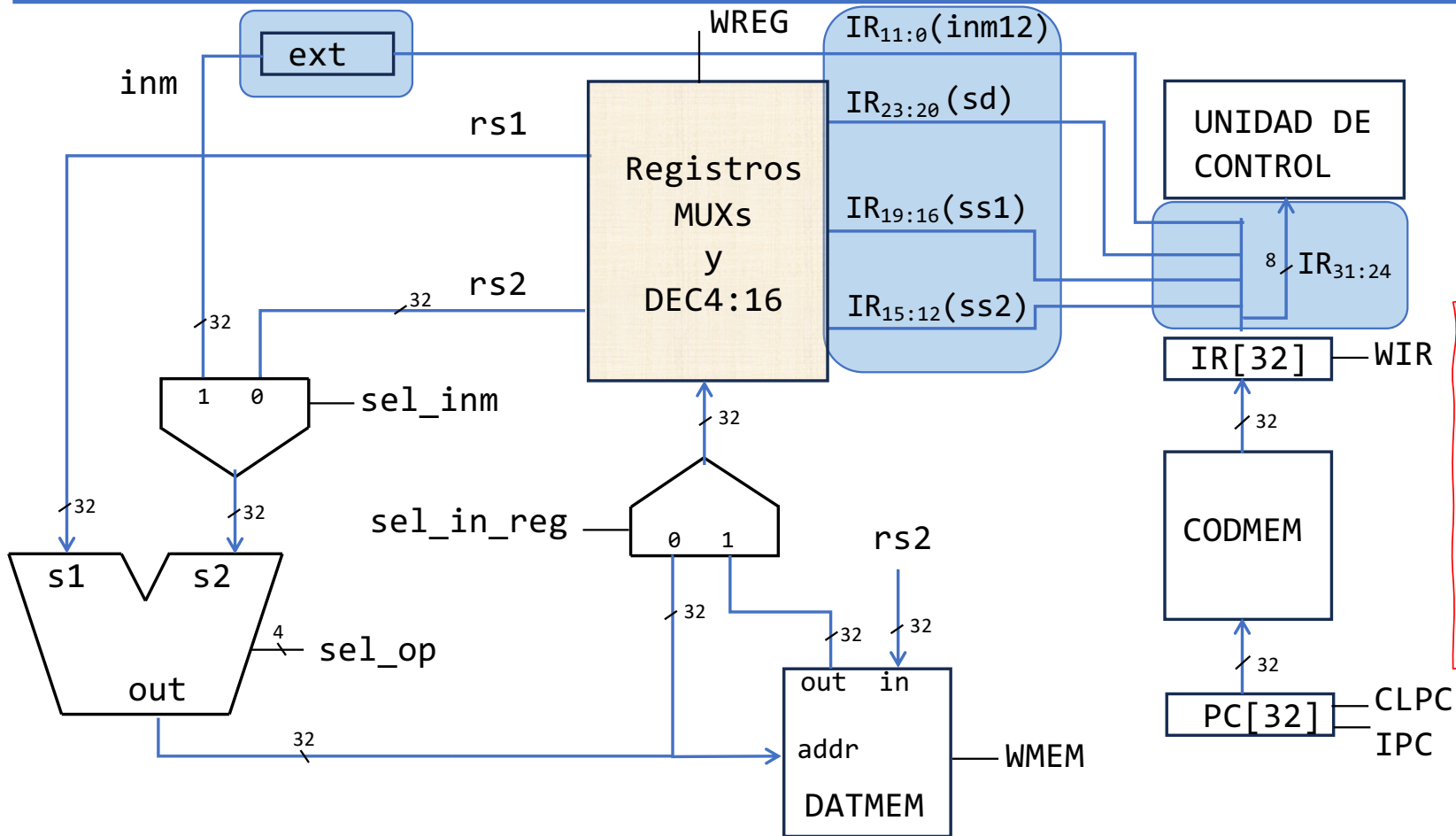

Se introduce una unidad de **extensión de signo** para los inmediatos de 12 bits ya que han de sumarse con datos de 32 bits.


Se han adecuado los **tamaños de los buses**

Computador Simple 2: instrucción sw

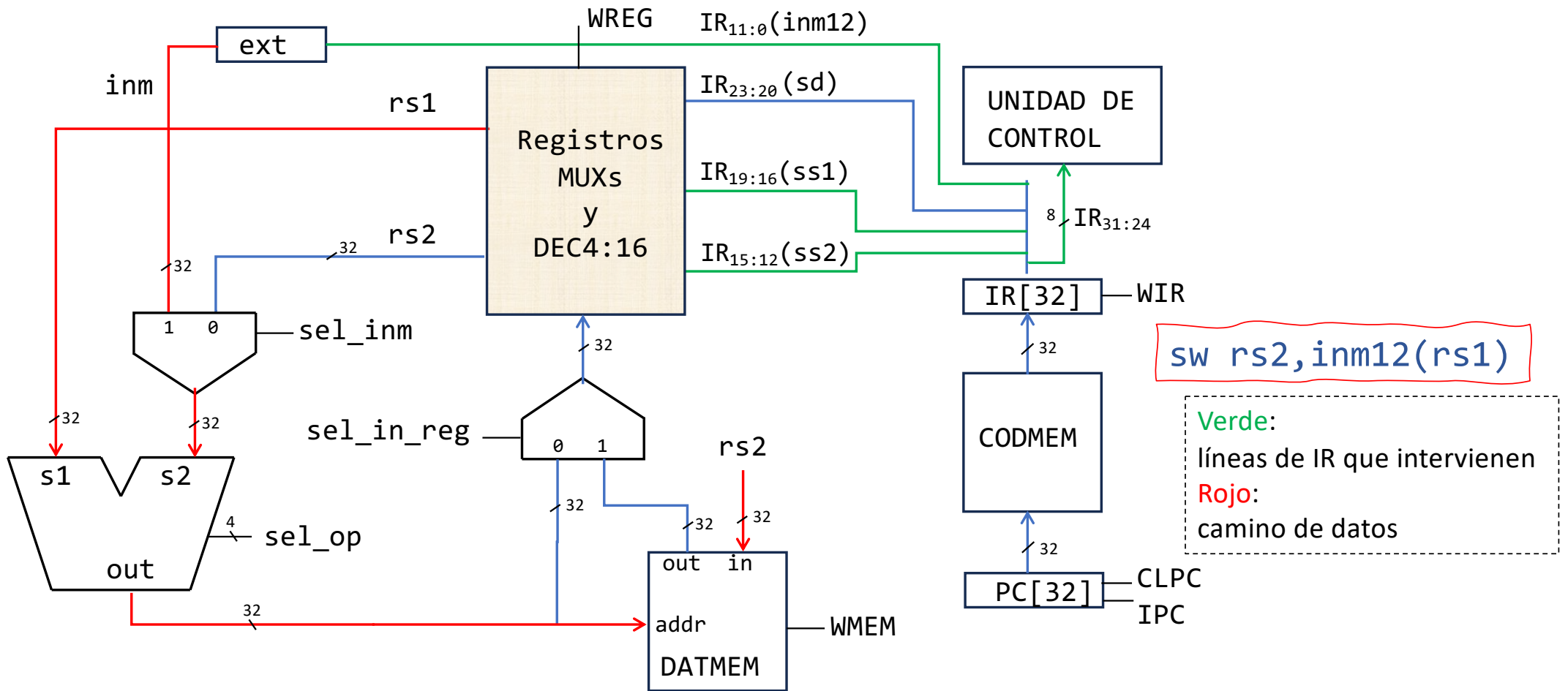

3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	inm12						S			
CODOP												-				RS1				RS2											

Computador Simple 2: instrucción lw

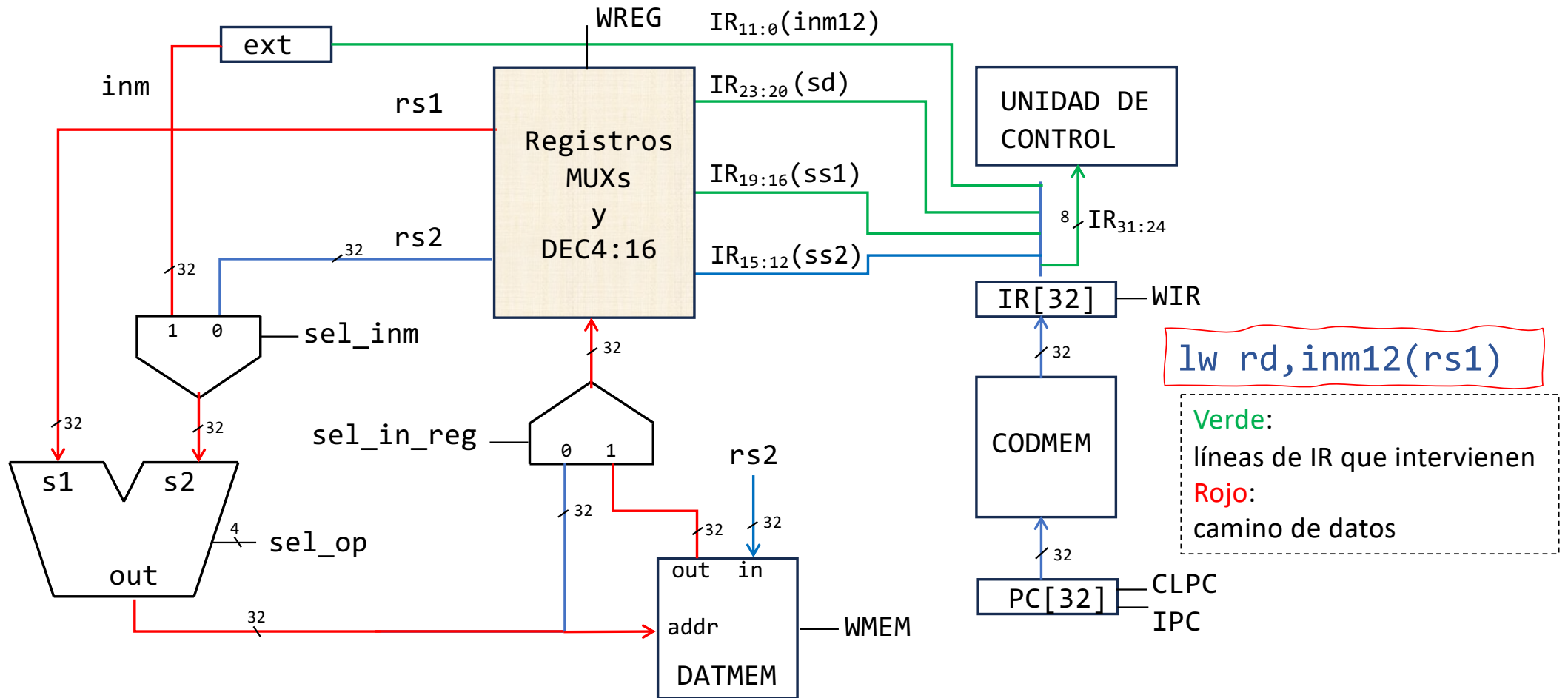


`lw rd, inm12(rs1)`

Verde:
líneas de IR que intervienen
Rojo:
camino de datos



3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0						
CODOP												RD				RS1				-				inm12												I

CARTA ASM

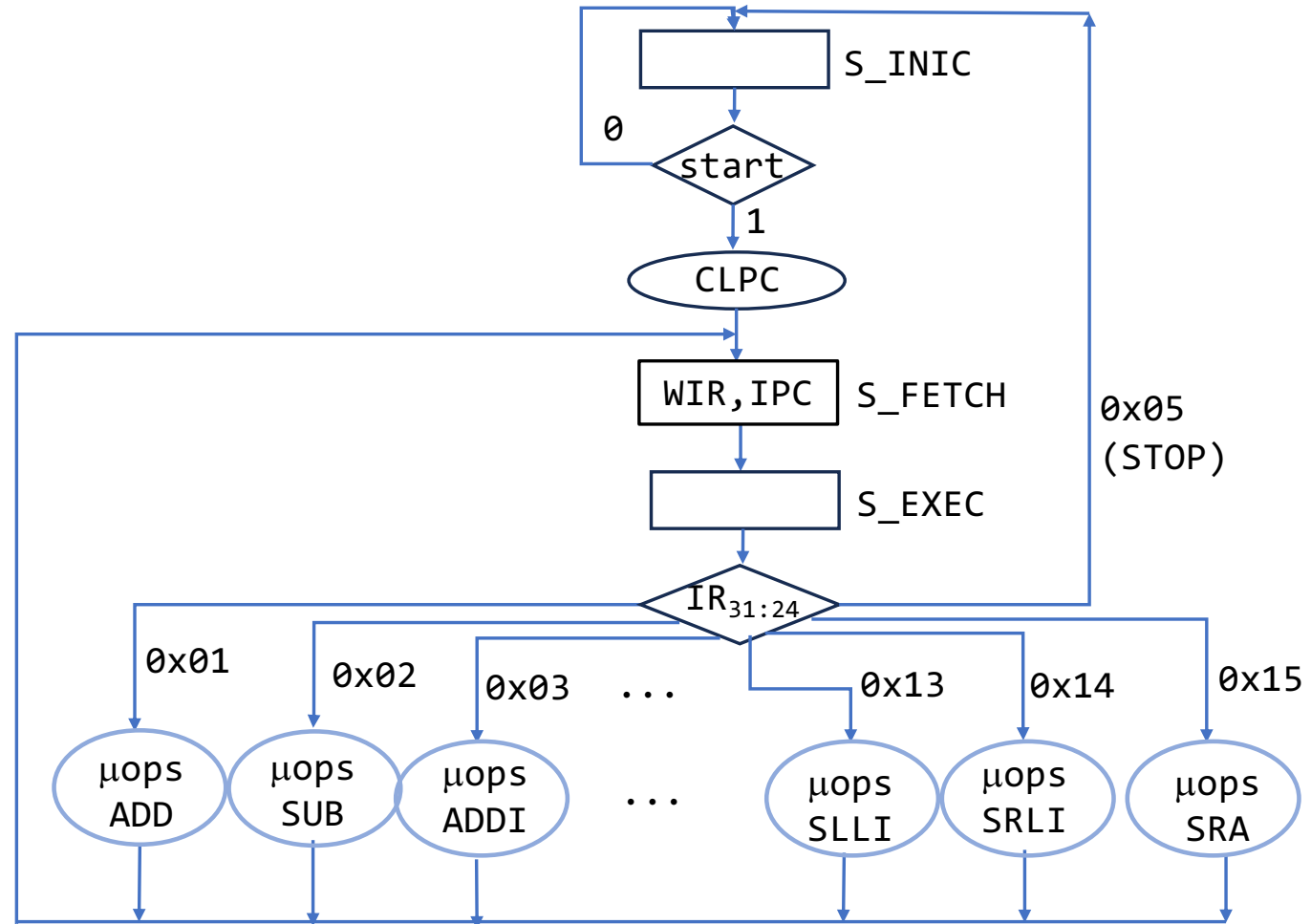

CARTA ASM (instrucciones)

sel_op	operación alu
0000	out=s1+s2
0001	out=s1-s2
0010	out=s2
0011	out=s1⊕s2
0100	out=s1 or s2
0101	out=s1 and s2
0110	out=s1<<s2 _{4:0}
0111	out=s1>>s2 _{4:0}
1000	out=s1>>>s2 _{4:0}

En el CS2, el ciclo de ejecución dura un ciclo de reloj para todas las instrucciones.


La instrucción más lenta determina la duración del ciclo de reloj.

add	sub	addi	lw	sw	xor	or	and	xori
WREG	WREG sel_op ₀	WREG sel_inm	WREG sel_inm sel_in_reg	WMEM sel_inm	WREG sel_op _{1:0}	WREG sel_op ₂	WREG sel_op _{2,0}	WREG sel_op _{1:0} sel_inm

ori	andi	sll	srl	sra	slli	srli	srai
WREG sel_op ₂ sel_inm	WREG sel_op _{2,0} sel_inm	WREG sel_op _{2:1}	WREG sel_op _{2:0}	WREG sel_op ₃	WREG sel_op _{2:1} sel_inm	WREG sel_op _{2:0} sel_inm	WREG sel_op ₃ sel_inm



Es importante recordar que cuando no se activa ningún bit de sel_op, la ALU va a sumar. Eso pasa en add, addi, sw y lw, que necesitan que la ALU sume. Hay que recordar que la dirección de memoria a la que se accede en lw y sw se obtiene sumando un registro con un dato inmediato.

Descripción RT de los elementos nuevos

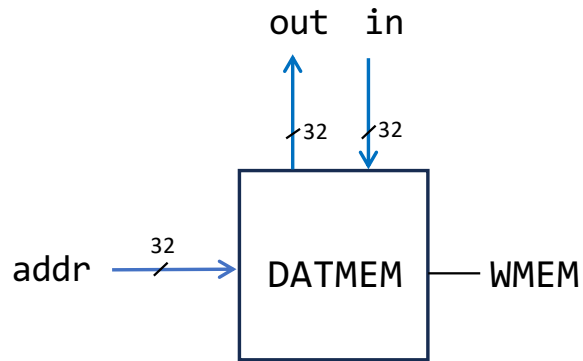


WMEM	operación
0	$\text{DATMEM} \leftarrow \text{DATMEM}$
1	$\text{DATMEM}[\text{addr}] \leftarrow \text{in}$

  $\text{out} = \text{DATMEM}[\text{addr}]$




CLPC	IPC	operación
1	X	$\text{PC} \leftarrow 0$
0	1	$\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 4$
0	0	$\text{PC} \leftarrow \text{PC}$

$z = [\text{PC}]$

 

Computador Simple 2

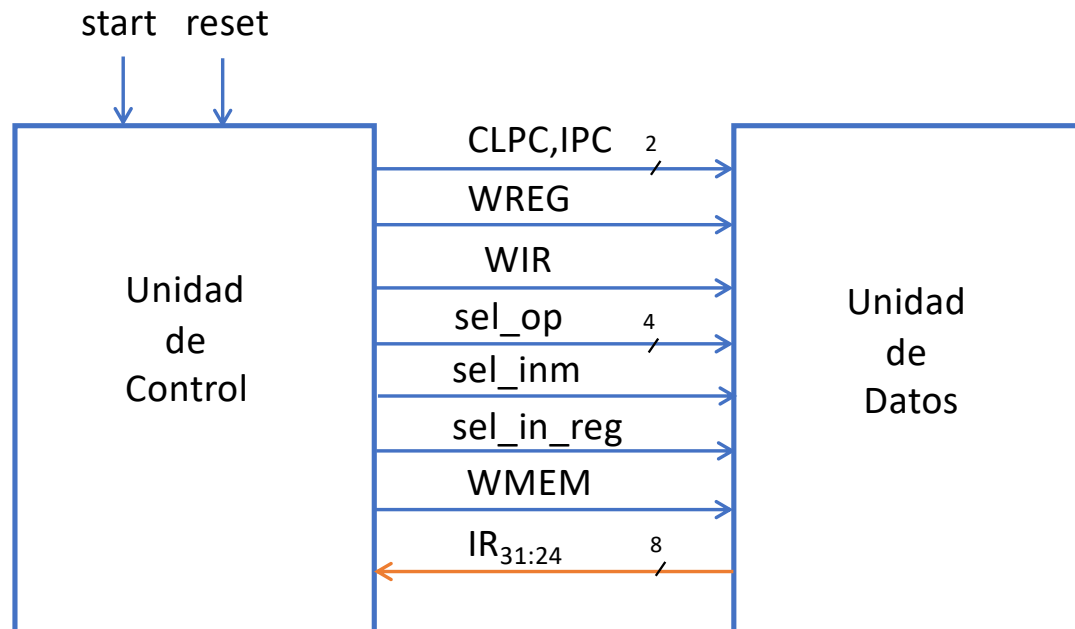

Índice

1. Introducción.
2. La calculadora
3. Computador Simple 1
(Automatización en la ejecución y almacenamiento de programa)
4. Computador simple 2
(Almacenamiento de los datos y ampliación de modos de direccionamiento)
5. Computador Simple 3 / RISCY
(Ejecución no secuencial: Instrucciones de salto)

Computador Simple 3 : RISC Y

- En el computador simple 2 se han introducido mejoras al CS1, pero hay una deficiencia importante ya que no es posible realizar saltos en los programas.
- En el CS3 se van a incorporar **instrucciones de salto** al juego de instrucciones del CS2
- Para introducir las nuevas instrucciones no son necesarios nuevos formatos ni nuevos modos de direccionamiento. Tampoco habrá grandes cambios en la unidad de datos.
- Este computador, como los anteriores, se ha diseñado de modo que tenga características similares a las del computador RISC V que veremos en el tema siguiente, por este motivo al CS3 (que es el más completo de la serie de los CS) le denominaremos **RISC Y**


RISC Y

Se incluyen 6 nuevas instrucciones:


- son **saltos condicionales**, se comparan los datos contenidos en rs1 y rs2 y según el resultado de la comparación se realiza o no el salto.

Hay 6 tipos de saltos. Todos tienen el mismo código de operación. Se distinguen por el valor de **func**.

CODOP ($IR_{31:24}$)	func	Sintaxis	Tipo	Función
0000 1001	0000	beq rs1,rs2,inm12	S	si $rs1==rs2$ $pc \leftarrow inm$
0000 1001	0001	bne rs1,rs2,inm12	S	si $rs1!=rs2$ $pc \leftarrow inm$
0000 1001	0010	blt rs1,rs2,inm12	S	si $rs1<rs2$ $pc \leftarrow inm$
0000 1001	0011	bge rs1,rs2,inm12	S	si $rs1 \geq rs2$ $pc \leftarrow inm$
0000 1001	0100	bltu rs1,rs2,inm12	S	como blt para datos sin signo
0000 1001	0101	bgeu rs1,rs2,inm12	S	como bge para datos sin signo

 

RISC Y: cambios en la unidad de datos

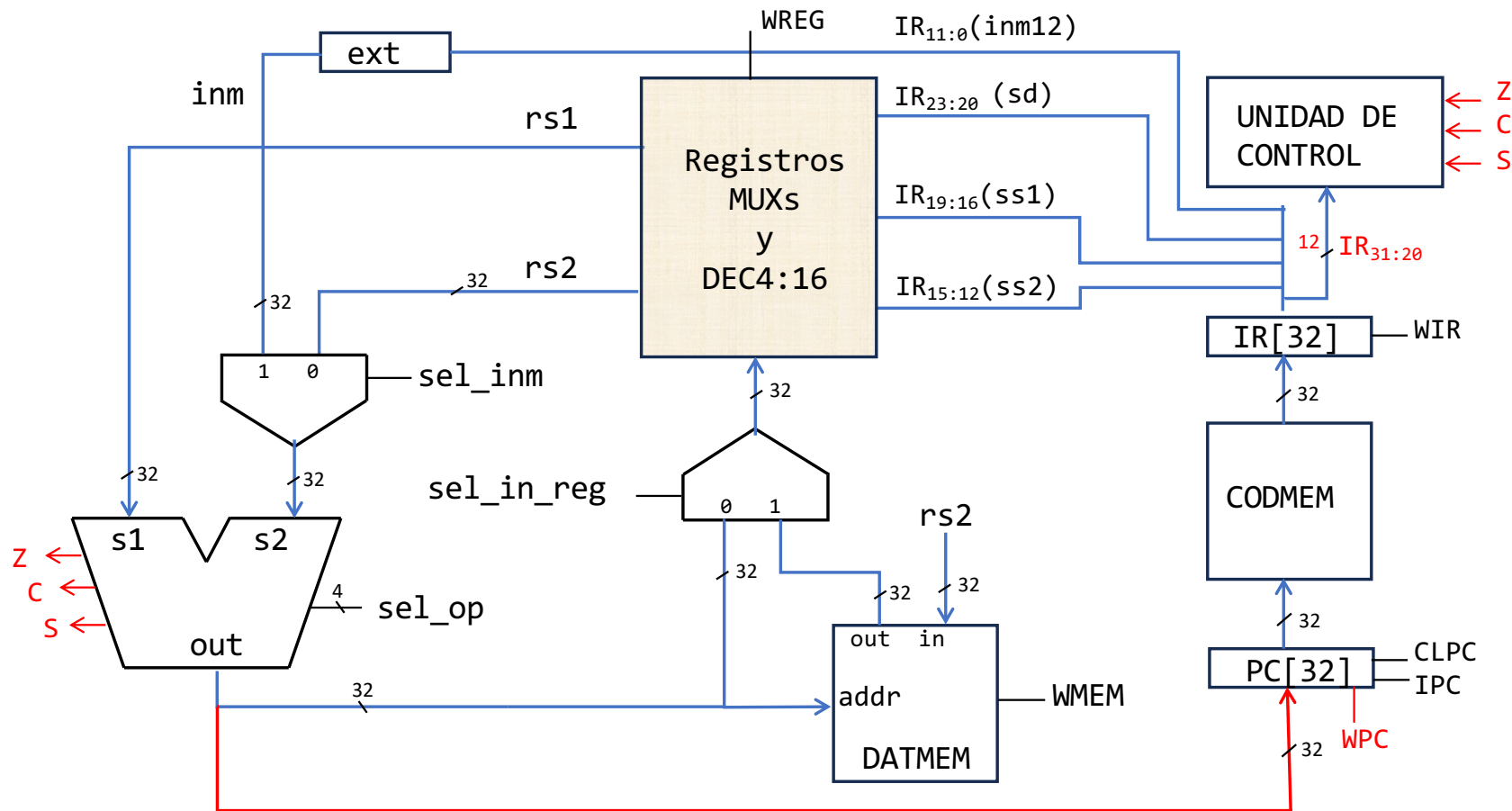

En rojo aparecen los cambios:


- Señales de estado **Z, C y S** que se obtienen en la ALU y son entradas de la unidad de control
- Bus desde la ALU a PC y señal **WPC** para cargar la dirección de salto.
- El bus desde IR a la unidad de control es ahora de 12 bits ya que los bits de func son necesarios.

RISC Y


En los saltos condicionales, tras comparar los datos contenidos en rs1 y rs2 mediante una resta, **se evalúan las salidas de estado de la ALU** (Z, C o S según la instrucción).

CODOP (IR _{31:24})	func	Sintaxis	Condición de salto
0000 1001	0000	beq rs1,rs2,inm12	Z=1
0000 1001	0001	bne rs1,rs2,inm12	Z=0
0000 1001	0010	blt rs1,rs2,inm12	S=1
0000 1001	0011	bge rs1,rs2,inm12	S=0
0000 1001	0100	bltu rs1,rs2,inm12	C=1
0000 1001	0101	bgeu rs1,rs2,inm12	C=0

CARTA ASM (modificación a la del CS2)

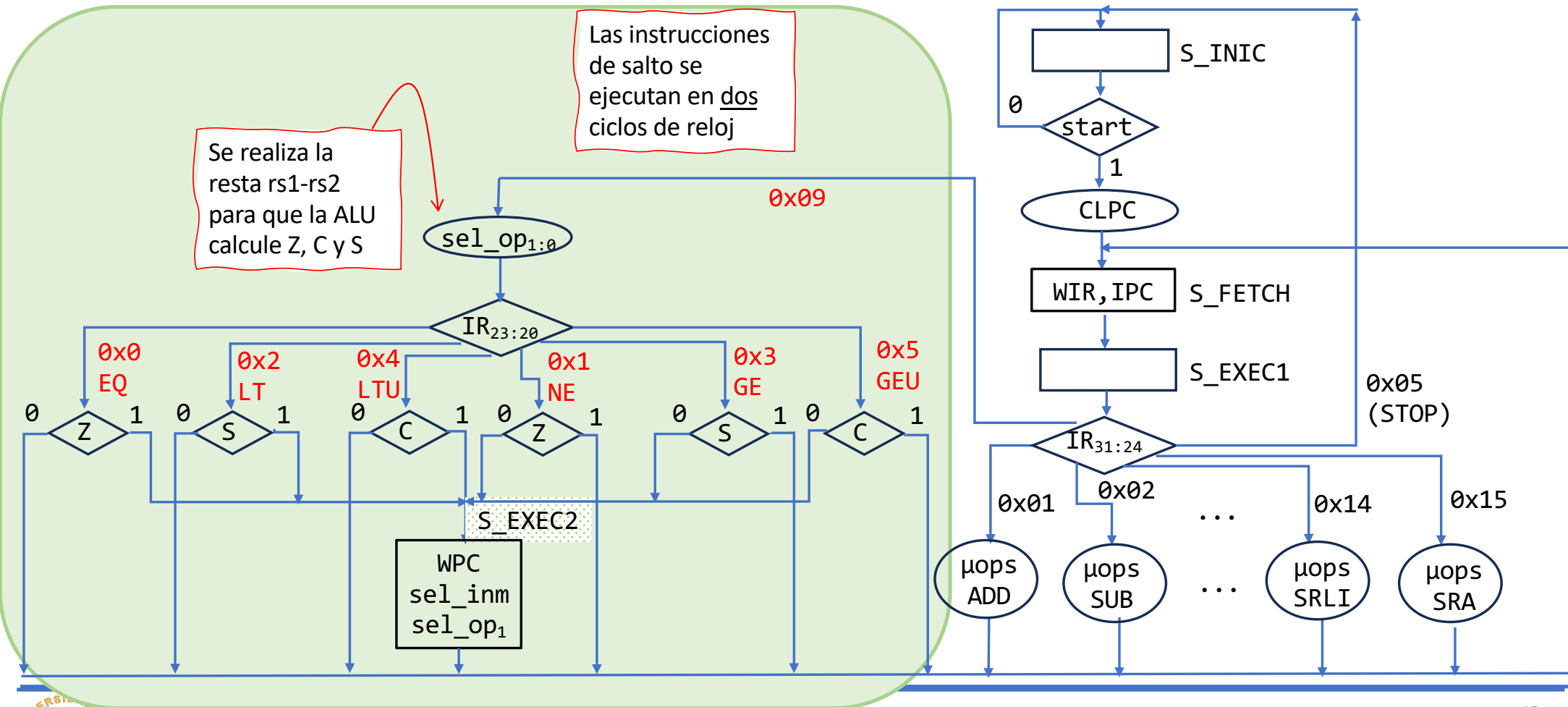


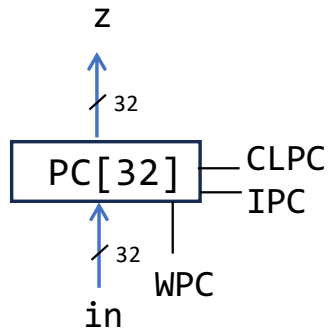Descripción RT de los elementos que han cambiado



CLPC	WPC	IPC	operación
1	X	X	$PC \leftarrow 0$
0	1	X	$PC \leftarrow in$
0	0	1	$PC \leftarrow PC + 4$
0	0	0	$PC \leftarrow PC$

$$z = [PC]$$

 


Salidas de estado:

C - carry (acarreo de salida)

Z - salida Zero (1 si el resultado es 0)

S - signo verdadero del resultado

RISC Y

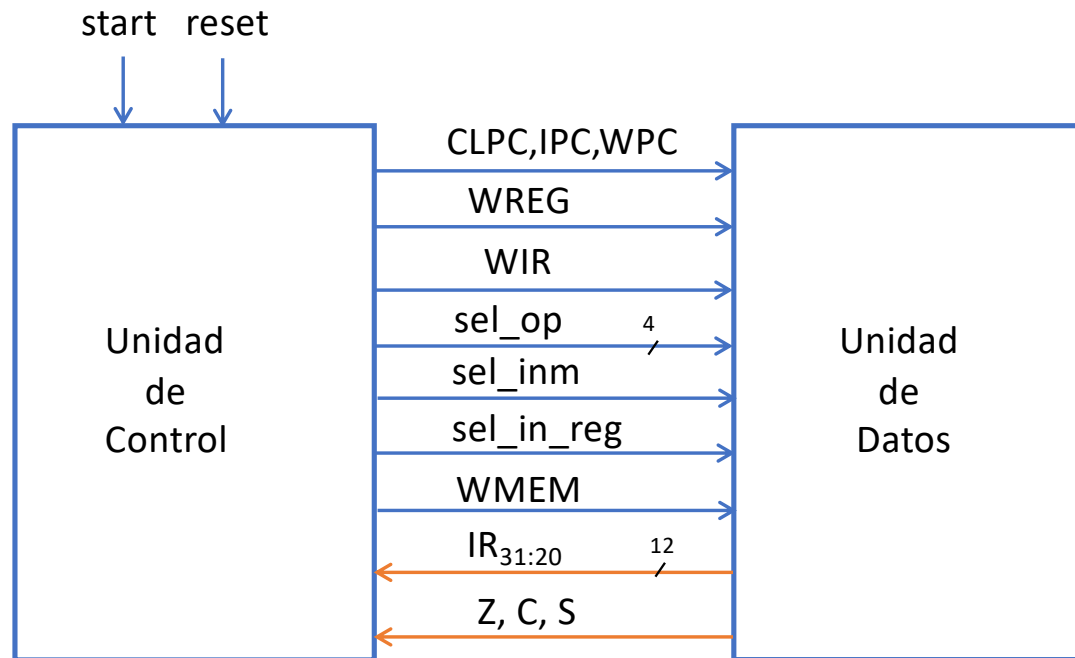

RISC Y

Programación:

- Por similitud a RISC-V (tema siguiente) nombraremos los registros R1... R15 como **X1...X15** y consideraremos que **x0 siempre contiene 0x0000 0000** (no puede escribirse)
- Las direcciones de la memoria son de bytes, como las palabras son de 32 bits, cada palabra tendrá una dirección múltiplo de 4 (**palabras alineadas**)
- Los **incrementos del contador de programa** (PC) en el ciclo de búsqueda serán de **4 unidades** ($PC \leftarrow PC + 4$): se apunta a la siguiente instrucción, es decir, a los siguientes 32 bits (4 bytes)
- Al escribir una palabra en memoria se asignarán los bytes menos significativos de la palabra a las direcciones más bajas (**criterio Little Endian**)

RISC Y

Programación:

Ejemplo: programa que escribe la palabra 0x1245ab70 en la dirección 0x20 de la memoria de datos (little endian).

POS.	PROGRAMA	OPERACIÓN
N	addi x1,x0,0x124	$x1 \leftarrow 0x124$
N+4	slli x1,x1,12	$x1 \leftarrow x1 \ll 12$
N+8	addi x1,x1,0x5ab	$x1 \leftarrow x1 + 0x5ab$
N+12	slli x1,x1,12	$x1 \leftarrow x1 \ll 12$
N+16	addi x1,x1,0x070	$x1 \leftarrow x1 + 0x070$
N+20	sw x1,0x20(x0)	$\text{memdat}(0x20) \leftarrow x1$

Las posiciones que ocupan las líneas de programa en MEMCOD se incrementan de 4 en 4

Cada línea de programa se codifica con 32 bits

0x20	0x21	0x22	0x23
0x70	0xab	0x45	0x12

El byte menos significativo de la palabra se escribe en la dirección más baja

RISC Y

Programación:

Ejemplo: programa que toma un valor N almacenado en el registro X15 y proporciona en el registro X14 el valor $N + (N-1) + (N-2) + \dots + 1$

POS	PROGRAMA	OPERACIÓN
0x0	addi x14,x0,0	$x14 \leftarrow 0$
0x4	add x13,x15,x0	$x13 \leftarrow x15$
0x8	add x14,x13,x14	$x14 \leftarrow x13 + x14$
0xc	addi x13,x13,0xff	$x13 \leftarrow x13 - 1$
0x10	bne x13,x0,0x8	si $x13 \neq 0$, $pc \leftarrow 0x8$
0x14	stop	

RISC Y

Programación:

Ejemplo: programa que lee un dato del registro X15 lo compara con 64 y escribe el menor de los dos en X14

POS	PROGRAMA	OPERACIÓN
0x0	addi x14,x0,0x40	$x14 \leftarrow 64$
0x4	blt x14,x15,0xc	salta si $64 < x15$
0x8	add x14,x0,x15	$x14 \leftarrow x15$
0xc	stop	

RISC Y

Programación:


Ejemplo: programa que calcula y almacena en x14 de forma consecutiva los 5 primeros múltiplos del número que se indique en X15

POS	PROGRAMA	OPERACIÓN
0x0	addi x14,x0,0	$x14 \leftarrow 0$
0x4	addi x7,x0,5	$x7 \leftarrow 5$
0x8	add x14,x15,x14	$x14 \leftarrow x14 + x15$
0xc	addi x7,x7,-1	$x7 \leftarrow x7 - 1$
0x10	bne x7,x0, 0x8	salta y repite si x7 no es 0
0x14	stop	

RISC Y → versión para programación en placa

En la descripción Verilog añadiremos ciertos cambios que permiten obtener propiedades interesantes.

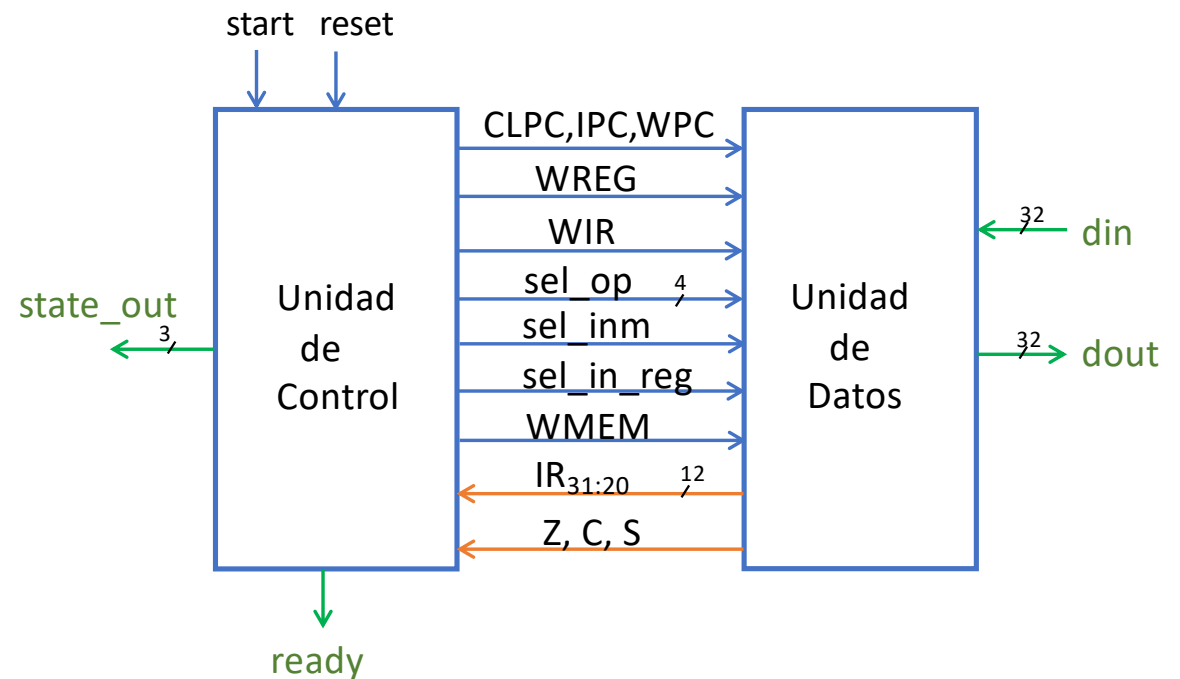- 1) Buses *din* y *dout*: *din* se conectará a la entrada de X15 y *dout* a la salida de X14, lo que permitirá tener entrada y salida muy básica (los conectaremos a los *switches* y *displays* de la placa respectivamente)
- 2) Bus *state_out* que permite monitorizar el estado de la Ucontrol (los conectaremos a los leds de la placa)
- 3) Señal *ready*, que pondrá la u. de control a 1 mientras esté en el estado de espera (nos permitirá hacer chequeos de actividad)



- 4) Los buses de dirección de las memorias DATMEM y CODMEM se han definido con menos de 32 bits, ya que no necesitamos tanto espacio de memoria.

RISC Y: archivo globals.vh

```
`define __RYGLOBALS
//// General definitions
`define DATA_START 12'h0
`define DATA_END 12'h0ff
```

En el archivo globals.vh
definimos macros para
los valores binarios de
sel_op


```
//// Assembly operation codes
`define ADD 8'h01
`define SUB 8'h02
`define ADDI 8'h03
`define LUI 8'h04
`define STOP 8'h05
`define LW 8'h06
`define SW 8'h07
`define B 8'h09
`define XOR 8'h0a
`define OR 8'h0b
`define AND 8'h0c
`define XORI 8'h0d
`define ORI 8'h0e
`define ANDI 8'h0f
`define SLL 8'h10
`define SRL 8'h11
`define SRA 8'h12
`define SLLI 8'h13
`define SRLI 8'h14
`define SRAI 8'h15
```

```
//// Registers
`define X0 4'h0
`define X1 4'h1
`define X2 4'h2
`define X3 4'h3
`define X4 4'h4
`define X5 4'h5
`define X6 4'h6
`define X7 4'h7
`define X8 4'h8
`define X9 4'h9
`define X10 4'ha
`define X11 4'hb
`define X12 4'hc
`define X13 4'hd
`define X14 4'he
`define X15 4'hf
```

```
//// ALU operation codes
`define ALU_ADD 4'd0
`define ALU_SUB 4'd1
`define ALU_TR2 4'd2
`define ALU_XOR 4'd3
`define ALU_OR 4'd4
`define ALU_AND 4'd5
`define ALU_SLL 4'd6
`define ALU_SRL 4'd7
`define ALU_SRA 4'd8

//// Status register flag positions in funcns
`define EQ 4'd0
`define NE 4'd1
`define LT 4'd2
`define GE 4'd3
`define LTU 4'd4
`define GEU 4'd5
```

RISC Y: descripción Verilog (ALU)

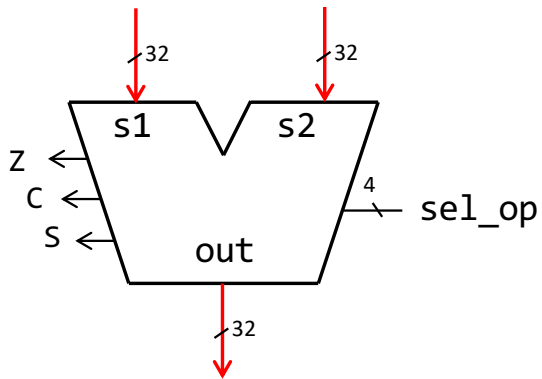

En el archivo `globals.vh` definimos macros para los valores binarios de `sel_op`

```

`include "globals.vh"
module alu #( parameter BW = 32 )(
  input wire [BW-1:0] s1,
  input wire [BW-1:0] s2,
  input wire [3:0] sel_op,
  output reg [BW-1:0] out,
  output reg C, Z, S
);
  reg V,N;
  always @* begin
    out = 'b0;
    {C, Z, S} = 'b0;
    case(sel_op)
      `ALU_ADD: out = s1 + s2;
      `ALU_SUB: begin
        out = s1 - s2;
        C = ~s1[BW-1] & s2[BW-1] | s2[BW-1] & out[BW-1]
          | ~s1[BW-1] & out[BW-1];
        V =  s1[BW-1] & ~s2[BW-1] & ~out[BW-1]
          | ~s1[BW-1] & s2[BW-1] & out[BW-1];
        Z = ~|out;
        N = out[BW-1];
        S = V ^ N;
      end
    endcase
  end
end

```


```

`ALU_TR2: out = s2;
`ALU_XOR: out = s1 ^ s2;
`ALU_OR:  out = s1 | s2;
`ALU_AND: out = s1 & s2;
`ALU_SLL: out = s1 << s2[4:0];
`ALU_SRL: out = s1 >> s2[4:0];
`ALU_SRA: out = $signed(s1) >>> s2[4:0];
//out = {{32{s1[31]}}, s1} >> s2[4:0];

  default: out = 'bx;
  endcase
end
endmodule

```

RISC Y: descripción Verilog (CODMEM)

 

Reducimos el tamaño de la memoria para facilitar su implementación.

```
`include "globals.vh"
module code_mem (
  input wire [9:0] addr,
  output wire [31:0] data
);

reg [31:0] code[0:1023]; // memory array
integer i;

assign data = code[addr];

initial begin
  // inicialización a 0
  for (i=0; i<1024; i=i+1)
    code[i] = 'b0;
```

// Contenido (programa)

```
code['h0] = {`ADDI, `X14, `X0, 4'd0, 12'h000}; // I
code['h1] = {`ADD, `X13, `X15, `X0, 12'd0}; // R
code['h2] = {`ADD, `X14, `X13, `X14, 12'd0}; // R
code['h3] = {`ADDI, `X13, `X13, 4'd0, 12'hfff}; // I
code['h4] = {`B, `NE, `X13, `X0, 12'h008}; // S
code['h5] = {`STOP, 24'd0};

end
endmodule
```

Las direcciones reales del procesador son siempre múltiplos de 4, aquí aparecen 0,1,2,3... porque los dos LSB se fijan a 0

En el archivo globals.vh definimos macros para escribir el código máquina, cada uno de ellos es sustituido por su equivalente con ceros y unos

RISC Y: descripción Verilog (DATMEM)

```
`include "globals.vh"

module data_mem (
  input wire clk,
  input wire enable,
  input wire WMEM,
  input wire [11:0] addr,
  input wire [31:0] in,
  output wire [31:0] out
);


  localparam max_waddr = (`DATA_END+1)/4 - 1;
  // número de palabras-1 a partir de las direcciones de byte, por
  // tanto, dir máxima de palabra

  reg [31:0] mem[0:max_waddr];
  // RAM 1024x32 4kiB Hay 1024 palabras (con 12 bits de addr)
  wire [9:0] waddr = addr[11:2];
  // word address las direcciones de palabra solo tienen 10 bits
```

```
// RAM read/write
always @(posedge clk)
  if (enable && WMEM)
    mem[waddr] <= in;

// Asynchronous read
assign out = enable ? mem[waddr] : 'b0;

endmodule
```

 

Reducimos el tamaño de la memoria para facilitar su implementación.

Las direcciones del procesador son siempre múltiplos de 4.

RISC Y: descripción Verilog (unidad de datos)

```
`include "globals.vh"

module data_unit(
  input wire clk,
  input wire CLPC,
  input wire IPC,
  input wire WPC,
  input wire WREG,
  input wire WIR,
  input wire sel_in_reg,
  input wire sel_imm,
  input wire [3:0] sel_op,
  input wire enable, //habilitación DE MEMDAT
  input wire WMEM,
  input wire [31:0] din, // conexión con placa

  output wire [ 7:0] codop, // para los bits IR31:24
  output wire [ 3:0] func, // para los bits IR23:20
  output wire [31:0] dout, //conexión con placa
  output wire Z,C,S
);
```



RISC Y: descripción Verilog (unidad de datos)

```


reg [11:0] pc;           // contador de programa
reg [31:0] ir;          // registro IR
reg [31:0] regs [1:15]; // banco de registros: por qué del 1 al 15? -> porque el X0 lo
                        // fijamos a 0
    
```

```

wire [31:0] code_out;   // salida de codmem
wire [ 3:0] ss1, ss2;   // selección de los registros fuente
wire [ 3:0] sd;         // selección del registro destino
wire [31:0] reg_input   // entrada al banco de registros
wire [11:0] imm12;
wire [31:0] imm;        // imm12 extendido en signo
wire [31:0] rs1, rs2;  // registros fuente
wire [31:0] alu_s2;     // entrada s2 de la ALU (la única que cambia según la
                        // instrucción)
wire [31:0] alu_out;    // ALU output
    
```

```

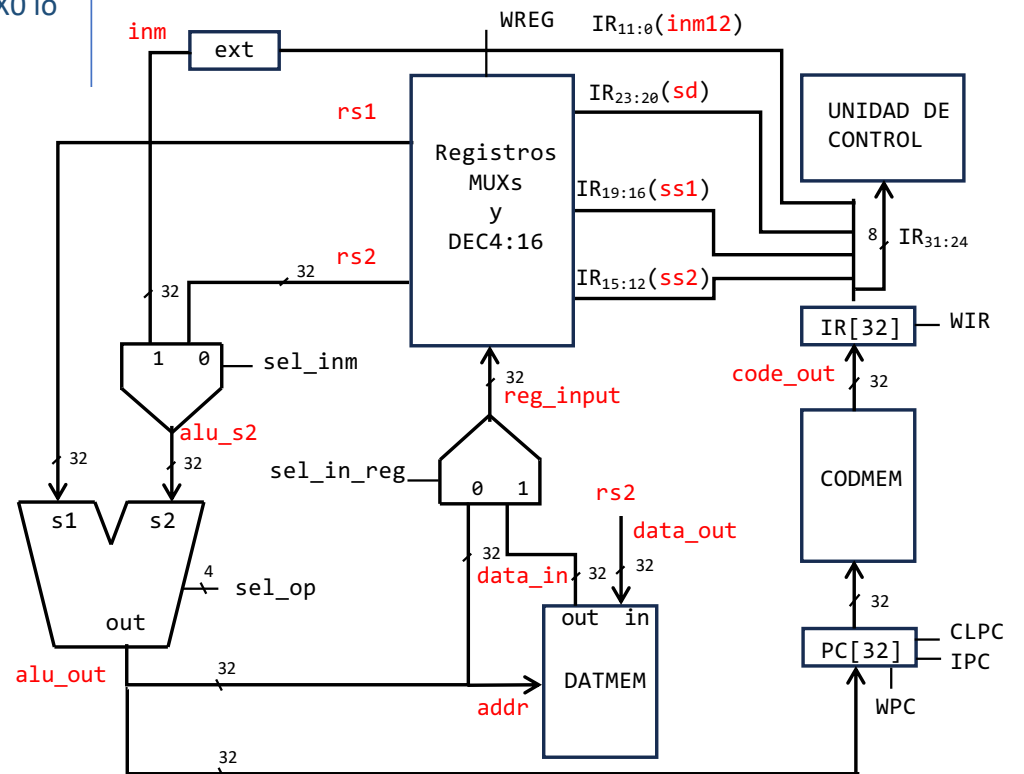// memory interface
wire [11:0] addr;       // memory address
wire [31:0] data_in;   // data desde memdat hacia los registros
wire [31:0] data_out;  // data desde rs2 hacia memdat
    
```



RISC Y: descripción Verilog (unidad de datos)

```
//contador de programa PC
always @(posedge clk)
  if(CLPC)
    pc <= 'b0;
  else if (IPC)
    pc <= pc + 4;
  else if (WPC)
    pc <= alu_out;
```

```
// memoria de código CODMEM
code_mem code_mem (
  .addr(pc[11:2]),
  .data(code_out)
);
```

```
// registro de instrucciones IR
always @(posedge clk)
  if (WIR)
    ir <= code_out;
```

```
assign codop = ir[31:24];
assign sd = ir[23:20];
assign ss1 = ir[19:16];
assign ss2 = ir[15:12];
assign imm12 = ir[11:0];
assign imm20 = ir[19:0];
assign func = ir[23:20];
```


```
assign imm = {{20{imm12[11]}}, imm12};
```

```
assign addr = alu_out[11:0];
assign data_out = rs2;
```

```
assign rs1 = (ss1 == 4'd0) ? 32'd0 : regs[ss1];
// pone a 0 el registro x0, no deja escribirlo
assign rs2 = (ss2 == 4'd0) ? 32'd0 : regs[ss2];
// pone a 0 el registro x0, no deja escribirlo
```

```
//MUX de la ALU
assign alu_s2 = sel_imm ? imm : rs2;
```
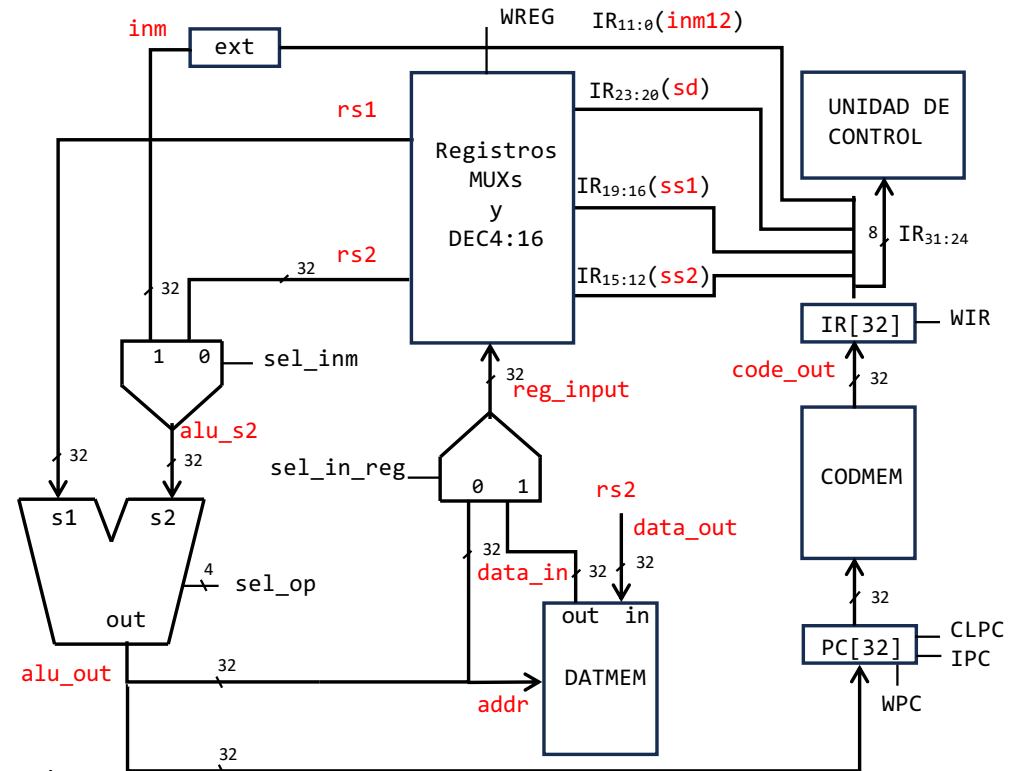
```
assign reg_input = sel_in_reg ? data_in : alu_out;
```



RISC Y: descripción Verilog (unidad de datos)

```

// conexiones al exterior
always @(posedge clk)
    if(WREG)
        regs[sd] <= reg_input;
    else
        regs[15] <= din;


assign dout = regs[14];

// instancia de la alu
alu #(.BW(32)) alu (
    .s1(rs1),
    .s2(alu_s2),
    .sel_op(sel_op),
    .out(alu_out),
    .C(C),.Z(Z),.S(S)
);
    
```

```

//instancia de DATMEM
data_mem data_mem(
    .clk(clk),
    .enable(enable),
    .WMEM(WMEM),
    .addr(addr),
    .in(data_out),
    .out(data_in)
);


endmodule
    
```

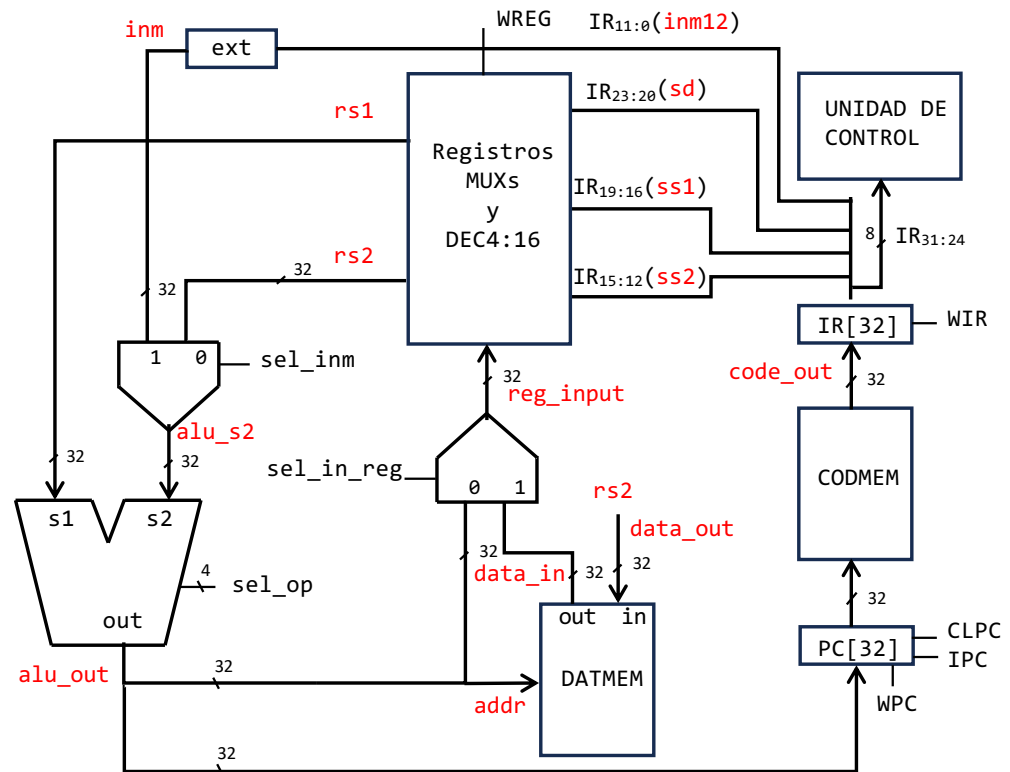

RISC Y: descripción Verilog (unidad de control)

```
`include "globals.vh"
module control_unit (
    // External signals
    input wire clk,           // clock (flanco de subida)
    input wire reset,        // reset (sincrono activo en
    alto)
    input wire start,        // start operation
    input wire C,Z,S,
    output reg ready,        // ready output indicator
    output wire [2:0] state_out, // conexión a placa

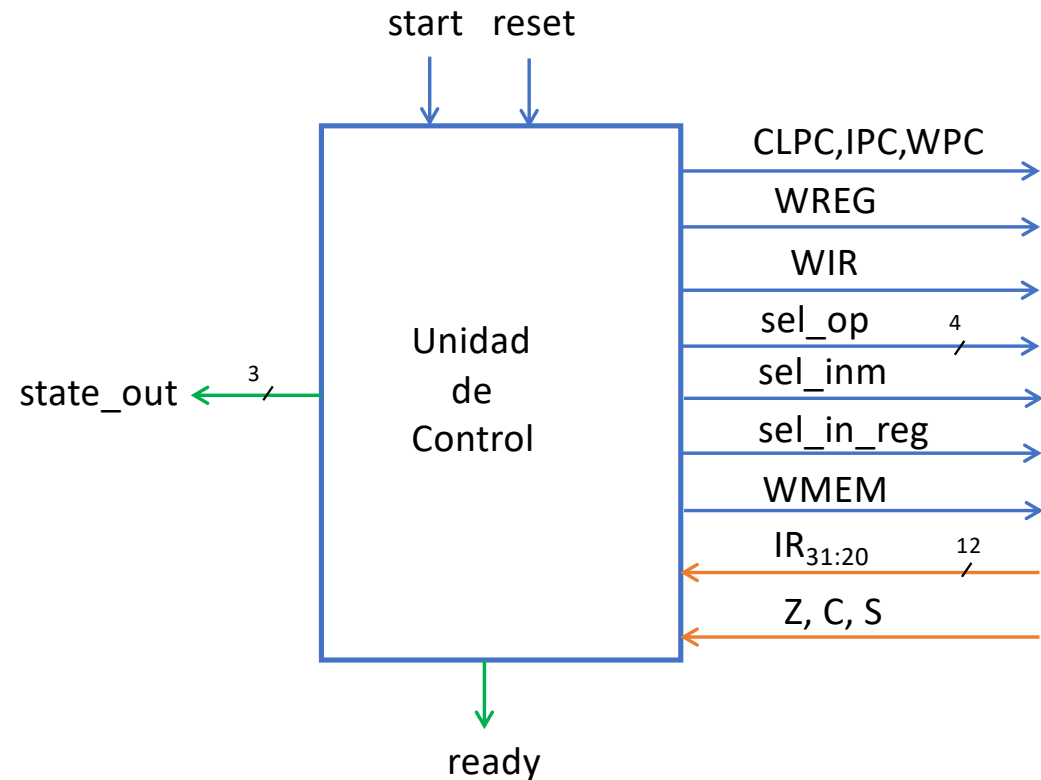    // Data unit signals
    input wire [7:0] codop,   // para los bits IR31:24
    input wire [3:0] func,    // para los bits IR23:20
    output reg [3:0] sel_op,
    output reg CLPC,
    output reg IPC,
    output reg WPC,
    output reg WIR,
    output reg WREG,
    output reg sel_in_reg,
    output reg sel_imm,
    output reg enable,
    output reg WMEM );
```



RISC Y: descripción Verilog (unidad de control)

```
localparam [2:0] INIC = 0, //estados de la carta
    FETCH = 1,
    EXEC1 = 2,
    EXEC2 = 3;
```


```
reg [2:0] state, next_state;
```

```
assign state_out = state; //conexión a placa
```

```
always @(posedge clk)
    if (reset == 1'b1)
        state <= INIC;
    else
        state <= next_state;
```

```
always @* begin
    next_state = 'bx; //valores por defecto
    ready = 1'b0; sel_op = 'b0;
    CLPC = 1'b0; IPC = 1'b0; WPC = 1'b0;
    WIR = 1'b0; WREG = 1'b0; sel_in_reg = `ALU_OUT;
    sel_imm = 1'b0; enable = 1'b0; WMEM = 1'b0;
```

```
case (state)
    INIC : begin
        ready = 1'b1;
        if (start) begin
            CLPC = 1'b1;
            next_state = FETCH;
        end else begin
            next_state = INIC;
        end
    end
    FETCH: begin
        WIR = 1'b1;
        IPC = 1'b1;
        next_state = EXEC1;
    end
    EXEC1: begin
        next_state = FETCH; // por defecto
    end
    case(codop)
        `ADD: begin
            sel_op = `ALU_ADD;
            WREG = 1'b1;
        end
    end
```

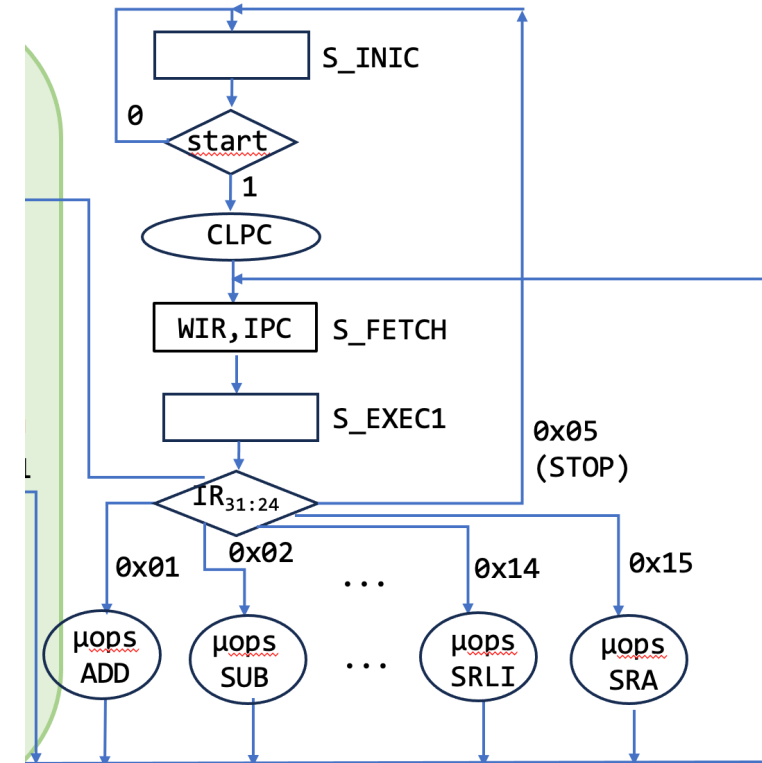

usamos las macros
definidas en globals.vh

RISC Y: descripción Verilog (unidad de control)

```

`SUB: begin
  sel_op = `ALU_SUB;
  WREG = 1'b1;
end
`ADDI: begin
  sel_imm = 1'b1;
  sel_op = `ALU_ADD;
  WREG = 1'b1;
end
`SW: begin
  sel_imm = 1'b1;
  sel_op = `ALU_ADD;
  enable = 1'b1;
  WMEM = 1'b1;
end
`LW: begin
  sel_imm = 1'b1;
  sel_op = `ALU_ADD;
  enable = 1'b1;
  sel_in_reg = 1'b1;
  WREG = 1'b1;
end

```

```


`OR: begin
  sel_op = `ALU_OR;
  WREG = 1'b1;
end
`AND: begin
  sel_op = `ALU_AND;
  WREG = 1'b1;
end
`XORI: begin
  sel_imm = 1'b1;
  sel_op = `ALU_XOR;
  WREG = 1'b1;
end
`ORI: begin
  sel_imm = 1'b1;
  sel_op = `ALU_OR;
  WREG = 1'b1;
end
`ANDI: begin
  sel_imm = 1'b1;
  sel_op = `ALU_AND;
  WREG = 1'b1;
end

```

```

`SLL: begin
  sel_op = `ALU_SLL;
  WREG = 1'b1;
end
`SRL: begin
  sel_op = `ALU_SRL;
  WREG = 1'b1;
end
`SRA: begin
  sel_op = `ALU_SRA;
  WREG = 1'b1;
end
`SLLI: begin
  sel_imm = 1'b1;
  sel_op = `ALU_SLL;
  WREG = 1'b1;
end
`SRLI: begin
  sel_imm = 1'b1;
  sel_op = `ALU_SRL;
  WREG = 1'b1;
end
`SRAI: begin
  sel_imm = 1'b1;
  sel_op = `ALU_SRA;
  WREG = 1'b1;
end

```

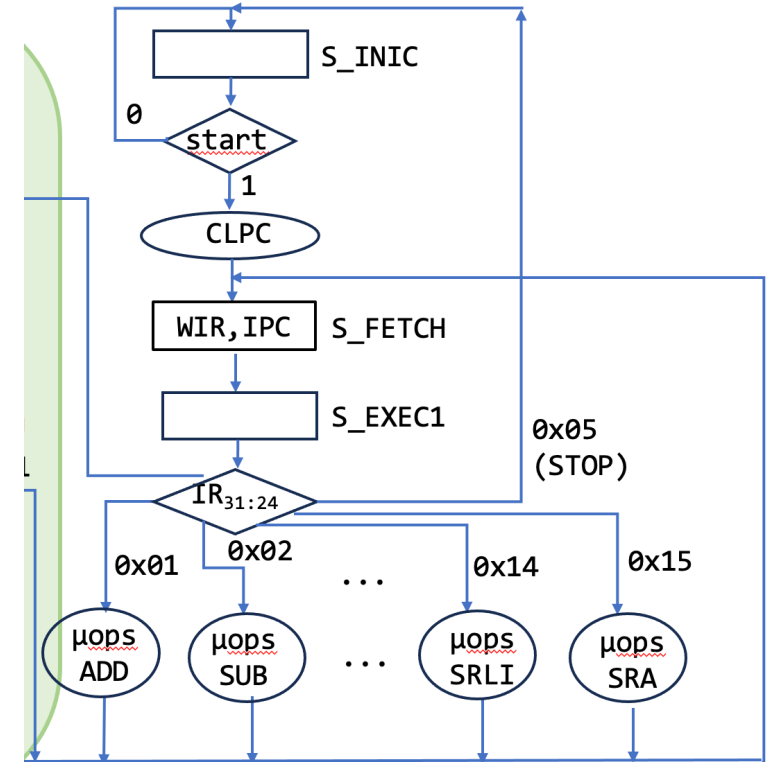

RISC Y: descripción Verilog (unidad de control)

```


`B: begin
  sel_op = `ALU_SUB;
  if (func == `EQ) begin
    if (Z == 1'b1) begin
      next_state = EXEC2;
    end
  end
  if (func == `NE)
    if (Z == 1'b0) begin
      next_state = EXEC2;
    end
  end
  if (func == `LT) begin
    if (C == 1'b1) begin
      next_state = EXEC2;
    end
  end
  if (func == `LTU) begin
    if (C == 1'b1) begin
      next_state = EXEC2;
    end
  end
  if (func == `GE)
    if (C == 1'b0) begin
      next_state = EXEC2;
    end
  end
end
    
```

```

if (func == `LT) begin
  if (S == 1'b1) begin
    next_state = EXEC2;
  end
end
if (func == `GE) begin
  if (S == 1'b0) begin
    next_state = EXEC2;
  end
end
if (func == `LTU) begin
  if (C == 1'b1) begin
    next_state = EXEC2;
  end
end
if (func == `GEU) begin
  if (C == 1'b0) begin
    next_state = EXEC2;
  end
end
default: next_state = INIC;
endcase
end
    
```

```

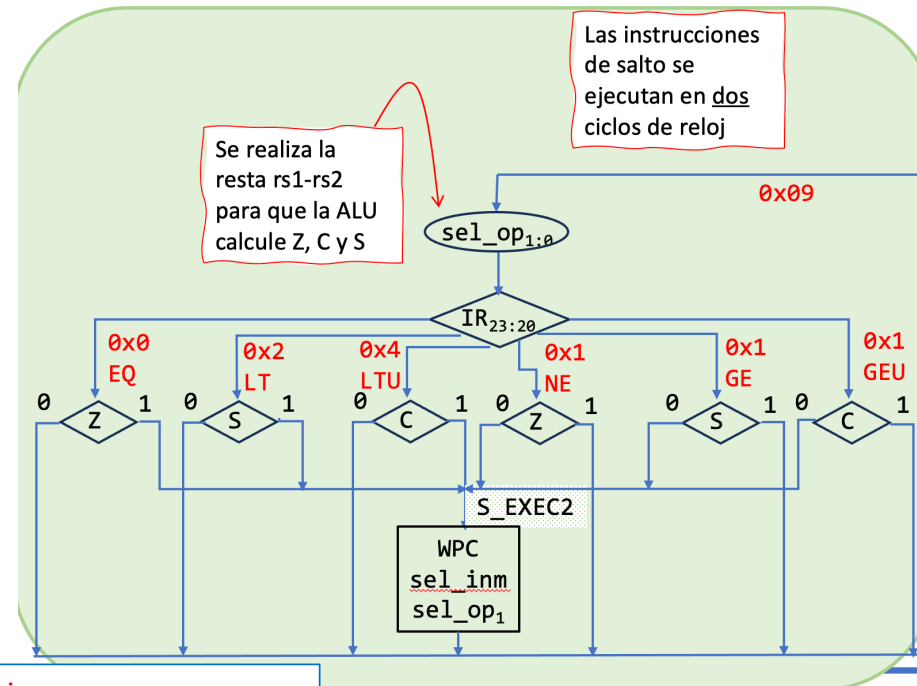EXEC2: begin
  next_state = FETCH;
  sel_imm = 1'b1;
  sel_op = `ALU_TR2;
  WPC = 1'b1;
end
endcase
end
endmodule
    
```



RISC Y: sistema digital


```

module riscy (
  input wire clk,
  input wire reset,
  input wire start,
  output wire ready,

  input wire [31:0] din,
  output wire [31:0] dout,
  output wire [2:0] state_out
);


// señales de conexión de las instancias UD-UC
wire [7:0] codop;
wire [3:0] func;
wire [3:0] sel_op;
wire sel_in_reg;
wire CLPC, IPC, WPC, WIR, WREG, sel_imm,
enable, WMEM, C,Z,S;

```

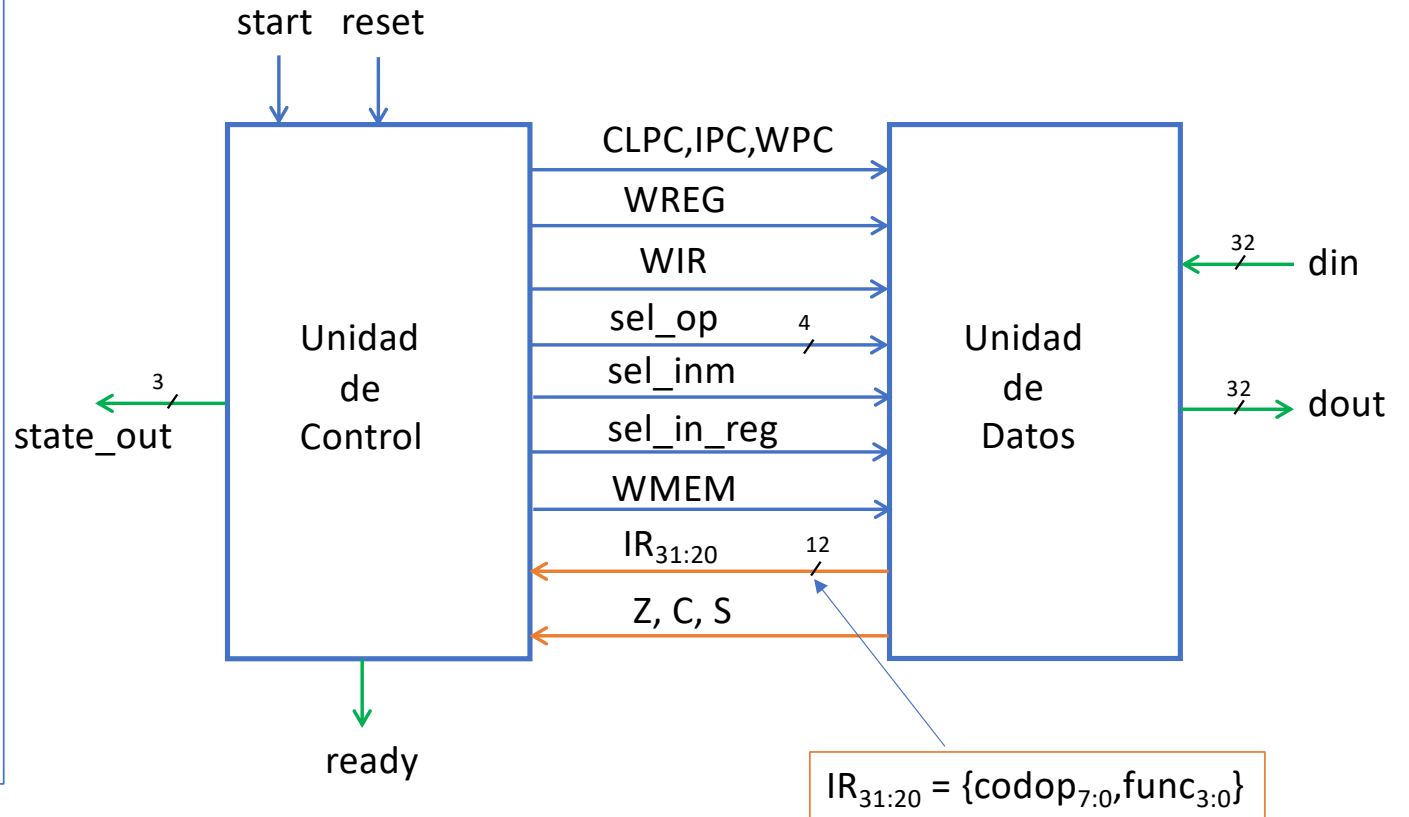


RISC Y: sistema digital

```
// instancia de la unidad de control
control_unit control_unit (
    .clk(clk),
    .reset(reset),
    .start(start),
    .ready(ready),
    .codop(codop),
    .func(func),
    .sel_op(sel_op),
    .CLPC(CLPC),
    .IPC(IPC),
    .WPC(WPC),
    .WIR(WIR),
    .WREG(WREG),
    .sel_in_reg(sel_in_reg),
    .sel_imm(sel_imm),
    .C(C),
    .S(S),
    .Z(Z),
    .state_out(state_out),
    .enable(enable),
    .WMEM(WMEM)
);
```

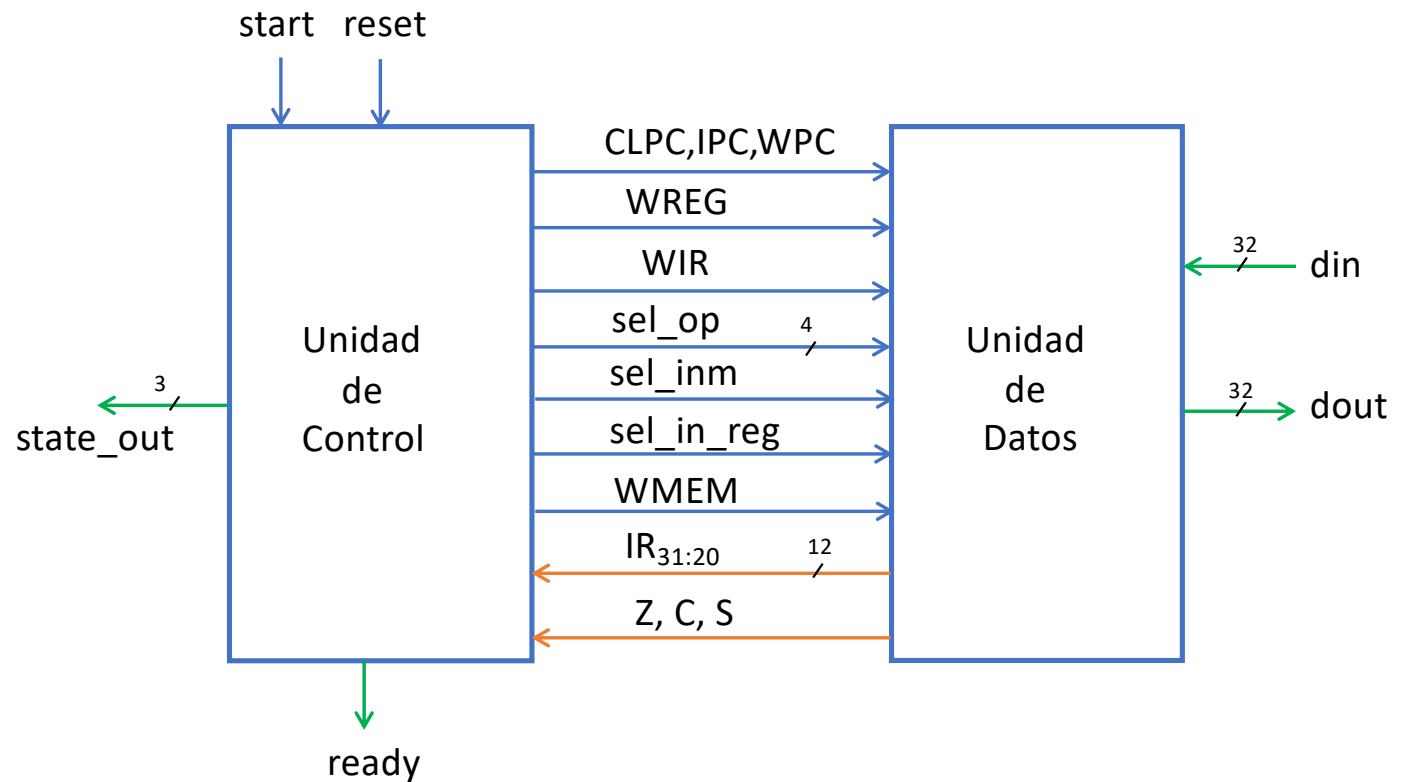

RISC Y: sistema digital
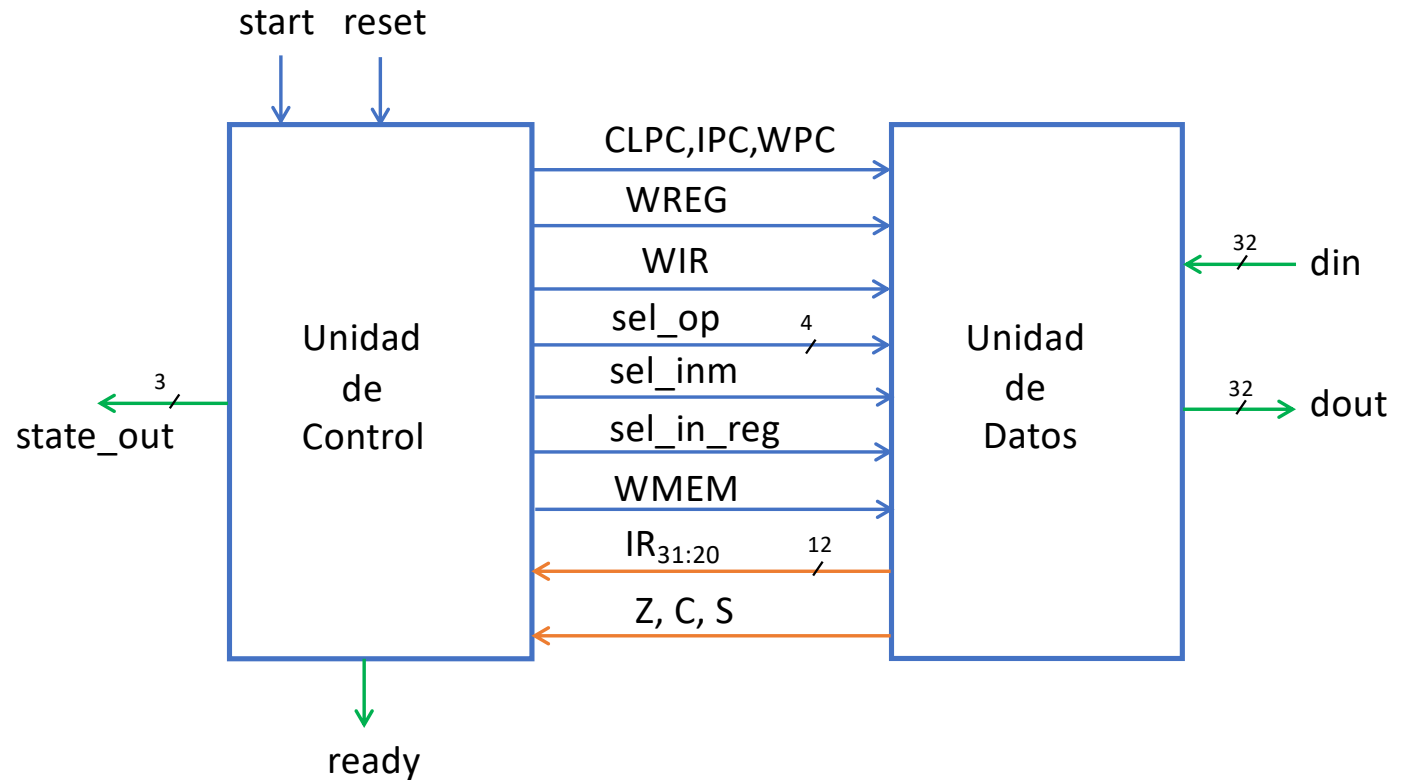
```
// instancia de la unidad de datos
data_unit data_unit (
    .clk(clk),
    .sel_op(sel_op),
    .CLPC(CLPC),
    .IPC(IPC),
    .WPC(WPC),
    .WIR(WIR),
    .WREG(WREG),
    .sel_in_reg(sel_in_reg),
    .sel_imm(sel_imm),
    .codop(codop),
    .func(func),
    .C(C),
    .S(S),
    .Z(Z),
    .din(din),
    .dout(dout),
    .enable(enable),
    .WMEM(WMEM)
);
endmodule
```



Arquitectura RISC Y

