

```

module Unidad_de_Control (
    input clk, reset,           // Complete con el resto
    output reg                 // de entradas y salidas
);
parameter S0 = ;             // Complete la lista de estados
                            ;
S1 = ;                      ;

SF = ;                      ;

reg [ :0] current_state, next_state; // Complete la declaración de variables de estado

always @ ( posedge clk, posedge reset )
begin
    if( )                      // Complete el “if”
        else                     // Complete el “else”
end

always @ ( current_state,      ) //Complete con las entradas adecuadas
begin                         // Inicialice aquí las salidas

case (current_state)          // Complete el “case”
S0: begin
end

SF: begin
end
endcase
end
endmodule

```