
Tema 2

Sistemas Digitales


Contenidos del tema

- ▶ **El nivel RT**
- ▶ **Diseño de la unidad de datos**
 - ▶ **Interconexión mediante buses**
 - ▶ **Ejemplo: diseño de una calculadora simple**
- ▶ **Diseño de la unidad de control:**
 - ▶ **Descripción mediante cartas ASM**
 - ▶ **Descripción mediante Verilog**
- ▶ **Otros ejemplos**

Nivel RT: circuitos versus sistemas

CIRCUITOS


SISTEMAS

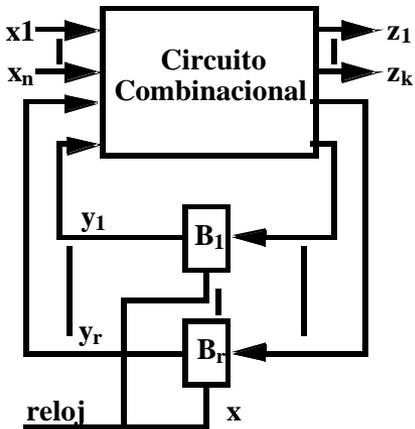

0,1
De conmutación
Máquina de estados finitos
Puertas y biestables
Líneas (cables)
Combinacional y almacenamiento (memoria)

Información
Nivel/Lenguaje
Funcionalidad
Componentes
Conexión
Organización

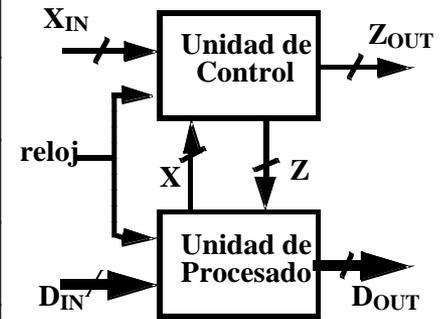Palabras de datos
RT (Register Transfer)
Instrucciones: Operaciones
MUX, ALU, ..., registros,...
Buses
Procesado de datos y control




X : cualificadores o entradas de control
Z : comandos o salidas de control
D: datos

- ▶ Los sistemas que trataremos serán síncronos y sus biestables serán todos disparados por el mismo flanco de la misma señal de reloj.
- ▶ Con frecuencia omitiremos la representación de la señal de reloj.

Nivel RT: Descripción de componentes

▶ Registro: unidad básica de almacenamiento de datos

▶ Representación estructural

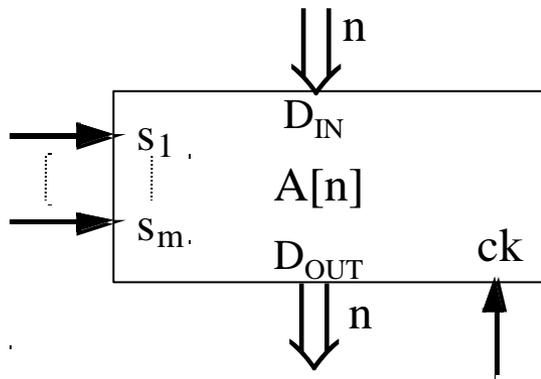

▶ Representación funcional

Control $S_1 S_2 \dots S_m$	Operación a Nivel RT
0 0 ... 0	$A \leftarrow D_{IN}$
0 0 ... 1	$A \leftarrow 0$
...	...
1 1 ... 1	otras

Nivel RT: Ejemplos de operación

► De escritura
(secuencial)

Operación	Notación RT
Carga en paralelo	$A \leftarrow D_{IN}$
Despl. a izquierda	$A \leftarrow SHL(A, D_L)$
Despl. a derecha	$A \leftarrow SHR(A, D_R)$
Incremento	$A \leftarrow A + 1$
Decremento	$A \leftarrow A - 1$
Puesta a 0	$A \leftarrow 0$
Puesta a 1	$A \leftarrow 1...1$
NOP/Inhibición	$A \leftarrow A$


► De lectura
(combinacional)

Operación	Notación RT
Lect. incondicional	$Dout = [A]$
Lect. condicional	$R: Dout = [A]$
Función del dato	$Z=1$ si $[A]=0$

Nivel RT: Ejemplos de descripción

▶ Registro universal de n bits

▶ Representación estructural

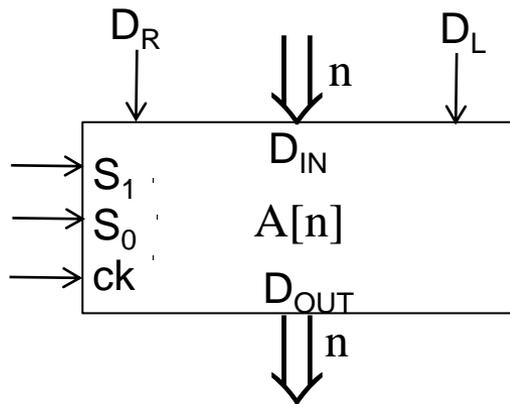


▶ Representación funcional

Control $S_1 S_0$	Escritura $A \leftarrow$	Lectura $D_{OUT} =$
0 0	$A \leftarrow A$	$D_{OUT} = [A]$
0 1	$A \leftarrow D_{IN}$	
1 0	$A \leftarrow SHR(A, D_R)$	
1 1	$A \leftarrow SHL(A, D_L)$	

Nivel RT: Ejemplos de descripción

▶ Memoria RAM comercial: RAM 2114

▶ Representación estructural

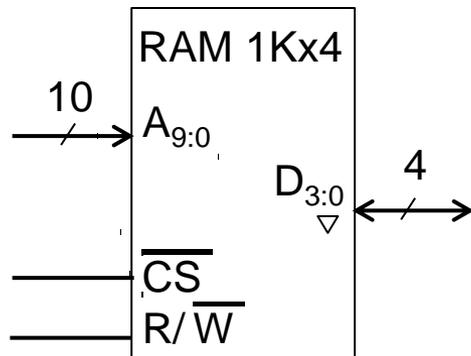


▶ Representación funcional

Control CS' R/W'	Escritura RAM ←	Lectura D ₃₋₀ =
1 -	RAM ← RAM	HI
0 1	RAM ← RAM	[RAM(A)]
0 0	RAM(A) ← D ₃₋₀	D ₃₋₀


Nivel RT: Operaciones entre varios registros

► Ejemplos:

$X_1: A \leftarrow B$

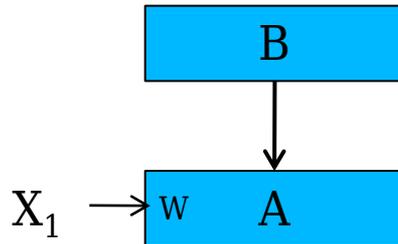


$X_2: A \leftarrow B \oplus C$

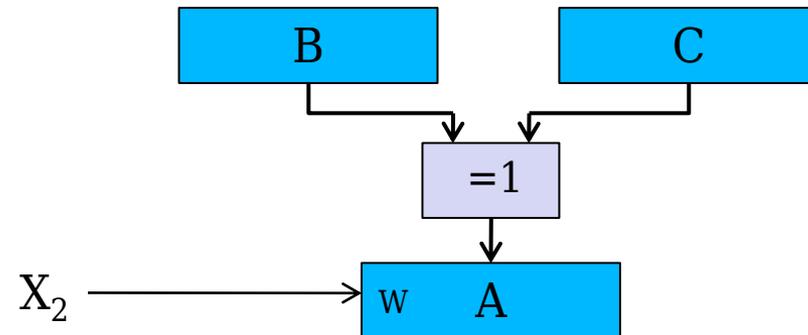

Nivel RT: Estructura general del sistema digital

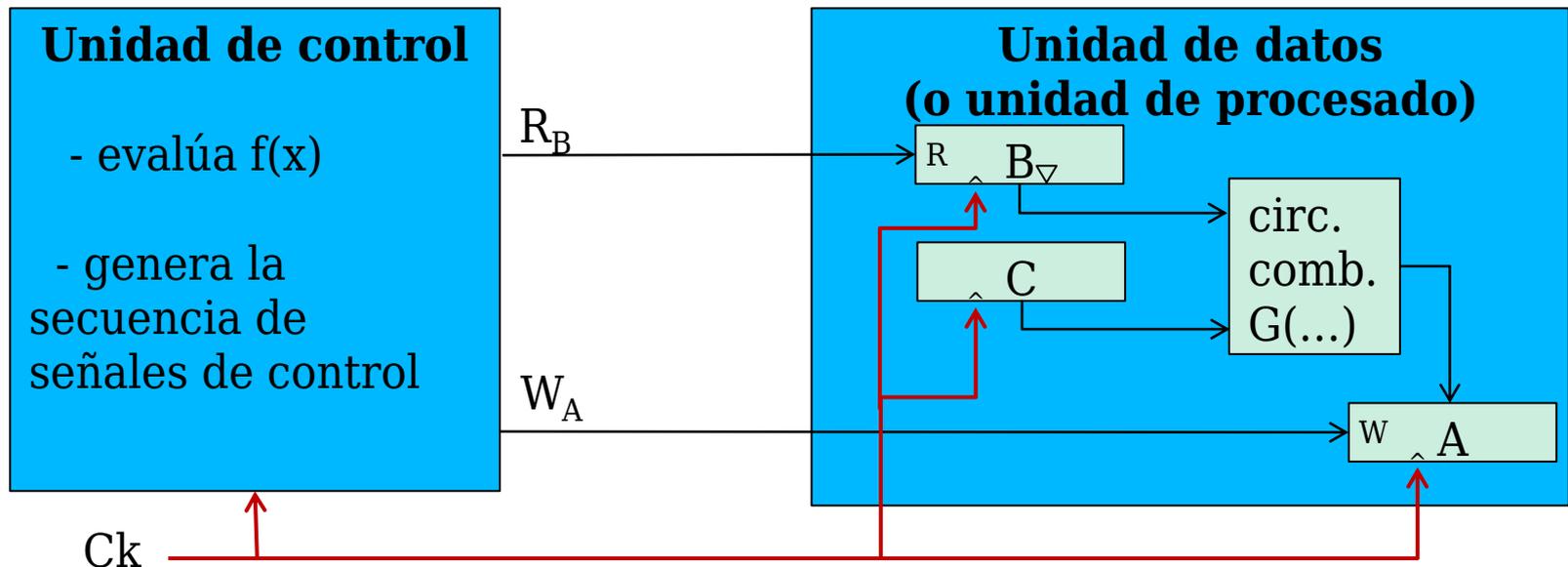- ▶ Generalización: $f(x): A \leftarrow G(B, C, \dots)$



Nivel RT: Macro y micro -operaciones

▶ Macrooperación (o instrucción):

- ▶ Es cada tarea que especifica el usuario y que el sistema realiza automáticamente
- ▶ En general, el sistema emplea **varios ciclos** en su ejecución.
- ▶ La unidad de control “dirige/supervisa” la tarea realizada


▶ Microoperación (μop):

- ▶ Es cada tarea que el sistema realiza en un **único ciclo** de reloj
- ▶ En general, consiste en una o varias transferencias entre registros


Nivel RT: Ejecución de una μop

Ciclo K


$f(x): A \leftarrow G(B, C, \dots)$

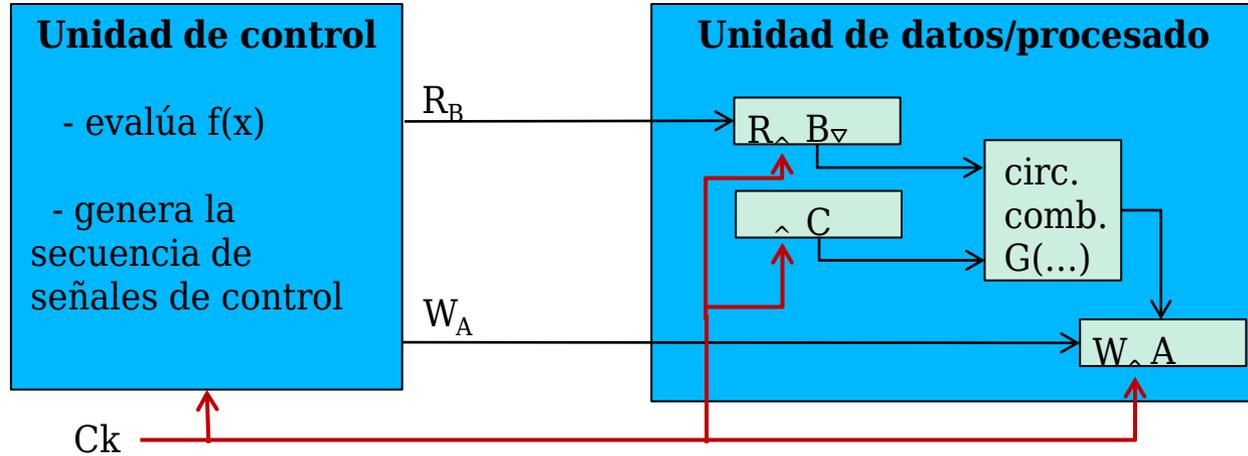

← Ciclo K →

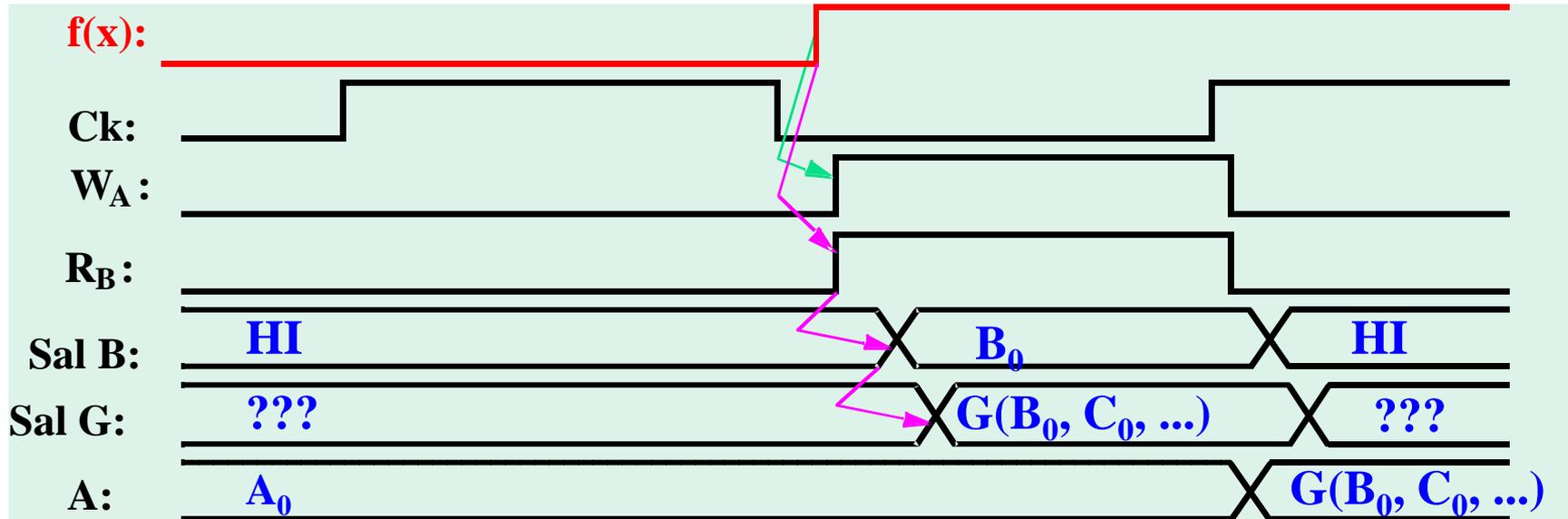


Componentes de la Unidad de Datos

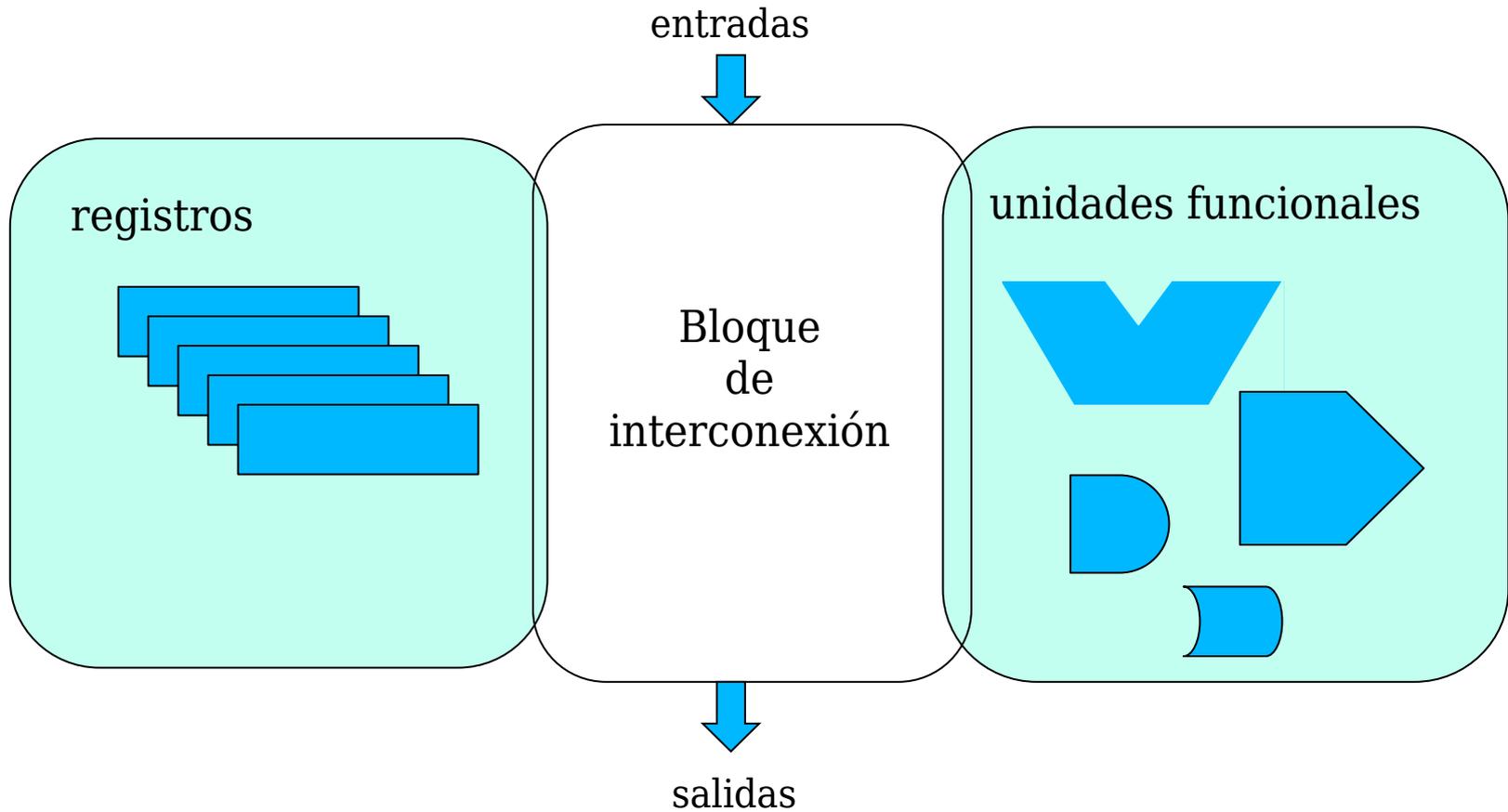



Bloque de interconexión: buses

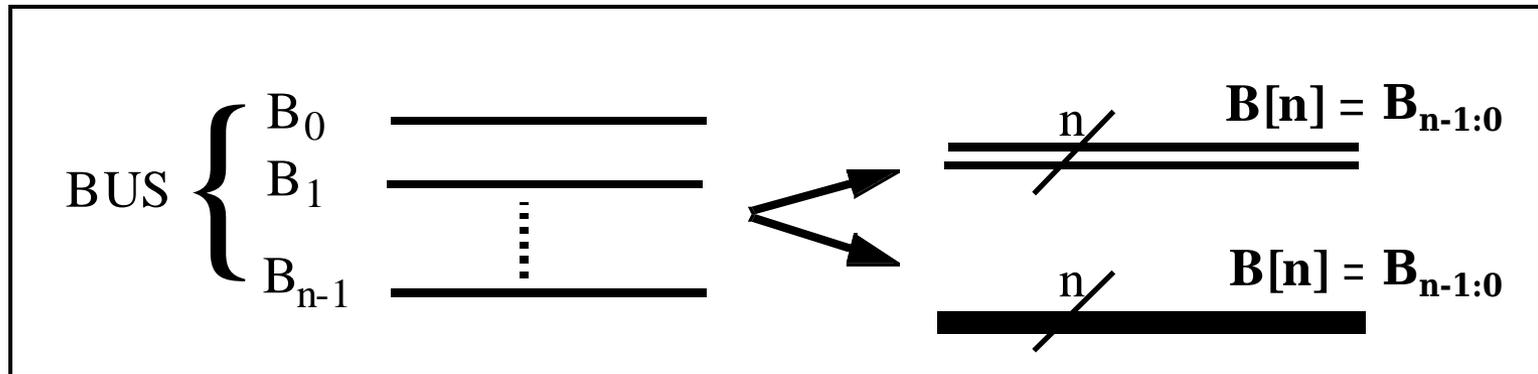- ▶ Bus:
en un sistema digital, un bus es un conjunto de n líneas ordenadas que discurren en paralelo y transportan información (palabras)







Bloque de interconexión: buses

► Tipos de salida:

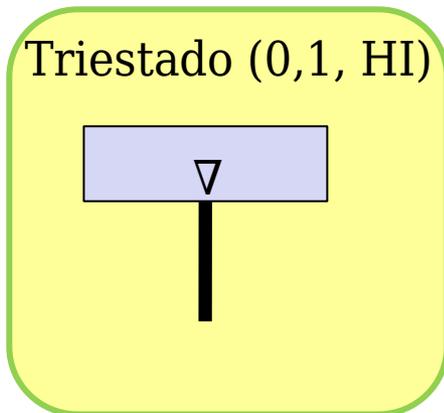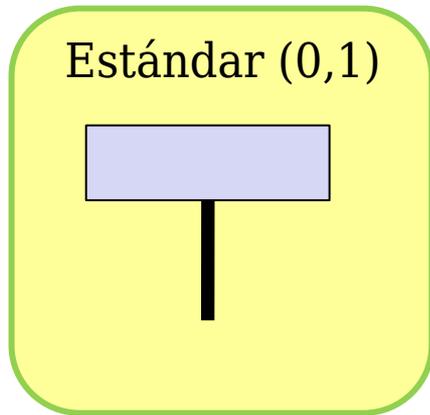

► Tipos de interconexión:

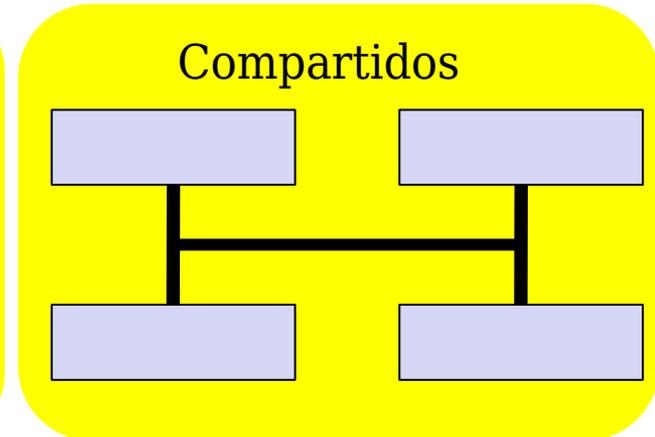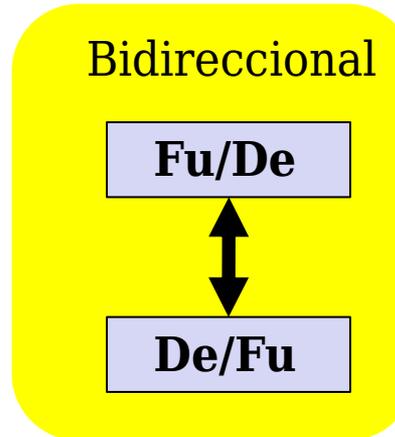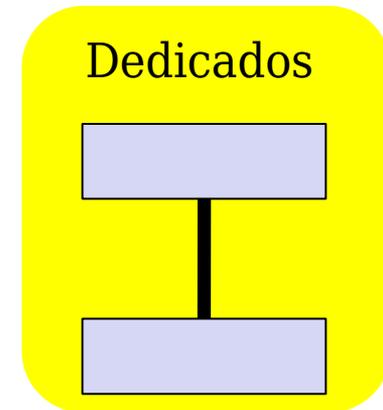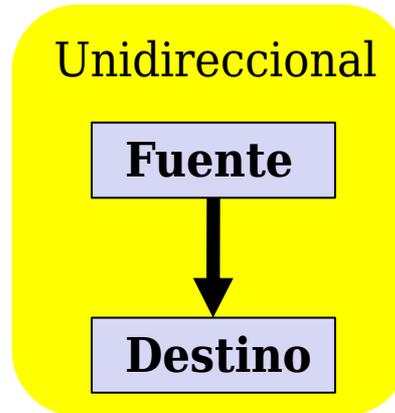

Bloque de interconexión: ejemplo




- ▶ Se dispone de 4 registros A_3, A_2, A_1, A_0 con carga en paralelo.



- ▶ Hay que realizar la conexión para la transferencia $A_D \leftarrow A_F$, con $F, D \in \{0, 1, 2, 3\}$
- ▶ Selección de fuente: F_1F_0
- ▶ Selección de destino: D_1D_0


Bloque de interconexión: ejemplo

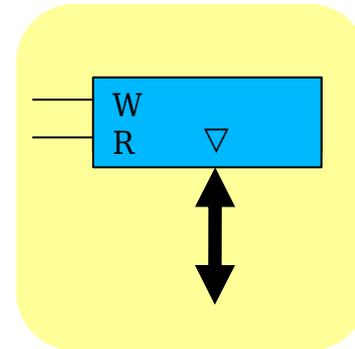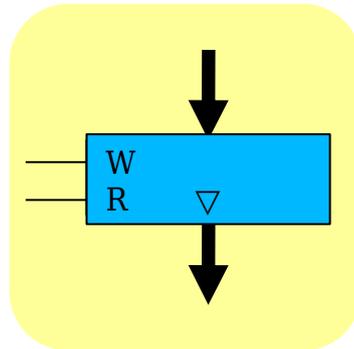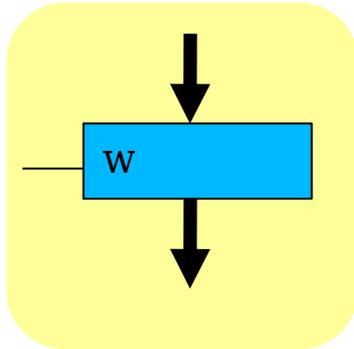- ▶ Caso 1: registros con salida y entrada separadas
- ▶ Caso 2: registros con salida y entrada separadas, salida triestado
- ▶ Caso 3: registros con un único bus bidireccional de salida y entrada




Bloque de interconexión: ejemplo

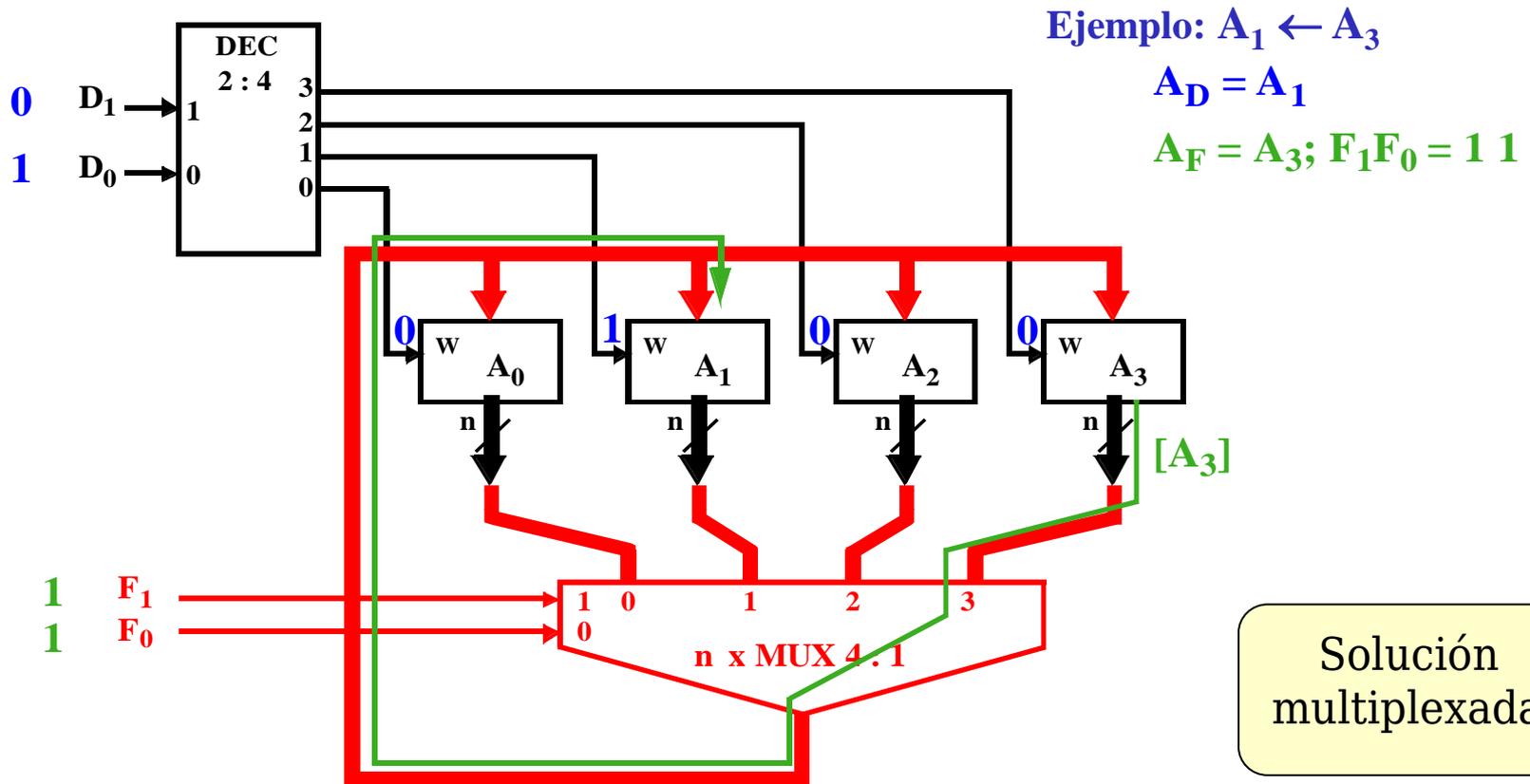- ▶ Caso 1: registros con salida y entrada separadas



Bloque de interconexión: ejemplo

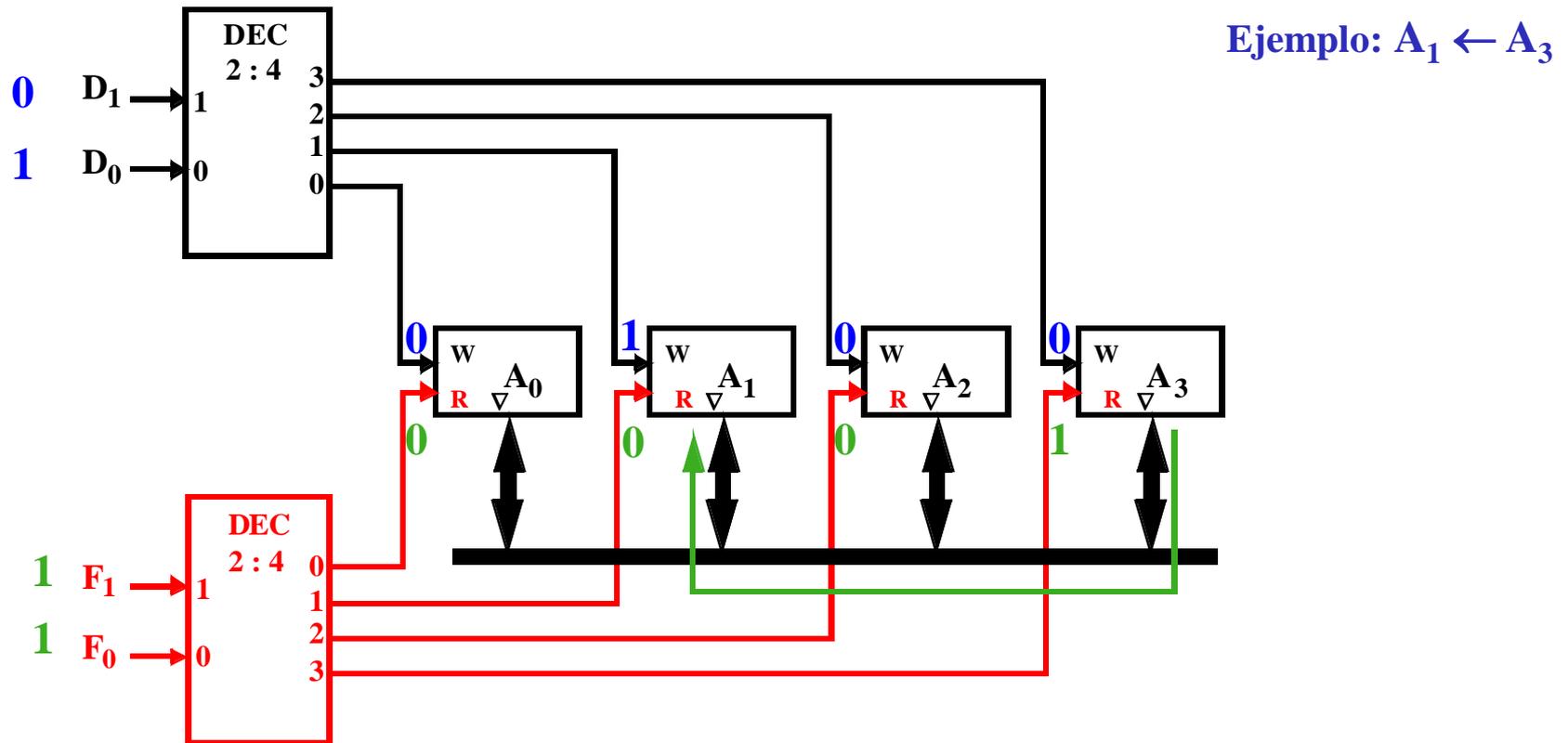- ▶ Caso 3: registros con un único bus bidireccional de salida y entrada



Diseño de un sistema digital


▶ Metodología

- ▶ Paso 1: Comprender claramente las **especificaciones** del sistema a diseñar y definir el conjunto de instrucciones/operaciones. Los registros que aparecen en la descripción de las macrooperaciones son los **registros visibles**.
- ▶ Paso 2: Proponer una **unidad de datos** capaz de ejecutar todas las operaciones especificadas. Debe incluir los registros visibles.
- ▶ Paso 3: Describir todos los **componentes a nivel RT** estructural y funcional.
- ▶ Paso 4: Descomponer las macrooperaciones en **microoperaciones** para la arquitectura propuesta.
- ▶ Paso 5: Desarrollar la **unidad de control**

Diseño de una calculadora simple

- ▶ Paso 1- **Especificaciones** del sistema a diseñar:
 - ▶ Se dispone de 2 registros, A y B y se desea poder realizar cualquiera de las siguientes operaciones:


$I_1 I_0$	operación
0 0	$A \leftarrow A + B$
0 1	$B \leftarrow A + B$
1 0	$A \leftarrow A - B$
1 1	$B \leftarrow A - B$

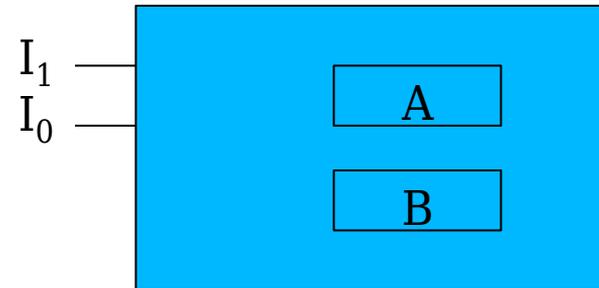

- ▶ Se han asignado los códigos de modo que el registro destino se identifica con I_0 y la operación con I_1 .


Diseño de la unidad de datos de una calculadora

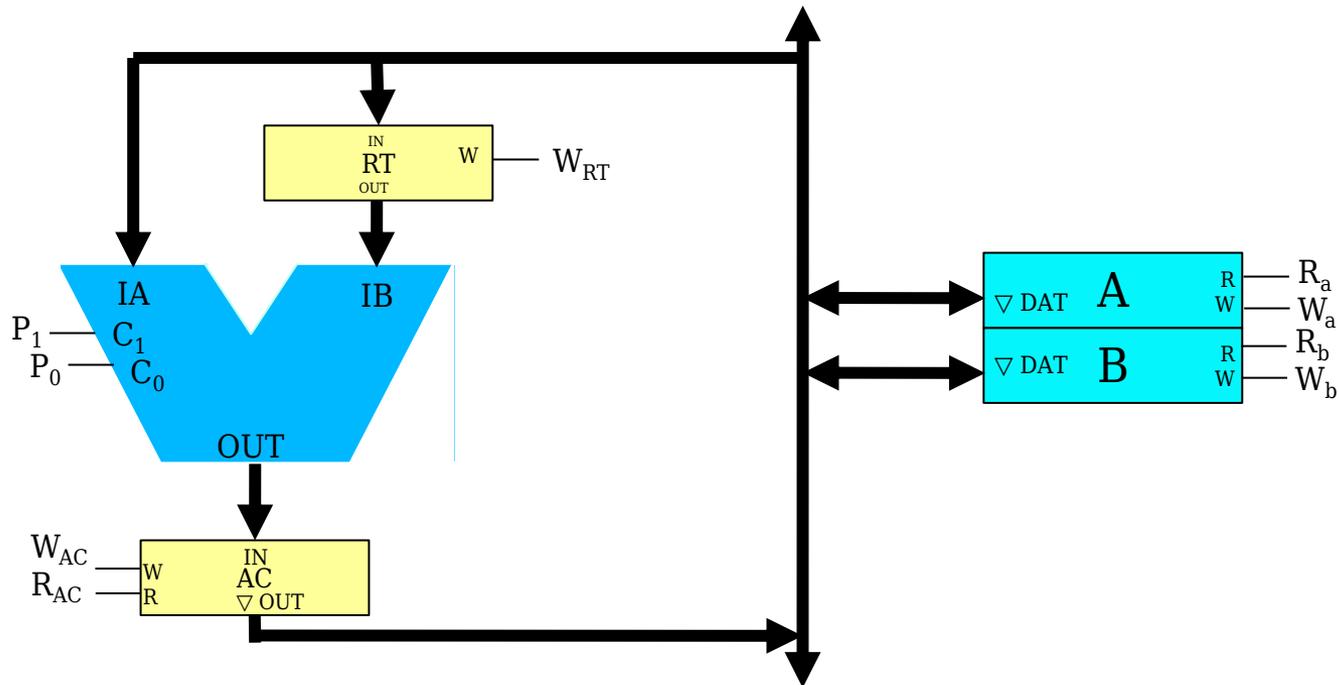- ▶ Paso 2 - Proponemos una **arquitectura genérica** de un bus capaz de ejecutar las operaciones especificadas.




Diseño de la unidad de datos de una calculadora

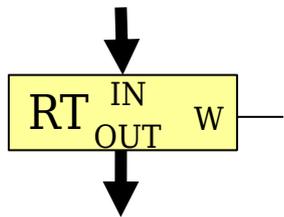► Paso 3 - Describimos los componentes a nivel RT




W	RT←	OUT=
0	RT	[RT]
1	IN	[RT]

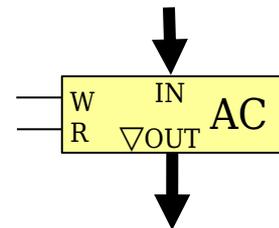

W	R	AC←	OUT=
0	0	AC	HI
0	1	AC	[AC]
1	0	IN	HI
1	1	IN	[AC]



RW	X ←	DAT=
0 0	X	HI
0 1	DAT	DAT
1 0	X	[X]
1 1	Proh	proh

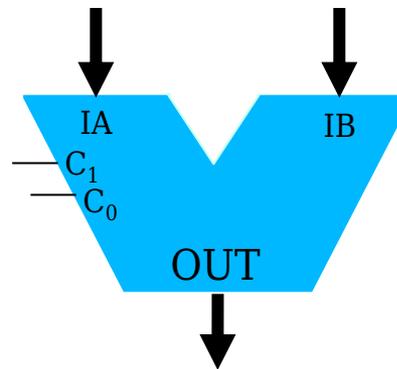


C ₁	C ₀	OUT=
0	0	IA + IB
0	1	IA
1	0	IA - IB
1	1	IB

Descripción Verilog de la unidad de datos de la calculadora


//declaración del tipo módulo correspondiente a RT
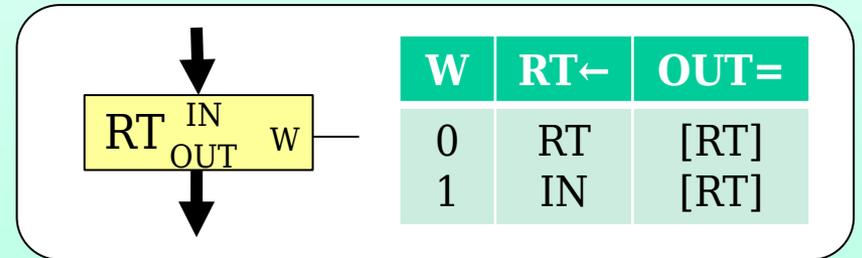
```
module type1 (input W, ck, input [7:0] IN, output reg [7:0] OUT);
    always@(posedge ck)
        if(W)
            OUT<=IN;
endmodule
```



//declaración del tipo módulo correspondiente a AC (instanciaremos a un módulo type1 y añadiremos lectura condicional)

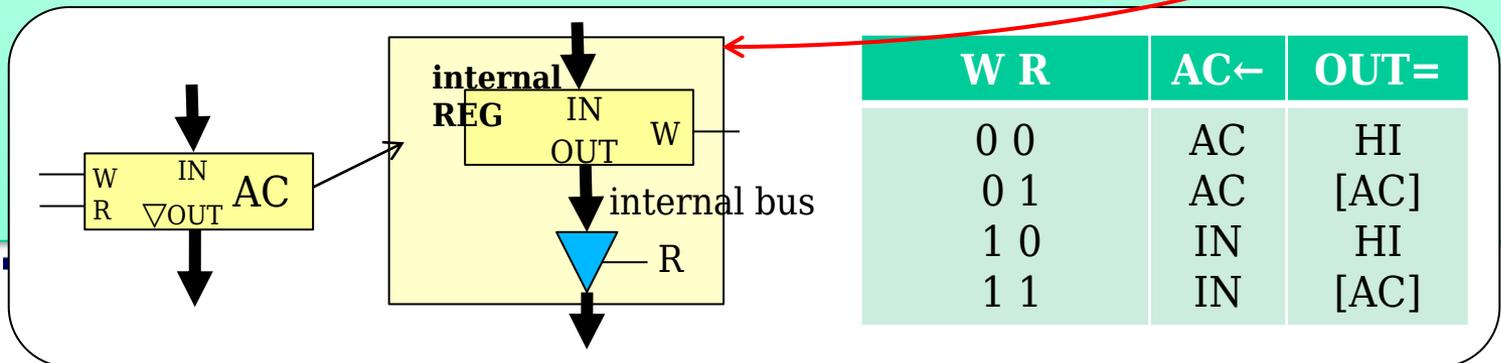
```
module type2 (input W, R, ck, input [7:0] IN, output [7:0] OUT);
    wire [7:0] internal_bus;
    type1 internal_reg(W, ck, IN, internal_bus);
    assign OUT = R ? internal_bus : 'bz;
endmodule
```



Descripción Verilog de la unidad de datos de la calculadora (con parámetros)


//declaración del tipo módulo correspondiente a RT
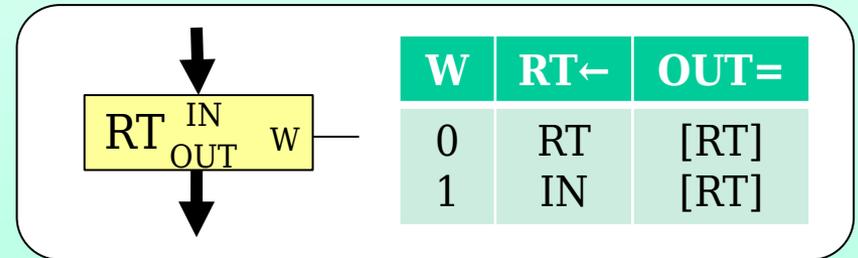
```
module type1 #(parameter N=8)
    (input W, ck, input [N-1:0] IN, output reg [N-1:0] OUT);
    always@(posedge ck)
        if(W)
            OUT<=IN;
endmodule
```



//declaración del tipo módulo correspondiente a AC (instanciaremos a un módulo type1 y añadiremos lectura condicional)
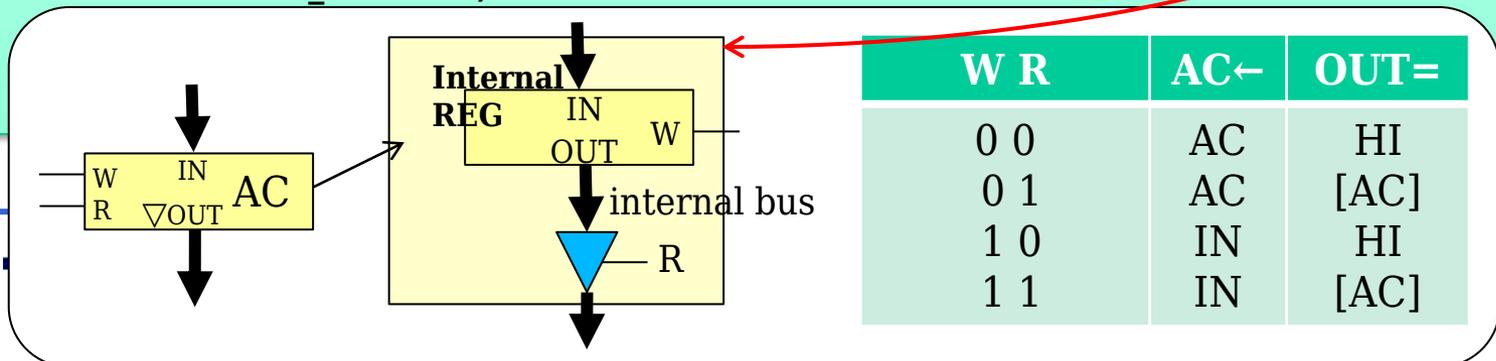
```
module type2 #(parameter N=8)
    (input W, R, ck, input [N-1:0] IN, output [N-1:0] OUT);
    wire [N-1:0] internal_bus;
    type1 #(N) internal_reg(W, ck, IN, internal_bus);
    assign OUT = R ? internal_bus : 'bz;
endmodule
```



Descripción Verilog de la unidad de datos de la calculadora

//declaración del tipo módulo correspondiente a RA y RB, (instanciamos al módulo type2)


```
module type3 #(parameter N=8) (input W, R, ck, inout [N-1:0] DAT);
    type2 #(N) internal_register(W,R,ck,DAT,DAT);
endmodule
```



RW	X ←	DAT=
0 0	X	HI
0 1	DAT	DAT
1 0	X	[X]
1 1	Proh	proh

//declaración del tipo módulo correspondiente a la ALU
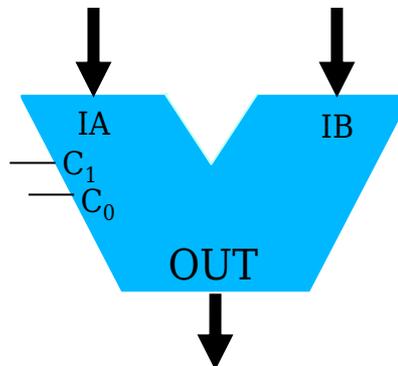
```
module ALU_type #(parameter N=8)
    (input C1, C0, input [N-1:0] IA,IB, output reg [N-1:0] OUT);
    always@(*)
        case({C1,C0})
            2'b00: OUT=IA+IB;
            2'b01: OUT=IA;
            2'b10: OUT=IA-IB;
            2'b11: OUT=IB;
        endcase
endmodule
```



C ₁ C ₀	OUT=
0 0	IA + IB
0 1	IA
1 0	IA - IB
1 1	IB


Descripción Verilog de la unidad de datos de la calculadora

//declaración de la unidad de procesamiento de datos

```
module unidad_datos #(parameter N=8) (input ck,WAC,RAC,WRT,Ra,Rb,Wa,Wb,P0,P1);  
  wire [N-1:0] common_bus, ALU_out, RT_out;  
  type1 #(N) RT(WRT,ck,common_bus,RT_out);  
  type2 #(N) AC(WAC,RAC,ck,ALU_out,common_bus);  
  type3 #(N) A(Wa,Ra,ck,common_bus);  
  type3 #(N) B(Wb,Rb,ck,common_bus);  
  ALU_type #(N) ALU(P1,P0,common_bus,RT_out,ALU_out);  
endmodule
```

Se han utilizado instancias de los módulos definidos anteriormente: type1, type2, type3 y alu_type

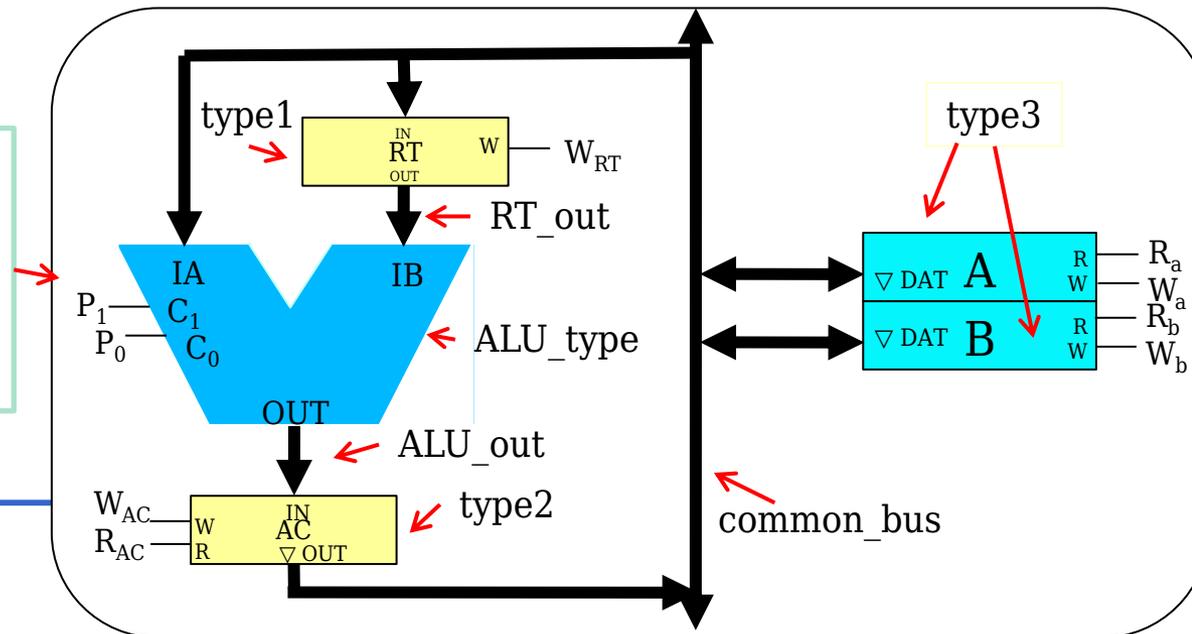Se han nombrado los buses internos de la unidad: RT_out, ALU_out y common_bus






Descomposición en microoperaciones

- ▶ Paso 4 -Descomponemos las macrooperaciones en **microoperaciones**.
- ▶ Durante la ejecución de una macrooperación pueden modificarse los registros ocultos y solo los registros visibles que aparezcan como destino en la descripción de la macrooperación.

	A ← A + B	B ← A + B	A ← A - B	B ← A - B
μop 1	RT ← B			
μop 2	AC ← A + RT		AC ← A - RT	
μop 3	A ← AC	B ← AC	A ← AC	B ← AC


Descripción mediante cartas ASM

► Definiciones

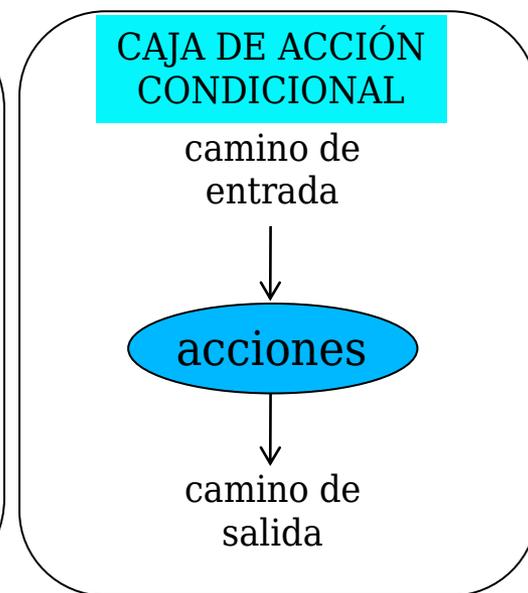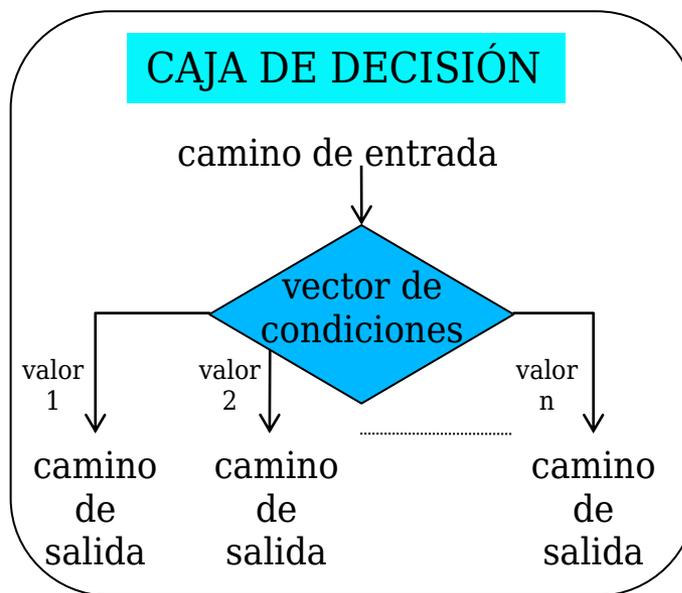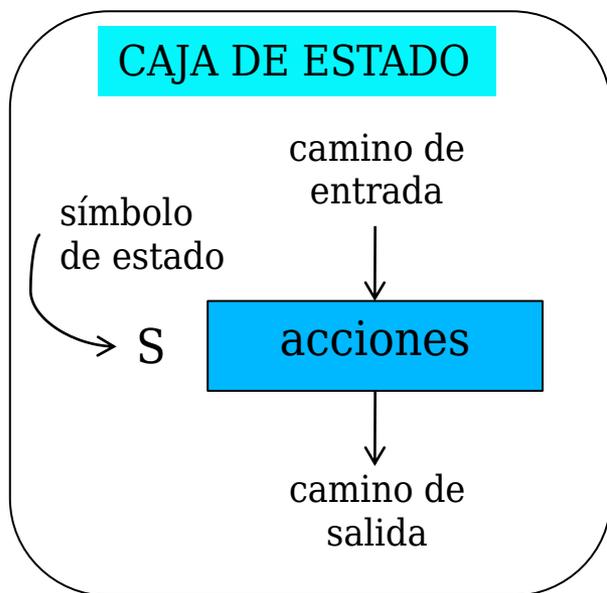

Descripción mediante cartas ASM

► Definiciones


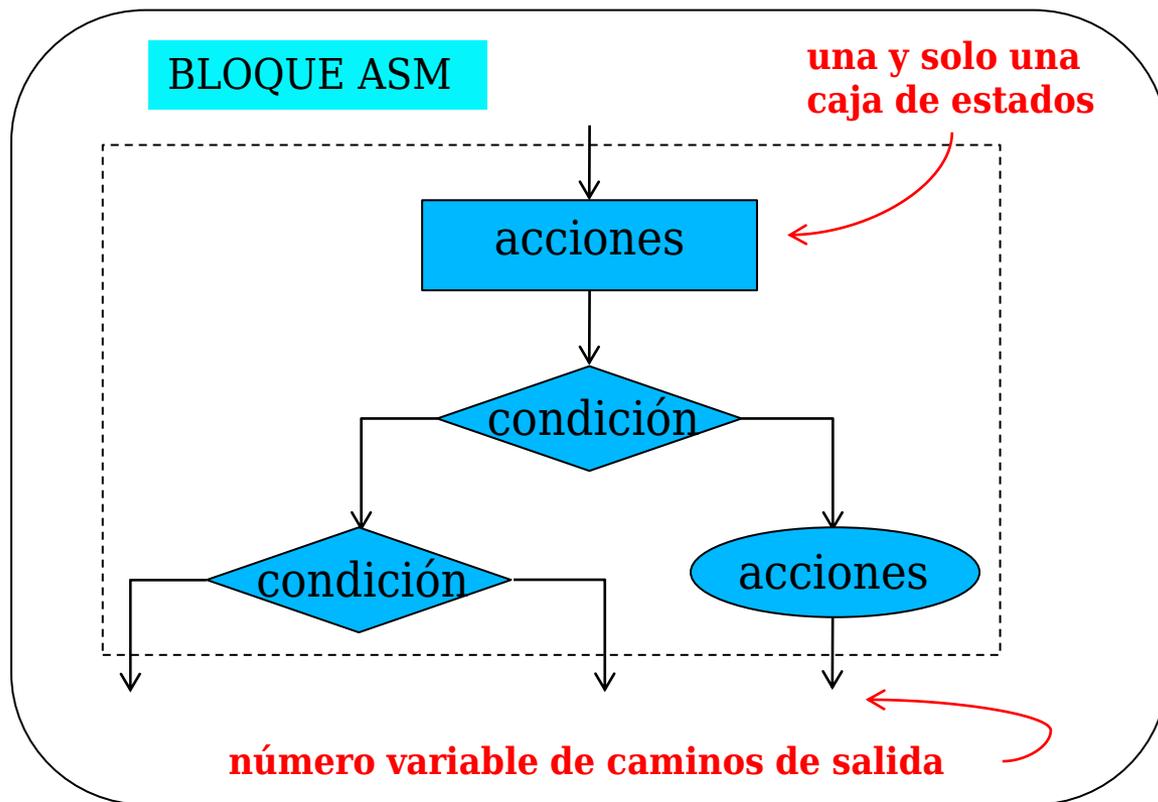


CARTA ASM



grafo orientado
y cerrado que
interconecta
bloques ASM

Errores comunes en cartas ASM



Próximo estado sin determinar

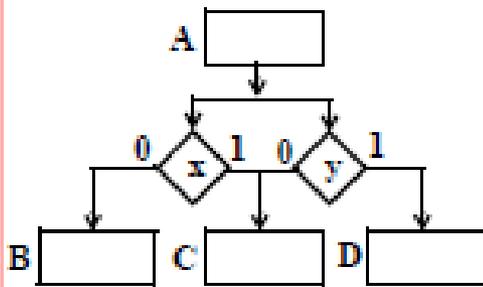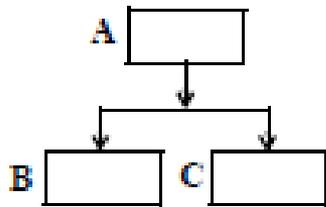

Cerrar lazos sin cajas de estado

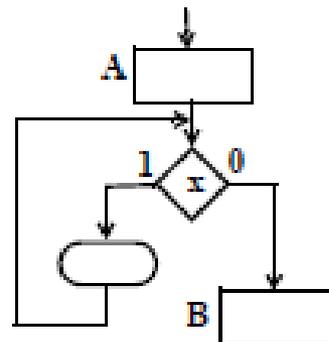
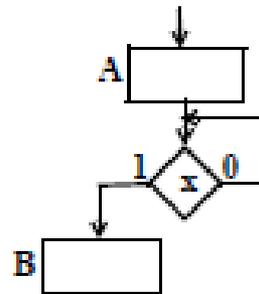


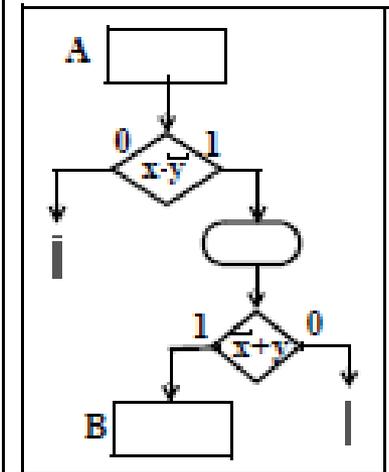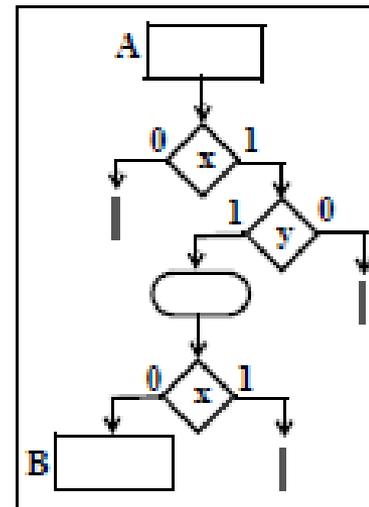No garantizar la posibilidad lógica de todos los caminos



Consideraciones temporales

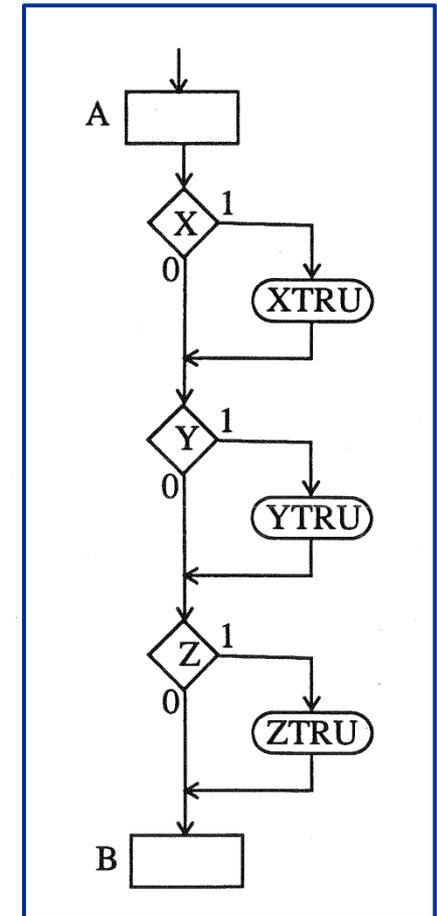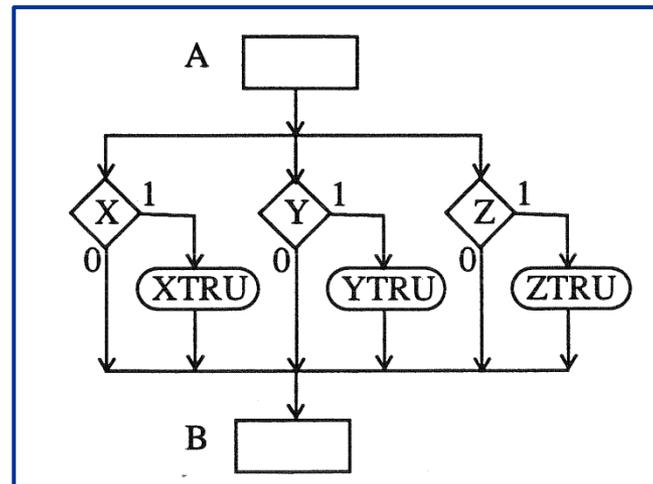
- ▶ El orden de las cajas en un bloque ASM **no implica** orden temporal.
- ▶ Todas las tareas de un bloque ASM se hacen en un ciclo de reloj



- ▶ Igual significado lógico  

Descripción mediante cartas ASM

▶ Inicio y fin de operación

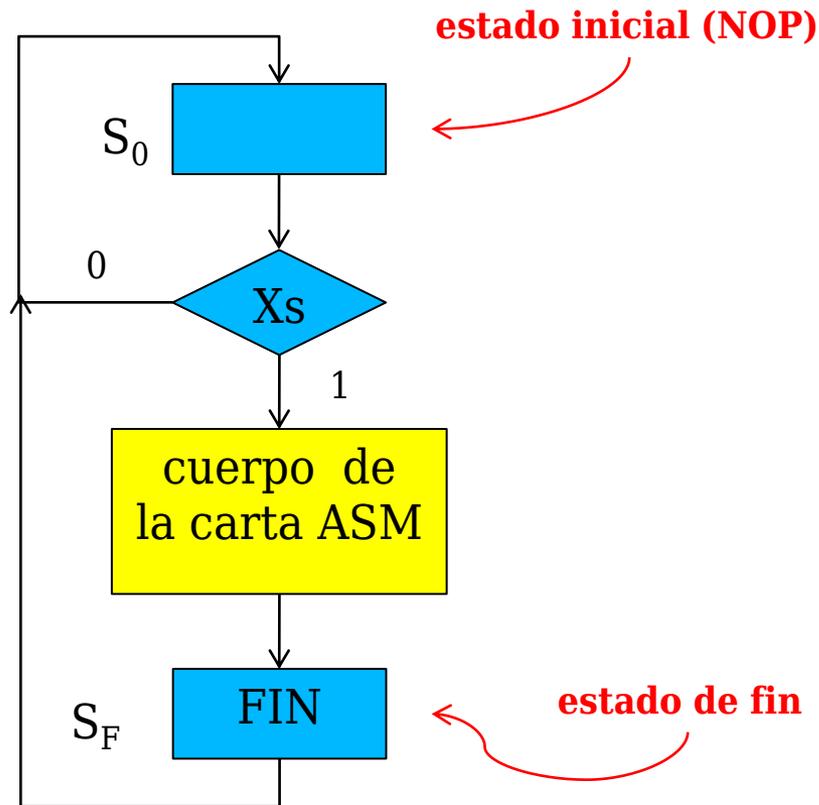


X_s : **entrada** con la que se inicia la operación (X_{start})

S_F : **salida** que indica que la operación ha terminado

Diseño de la calculadora simple


► Organización del sistema digital:

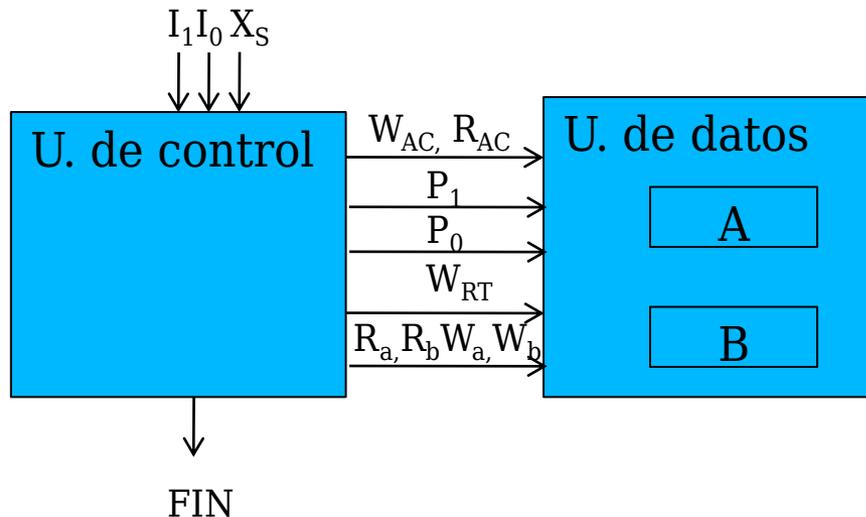


- El usuario especifica la operación proporcionando el valor de I_1 , I_0 y genera la orden de comienzo con X_S

Carta ASM de la calculadora

	A ← A + B $I_1I_0=00$	B ← A + B $I_1I_0=01$	A ← A - B $I_1I_0=10$	B ← A - B $I_1I_0=11$
1	RT ← B			
2	AC ← A + RT		AC ← A - RT	
3	A ← AC	B ← AC	A ← AC	B ← AC

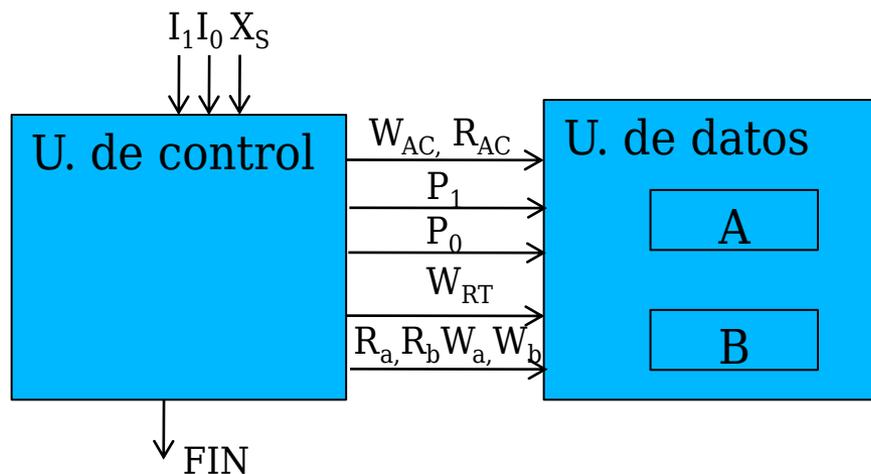


unidad de datos

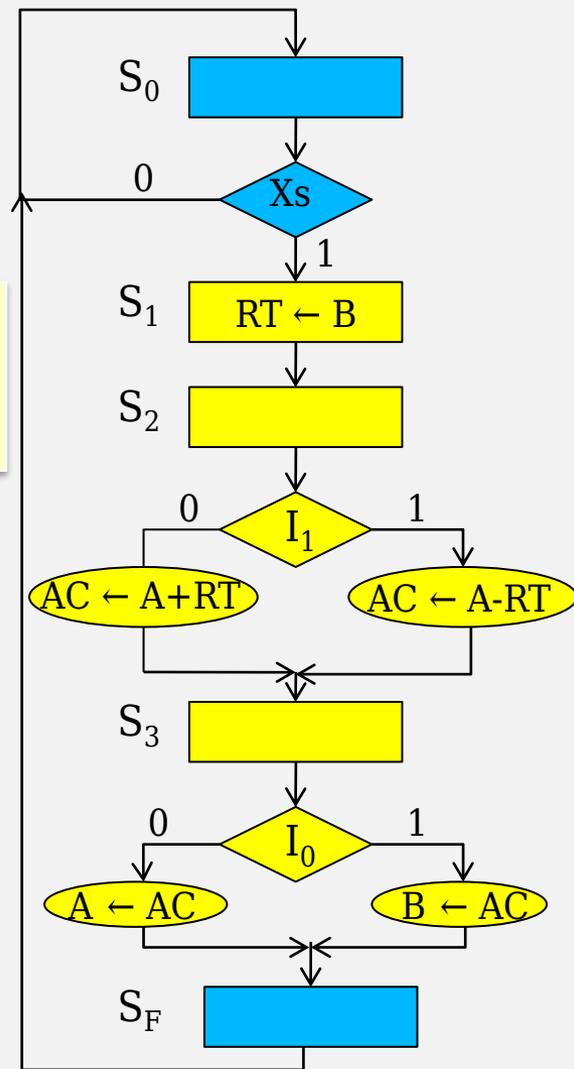


Carta ASM de la calculadora

unidad de datos

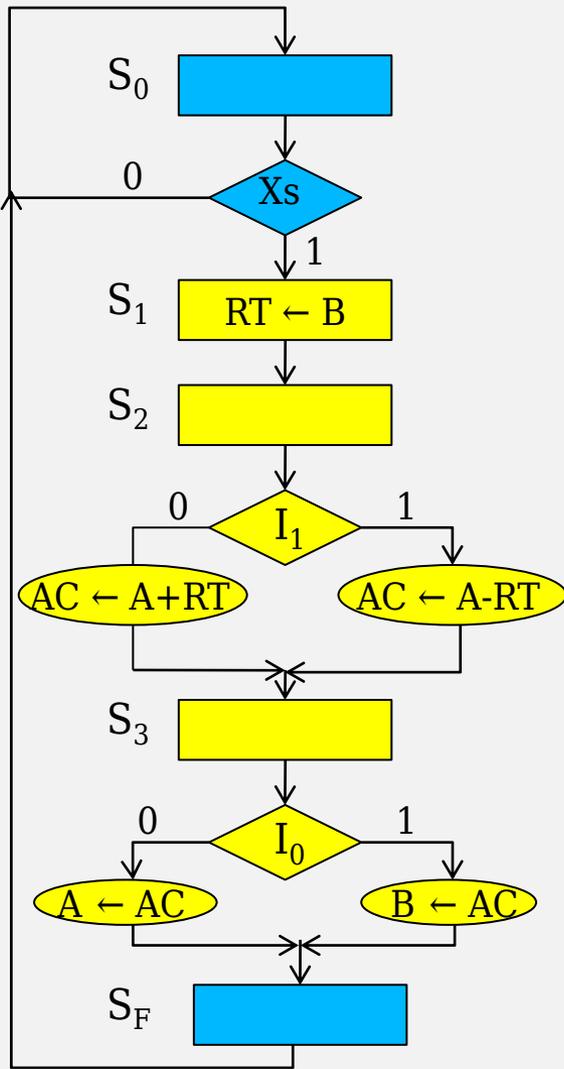

unidad de control

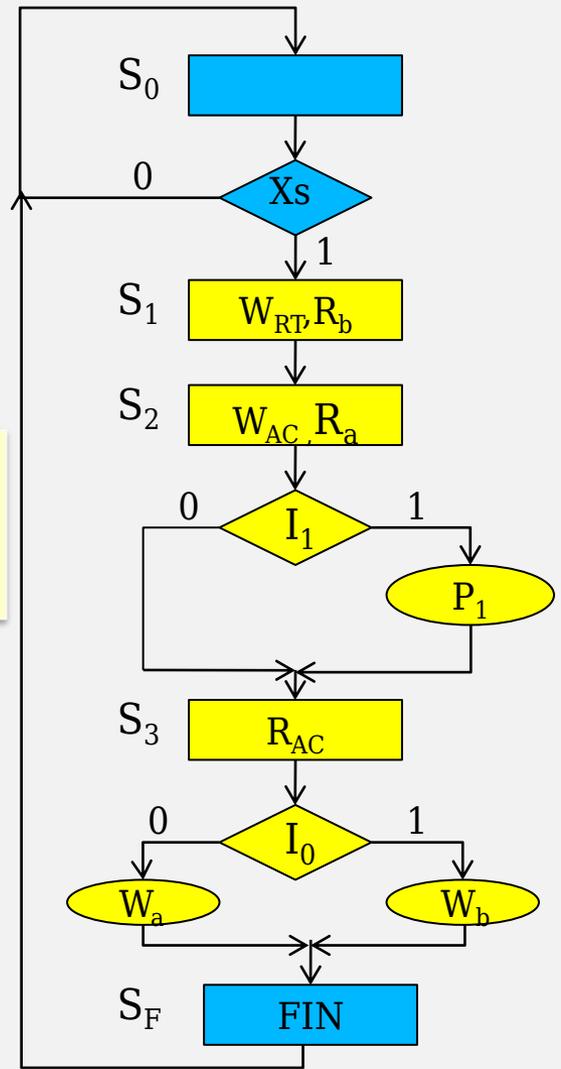

Descripción Verilog de la u. de control de la calculadora

- ▶ La descripción canónica de máquinas de estado en HDL Verilog es un proceso sistemático
- ▶ Se utilizará una estructura general del código en la que hay 2 procesos
 - ▶ Uno de asignación de siguientes estados
 - ▶ Otro de calculo de siguiente estado y salidas

Descripción Verilog de la u. de control de la calculadora, estructura general.

```
module mi_carta_asm(  
    input LISTA_DE_ENTRADAS (incluyendo clk y reset),  
    output reg LISTA_DE_SALIDAS);  
  
    // DEFINICIÓN Y ASIGNACIÓN DE ESTADOS  
    parameter LISTA_DE_ESTADOS  
  
    // VARIABLES PARA ALMACENAR EL ESTADO PRESENTE Y SIGUIENTE  
    reg [N:0] current_state, next_state;  
  
    // PROCESO DE CAMBIO DE ESTADO  
    always @(posedge ck or posedge reset)  
        .....  
    // PROCESO SIGUIENTE ESTADO Y SALIDA  
    always @(current_state, LISTA_DE_ENTRADAS)  
        .....  
endmodule
```

Descripción Verilog de la u. de control de la calculadora, procedimiento.

En la estructura general hay que completar 4 partes de código:

1. Definición y asignación de estados, según el número de estados utilizaremos más o menos bits.
2. Definición de registros para almacenar el estado actual y el siguiente. Deben ser del mismo tamaño en bits que el utilizado en el punto anterior.
3. Proceso de cambio de estado: siempre es el mismo código
4. Proceso de cálculo de siguiente estado y salida: Hay que rellenar el código correspondiente a la carta ASM

Descripción Verilog de la u. de control de la calculadora

```
module unidad_control(  
  input ck, XS, I0, I1, reset,  
  output reg RAC, Rb, Ra, WRT, WAC, Wa, Wb, P1, P0, FIN  
);
```

```
parameter S0 = 3'b000,  
  S1 = 3'b001,  
  S2 = 3'b010,  
  S3 = 3'b011,  
  SF = 3'b100;
```


```
reg [2:0] current_state,next_state;
```

```
always @(posedge ck or posedge reset)  
begin  
  if(reset)  
    current_state <= S0;  
  else  
    current_state <= next_state;  
end
```

SIGUE ->


Asignación de estados

Proceso siguiente estado

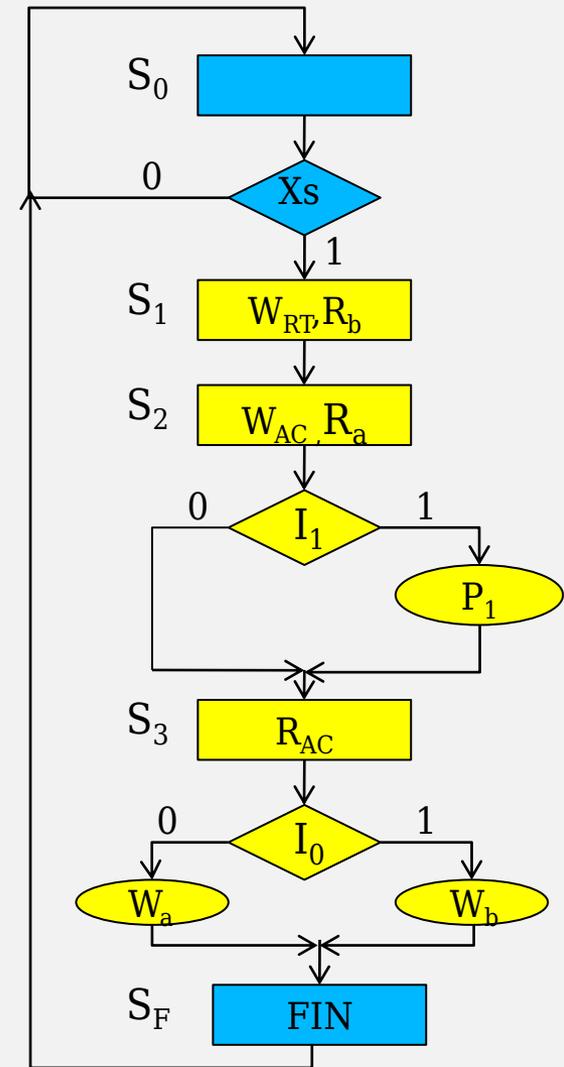

Descripción Verilog de la u. de control de la calculadora

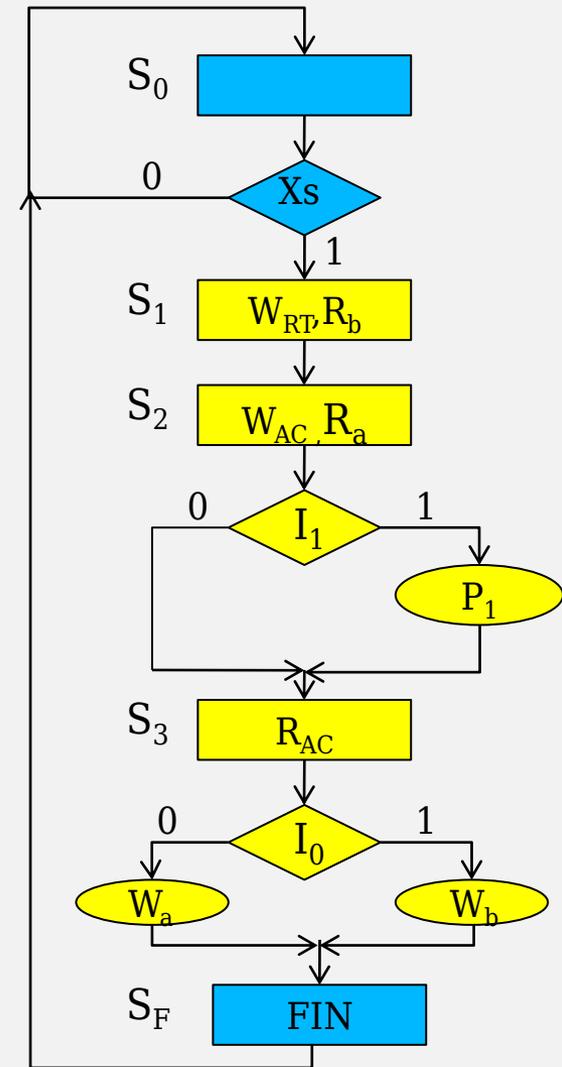- ▶ El proceso de cálculo del siguiente estado y salida se realiza con una única sentencia “CASE”
- ▶ La sentencia “CASE” debe contemplar todos los estados de la carta ASM
- ▶ Antes de la sentencia “CASE” se recomienda establecer por defecto a cero todas las salidas y next_state a S0



Descripción Verilog de la u. de control de la calculadora


```
always @(current_state,I0,I1,XS)
begin
  RAC = 0;
  WAC = 0;
  Ra = 0;
  Rb = 0;
  P0 = 0;
  P1 = 0;
  WRT = 0;
  Wa = 0;
  Wb = 0;
  FIN = 0;
  next_state = S0;
  case(current_state)
  S0:
    if(XS) next_state = S1;
  S1:
    begin
      WRT = 1;
      Rb = 1;
      next_state = S2;
    end
  end
```

Valor por defecto de las salidas establecido a cero

Valor por defecto del estado: S0

Estado S0

Estado S1

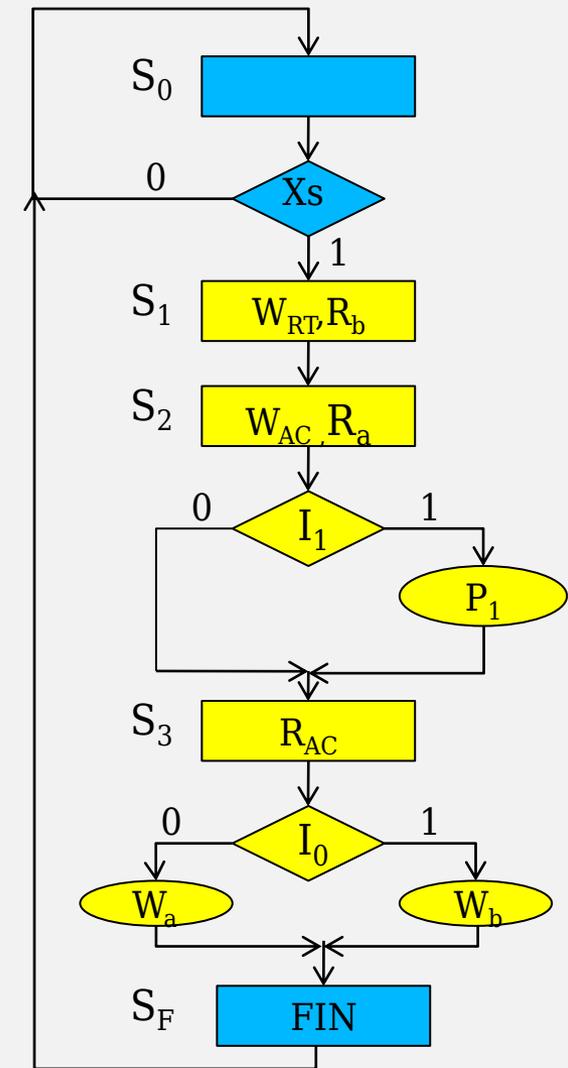


Descripción Verilog de la u. de control de la calculadora

```
S2:  
begin  
  WAC = 1;  
  Ra = 1;  
  if(I1)  
    P1 = 1;  
  next_state = S3;  
end  
S3:  
begin  
  RAC = 1;  
  if(I0)  
    Wb = 1;  
  else  
    Wa = 1;  
  next_state = SF;  
end  
SF:  
  FIN = 1;  
endcase  
end  
endmodule
```

Estado S2


Estado S3

Estado SF

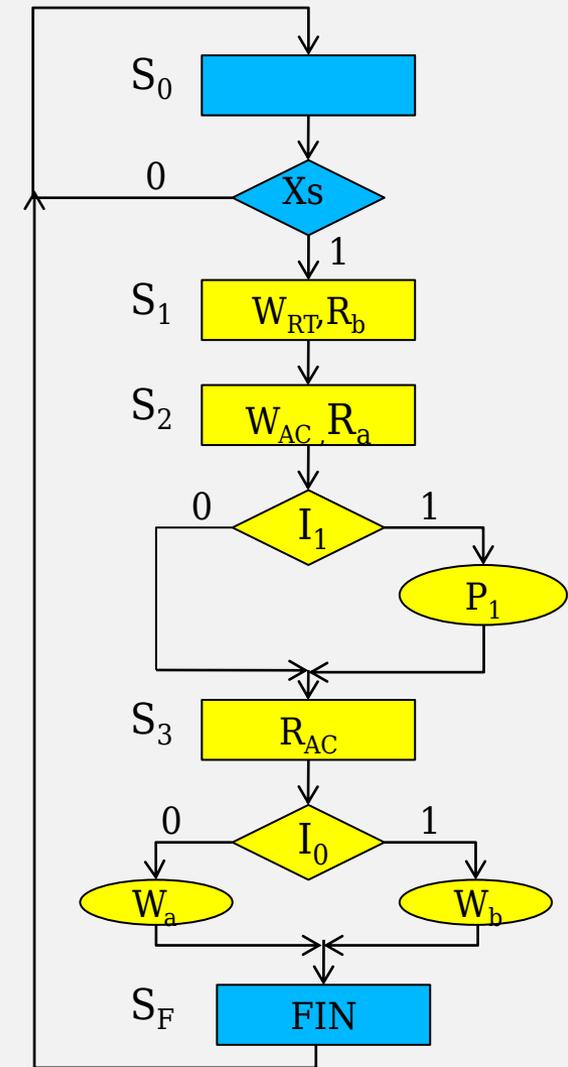

Diseño de la calculadora simple

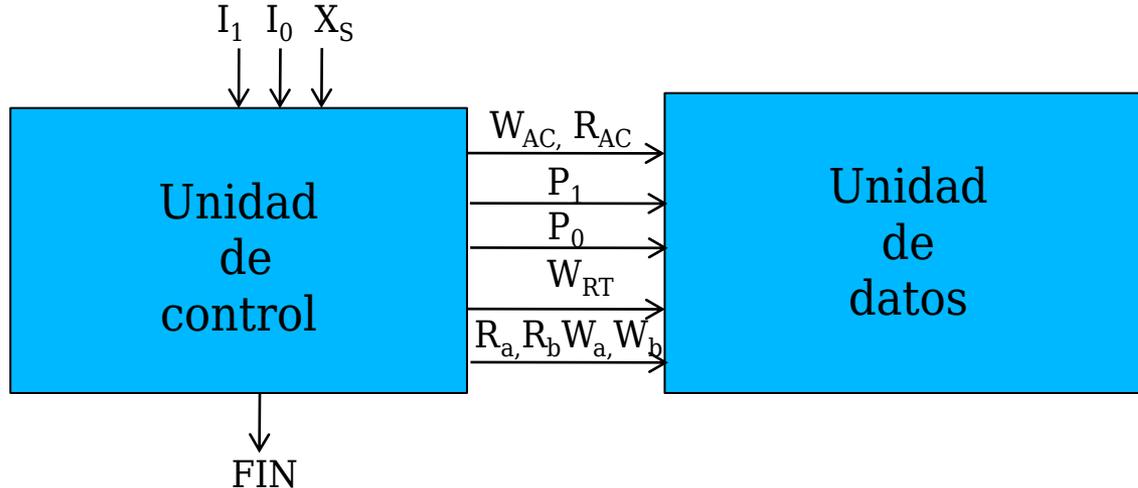
- Conexión de unidades de datos y de control:




```
module calculadora #(parameter N=8) ( input ck, XS, I0, I1, reset, output FIN);  
  
  wire w1,w2,w3,w4,w5,w6,w7,w8,w9;  
  
  unidad_datos #(N) ud_calc (.ck(ck),.WAC(w1),.RAC(w2),.WRT(w3),  
    .Ra(w4),.Rb(w5),.Wa(w6),.Wb(w7),.P0(w8),.P1(w9));  
  
  unidad_control uc_calc(.ck(ck),.reset(reset),.XS(XS),.FIN(FIN),.I0(I0),.I1(I1),  
    .WAC(w1),.RAC(w2),.WRT(w3),.Ra(w4),.Rb(w5),  
    .Wa(w6),.Wb(w7),.P0(w8),.P1(w9));  
  
endmodule
```

Diseño de la unidad de datos de una calculadora: solución con 3 buses

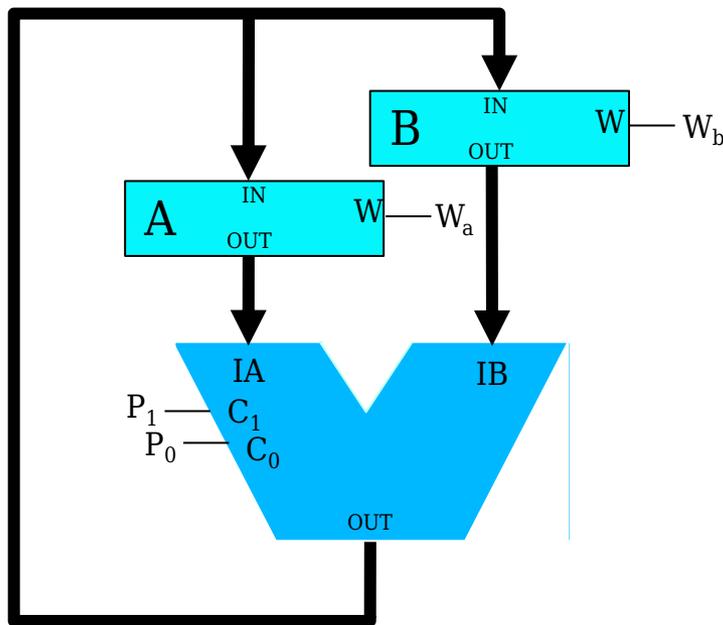
- ▶ Para las mismas especificaciones del ejemplo anterior proponemos una unidad de datos diferente.



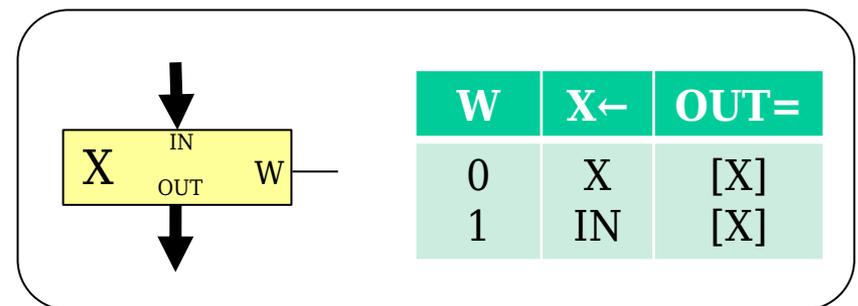- ▶ Arquitectura específica.
- ▶ Con esta arquitectura se necesitan menos registros.



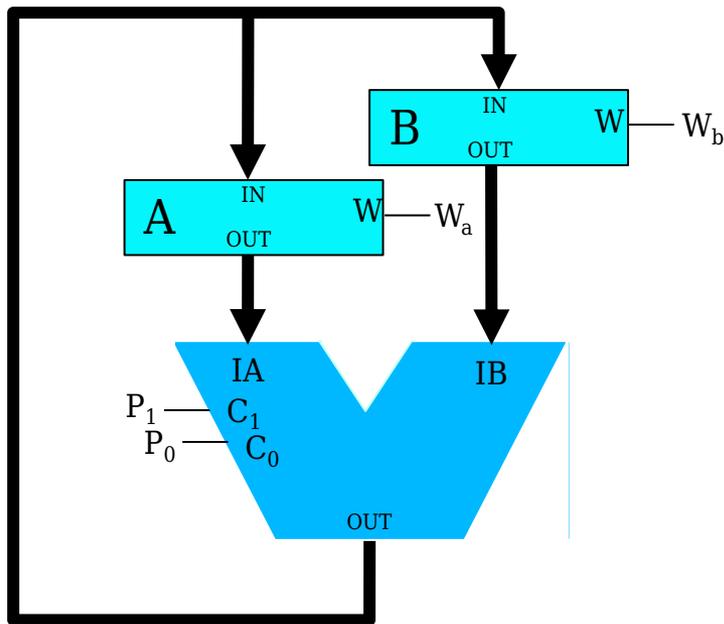
Descripción Verilog de la u. datos de la calculadora : solución con 3 buses



```
//declaración del tipo módulo correspondiente a RA y RB
module type1 #(parameter N=8)
  (input W, ck, input [N-1:0] IN,
   output reg [N-1:0] OUT);
  always@(posedge ck)
    if(W)
      OUT<=IN;
endmodule

//declaración del tipo módulo correspondiente a la ALU
module ALU_type #(parameter N=8)
  ( input C1, C0, input [N-1:0] IA,IB,
   output reg [N-1:0] OUT);
  always@(*)
    case({C1,C0})
      2'b00: OUT=IA+IB;
      2'b01: OUT=IA;
      2'b10: OUT=IA-IB;
      2'b11: OUT=IB;
    endcase
endmodule
```

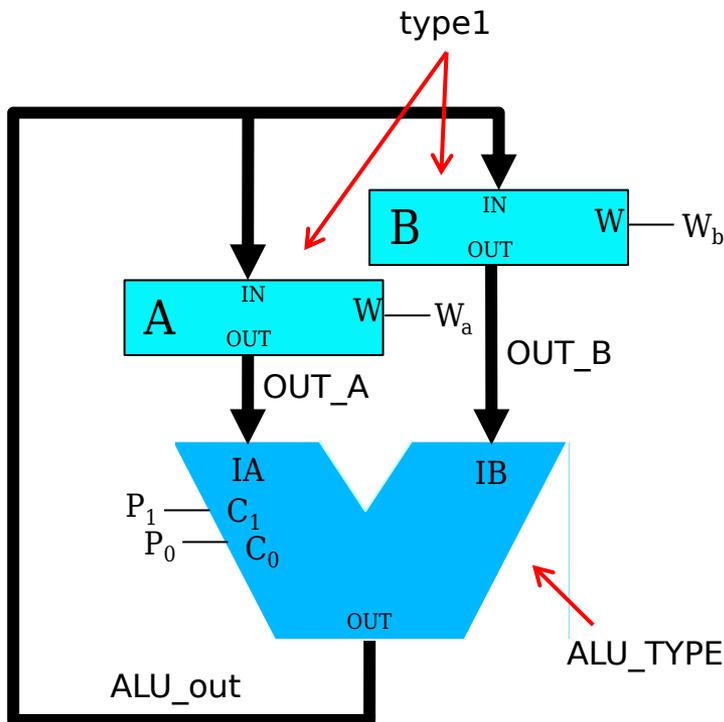Descripción Verilog de la u. datos de la calculadora : solución con 3 buses



```
//declaración de la unidad de procesado de datos
```

```
module unidad_datos2 #(parameter N=8)  
  (input ck,Wa,Wb,P0,P1);
```

```
  wire [N-1:0] ALU_out, OUT_A, OUT_B;
```

```
  type1 #(N) A(Wa,ck,ALU_out,OUT_A);
```


```
  type1 #(N) B(Wb,ck,ALU_out,OUT_B);
```

```
  ALU_type #(N) ALU(P1,P0,OUT_A,OUT_B,ALU_out);
```


```
endmodule
```

Carta ASM: solución con 3 buses


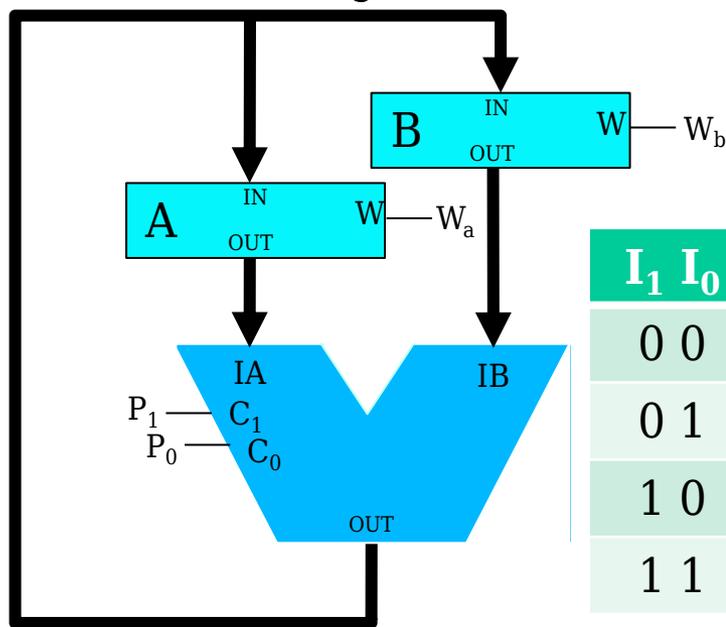
- Las macrooperaciones se realizan en un único ciclo de reloj.



I_1	I_0	operación
0	0	$A \leftarrow A + B$
0	1	$B \leftarrow A + B$
1	0	$A \leftarrow A - B$
1	1	$B \leftarrow A - B$

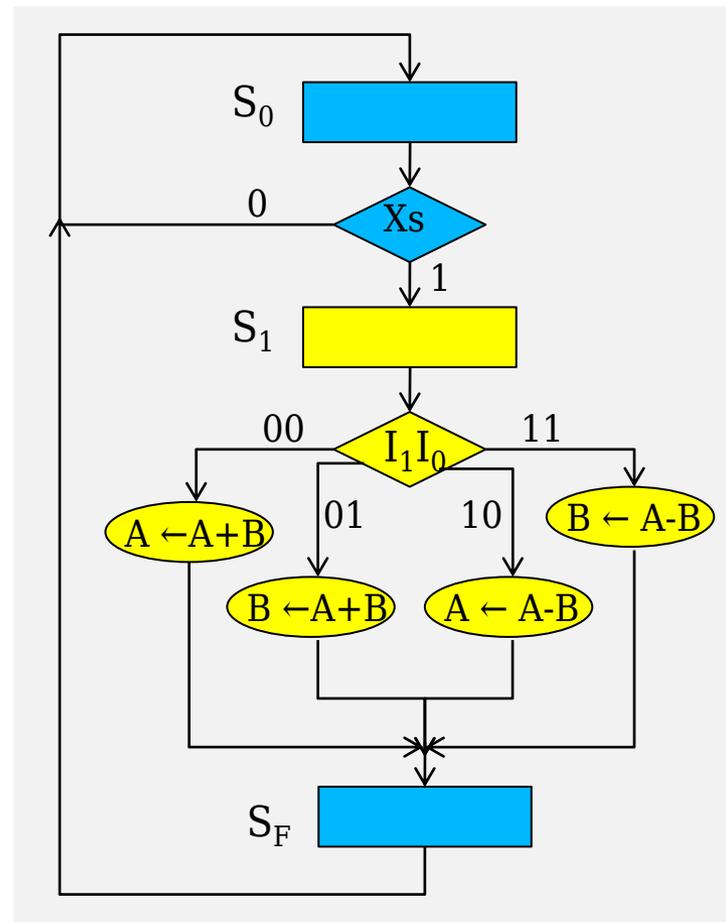


Carta ASM: solución con 3 buses

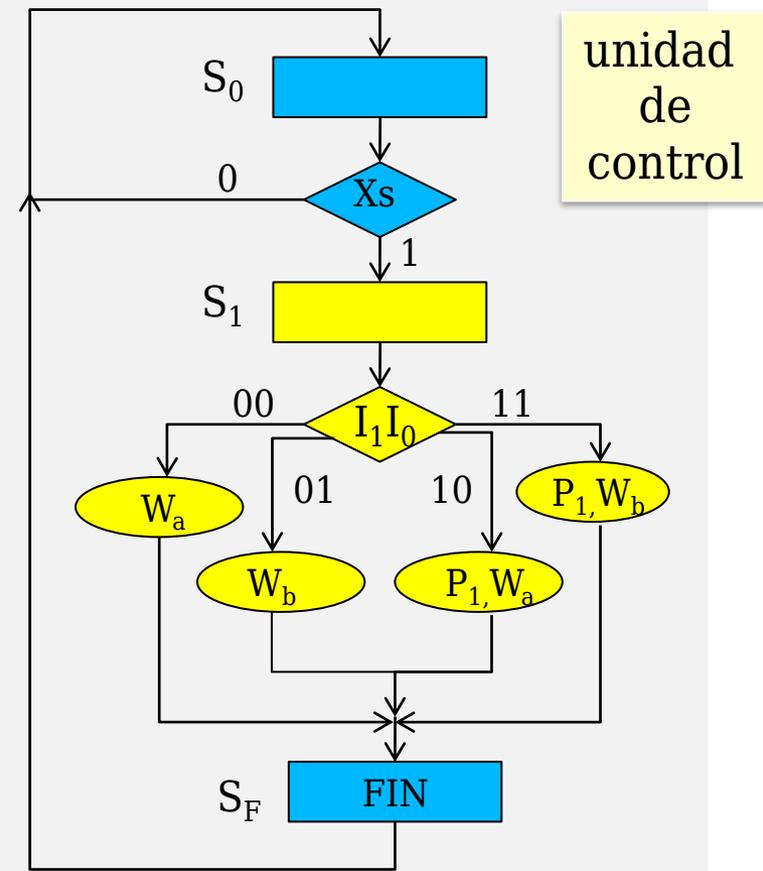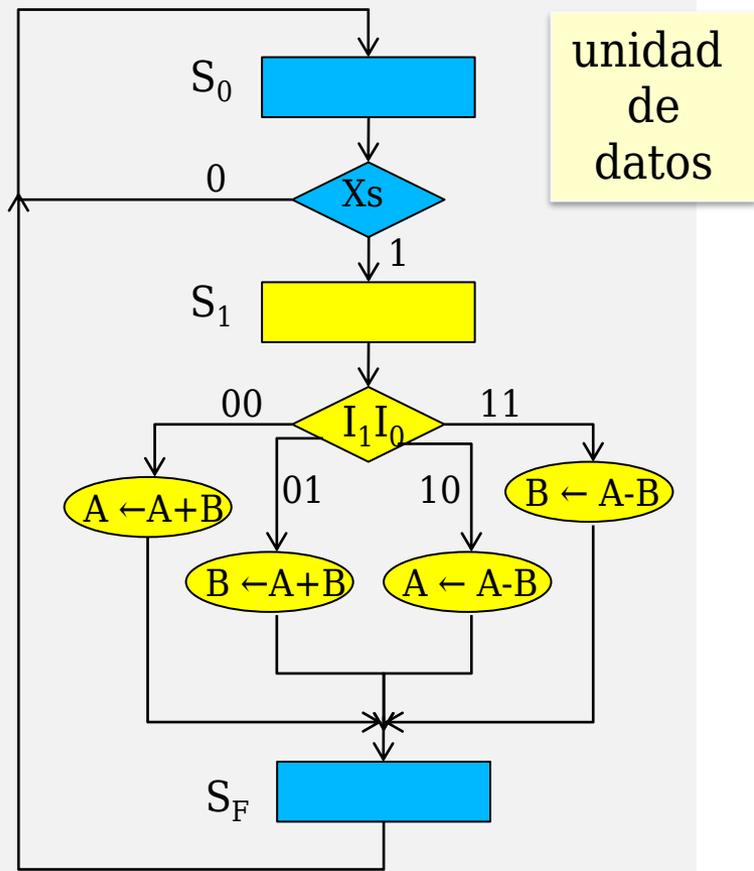

Descripción Verilog de la u. de control de la calculadora: solución con 3 buses


```
module unidad_control2(  
    input ck, XS, I0, I1, reset,  
    output reg Wa, Wb, P1, P0, FIN  
);  
parameter S0 = 2'b00,  
        S1 = 2'b01,  
        SF = 2'b10;  
  
reg [1:0] current_state,next_state;  
  
always @(posedge ck or posedge reset)  
begin  
    if(reset)  
        current_state <= S0;  
    else  
        current_state <= next_state;  
    end  
end
```

SIGUE ->

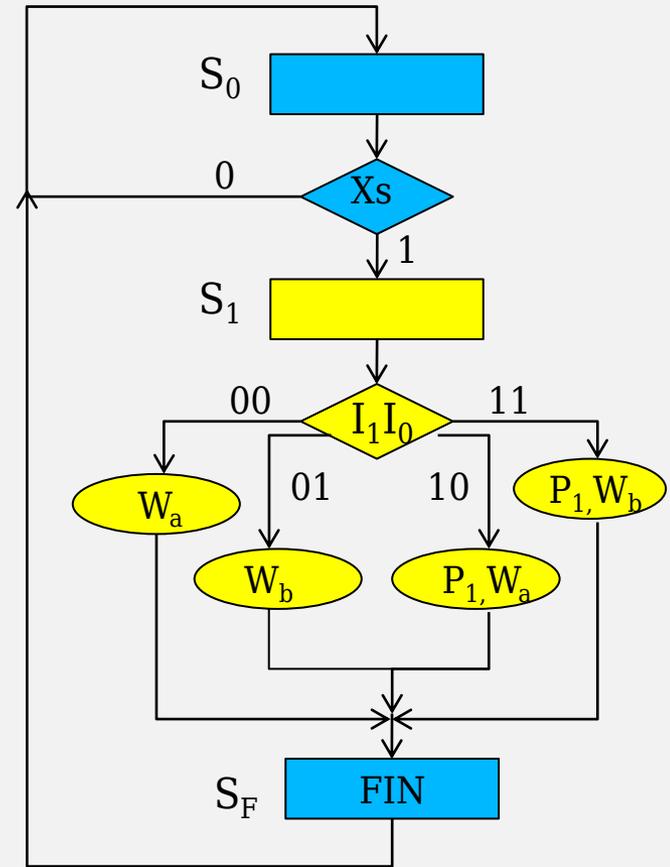


Descripción Verilog de la u. de control de la calculadora: solución con 3 buses
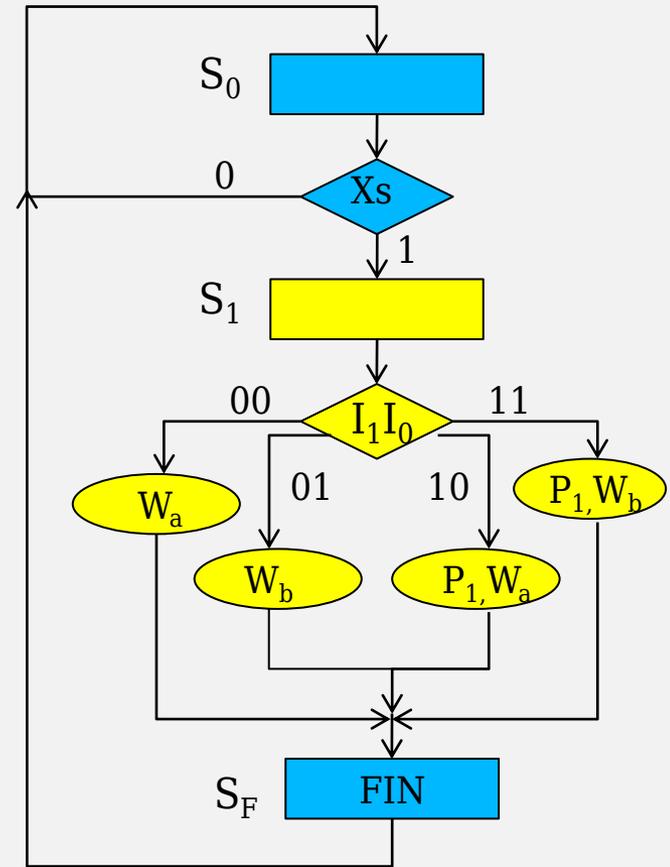
```
always @(current_state,I0,I1,XS)
begin
  P1 = 0;
  P0 = 0;
  Wa = 0;
  Wb = 0;
  FIN = 0;
  next_state = S0;
  case(current_state)
  S0:
    if (XS) next_state = S1;
    SIGUE ->
```



Descripción Verilog de la u. de control de la calculadora: solución con 3 buses

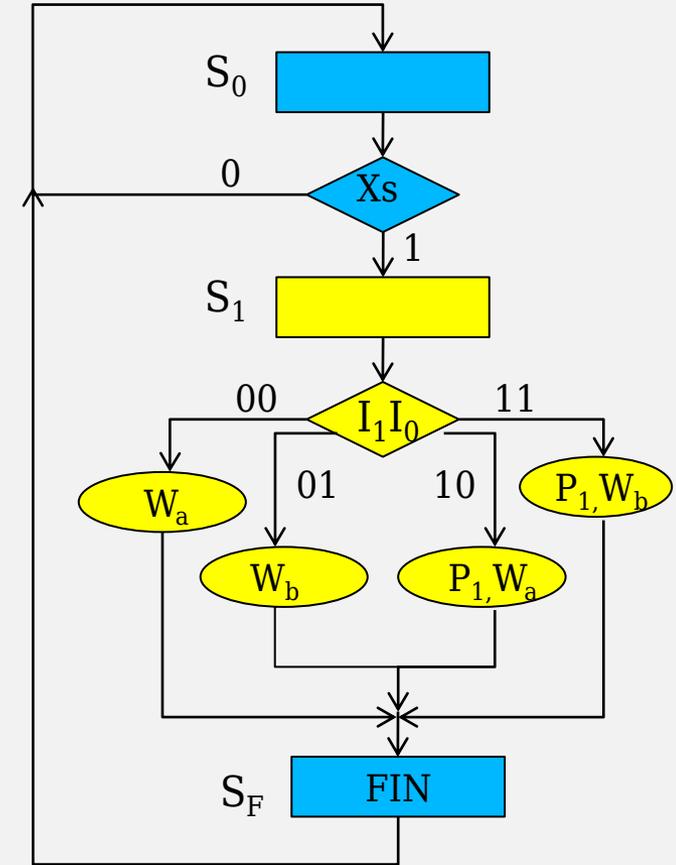
```
S1:
begin
  if(I1==0 && I0==0)
    Wa = 1;
  else if(I1==0 && I0==1)
    Wb = 1;
  else if(I1==1 && I0==0)
    begin
      P1 = 1;
      Wa = 1;
    end
  else
    begin
      P1 = 1;
      Wb = 1;
    end
  next_state = SF;
end
SF:
  FIN = 1;
endcase
end
endmodule
```



Descripción Verilog (compacta) de la u. de control de la calculadora: solución con 3 buses


```
module unidad_control2(  
  input ck, XS, I0, I1, reset,  
  output reg P0,P1,Wa,Wb,FIN  
);  
parameter S0 = 2'b00,  
        S1 = 2'b01,  
        SF = 2'b10;  
  
reg [1:0] current_state,next_state;  
  
always @(posedge ck or posedge reset)  
begin  
  if(reset)  
    current_state <= S0;  
  else  
    current_state <= next_state;  
end
```

SIGUE ->

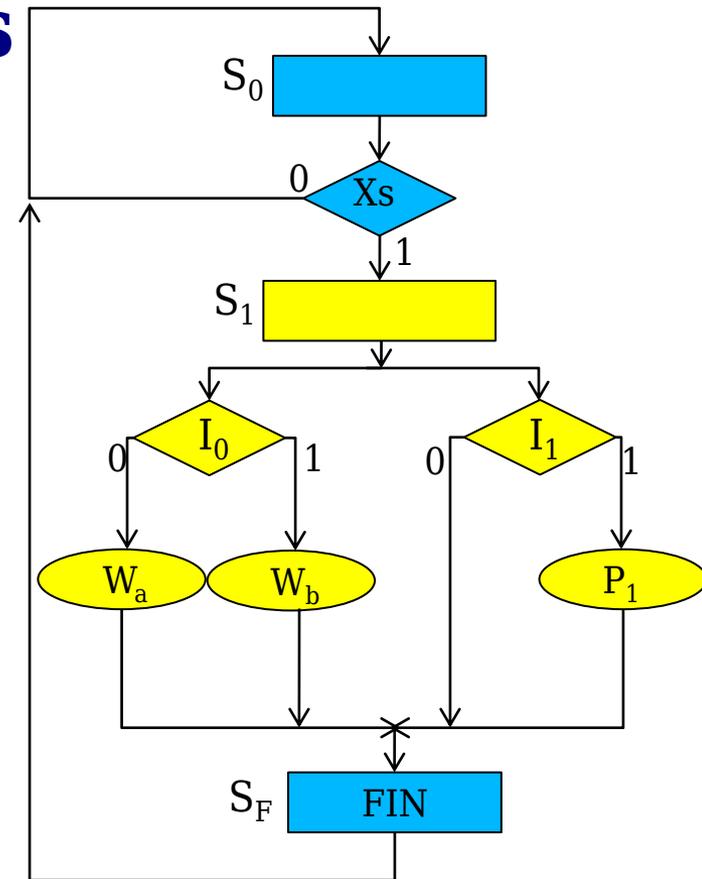


Descripción Verilog (compacta) ...
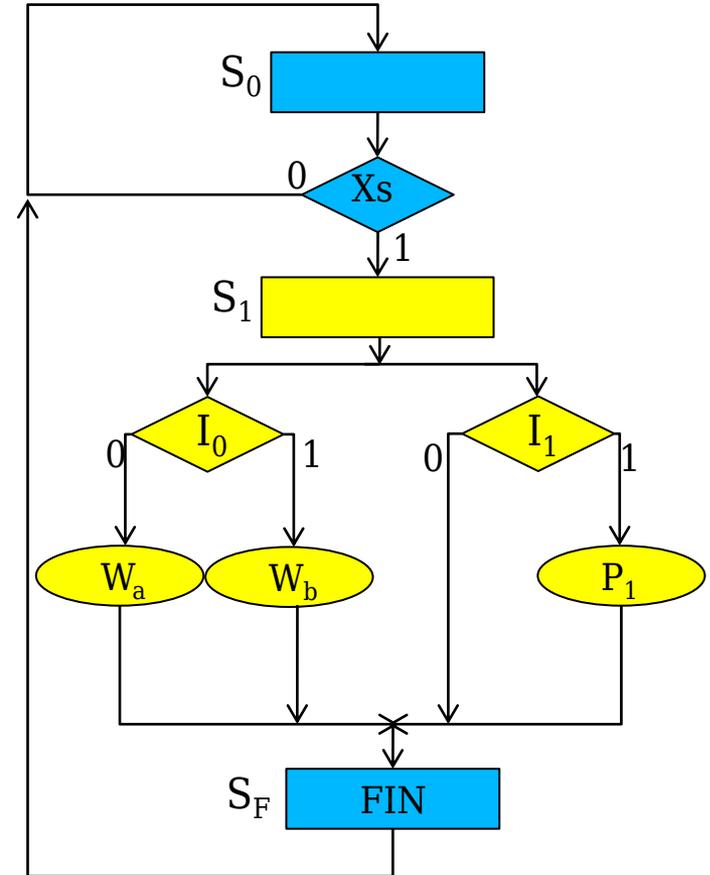
```
always @(current_state,I0,I1,XS)
begin
  P0 = 0;
  P1 = 0;
  FIN = 0;
  Wa = 0;
  Wb = 0;
  next_state = S0;
  case(current_state)
  S0:
    if(XS) next_state = S1;
  S1:
    begin
      if(I0)
        Wb = 1;
      else
        Wa = 1;
      if(i1)
        P1 = 1;
      next_state = SF;
    end
  SF:
    FIN = 1;
  endcase
end
endmodule
```



Diseño de la calculadora simple: solución con 3 buses

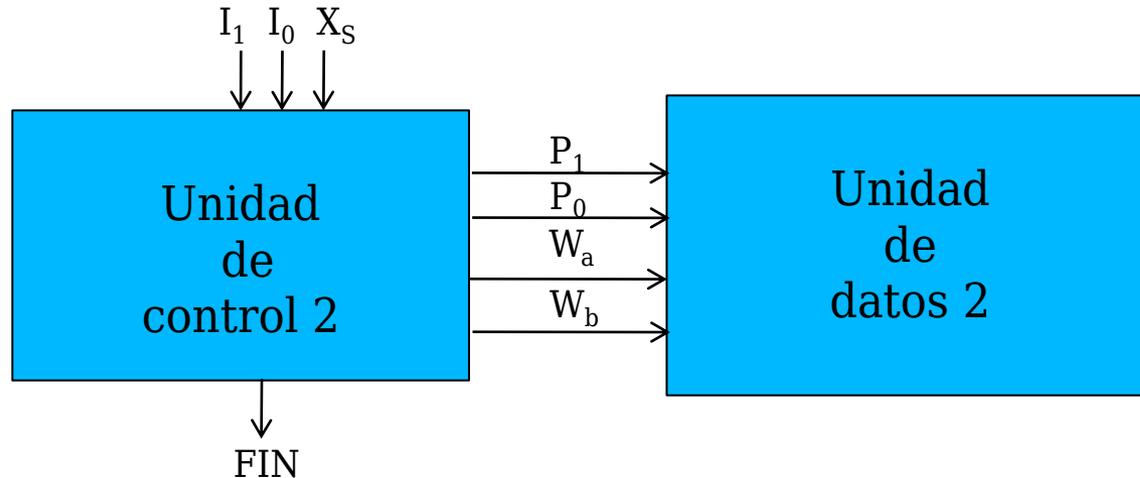- Conexión de unidades de datos y de control:



```
module calculadora #(parameter N=8) ( input ck, XS, I0, I1, reset, output FIN);  
  
    wire w1,w2,w3,w4;  
  
    unidad_datos2 #(N) ud_calc (.ck(ck),.P1(w1),.P0(w2),.Wa(w3),.Wb(w4));  
  
    unidad_control2 uc_calc(.ck(ck),.reset(reset),.XS(XS),.FIN(FIN),.I0(I0),.I1(I1),  
        .P1(w1),.P0(w2),.Wa(w3),.Wb(w4));  
  
endmodule
```

Diseño de una calculadora con 8 registros


- ▶ **Especificaciones** del sistema a diseñar:
 - ▶ Se dispone de 8 registros (R_0, R_1, \dots, R_7) y se desea poder realizar cualquiera de las siguientes operaciones:

$I_1 I_0$	operación
0 0	$R_D \leftarrow R_D + R_F$
1 0	$R_D \leftarrow R_D - R_F$
0 1	$R_D \leftarrow R_F$

- ▶ $D, F \in \{0, 1, 2, \dots, 6, 7\}$
- ▶ D y F vienen determinados por $(D_2 D_1 D_0)$ y $(F_2 F_1 F_0)$

Diseño de una calculadora con 8 registros

► Arquitectura de la u. de datos:

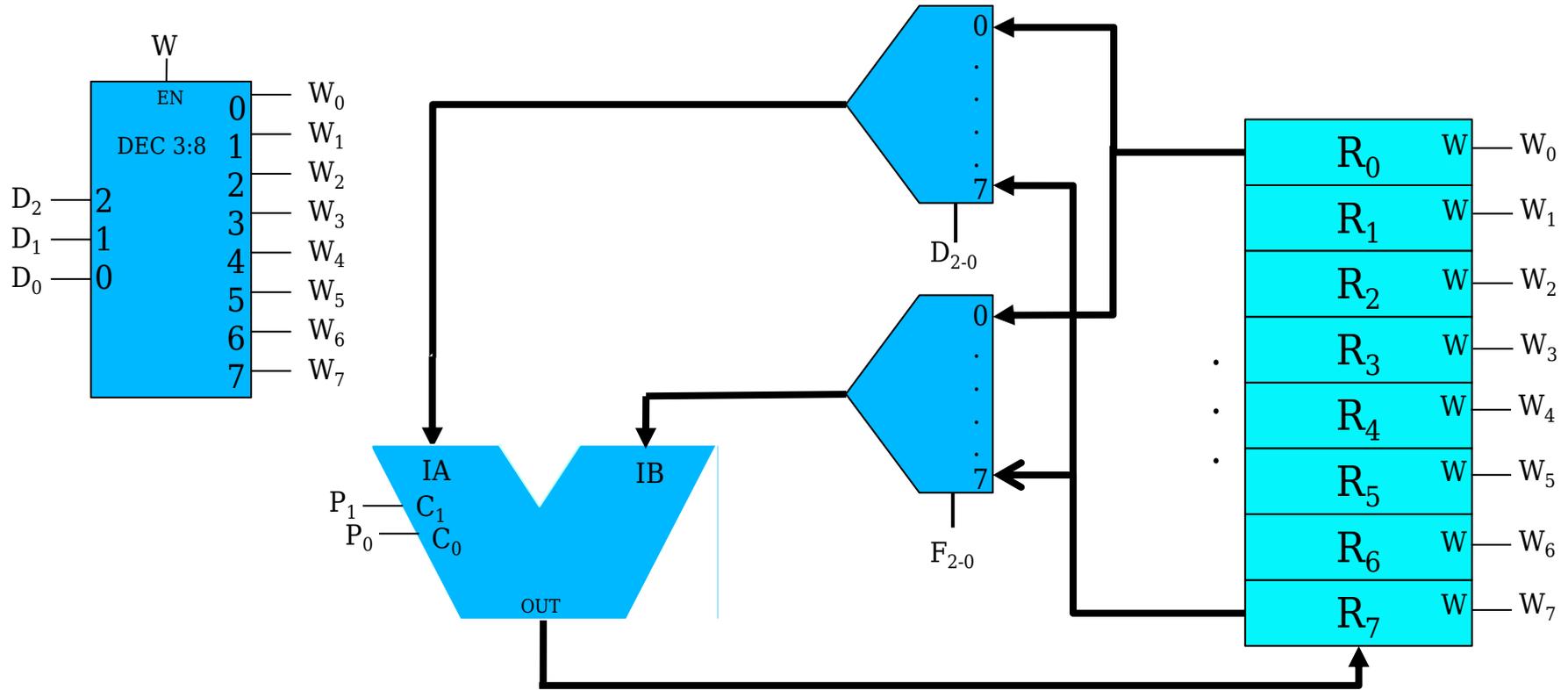


Diseño de una calculadora con 8 registros

- ▶ Descripción Verilog de la unidad de procesado

```
//declaración procedimental de la unidad de procesado de datos
module unidad_datos3 #(parameter N=8) (input ck,W,P0,P1, input [2:0] F,D);
    reg [N-1:0] R [7:0];
    always@(posedge ck)
        if(W)
            case({P1,P0}):
                2'b00: R[D] <= R[D] + R[F];
                2'b01: R[D] <= R[D];
                2'b10: R[D] <= R[D] - R[F];
                2'b11: R[D] <= R[F];
            endcase
endmodule
```

Diseño de una calculadora con 8 registros


- Organización del sistema digital:

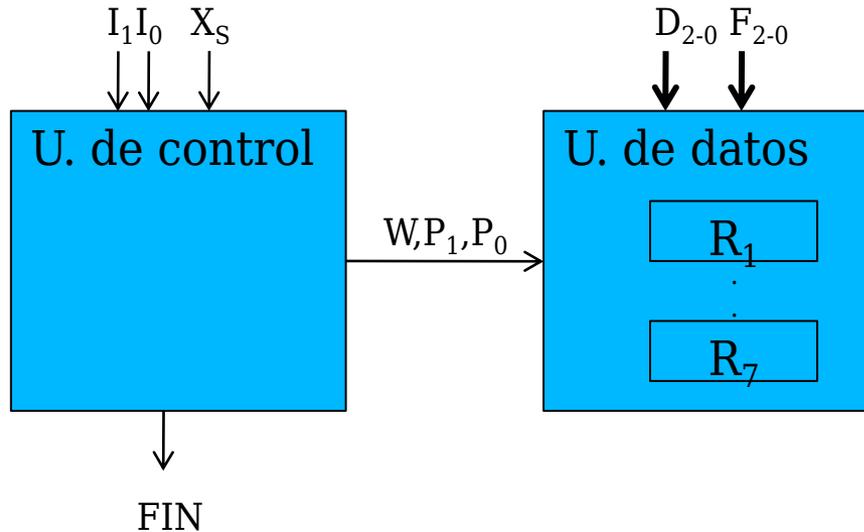

- El usuario especifica la operación proporcionando el valor de I_1 , I_0 , D_{2-0} , F_{2-0} , y genera la orden de comienzo con X_S


Diseño de una calculadora con 8 registros

▶ Carta ASM

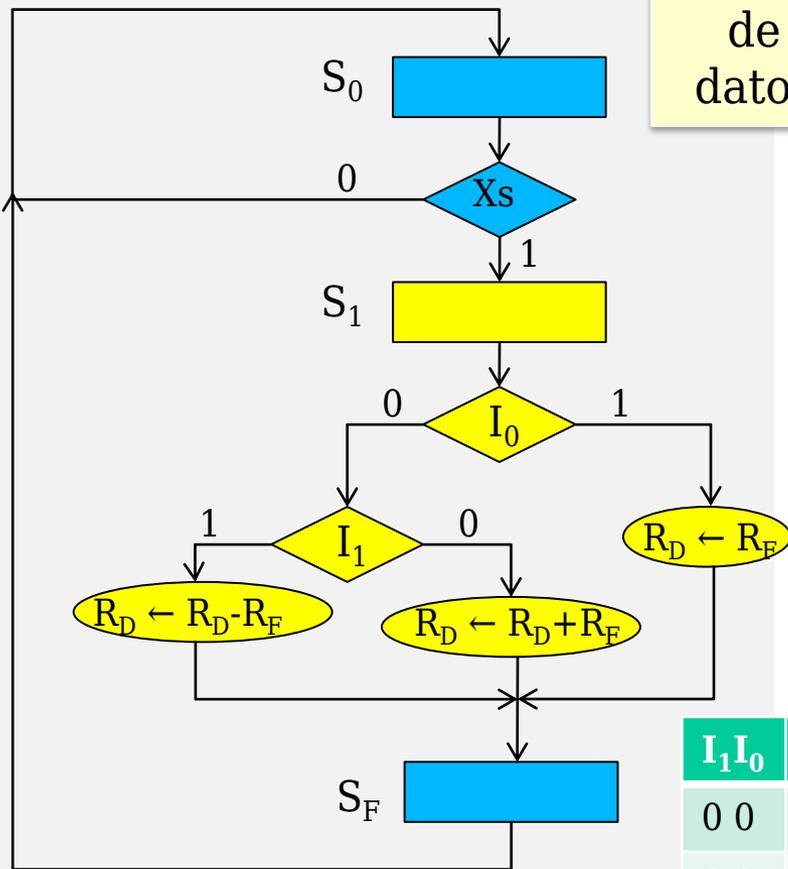

unidad de datos


$I_1 I_0$	operación
0 0	$R_D \leftarrow R_D + R_F$
1 0	$R_D \leftarrow R_D - R_F$
0 1	$R_D \leftarrow R_F$

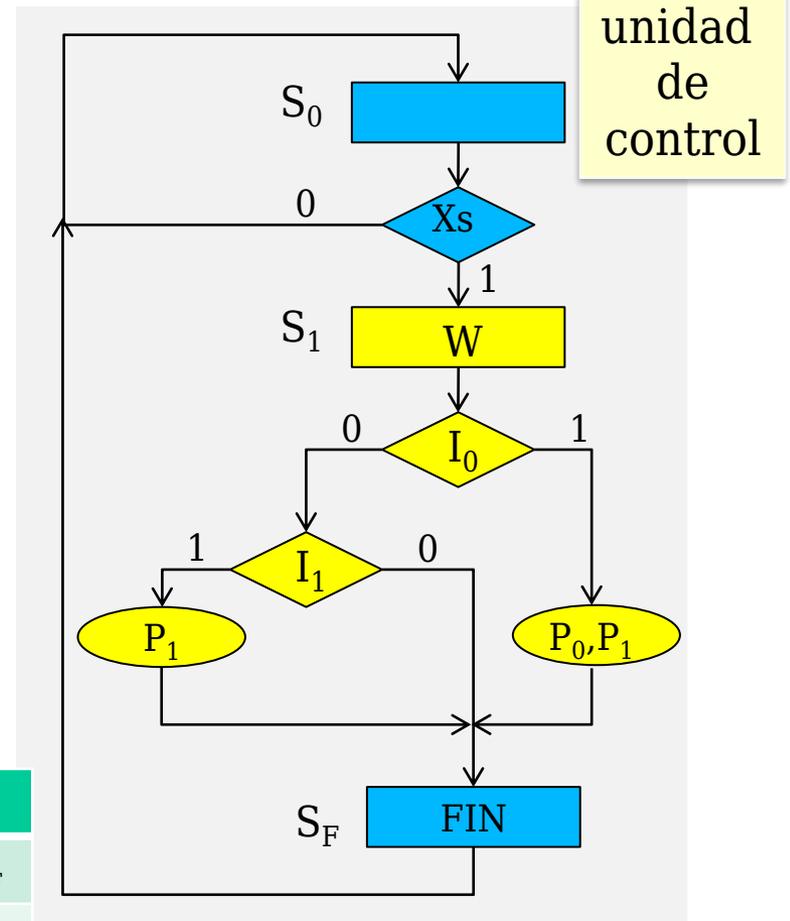

unidad de control

Diseño de una calculadora con 8 registros

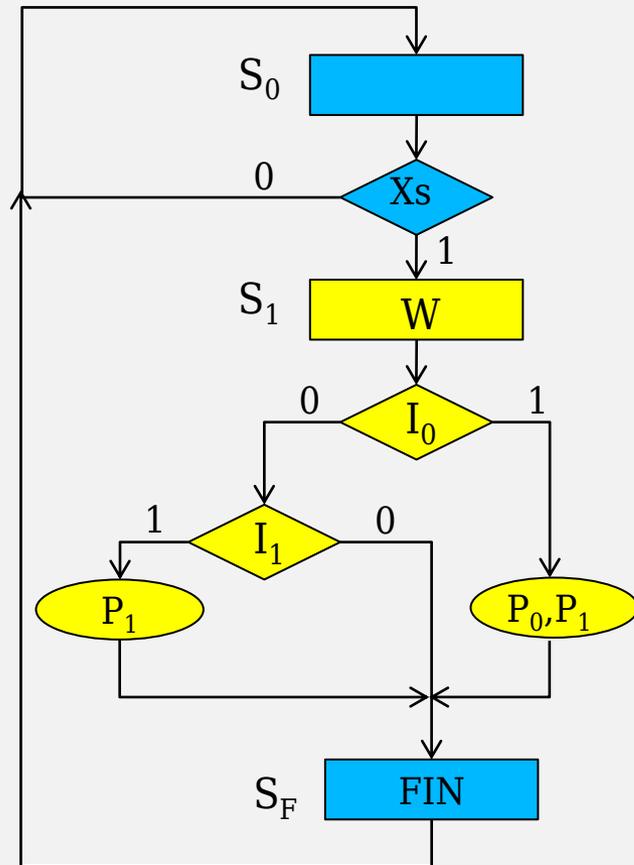- ▶ Carta ASM y descripción Verilog del controlador



```
module unidad_control3(
    input ck, XS, I0, I1, reset,
    output reg P0,P1,W,FIN
);
```


```
parameter S0 = 2'b00,
          S1 = 2'b01,
          SF = 2'b10;
```

```
reg [1:0] current_state,next_state;
```

```
always @(posedge ck or posedge reset)
begin
    if(reset)
        current_state <= S0;
    else
        current_state <= next_state;
end
```

SIGUE ->

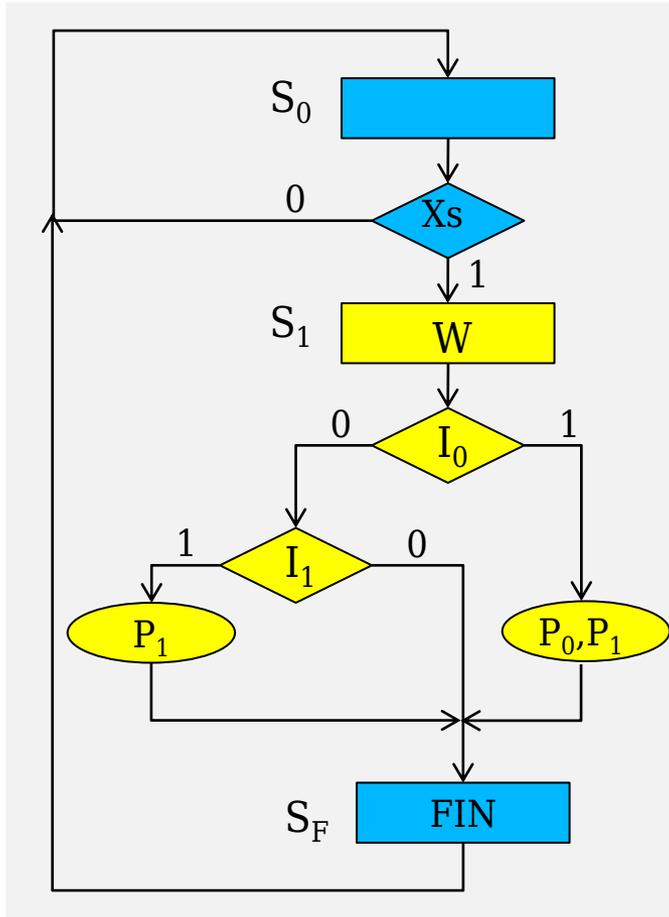
▶ Carta ASM y descripción Verilog del controlador



```
always @(current_state,I0,I1,XS)
begin
  P0 = 0;
  P1 = 0;
  FIN = 0;
  W = 0;
  next_state = S0;
  case(current_state)
  S0:
    if(XS) next_state = S1;
  S1:
    begin
      W = 1;
      if(I0)
        begin
          P0 = 1;
          P1 = 1;
        end
      else if (I1)
        P1 = 1;
      next_state = SF;
    end
  SF:
    FIN = 1;
  endcase
end
endmodule
```

Diseño de una calculadora con 8 registros

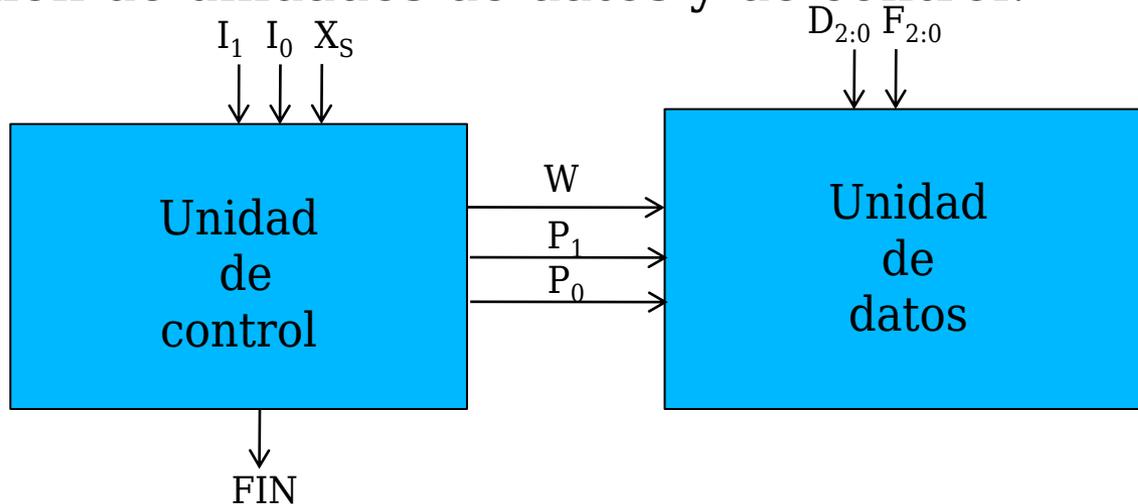- Conexión de unidades de datos y de control:



```
module calculadora8reg #(parameter N=8) ( input ck, XS, IO, I1, reset, input [2:0] D, F,
output FIN);


wire w1,w2,w3;

unidad_datos3 #(N) ud_calc (.ck(ck),.W(w1),.P0(w2),.P1(w3),.D(D),.F(F));

unidad_control3 uc_calc(.ck(ck),.reset(reset),.XS(XS),.FIN(FIN),.IO(IO),.I1(I1),
.W(w1),.P0(w2),.P1(w3));

endmodule
```

Técnicas de realización de u. de control

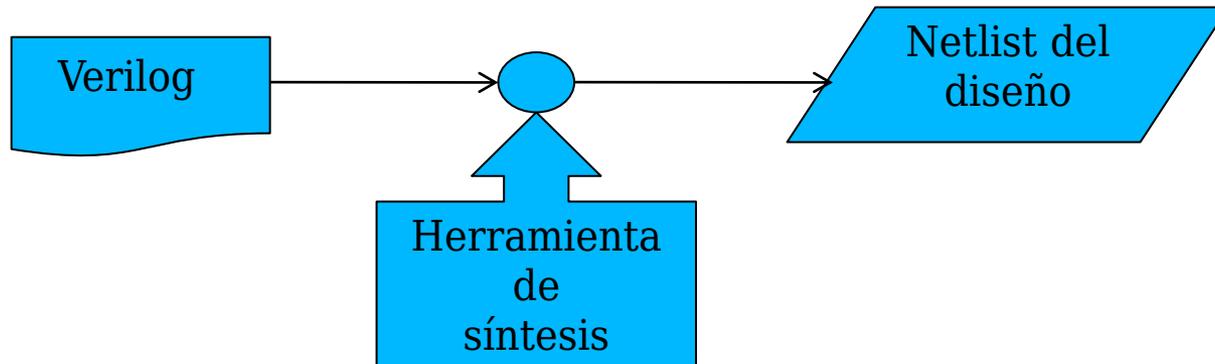

- ▶ Estrategias:
 - ▶ Cableada (como circuito secuencial síncrono)
 - ▶ Un biestable por estado
 - ▶ Microprogramado

Ejemplo de uso de la calculadora

- ▶ Realización de la operación $R_0 \leftarrow 3R_1 - R_2$
 - ▶ Se trata de una operación más compleja no incluida en la tabla de operación del sistema.
 - ▶ Se puede realizar mediante una secuencia de instrucciones (nivel ISP)
 - ▶ Instrucción 1: $R_0 \leftarrow R_1$
 - ▶ Instrucción 2: $R_0 \leftarrow R_0 - R_2$
 - ▶ Instrucción 3: $R_0 \leftarrow R_0 + R_1$
 - ▶ Instrucción 4: $R_0 \leftarrow R_0 + R_1$

Calculadora frente a computador

▶ Similitudes

- ▶ Podemos resolver problemas complejos a partir de las instrucciones del sistema mediante programación (software).
- ▶ El usuario no necesita ser especialista en la electrónica del sistema (hardware).

▶ Deficiencias

- ▶ No hay **automatización en la ejecución** del programa: cada vez que se ejecuta una instrucción el usuario debe activar Xs, esperar la señal de FIN y suministrar la siguiente.
- ▶ No hay **programa almacenado**: para ejecutar cada instrucción el usuario debe proporcionar los valores $D_{2:0}$ y $F_{2:0}$ para cada una de las tres instrucciones.