

---

# Unidades aritméticas y lógicas

DAPA  
E.T.S.I. Informática  
Universidad de Sevilla  
Noviembre, 2015

Jorge Juan <jjchico@de.te.us.es> 2010-2015

Esta obra esta sujeta a la Licencia Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/> o envíe una carta Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.



---

*Departamento de Tecnología Electrónica - Universidad de Sevilla*

## Contenidos

---

- Introducción
- Aritmética binaria
- Circuitos sumadores básicos
- Sumador de magnitudes
- Números binarios con signo
- Sumador con signo. Desbordamiento
- Sumador/restador
- ALU



---

*Departamento de Tecnología Electrónica - Universidad de Sevilla*

# Introducción

---

- Los circuitos aritméticos hacen operaciones aritméticas sobre datos de n bits: +, -, \*, /
- Las operaciones aritméticas son las más importantes en los sistemas digitales (computadores)
- Dos formas de hacer operaciones aritméticas en los computadores:
  - En hardware (mediante circuitos específicos): tradicionalmente sólo para operaciones simples (suma, producto, etc.)
  - En software (mediante programación): tradicionalmente para operaciones complejas (división, funciones trigonométricas, etc.)

## Soporte aritmético hardware en ordenadores personales

---


- 1970-1980 (procesadores de 8 bits)
  - Sólo suma y resta de números enteros.
- 1980-1990 (procesadores de 16 bits)
  - Multiplicadores y divisores
  - Co-procesadores matemáticos como opción
    - Número reales, funciones complejas, etc.
- 1990-2000 (procesadores de 32 bits)
  - Co-procesadores integrados
  - Múltiples unidades de enteros: varios cálculos a la vez
  - Operaciones de soporte multimedia
  - Operaciones para gráficos 2-D (en controladores gráficos)
- 2000- (procesadores de 64 bits)
  - Operaciones matemáticas avanzadas
    - Procesamiento digital, simulación física, etc.
  - Operaciones para gráficos 3D (en controladores gráficos)

# Contenidos

- Introducción
- **Aritmética binaria**
- Circuitos sumadores básicos
- Sumador de magnitudes
- Números binarios con signo
- Sumador con signo. Desbordamiento
- Sumador/restador
- ALU
 
# Aritmética binaria

- Aritmética usada en sistemas digitales (computadores)
- Basada en el sistema de numeración en base 2
- Número fijo de bits



# Aritmética binaria

---



- Ejemplo
  - $A = 100110$
  - $B = 1101$
- Operaciones
  - $A + B$
  - $A - B$
  - $A * B$
  - $A / B$

# Contenidos


---

- Introducción
- Aritmética binaria
- **Circuitos sumadores básicos**
- Sumador de magnitudes
- Números binarios con signo
- Sumador con signo. Desbordamiento
- Sumador/restador
- ALU
  
## Circuitos sumadores básicos. Sumador completo (*full adder*)





$a_i$	$b_i$	$c_i$	$c_{i+1}$	$s_i$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

 


$$\begin{array}{l}
 s_i = a_i \oplus b_i \oplus c_i \\
 c_{i+1} = a_i b_i + a_i c_i + b_i c_i
 \end{array}$$
  
## Circuitos sumadores básicos. Semi sumador (*half adder*)





$a_0$	$b_0$	$c_1$	$s_0$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

 

$$\begin{array}{l}
 s_0 = a_0 \oplus b_0 \\
 c_1 = a_0 b_0
 \end{array}$$

# FA y HA. Descripciones en Verilog

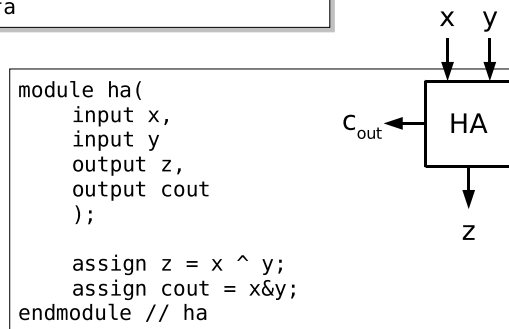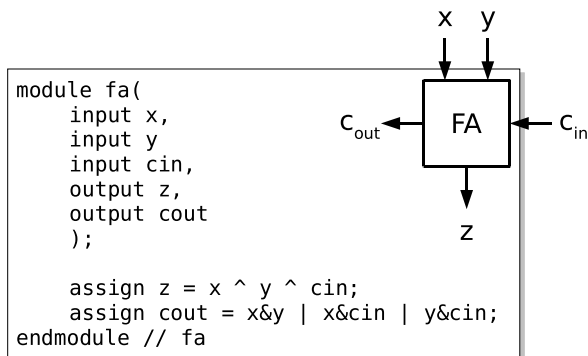


## Contenidos


- Introducción
- Aritmética binaria
- Circuitos sumadores básicos
- **Sumador de magnitudes**
- Números binarios con signo
- Sumador con signo. Desbordamiento
- Sumador/restador
- ALU
 
# Sumador de magnitudes de n bits

$$\begin{array}{r}
 c_{out} \quad c_3 \quad c_2 \quad c_1 \\
 \quad a_3 \quad a_2 \quad a_1 \quad a_0 \\
 + \quad b_3 \quad b_2 \quad b_1 \quad b_0 \\
 \hline
 s_3 \quad s_2 \quad s_1 \quad s_0
 \end{array}$$




$$S = (A + B) \bmod 2^n$$

 


$c_{out}$  es un indicador de "desbordamiento" (*overflow*): el resultado no puede representarse con los bits disponibles ( $n$ ).
 
# Sumador de magnitudes de n bits con entrada de acarreo

$$\begin{array}{r}
 c_{out} \quad c_3 \quad c_2 \quad c_1 \quad c_{in} \\
 \quad a_3 \quad a_2 \quad a_1 \quad a_0 \\
 + \quad b_3 \quad b_2 \quad b_1 \quad b_0 \\
 \hline
 s_3 \quad s_2 \quad s_1 \quad s_0
 \end{array}$$




$$S = (A + B + C_{in}) \bmod 2^n$$

 

$c_{in}$  es útil para conectar varios sumadores y sumar números de más de  $n$  bits.

# Importancia del sumador completo (FA)

 


- El sumador completo hace la operación aritmética más básica (sumar 3 bits) usando sólo operadores lógicos.
- "El sumador completo es el punto de encuentro entre el mundo lógico de los sistemas digitales y el mundo aritmético de los computadores" J. Juan
 
# Ejemplos Verilog

Usando sumadores completos (FA)

```
module adder8_fa(  
  input [7:0] a,  
  input [7:0] b,  
  input cin,  
  output [7:0] s,  
  output cout  
);  
  
  // auxiliary signal  
  wire [7:1] c;  
  
  fa fa0 (a[0], b[0], cin, s[0], c[1]);  
  fa fa1 (a[1], b[1], c[1], s[1], c[2]);  
  fa fa2 (a[2], b[2], c[2], s[2], c[3]);  
  fa fa3 (a[3], b[3], c[3], s[3], c[4]);  
  fa fa4 (a[4], b[4], c[4], s[4], c[5]);  
  fa fa5 (a[5], b[5], c[5], s[5], c[6]);  
  fa fa6 (a[6], b[6], c[6], s[6], c[7]);  
  fa fa7 (a[7], b[7], c[7], s[7], cout);  
  
endmodule // adder8_fa
```



Usando operadores aritméticos

```
module adder8(  
  input [7:0] a,  
  input [7:0] b,  
  input cin,  
  output [7:0] s,  
  output cout  
);  
  
  assign  
    {cout, s} = a+b+cin;  
  
endmodule // adder8
```



# Contenidos

---

- Introducción
- Aritmética binaria
- Circuitos sumadores básicos
- Sumador de magnitudes
- **Números binarios con signo**
- Sumador con signo. Desbordamiento
- Sumador/restador
- ALU


## ¿Y los números negativos? Números binarios con signo

---

- En los circuitos digitales no hay “signo”, sólo ceros y unos.
- El signo debe codificarse mediante bits junto con la palabra que representa al número.
- Hay varias alternativas para codificar números con signo:
  - Representación signo-magnitud
  - Representación en exceso
  - Representaciones en complemento
- Representación en complemento a 2: usada por la práctica totalidad de computadores actuales para números enteros.
 
# Representación signo-magnitud (s-m) con n bits

- Emplea un bit para el signo y el resto para la magnitud:
  - Signo: 0(+), 1(-)
  - Números representables:  $2^n-1$
  - Dos representaciones del "0": 00000000, 10000000



$$-(2^{n-1}-1) \leq x \leq 2^{n-1}-1$$

# Representación signo-magnitud con n bits

- Ventajas
  - Fácil de entender
  - Fácil de obtener el opuesto
- Inconvenientes
  - Para operar con números en s-m hay que determinar previamente su signo.
  - La operación a realizar depende del signo de los operandos.
  - Se requieren circuitos complejos para operar con número representados en s-m.
- Usos
  - No usado en la práctica para números enteros.
  - Un concepto similar se usa en la representación de números reales (punto flotante).

# Representación en exceso o sesgada

- Dado un número  $x$ , y un exceso  $e$ , la representación en exceso- $e$  con  $n$  bits consiste en representar  $x$  mediante la codificación en binario natural de la magnitud  $x+e$  con  $n$  bits.
- Para que la representación sea correcta, el resultado debe ser un entero positivo representable con  $n$  bits.
- Con  $n$  bits, un valor frecuente para el exceso es  $2^{n-1}$ .
  - Aproximadamente mismo número de positivos y negativos
  - El primer bit de la palabra indica el signo: 0-negativo, 1-positivo.
- Ej: exceso- $2^{n-1}$  ( $n=8 \rightarrow 2^{n-1}=128$ )
  - $-35_{(10)} \rightarrow -35+128 = 93 = 01011101_{\text{exc-128}}$

$$0 \leq x+e < 2^n$$

$$e = 2^{n-1}$$

$$0 \leq x+2^{n-1} < 2^n$$

$$-2^{n-1} \leq x < 2^{n-1}$$

# Representación en exceso o sesgada

- Ventajas
  - Fácil de convertir entre el número y la representación
- Inconvenientes
  - No es fácil obtener el opuesto
  - Se necesitan circuitos complejos para operar con números en rep. en exceso.
- Ejemplo de uso
  - Exponente en la representación de números reales (punto flotante)

Binario	Positivo	Exceso-8
0000	0	-8
0001	1	-7
0010	2	-6
0011	3	-5
0100	4	-4
0101	5	-3
0110	6	-2
0111	7	-1
1000	8	0
1001	9	1
1010	10	2
1011	11	3
1100	12	4
1101	13	5
1110	14	6
1111	15	7

# Representaciones en complemento con n bits

- Las representaciones en complemento usan una operación de transformación (complemento) para representar los números negativos.
- La transformación se construye de forma que el bit más significativo (msb) sea 0 para positivos y 1 para negativos.
- Representación de números positivos:
  - Se representan en binario natural
  - El bit más significativo debe ser 0
- Representación de números negativos
  - Se representan haciendo la operación "complemento" al opuesto (positivo)
- Cambio de signo
  - La representación del opuesto de un número se obtiene haciendo la operación "complemento" a la representación del número.
- Operaciones complemento típicas
  - Complemento a dos, complemento a uno, complemento a la base, etc.

# Representación en complemento a 1

- Emplea la operación de complemento a 1 (complementar todos los bits).
- El primer bit indica el signo.
- Hace años la emplearon algunos ordenadores, pero hoy está en desuso.
- Ventajas
  - Facilidad de obtener el opuesto
- Inconvenientes
  - Dos representaciones del cero
  - Circuitos más complejos

Binario	Positivo	RC1
0000	0	0
0001	1	1
0010	2	2
0011	3	3
0100	4	4
0101	5	5
0110	6	6
0111	7	7
1000	8	-7
1001	9	-6
1010	10	-5
1011	11	-4
1100	12	-3
1101	13	-2
1110	14	-1
1111	15	0

$$-(2^{n-1} - 1) \leq x \leq 2^{n-1} - 1$$

# Complemento a 1

- **Definición (Operación Complemento a 1 con n bits):** Dado un entero positivo  $x < 2^n$ , se define el complemento a 1 con n bits de  $x$ ,  $C1_n(x)$ , a la magnitud que resulta de complementar todos los bits de  $x$  expresado en base 2.
- **Definición (Representación en Complemento a 1 con n bits -RC1n-):** Dado un entero  $x$  tal que  $-2^{n-1} < x < 2^{n-1}$ , la representación en complemento a 1 de  $x$  con n bits (RC1n) es una palabra binaria de n bits de magnitud  $RC1_n(x)$  tal que:
  - $RC1_n(x) = x$ , si  $0 \leq x < 2^{n-1}$
  - $RC1_n(x) = C1_n(-x)$ , si  $-2^{n-1} < x < 0$
- **Definición 2 (Representabilidad en complemento a 1):** Si  $x < -(2^{n-1} - 1)$  o  $x > 2^{n-1} - 1$  se dice que  $x$  no es representable en complemento a 1 con n bits.

# Representación en complemento a 2

- Aprovecha la “forma” de sumar del sumador de magnitudes
  - $s = (a+b) \bmod 2^n$
- Se puede sumar un número negativo utilizando uno positivo:
  - $5 + (-3) = 2$
  - $(5 + 13) \bmod 16 = 18 \bmod 16 = 2$
- En general, si  $x < 0$ , basta sustituirlo por  $x + 2^n$
- Se imponen límites para distinguir positivos de negativos
  - $0 \dots 2^{n-1} - 1 \rightarrow$  positivos (msb=0)
  - $2^{n-1} \dots 2^n - 1 \rightarrow$  negativos (msb=1)
- Funciona para todas las combinaciones de  $a$  y  $b$ , salvo desbordamiento!

Binario	Positivo	Negativo	RC2
0000	0	0	0
0001	1	-15	1
0010	2	-14	2
0011	3	-13	3
0100	4	-12	4
0101	5	-11	5
0110	6	-10	6
0111	7	-9	7
1000	8	-8	-8
1001	9	-7	-7
1010	10	-6	-6
1011	11	-5	-5
1100	12	-4	-4
1101	13	-3	-3
1110	14	-2	-2
1111	15	-1	-1

## Complemento a 2

- **Definición (Representación en Complemento a 2 con n bits -RC2n-):** Dado un entero  $x$  tal que  $-2^{n-1} \leq x < 2^{n-1}$ , la representación en complemento a 2 de  $x$  con  $n$  bits (RC2n) es una palabra binaria de  $n$  bits de magnitud  $RC2_n(x)$  tal que:
  - $RC2_n(x) = x$ , si  $0 \leq x < 2^{n-1}$
  - $RC2_n(x) = 2^n + x$ , si  $-2^{n-1} \leq x < 0$
- **Definición (Representabilidad en complemento a 2):** Si  $x < -2^{n-1}$  o  $x > 2^{n-1}-1$  se dice que  $x$  no es representable en complemento a 2 con  $n$  bits.
- **Definición (Operación Complemento a 2 con n bits):** Dado un entero positivo  $x < 2^n$ , se define el complemento a 2 con  $n$  bits de  $x$ ,  $C2_n(x)$ , como:
  - $C2_n(x) = 2^n - x$
- Representación en Complemento a 2 reformulada:
  - $RC2_n(x) = x$ , si  $0 \leq x < 2^{n-1}$
  - $RC2_n(x) = C2_n(-x)$ , si  $-2^{n-1} \leq x < 0$

## Complemento a 2

- **Teorema (Bit de signo):** Si  $x$  es representable en complemento a 2 con  $n$  bits, el bit más significativo de la representación en complemento a 2 de  $x$  es 0 si  $x \geq 0$ , y 1 si  $x < 0$ .
- **Teorema (Cálculo del opuesto):** Dado un entero  $x$  representable en complemento a 2 con  $n$  bits, la magnitud de la RC2n de  $-x$  es el complemento a 2 de la magnitud de la RC2n de  $x$ , siempre que  $-x$  sea representable en complemento a 2, esto es:
  - $RC2_n(-x) = C2_n(RC2_n(x))$
  - En RC2n el opuesto se calcula aplicando la operación complemento a 2 sobre la representación.

## Complemento a 2

---

- **Teorema (Regla de la suma):** Dados dos enteros  $a$  y  $b$  tales que  $a$ ,  $b$  y  $a+b$  son representables en complemento a 2 con  $n$  bits, la magnitud de la RC2n de  $a+b$  se puede calcular como:
  - $RC2_n(a+b) = [RC2_n(a) + RC2_n(b)] \bmod 2^n$

Esto es: la RC2n de  $a+b$  se obtiene sumando las RC2n de  $a$  y de  $b$  y despreciando posibles bits de acarreo.

- **Corolario:** Un sumador de magnitudes de  $n$  bits cuyos operandos son las RC2n de  $a$  y  $b$  produce la RC2n de  $a+b$ , siempre que ésta sea representable con  $n$  bits.

## Complemento a 2

---

- **Definición (Desbordamiento en complemento a 2):** Dados dos enteros  $a$  y  $b$  representables en complemento a 2 con  $n$  bits, se dice que la suma de  $a$  y  $b$  produce desbordamiento en complemento a 2 con  $n$  bits si  $a+b$  no es representable en complemento a 2 con  $n$  bits.
- **Corolario (Regla del desbordamiento):** Dados dos enteros  $a$  y  $b$  representables en complemento a 2 con  $n$  bits, la suma  $a+b$  es representable en complemento a 2 con  $n$  bits si y sólo si:
  - $a$  y  $b$  tienen distinto signo o al menos uno de ellos es cero, o bien
  - $a$  y  $b$  tienen el mismo signo y el resultado de la suma de las RC2n de  $a$  y  $b$ , módulo  $2^n$ , tiene el mismo bit de signo que las RC2n de  $a$  y  $b$ .

## Complemento a 2 Suma y desbordamiento

1001 = -7	1100 = -4	0011 = +3
0101 = +5	0100 = +4	0100 = +4
-----	-----	-----
1110 = -2	10000 = 0	0111 = +7
1100 = -4	0101 = +5	1001 = -7
1111 = -1	0100 = +4	1010 = -6
-----	-----	-----
11011 = -5	1001 = -7	10011 = +3

  
**¡Desbordamiento!**

## Complemento a 2 Relación con el complemento a 1

- **Teorema:** el complemento a 1 con n bits de x puede calcularse como:
  - $C1_n(x) = 2^n - x - 1$
- Relación:
  - $C1_n(x) = C2_n(x) - 1$
  - $C2_n(x) = C1_n(x) + 1$
- Regla 1
  - El  $C2_n(x)$  puede obtenerse complementando todos los bits de x y sumando 1 al resultado.
- Regla 2
  - El  $C2_n(x)$  puede obtenerse conservando todos los bits de x que sean '0' comenzando por el menos significativo hasta el primer '1' inclusive y complementando el resto de bits.





## Complemento a 2 Ejemplos

- Ejemplo 1: representar las siguientes cantidades en C2 con 8 bits.
  - 32, -13, 115, -140, 128, -128
- Ejemplo 2: obtener el número mínimo de bits necesarios para representar las cantidades anteriores en C2.
- Ejemplo 3: calcular el valor decimal de las siguientes representaciones en C2.
  - 01001100, 11110000
  
## Complemento a 2 Extensión del signo

- **Teorema (Extensión del signo en complemento a 2):** Sea  $x$  un entero representable en complemento a 2 y  $RC2_n(x)$  la magnitud de su representación en complemento a 2 con  $n$  bits y  $s$  el bit de signo de dicha magnitud. Se cumple que:
  - $RC2_{n+1}(x) = s \cdot 2^n + RC2_n(x)$
- **Corolario:** Un entero  $x$  representable en complemento a 2 con  $n$  bits será representable en complemento a 2 con  $n-1$  bits si los dos bits más significativos de  $RC2_n(x)$  son iguales (el signo no cambia al reducir el número de bits).



## Complemento a 2 C2 como código pesado

- **Teorema:** Sea  $x$  un entero representable en complemento a 2 con  $n$  bits,  $RC2_n(x)$  la magnitud de su representación en complemento a 2 con  $n$  bits formada por las cifras binarias  $\{x_0, x_1, \dots, x_{n-1}\}$ . Se tiene que:

$$X = -2^{n-1}x_{n-1} + 2^{n-2}x_{n-2} + \dots + 2x_1 + x_0$$

$-2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
-128	64	32	16	8	4	2	1

1	0	1	1	0	1	1	0	→	-74
1	1	1	1	1	1	1	0	→	-2
0	1	0	0	0	0	0	1	→	65

## Resumen de números con signo

x	S-M	Exc- $2^{n-1}$	RC1	RC2
-8	-	0000	-	1000
-7	1111	0001	1000	1001
-6	1110	0010	1001	1010
-5	1101	0011	1010	1011
-4	1100	0100	1011	1100
-3	1011	0101	1100	1101
-2	1010	0110	1101	1110
-1	1001	0111	1110	1111
0	0000/1000	1000	0000/1111	0000
1	0001	1001	0001	0001
2	0010	1010	0010	0010
3	0011	1011	0011	0011
4	0100	1100	0100	0100
5	0101	1101	0101	0101
6	0110	1110	0110	0110
7	0111	1111	0111	0111

# Contenidos

- Introducción
- Aritmética binaria
- Circuitos sumadores básicos
- Sumador de magnitudes
- Números binarios con signo
- **Sumador con signo. Desbordamiento**
- Sumador/restador
- ALU

## Sumador con signo: desbordamiento


- Mismo sumador que para magnitudes.
- El bit de acarreo NO indica desbordamiento en C2.
- Se necesita un indicador de desbordamiento para la suma en C2. Basado en la regla del desbordamiento.
  - **Signo de operandos y resultado**

$$\begin{array}{r} 0 \ 1 \\ 0 \ \dots \\ + \ 0 \ \dots \\ \hline 1 \ \dots \end{array}$$


$$ov = \bar{a}_{n-1} \bar{b}_{n-1} s_{n-1} + a_{n-1} b_{n-1} \bar{s}_{n-1}$$

$$ov = c_n \oplus c_{n-1}$$
 
$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \\ 1 \ \dots \\ + \ 1 \ \dots \\ \hline 0 \ \dots \end{array}$$



# Sumador con signo: desbordamiento

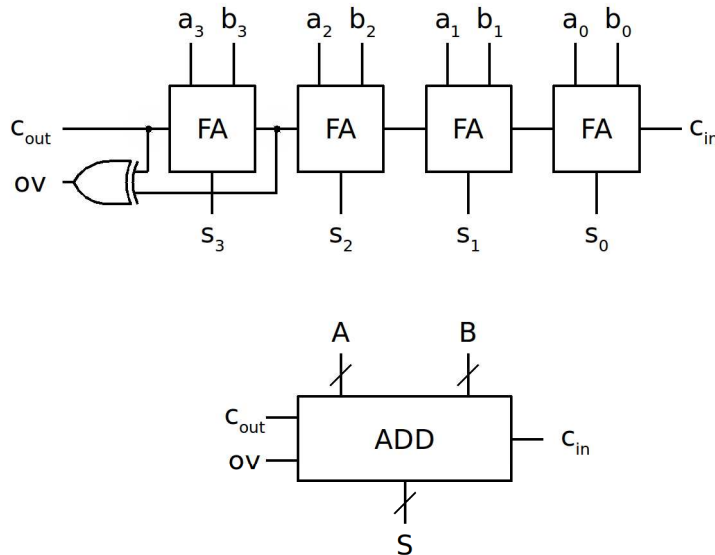

# Sumador con/sin signo Ejemplos Verilog

Usando sumadores completos


```

module adder8_fa(
  input [7:0] a,
  input [7:0] b,
  input cin,
  output [7:0] s,
  output cout, ov
);

// auxiliary signal
wire [7:1] c;

fa fa0 (a[0], b[0], cin, s[0], c[1]);
fa fa1 (a[1], b[1], c[1], s[1], c[2]);
fa fa2 (a[2], b[2], c[2], s[2], c[3]);
fa fa3 (a[3], b[3], c[3], s[3], c[4]);
fa fa4 (a[4], b[4], c[4], s[4], c[5]);
fa fa5 (a[5], b[5], c[5], s[5], c[6]);
fa fa6 (a[6], b[6], c[6], s[6], c[7]);
fa fa7 (a[7], b[7], c[7], s[7], cout);

 assign ov = c[7] ^ cout;
endmodule // adder8_fa
  
```



Usando operadores aritméticos

```

module adder8(
  input [7:0] a,
  input [7:0] b,
  input cin,
  output [7:0] s,
  output cout, ov
);

assign {cout, s} = a+b+cin;

assign ov = ~a[7] & ~b[7] & s[7]
           | a[7] & b[7] & ~s[7];
endmodule // adder8
  
```

# Sumador con signo

## Ejemplos Verilog


```
module adder8 #(parameter w = 8)(
  input wire signed [w-1:0] a,
  input wire signed [w-1:0] b,
  output reg signed [w-1:0] z,
  output reg ov
);
  reg signed [w:0] f;
  always @* begin
    f = a + b;
    if (f[w] != f[w-1])
      ov = 1;
    else
      ov = 0;
    z = f[w-1:0];
  end
endmodule // adder8
```

- Tipo "signed". Maneja automáticamente representación en C2.
  - Constantes negativas
  - Extensión de signo
  - Etc.

```
if (f[w] != f[w-1])
  ov = 1;
else
  ov = 0;
```

```
ov = (f[w]==f[w-1])? 0: 1;
```



```
ov = f[w] ^ f[w-1];
```

 

## Contenidos

- Introducción
- Aritmética binaria
- Circuitos sumadores básicos
- Sumador de magnitudes
- Números binarios con signo
- Sumador con signo. Desbordamiento
- **Sumador/restador**
- ALU
 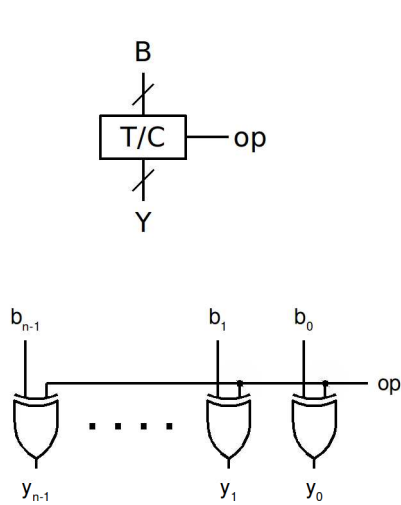
# Sumador/restador Bloque transfere/complementa





$$Y = \bar{B} = C1_n(B) = 2^n - B - 1 = C2_n(B) - 1$$

Si  $B = RC2_n(b)$ , entonces:

$$Y + 1 = C2_n(B) = RC2_n(-b)$$
 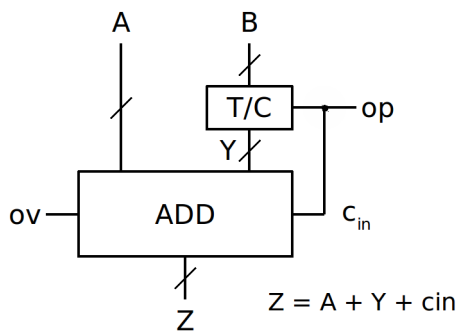
# Sumador/restador

- Sumador/restador en complemento a 2
  - $A = RC2_n(a)$ ,  $B = RC2_n(b)$ ,  $Z = RC2_n(z)$
  - ov: salida de desbordamiento (z no representable en C2)




op	z	Z
0	a + b	A + B
1	a - b	A + C2(B)

op	Y	$c_{in}$	Z	z
0	B	0	A + B	a + b
1	$\bar{B}$	1	A + B + 1	a - b

$$\bar{B} + 1 = C1_n(B) + 1 = C2_n(B)$$

# Sumador/restador

## Descripción Verilog

 

```
module addsub #(parameter w = 8)(
    input wire signed [w-1:0] a,
    input wire signed [w-1:0] b,
    input wire op,
    output reg signed [w-1:0] z,
    output reg ov
);

    reg signed [w:0] f;

    always @* begin
        case (op)
            0:
                f = a + b;
            default:
                f = a - b;
        endcase

        ov = f[w] ^ f[w-1];


        z = f[w-1:0];
    end
endmodule // addsub
```

## Contenidos

- Introducción
- Aritmética binaria
- Circuitos sumadores básicos
- Sumador de magnitudes
- Números binarios con signo
- Sumador con signo. Desbordamiento
- Sumador/restador
- **ALU**

 
# ALU

- Conjunto de operaciones de procesamiento de datos agrupadas en un mismo dispositivo
  - Operaciones lógicas
  - Operaciones aritméticas
- Uno de los componentes más importantes del computador


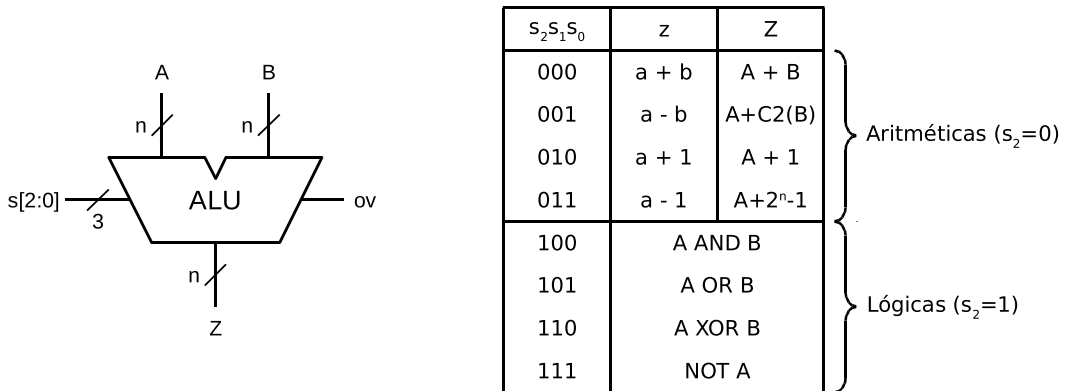
# ALU de ejemplo

- Unidad Lógico-Aritmética en complemento a 2
  - $A = RC2n(a)$ ,  $B = RC2n(b)$ ,  $Z = RC2n(z)$
  - ov: salida de desbordamiento (z no representable en C2)






# ALU

## Estrategia de diseño

- ¡Divide y vencerás! (otra vez)
  - Diseñar una unidad lógica y una unidad aritmética independientes controladas por  $s_2$  (¿multiplexor?)
- Unidad lógica
  - Seleccionar la operación adecuada con  $s_1$  y  $s_0$  (¿multiplexor?)
- Unidad aritmética
  - Usar un sumador de magnitudes como base.
  - Calcular las entradas del sumador (B y Cin) para obtener el resultado deseado.
  - Seleccionar los valores apropiados de B y Cin con  $s_1$  y  $s_0$  (¿multiplexor?)


# ALU

## Diseño

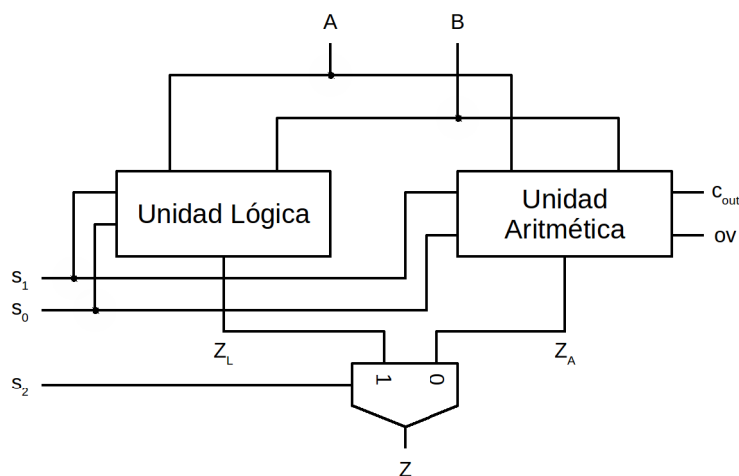


# ALU

## Diseño de la unidad lógica


 


$s_1s_0$	zl	$z_l_i$
00	a AND b	$a_i \text{ AND } b_i$
01	a OR $\bar{b}$	$a_i \text{ OR } \bar{b}_i$
10	a XOR b	$a_i \text{ XOR } b_i$
11	NOT a	NOT $a_i$

 

# ALU

## Diseño de la unidad aritmética

  


$s_1s_0$	$z_A$	$Z_A$
00	$a + b$	$A + B$
01	$a - b$	$A + \bar{B} + 1$
10	$a + 1$	$A + 1$
11	$a - 1$	$A + 2^n - 1$

$$Z_A = A + Y + c_{in}$$


$s_1s_0$	Y	$y_i$	$c_{in}$
00	B	$b_i$	0
01	$\bar{B}$	$\bar{b}_i$	1
10	0	0	1
11	$2^n - 1$	1	0

# ALU

## Diseño de la unidad aritmética

 


$s_1 s_0$	$y$	$y_i$	$c_{in}$
00	$b$	$b_i$	0
01	$\bar{b}$	$\bar{b}_i$	1
10	0	0	1
11	$2^n - 1$	1	0

 

# ALU

## Descripción Verilog

 

```

module alu #(parameter w = 8)(
    input signed [w-1:0] a,
    input signed [w-1:0] b,
    input [2:0] s,
    output reg signed [w-1:0] z,
    output reg ov
);
    reg signed [w:0] f;

```

```

always @* begin
    ov = 0;

    if (f[2] == 0) begin // Arithmetic
        case (f[1:0])
            2'b00: f = a + b;
            2'b01: f = a - b;
            2'b10: f = a + 1;
            2'b11: f = a - 1;
        endcase

        ov = (f[w] == f[w-1])? 0: 1;

        z = f[w-1:0];
    end else // Logic
        case (s[1:0])
            2'b00: z = a & b;
            2'b01: z = a | b;
            2'b10: z = a ^ b;
            2'b11: z = ~a;
        endcase
    end // always
endmodule // alu

```